

Course and exercises

بُنْيَةُ الأَلَّةِ 2

Machine Structure

د. طه زروقي

Contents

I Course Summaries	ملخصات الدروس	5
1 Logic circuit design		6
1.1 Study of logic function	دراسة دالة منطقية	6
1.1.1 Textual Definition of a Function		6
1.2 Partially Defined Function	دوال تعريفها ناقص	8
1.3 Logic Gates	البوابات المنطقية	9
1.3.1 Basic Logic Gates	البوابات المنطقية الأساسية	9
1.3.2 Combined logic gates	البوابات المنطقية المركبة	9
1.4 Universal gates	البوابات الشاملة	10
1.5 Simplification	التبسيط	11
1.5.1 Simplification by algebraic properties	التبسيط بالخواص الجبرية	11
1.5.2 Simplification using Karnaugh Maps	التبسيط بجدول كارنوف	12
2 Logic Circuits		13
2.1 Combinational Circuits	الدارات التوافقية	13
3 Sequential Circuits	الدارات التعاقبية	20
3.1 Synchronous Systems	الأنظمة المتزامنة	20
3.2 Flip-Flops	القلابات	20
3.2.1 RS Flip-Flops	قلابات RS	21
3.2.2 Synchronous RST Flip-Flop	القلاب المتزامن RST	22
3.2.3 JK Synchronous Flip-Flop	القلاب ج.ك المتزامن	22
3.2.4 Asynchronous JK Flip-Flop	القلاب ج.ك غير المتزامن	23
3.2.5 Synchronous D Flip-Flop	القلاب د المتزامن	23
3.2.6 D Flip-Flop with Latch	قلاب د القفل	24
4 Registers and Memories	السجلات والذاكرات	25
4.1 1-bit Memory	ذاكرة 1 بت	25
4.2 The Register	السجل	26
4.2.1 Parallel Register	السجل المتوازي	26
4.2.2 Serial Register (Shift Register)	سجل متسلسل أو بالإزاحة	27
4.2.3 Mixed Registers	السجلات المختلطة	27
4.3 Memory		28
4.3.1 Memory Characteristics	خصائص الذاكرة	28
4.3.2 Memory Classification	تصنيف الذاكرات	30
4.3.3 Central Memory	الذاكرة المركزية	32
5 Basic Architecture of a Computer	البنية الأساسية للحاسوب	37
5.1 Introduction	مقدمة	37
5.2 Von Neumann Architecture	معمارية فون نيومن	38
5.2.1 Main Memory	الذاكرة المركزية	38

II Exercises

44 تمارين

6 Exercises

45 تمارين

6.1 Chapter 1 exercises	تمارين الفصل الأول	46
6.1.1 Additional Exercises		48
6.1.2 Practical Work	عمل تطبيقي	51
6.2 Chapter 2 exercise	تمارين الفصل الثاني	52
6.2.1 Additional Exercises	تمارين للتعمق	53
6.3 Chapter 3 exercises	تمارين الفصل الثالث	55
6.3.1 Additional Exercises	تمارين للتعمق	58
6.4 Chapters 4 and 5 exercises	تمارين الفصل الرابع والخامس	63
6.4.1 Additional Exercises	للتعمق	63

7 Exercises solutions حلول التمارين

65

7.1 Chapter 1 exercises	تمارين الفصل الأول	66
7.2 Chapter 2 exercise	تمارين الفصل الثاني	78
7.3 Chapter 3 exercises	تمارين الفصل الثالث	87

III Tests and Exams فحوص وامتحانات

99

8 Tests

100 فحوص

8.1 Tests n°1		101
8.1.1 Quiz n°1		101
8.1.2 Quiz n°2		101
8.1.3 Quiz n°3		101
8.1.4 Quiz n°4		101
8.1.5 Quiz n°5		101
8.1.6 Quiz n°6		102
8.1.7 Quiz n°7		102
8.1.8 Quiz n°8		102
8.1.9 Quiz n°9		102
8.2 Tests n°2		103
8.2.1 Quiz n°1		103
8.2.2 Quiz n°2		103
8.2.3 Quiz n°3		104
8.2.4 Quiz n°4		104
8.2.5 Quiz n°5		105
8.3 Tests n°3		106
8.3.1 Quiz n°1		106
8.3.2 Quiz n°2		107
8.3.3 Quiz n°3		108
8.3.4 Quiz n°4		109
8.3.5 Quiz n°5		110
8.3.6 Quiz n°6		111
8.3.7 Quiz n°7		112
8.3.8 Quiz n°8		113
8.3.9 Quiz n°9		114
8.3.10 Quiz n°10		115

9 Test Solutions	116	حلول الفحوص
9.1 Tests n°1	117	
9.1.1 Quiz n°1	117	
9.1.2 Quiz n°2	120	
9.1.3 Quiz n°3	120	
9.1.4 Quiz n°4	123	
9.1.5 Quiz n°5	123	
9.1.6 Quiz n°6	126	
9.1.7 Quiz n°7	126	
9.1.8 Quiz n°8	129	
9.1.9 Quiz n°9	129	
9.2 Tests n°2	132	
9.2.1 Quiz n°1	132	
9.2.2 Quiz n°2	134	
9.2.3 Quiz n°3	138	
9.2.4 Quiz n°4	141	
9.2.5 Quiz n°5	143	
9.3 Tests n°3	147	
9.3.1 Quiz n°1	147	
9.3.2 Quiz n°2	149	
9.3.3 Quiz n°3	151	
9.3.4 Quiz n°4	153	
9.3.5 Quiz n°5	155	
9.3.6 Quiz n°6	157	
9.3.7 Quiz n°7	159	
9.3.8 Quiz n°8	162	
9.3.9 Quiz n°9	165	
9.3.10 Quiz n°10	167	
10 Exams	169	امتحانات
10.1 Exams		امتحانات
10.1.1 Subject n°1	170	
10.1.2 Subject n°2	172	
11 Exam Solution	173	حلول الامتحانات
11.1 Exam Corrections		حلول امتحانات
11.1.1 Solution of subject n°1	174	
11.1.2 Solution of subject n°2	180	
12 Appendices	186	ملحقات
12.0.1 Books		كتب
12.0.2 Courses online		دروس أونلاين
12.0.3 Youtube Channels		دروس فيديو على يوتيوب
12.0.4 Software		برامج وتطبيقات
12.1 Glossary		مسرد
12.1.1 مرتبة أبجدياً حسب الحرف العربي	188	
12.1.2 مرتبة أبجدياً حسب الحرف اللاتيني	192	
Bibliography	196	

Preface

مقدمة

كتاب ``بنية الآلة2'' كتاب دروس وتمارين محلولة، موجهة لطلبة التخصصات الآتية:

• السنة الأولى إعلام آلي ليسانس (السداسي الثاني)

• السنة الأولى إعلام آلي مهندس (السداسي الأول)

• السنة الأولى رياضيات ليسانس (السداسي الثاني)

• السنة الأولى رياضيات وإعلام آلي ليسانس (السداسي الثاني)

• سنة ثانية هندسة كهربائية

• سنة ثانية ثانوي تقني رياضي هندسة كهربائية.

ويحتوي في هذا الجزء على دروس السداسي الثاني:

• تصميم الدارات المنطقية

• الدارات التوافقية

• الدارات التعاقبية

• السجلات والذاكرات

وفي الكتاب تمارين كثيرة مقسّمة حسب الفصول، قسم كبير منها محلول، وفيه أيضا قسم لفحوص التقييم المستمر مع تصحيحها، وقسم آخر للامتحانات. ويتميز الكتاب كذلك بثنائية اللغة، فالدروس فيه بالإنجليزية ومترجمة إلى العربية، وذلك لمساعدة الطلبة المستجدين الذين يعانون من عائق اللغة في بدايتهم الجامعية.

والكتاب متوفر أيضا بنسخة عربية/فرنسية في إصدار آخر.

ويأتي هذا الكتاب ثمرة خبرة اكتسبتها في التدريس في جامعة البويرة لسنوات عديدة في قسم الإعلام الآلي. لذا أتمنى أن يلقي هذا الكتاب

القبول، وزحّب بالملاحظات والتوصيات لتحسينه مستقبلا.

المؤلف: د. طه زروقي taha.zerrouki (at) gmail.com

عن المؤلف

الدكتور طه زروقي، أستاذ بجامعة البويرة في قسم علوم الحاسوب، متخرج من المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، مطوّر برمجيات حرة مفتوحة المصدر خاصة باللغة العربية، مهم به :

• المعالجة الآلية للغات الطبيعية

• المصادر المفتوحة

قدّم دروسا في :

• بنية الآلة ومعمارية الحاسوب

• لغات البرمجة

- تقنيات XML
- تقنيات ومنهجيات البرمجة
- أنماط التصميم Pattern Design
- برامج إدارة المشاريع

كتب للمؤلف :

- دليل المصطلحات لطلبة السنة الأولى الشعب التقنية، إلكتروني، 2012
- كتاب بنية الآلة 1 (عربي/فرنسي) مطبوع، مكتبة عكاشة، 2022
- كتاب بنية الآلة 1 (عربي/فرنسي) إلكتروني، 2021
- كتاب بنية الآلة 2 (عربي/فرنسي) إلكتروني، 2022
- كتاب بنية الآلة 1 (عربي/إنجليزي) إلكتروني، 2023
- كتاب منهجية البرمجة وتقنياتها (عربي/إنجليزي) إلكتروني، 2023


موقع : <http://tahadz.com>

قناة الدروس على يوتيوب


<http://youtube.com/@taha.zerrouki>




للتحميل

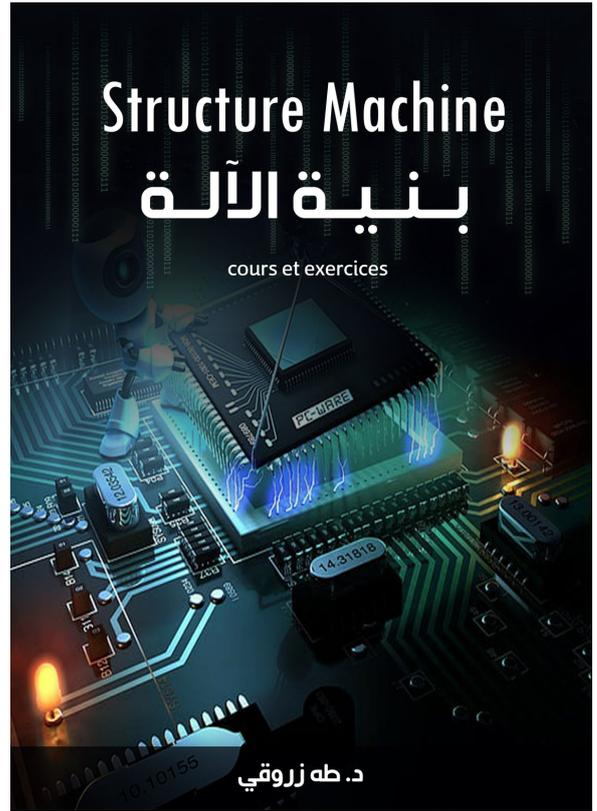

للتحميل

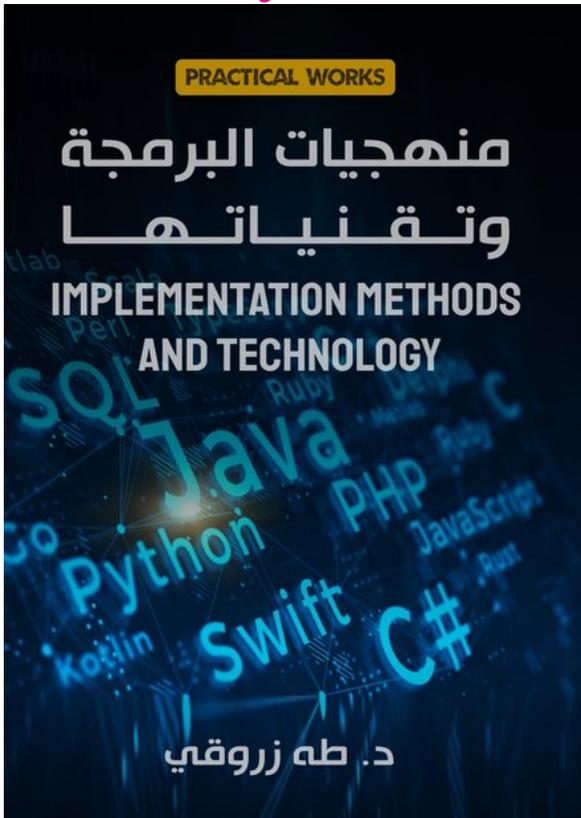

للتحميل

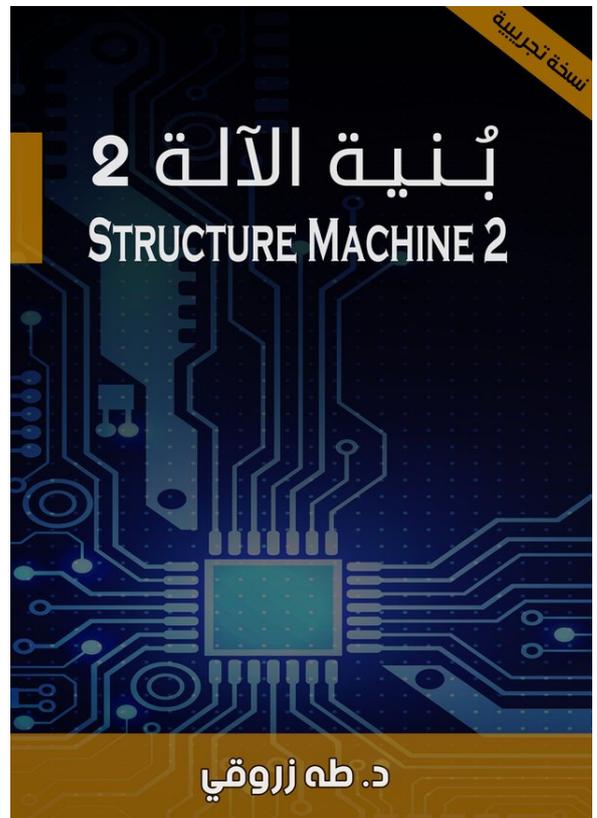

للتحميل

جزيل الشكر للدكتورين إلياس باديس وإبراهيم جلابي على مشاركتهم في تدريس هذه المادة، وإبداء الملاحظات والتقييم لمحتوى المادة. و
جزيل الشكر للمهندس هيثم بن حليلة لتصميم الغلاف، والشكر موصول لكل من ساهم في إعداد هذا الكتاب.
أعدت المصطلحات بتصرف وفقاً للمصادر الآتية، مع مراعاة مطابقتها للمنهاج الدراسي في الثانوية: (الدار العربية للعلوم, 1990; المدرسة
الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس, 2004; Zerrouki, 2012; Zerrouki, 2013).

This Book uses the “mathbook v1.41” class developed by “Stéphane Pasquet”.

The cover page made by Haithem Benhalima: haithem_bhm@intagram

Many exercises and solutions were generated automatically by “STRM-Test” project developed by the Author, available on GitHub¹.

Version 3.0, date: April 2, 2024.

This work is licensed under a [Creative Commons](#) “Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported” license.



¹<https://github.com/linuxscout/strm-tests>

Part I

Course Summaries

ملخصات الدروس

Chapter 1

Logic circuit design

1.1 Study of logic function

دراسة دالة منطقية

A logic function is studied according to the following steps:

تُدرس دالة منطقية حسب الخطوات الآتية.

1 Inputs/Outputs

مداخل ومخارج

2 Truth Table

جدول الحقيقة

3 Canonical Forms

الشكل القانوني

4 Simplification (Algebraic or Karnaugh Map)

التبسيط (جبرياً أو بمخطط كارنوف)

5 Draw the Logic Diagram

رسم المخطط المنطقي

(Logic gates diagram)

(مخطط البوابات المنطقية)

1.1.1 Textual Definition of a Function

: Generally, the description of how a system operates is provided in textual format.

To study and implement such a system, we need its mathematical model (logic function).

Therefore, it is necessary to derive the logic function from the textual description.

عادةً تعطى تعريف عمل النظام بوصف نصي. لذا علينا وضع نموذج رياضي (دالة منطقية) لدراسة هذا النظام، هذا النموذج يُستنتج من الوصف النصي.

Example

A security lock opens using three keys. The operation of the lock is defined as follows:

- The lock opens if at least two keys are used.
- The lock remains closed in all other cases.

قفل ذو ثلاثة مفاتيح، يفتح بمفتاحين معاً على الأقل.

Inputs/Outputs:

المدخل والمخرج:

- Three inputs: Each input represents a key.
- Single output: The state of the lock (open or closed).

- ثلاث مداخل أو متغيرات: كل مدخل يمثل مفتاحاً.
- مخرج واحد: حالة القفل مفتوح أو مغلق.

Inputs/Outputs:

المدخل والمخرج

- Three inputs:

• ثلاث مدخل:

- Key A: Used 1 Not Used 0
- Key B: Used 1 Not Used 0
- Key C: Used 1 Not Used 0

- المفتاح A: مستعمل 1 غير مستعمل 0.
- المفتاح B: مستعمل 1 غير مستعمل 0.
- المفتاح C: مستعمل 1 غير مستعمل 0.

- Single output:

• مخرج واحد:

- Lock state (open or closed).
- S: Open 1 Closed 0

→ حالة القفل
S: مفتوح 1 مغلق 0

نعرف دالة المخرج بدلالة المدخل، فتصبح:

$S = F(A, B, C)$ or denoted as $S(A, B, C)$.

$$S(A, B, C) = \begin{cases} 1 & \text{if at least two keys are inserted} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (1.1)$$

إذا أدخل مفتاحان على الأقل
وإلا.

Truth table

جدول الحقيقة

N°	A	B	C	S
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Canonical forms

الشكل القانوني

1st Canonical Form (**Disjunctive Form**)

الشكل القانوني الأول: الشكل المفصول

$$S(a, b, c) = \bar{a}.b.c + a.\bar{b}.c + a.b.\bar{c} + a.b.c$$

2nd Canonical Form (**Conjunctive Form**)

الشكل القانوني الثاني: الشكل الموصول

$$S(a, b, c) = (a + b + c)(a + b + \bar{c})(a + \bar{b} + c)(\bar{a} + b + c)$$

Numeric Forms

الشكل القانوني الرقمي

A function's canonical forms can also be represented numerically. Numbers are the terms' representations.

يمكن أيضًا تمثيل الدالة بأشكال قانونية رقمية. حيث تمثل الحدود بالأرقام.

$$ABC \Rightarrow 111 \Rightarrow 7 \quad \bar{A}\bar{B}\bar{C} \Rightarrow 101 \Rightarrow 5$$

$$S(a, b, c) = \bar{a}.b.c + a.\bar{b}.c + a.b.\bar{c} + a.b.c \rightarrow (011, 101, 110, 111) \rightarrow (3, 5, 6, 7)$$

- R or \sum : to indicate the disjunctive form.

نستعمل R أو \sum : لكتابة الشكل القانوني المفصول.

$$\rightarrow S(a, b, c) = \sum(3, 5, 6, 7) \text{ or using } \mathbf{R}$$

$$\rightarrow S(a, b, c) = R(3, 5, 6, 7)$$

- P or \prod : to indicate the conjunctive form.

نستعمل P أو \prod : لكتابة الشكل القانوني الموصول.

$$\rightarrow S(a, b, c) = \prod(0, 1, 2, 4)$$

$$\rightarrow S(a, b, c) = P(0, 1, 2, 4)$$

1.2 Partially Defined Function

دوال تعريفها ناقص

In some definitions of a logical function, there are forbidden or impossible cases.

أحياناً نجد بعض الدوال فيها حالات ممنوعة أو مستحيلة

Example

A security lock opens based on three keys A, B, C. The operation of the lock is defined as follows:

- $S(A, B, C) = 1$ if at least two keys are used.
- $S(A, B, C) = 0$ otherwise.

Keys A and C cannot be used at the same time.

قفل بثلاثة مفاتيح A, B, C ، يفتح بمفتاحين معا على الأقل، المفتاحان A و C لا يمكن استعمالهما معاً.

Prohibited cases are represented as X, iè“undefined”

الحالات الممنوعة أو المستحيلة تمثل في جدول الحقيقة بـ X أي غير معرف.

Truth table

جدول الحقيقة

N°	A	B	C	S
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	X
6	1	1	0	1
7	1	1	1	X

Karnaugh Map It is possible to use

Xs in groupings:

- Either consider them as 1s.
- Or consider them as 0s.
- Do not form groupings that contain only Xs.

جدول كارنوف يمكن استعمال الحالات الممنوعة في تجميعات كارنوف، حسب الشروط:

- يمكن اعتبار حالة ما واحدا عند الحاجة
- يمكن اعتبار حالة ما صفرا عند الحاجة
- لا تشكل مجموعة من الحالات الممنوعة فقط

		b c			
		00	01	11	10
a	0	0	0	1	0
	1	0	X	X	1

1.3 Logic Gates

البوابات المنطقية


1.3.1 Basic Logic Gates

البوابات المنطقية الأساسية


Basic logic gates are the OR, AND, and NOT gates.



a	b	a AND b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

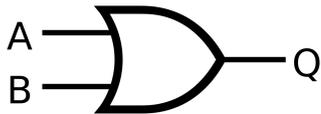

a	b	a OR b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

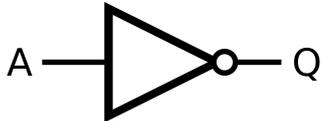

a	\bar{a}
0	1
1	0

1.3.2 Combined logic gates

البوابات المنطقية المركبة

البوابات المنطقية الإضافية أو المركبة هي نفي الوصل NAND ونفي الفصل NOR أو الإقصاء XOR أو الإقصاء العكسي XNOR ، وتعرف كما يلي:

Combined logic gates are the NAND gate (NOT-AND), the NOR gate (NOT-OR), the XOR gate (Exclusive OR), and the XNOR gate (Inverted exclusive OR) defined by:

NOT-AND:	$A \text{ NAND } B = A \uparrow B = \overline{A \cdot B}$	نفي الوصل
NOT-OR:	$A \text{ NOR } B = A \downarrow B = \overline{A + B}$	نفي الفصل
Exclusive OR:	$A \text{ XOR } B = A \oplus B = A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$	الفصل الإقصائي
Inverted Exclusive OR:	$A \text{ XNOR } B = A \odot B = A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$	الإقصاء المعكوس

NAND: نفي الوصل


$$A \text{ NAND } B = A \uparrow B = \overline{A \cdot B}$$



a	b	$a \uparrow b$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR: نفي الفصل
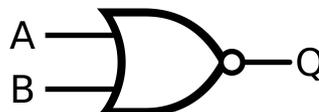
$$A \text{ NOR } B = A \downarrow B = \overline{A + B}$$



a	b	$a \downarrow b$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XOR: الفصل الإقصائي


$$A \text{ Xor } B = A \oplus B = A.\bar{B} + \bar{A}.B$$



a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XNOR: الإقصاء العكسي
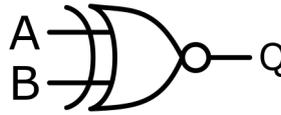
$$A \text{ XNOR } B = A \odot B = A.B + \bar{A}.\bar{B}$$



a	b	$a \odot b$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

1.4 Universal gates

البوابات الشاملة

عامل "نفي الفصل" NOR يُعدّ "شاملاً"، أي أنه يمكنه التعبير عن جميع الوظائف الأخرى في منطق البوابات. نفس الشيء ينطبق على عامل "نفي الوصل" NAND.

غالباً ما تُصنع الدارات المنطقية باستخدام بوابات NAND أو NOR بدلاً من البوابات الأساسية: الفصل والوصل والنفي. تتطلب بوابات NAND و NOR عدداً أقل من الترانزستورات أثناء الصناعة، وعليه تأخذ مساحة أقل على الدوائر المتكاملة، مما يخفض تكلفتها.

The NOR function is considered "universal" (together with the NAND function) since it can express all other logic functions.


Similarly, the NAND function is referred described as "universal" since it can represent all other logic functions. As a result, any logic function can be created using simply the NAND gate.

Logic circuits are frequently built utilizing NAND and NOR gates rather than AND and OR gates. NAND and NOR gates use fewer transistors to implement, take up less space on integrated circuits, and so cost less ((Cormier, 2015)).

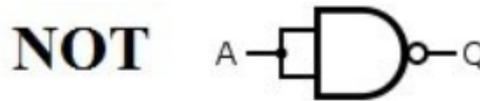Example We can express the NOT by the NAND as follows:

$$\bar{A} = \overline{A.A} = A \uparrow A$$

يمكن أن نعبر عن النفي بدلالة نفي الفصل فقط



Example

We can express the following expression only with NAND.

يمكن أن نعبر عن العبارة الموالية بدلالة نفي الفصل فقط.

$$f = A.B + C.\bar{D} + \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}$$


$$f = \overline{\overline{A.B + C.\bar{D} + \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}}}$$

$$f = \overline{\overline{A.B}.\overline{C.\bar{D}}.\overline{\bar{A}.\bar{B}.\bar{C}}}$$

$$f = \overline{\overline{A.B} \uparrow \overline{C.\bar{D}} \uparrow \overline{\bar{A}.\bar{B}.\bar{C}}}$$

$$f = (A \uparrow B) \uparrow (C \uparrow \bar{D}) \uparrow (\bar{A} \uparrow \bar{B} \uparrow \bar{C})$$
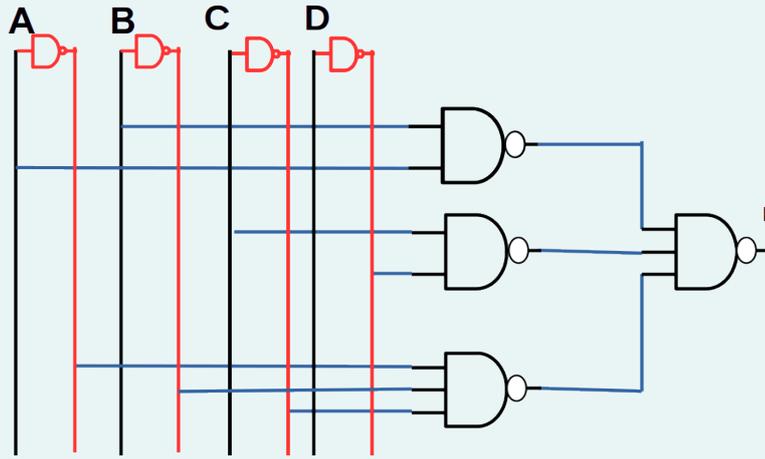
$$f = (A \uparrow B) \uparrow (C \uparrow (D \uparrow D)) \uparrow ((A \uparrow A).(B \uparrow B).(C \uparrow C))$$



1.5

Simplification

التبسيط

There are two methods of simplification:

- Simplification by algebraic properties.
- Simplification by the graphical method, i.e., Karnaugh map.

يمكن التبسيط بطريقتين: جبريا حسب الخواص، وبيانيا بجدول كارنوف.

1.5.1

Simplification by algebraic properties التبسيط بالخواص الجبرية

Example

$$s = a.b.c + a.\bar{b}.\bar{(a.\bar{c})}$$

Demonstration

$$s = a.b.c + a.\bar{b}.\bar{(a.\bar{c})}$$

$$s = a.b.c + a.\bar{b}.(a + c)$$

$$s = a.b.c + a.\bar{b}.a + a.\bar{b}.c$$

$$s = a.b.c + a.\bar{b} + a.\bar{b}.c$$

$$s = a.\bar{b} + a.b.c + a.\bar{b}.c$$

$$s = a.\bar{b} + a.c(b + \bar{b})$$

$$s = a.\bar{b} + a.c$$

$$s = a(\bar{b} + c)$$

Transformation

Apply De Morgan's theorem

$$\bar{(a.\bar{c})} = (\bar{a} + \bar{\bar{c}}) = (a + c)$$

Expansion

Reduction ($a.\bar{b}.a = a.\bar{b}$)

Common terms

since $b + \bar{b} = 1$

Common factors

تحويل

تطبيق مبرهنة دي مورغن

نشر

اختزال

العوامل المشتركة

العوامل المشتركة

1.5.2 التبسيط بجدول كارنوف Simplification using Karnaugh Maps

The Karnaugh map is a graphical tool for simplifying a logic function or the process of translating a truth table into an equivalent circuit. (Müller, 2021).

جدول كارنوف وسيلة مرئية (مخطط) لتبسيط دالة منطقية للبرور من جدول الحقيقة إلى رسم الدارة.

Function S1:

		b	
		0	1
a	0	1	0
	1	1	0

Function S2:

		cd			
		00	01	11	10
ab	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	1	0	0	1

Method

- Combine adjacent "1"s in groups of 2, 4, 8, etc.
- The equation is given by the sum of the products of variables that do not change state in each group. So, $S_1 = \bar{b}$ and $S_2 = b.d + a.\bar{b}.\bar{d}$

الطريقة:

• نجمع الآحاد المتجاورة في مجموعات ثنائية أو رباعية أو ثمانية العناصر

• المعادلة الناتجة هي مجموع جداءات المتغيرات التي لا تتبدل حالتها في كل تجميع ومنه $S_1 = \bar{b}$ و $S_2 = b.d + a.\bar{b}.\bar{d}$

Note

An output S can be obtained by grouping the zeros.

يمكن تبسيط الدالة بتجميع الأصفار.

Chapter 2

Logic Circuits

2.1

Combinational Circuits

الدارات التوافقية

Definition

A combinational circuit is a digital circuit whose outputs depend only on the inputs.
الدارة التوافقية (توفيقية) داره منطقيه مخرجاتها تعتمد فقط على المدخل.

- $S_i = F(I_i)$
- $S_i = F(I_1, I_2, \dots, I_n)$



Figure 2.1: A general combinational circuit مخطط عام لداره توافقية.

2.1.0.1

Specific Combinational Circuits

دارات توافقية خاصة

- Multiplexer.
- Demultiplexer.
- Adder (Half and full).
- Comparator.
- Encoder.
- Decoder.
- Transcoder.

- المُجمِّع (الناخب أو المنتخب)
- الموزِّع (موجه المعلومات)
- الجامع (داره اجمع البسيط أو الكامل)
- المُقارِن (داره المقارنة)
- المرِّم
- مفكِّ الترميز
- محوّل الترميز

2.1.0.2 Half Adder

الجامع البسيط

A half adder is a digital logic circuit that performs binary addition of two single-bit binary numbers. It has two inputs, A and B, and two outputs, SUM and CARRY¹.


From this truth table, we can construct the *half adder*:

الجامع البسيط دائرة منطقية رقمية تجمع عددين ثنائيين في كل منهما بت واحد. للدائرة مدخلان، A و B، ومخرجان هما المجموع Sum والاحتفاظ Carry. من جدول الحقيقة هذا، يمكننا بناء الجامع البسيط:



Truth Table

A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

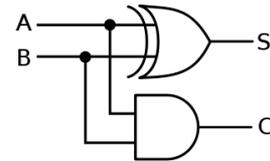

2.1.0.3 Full Adder

الجامع الكامل

Full Adder is the adder that adds three inputs and produces two outputs. The first two inputs are A and B and the third input is an input carry as $C - in$.

The output carry is designated as $C - out$ and the normal output is designated as S which is SUM².

To add long numbers with many bits, several full adder circuits are connected, and the carry is carried forward from one circuit to another.


الجامع الكامل دائرة جمع، ذات ثلاثة مداخل ومخرجين. المدخلان الأولان هما A و B والمدخل الثالث هو الاحتفاظ السابق C_{in} . أما المخرجان فهما المجموع S و الاحتفاظ الناتج C_{out} .

لجمع أعداد طويلة ذات بتات كثيرة، تربط عدة دوائر جمع كامل، ويُرَّحَل الاحتفاظ من دائرة لأخرى.



Truth Table

A	B	C_{in}	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0

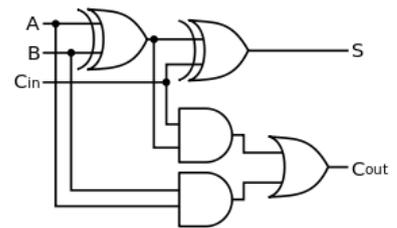

2.1.0.4 Multi-bits Adder


جامع بتات متعددة

It is possible to chain several one-bit adders to create one capable of processing words of arbitrary lengths:

لجمع أعداد طويلة يمكن ربط جوامع كاملة لبت واحد، بأن نجعل الاحتفاظ الناتج من عملية ينتقل إلى الجامع الموالي.

¹<https://www.geeksforgeeks.org/half-adder-in-digital-logic/>

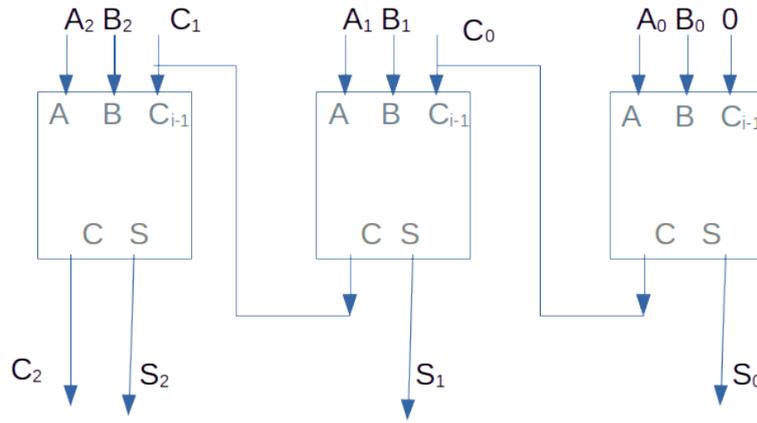²<https://www.geeksforgeeks.org/full-adder-in-digital-logic/>



2.1.0.5

Multiplexing and Demultiplexing


التجميع والتوزيع

التجميع أو الانتخاب (الانتقاء) هو استعمال خط واحد لترير معلومات V_a, V_b, V_c, V_d قادمة من مرسلات متعددة A, B, C, D . تختار المعلومة التي ستمرّ حسب خطوط العناوين A_0, A_1 .

التوزيع عكس التجميع، فهو يوجّه المعلومات القادمة عبر خط وحيد، يوجهها إلى إحدى المستقبلات (A', B', C', D') . تختار الوجهة التي ستستقبل حسب خطوط العنوان A_0, A_1 .

Multiplexing involves transmitting various information sources (V_a, V_b, V_c, V_d) from transmitters A, B, C, and D over a single line. The information selection is done using address lines (A_0, A_1 in the example below).

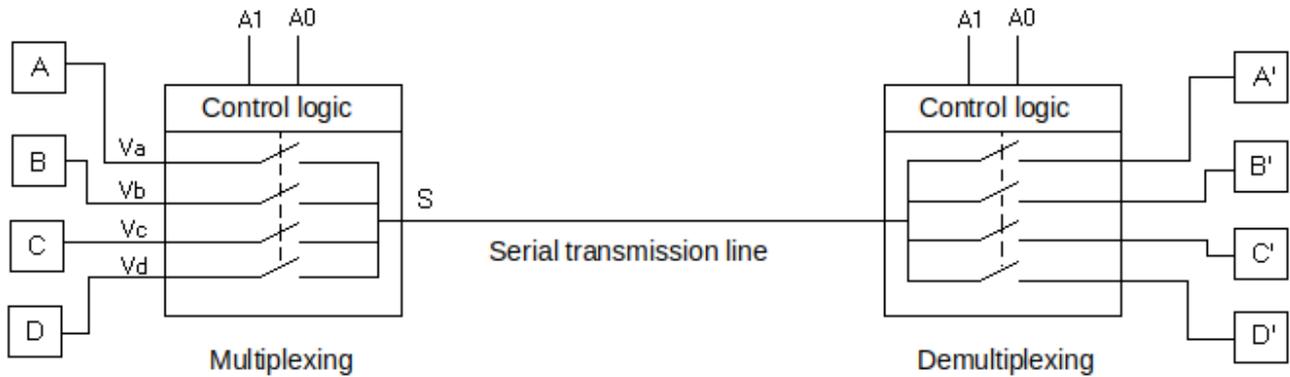Demultiplexing is the opposite operation: information from the serial transmission line is directed to one of the receivers (A', B', C', D'). The receiver selection is done using address lines (A_0, A_1) via control logic (address decoding).



2.1.0.6

Multiplexer

المجمّع

A **multiplexer** (abbreviated as **MUX**) is a circuit that allows concentrating different types of connections (computing, fax, telephony, teletex) onto a single transmission channel by selecting one input among 2^n . It has 2^n inputs, a second input of N bits to choose which input is selected, and one output.

المجمّع أو المنتخب دائرة تمرر عدة معلومات عبر ممر واحد، وتستعمل لترير البيانات عبر خط مختلط (شبكة حواسيب، هاتف، فاكس)، للمجمّع 2^n مدخلا، ومخرج واحد، ومدخل للعنوان عددها n . تختار المعلومة التي ستمرّ حسب مداخل العنوان.

Truth Table

جدول الحقيقة

The input E_0 or E_1 is propagated to the output S according to the value of C_0 .

المدخل E_0 أو E_1 تمر إلى المخرج S حسب قيم C_0 .

Truth Table

C_0	S
0	E_0
1	E_1

Block diagram

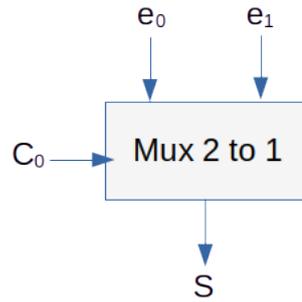




Diagram of a 4-to-1 multiplexer based on NOT, AND, OR gates. Code 10 selects the third input (C). Code 11 would have selected the last input (D).

مخطط يجمع 4 نحو 1، الرمز 10 يختار المدخل الثالث، الرمز 11 يختار المدخل الأخير D.

Truth Table

C_1	C_0	S
0	0	E_0
0	1	E_1
1	0	E_2
1	1	E_3

Block diagram

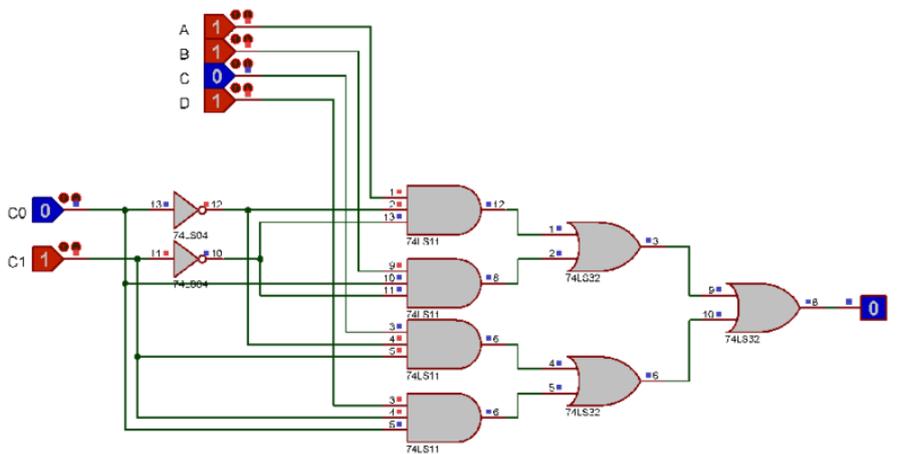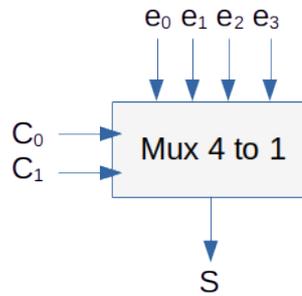

2.1.0.7 Demultiplexer

الموزع

A demultiplexer is a combinational circuit with $N+1$ inputs and 2^N outputs. N inputs, called addressing inputs, allow sending the last input, called the data input, to one of the outputs based on the input address.


الموزع دائرة توافقية ذات مدخل واحد و 2^n مخرجا ون خطا للعنوان. الدارة تمر المعلومة المدخلة عبر مخرج واحد من بين المخرج حسب العنوان المدخل.

Truth Table جدول الحقيقة

Truth table of a 1-to-4 demultiplexer, where the inputs are C_1, C_0 and the outputs are S_1, S_2, S_3, S_4 .

جدول حقيقة موزع 1 إلى 4

C_1	C_0	S_1	S_2	S_3	S_4
0	0	e	0	0	0
0	1	0	e	0	0
1	0	0	0	e	0
1	1	0	0	0	e

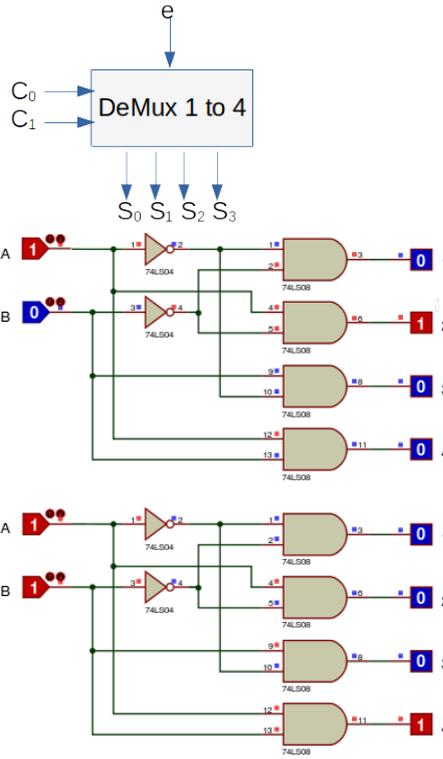

2.1.0.8 Binary Comparison

المقارنة الثنائية

A binary comparator compares two words, A and B, and assigns its three outputs based on the result of the comparison.


If A is strictly greater than B, then the output $A > B$ goes to 1 (and the other two are set to zero).

If A equals B, then the output $A = B$ is set to 1. Similarly, if A is strictly less than B, the output $A < B$ is set to 1.

المقارن الثنائي يقارن عددين A و B ، ويعطي النتيجة على ثلاثة مخارج، المخرج $A = B$ يكون واحداً، إذا كان العددين متساويين، أما المخرج $A < B$ فيكون واحداً إذا كان A أكبر من B ، ومخرج $A > B$ إلى واحد حين يكون A أكبر من B.

The cascading input allows connecting other comparators to compare larger words (8 bits, 12 bits, etc.). If they are not used, set $A = B$ and $A > B$ to 1, and $A < B$ to 0 for the correct operation of the comparator.

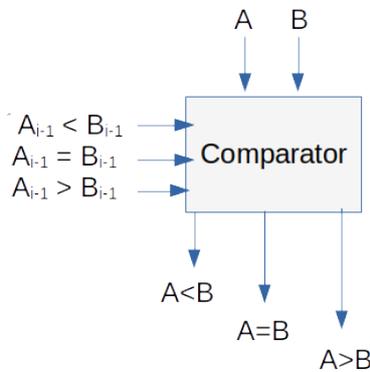مداخل الربط تستعمل لوصل دارات مقارنة بعضها ببعض لمقارنة أعداد أطول. حين تكون مداخل الربط غير مستعملة، نجعل $A = B$ و $A > B$ في الواحد، و نجعل $A < B$ في الصفر.



2.1.0.9 Transcoding Circuits

. دارات تحويل الترميز

دارات التحويل (محوّلات الترميز) تحوّل معلومة مدخلة ممثلة بالترميز 1 إلى معلومة مخرجة ممثلة بالترميز 2، وهي ثلاثة أقسام :

• المرز: ذو 2^n مدخلاً و n مخرجاً.

• مفك الترميز: ذو n مدخلاً و 2^n مخرجاً، يكون مخرج واحد فعالاً فقط.

• المحوّل: أي دائرة تحويل ترميز أخرى عدا المرز ومفك الترميز، ذي p مدخلاً و k مخرجاً.

Transcoding combinational circuits (also called code converters) fall into three categories. All these logic circuits transform information present at their inputs in one form (code 1) into the same information present at their outputs in a different form (code 2). We have:

- **Encoder:** A circuit with 2^n inputs and n outputs.
- **Decoder:** A circuit with n inputs and 2^n outputs, with only one output active at a time.
- **Transcoder:** Any other code conversion circuit different from the previous ones, with p inputs and k outputs.

2.1.0.10 Encoders

المرز

An **Encoder** is a circuit with 2^n inputs and n outputs. Each input line corresponds to a unique code at the output:

المرز ذو 2^n مدخلاً و n مخرجاً، كل مدخل يوافقته ترميز واحد في المخرج.

Truth Table of an 8-to-3 Encoder

E_0	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6	E_7	A	B	C
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

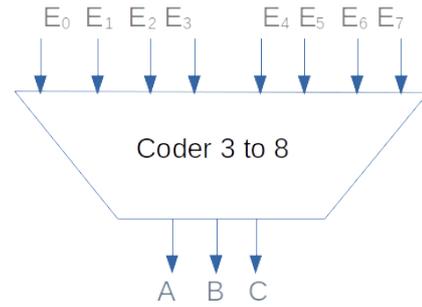


Figure 2.2: A 8-to-3 encoder 3 إلى 8 مرز.

2.1.0.11 Decoders

مفك الترميز

A **Decoder** is a circuit with n input lines and 2^n output lines. It selects a unique output based on the binary input:

مفك الترميز هو دائرة بها n مدخل و 2^n مخرج، يختار مخرجاً وحيداً حسب العدد المدخل.

Truth Table of a 3-to-8 Decoder:

A	B	C	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

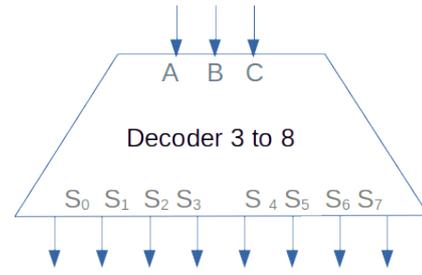


Figure 2.3: A 3-to-8 decoder مفكك ترميز من 3 إلى 8

2.1.0.12 Transcoders

A transcoder (or code converter) is a device that allows converting a number N written in code C1 to the same number N written in code C2.

Among the transcoders, we can mention:

- Decimal to BCD transcoder.
- BCD to Decimal transcoder.
- XS 3 to Decimal transcoder.
- Excess-3 to Gray transcoder.
- BCD to 7-segment display transcoder.
- Binary 5 bits to BCD transcoder.

المحوّلات

المحوّلات تحوّل معلومة من ترميز إلى ترميز آخر، نذكر منها:

- محول من العشري إلى BCD.
- محول من BCD إلى العشري.
- محول من المزيد ب3 إلى العشري.
- محول من غراي إلى المزيد ب3.
- محول من BCD إلى عارض 7 قطع.
- محول من الثنائي على 5 بتات إلى BCD.



Figure 2.4: BCD/XS3 transcoder (محوّل العشري المرمّز بالثنائي إلى المزيد ب3).

Chapter 3

Sequential Circuits

الدارات التعاقبية

A **combinational circuit** is a digital circuit whose outputs depend only on the inputs: $S = f(E)$. The state of the system does not depend on the internal state of the system. No memory of the system's state.

الدارة التوافقية تتعلق بمخارجها بمدخلها فقط، وحالة النظام الداخلية لا تؤثر في المخرج، أي أنها لا تتذكر حالتها.

A **sequential circuit** is a digital (logical) circuit whose **state** at time $t + 1$ is a function of the inputs at time $t + 1$ and the **previous state of the system** (at time t).

- $S_{t+1} = f(E, S_t)$
- $S^+ = f(E, S)$

الدارة التعاقبية هي دارة منطقية تتعلق بحالتها في اللحظة $t+1$ بدلالة مدخلها في اللحظة $t+1$ ، وحالتها السابقة في اللحظة t .



3.1 Synchronous Systems

الأنظمة المتزامنة

A clock is a logical variable that successively transitions from 0 to 1 and from 1 to 0 periodically. This variable is often used as an input to sequential circuits \rightarrow the circuit is called synchronous (see Figure 3.1).

The clock is denoted by T or CK or CLK (clock).

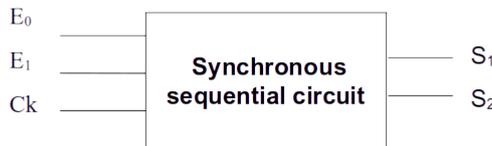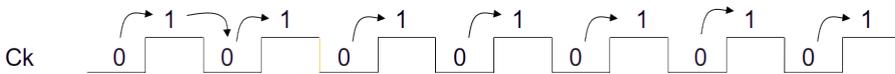الساعة أو المؤقت هي متغير منطقي يمر من 1 إلى 0 ومن 0 إلى 1 دورياً، يستعمل متغير الساعة مدخلاً في الدارات التعاقبية لجعلها متزامنة (انظر الشكل 3.1). ويرمز له بـ T أو Ck (clock) أو بالفرنسية H .



Sequential circuit with a clock input
دارة تعاقبية ذات مدخل للساعة

3.2 Flip-Flops

القلابات

A flip-flop is a bistable circuit that can take two logical states “0” or “1”.

The state of the flip-flop can be changed by acting on one or more inputs. The **new state** of the flip-flop **depends on the previous state**, making it the basic element of sequential circuits.

The flip-flop can **retain** its state for any period, so it can be used as **memory**.

القلاب دائرة ثنائية الاستقرار تأخذ حالتين منطقيتين 0 و 1. وحالتها تتبدل بتعديل بعض مدخلاتها. حالتها الجديدة تتعلق بحالتها السابقة، لذا يعتبر القلاب الدارة الأساسية في الدارات التعاقبية. القلاب يستطيع حفظ حالته السابقة لفترة زمنية، لذا يُستعمل كذاكرة.

There are several types of flip-flops:

- RS Flip-Flops (Asynchronous flip-flops)
- RST Flip-Flops (Synchronous RS flip-flops)
- T Flip-Flops
- D Flip-Flops
- JK Flip-Flops

القلابات أنواع سنرى منها

- قلابات RS غير المتزامنة
- قلابات RST المتزامنة
- قلابات T
- قلابات D
- قلابات JK

3.2.1 RS Flip-Flops

قلابات RS



The RS flip-flop is defined by the block diagram in following figure and the following truth table, knowing that:

- S : Set to one, Q_{t+1} is forced to one by S .
- R : Reset to zero, Q_{t+1} is forced to zero by R .
- When S and R are zero, the output Q_{t+1} retains its previous value.
- When S and R are one, it is a forbidden case.

يعرف القلاب RS بالشكل و بجدول الحقيقة المواليين حيث:

- المتغير S يجعل المخرج واحداً (توحيد).
- المتغير R يعدم المخرج (تصفير).
- إن انعدم المتغيران معاً، يحفظ المخرج حالته السابقة.
- إن كان المتغيران معاً في الواحد، فهي حالة ممنوعة.

R	S	Q_t	Q_{t+1}
0	0	Q_t	ذاكرة Memory State
0	1	1	توحيد Set to 1
1	0	0	تصفير Reset to 0
1	1	X	ممنوعة Forbidden

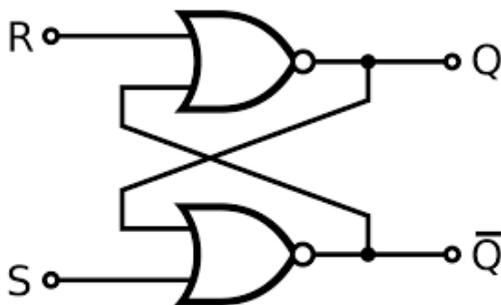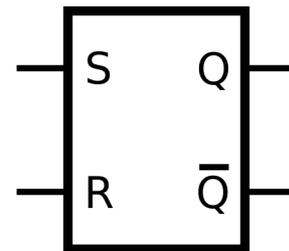

الخطط المنطقي لقلاب RS المنطقى لقلاب RS Logic diagram of an RS flip-flop

3.2.2 Synchronous RST Flip-Flop

القلاب المتزامن RST

It is an RS flip-flop where the consideration of the input state is synchronized by a **clock pulse**. This prevents the accidental arrival of *zero* on R or S.


القلاب RST مشتق من القلاب RS بمزامنته بنبضة مؤقت (ساعة)، مما يمنع الوصول المفاجئ للصفر على المدخل R أو S. حين تكون الساعة في الصفر، نحفظ الحالة السابقة. للصفر على المدخل R أو S. حين تكون الساعة في الصفر، نحفظ الحالة السابقة.

Block diagram of an RST flip-flop
المخطط المُصمَّم لقلاب

Truth Table


جدول الحقيقة

Ck	R	S	Q_t	\bar{Q}_t	
0	X	X	Q_{t-1}	\bar{Q}_{t-1}	
⌋	0	0	Q_{t-1}	\bar{Q}_{t-1}	
⌋	0	1	1	0	
⌋	1	0	0	1	
⌋	1	1	X	X	Forbidden

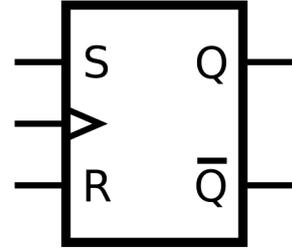


Clock Signal: A synchronized flip-flop can be triggered on the **rising edge** ⌋ or on the **falling edge** ⌋ of the clock pulse. Additionally, to ensure proper operation, manufacturers specify timing requirements.

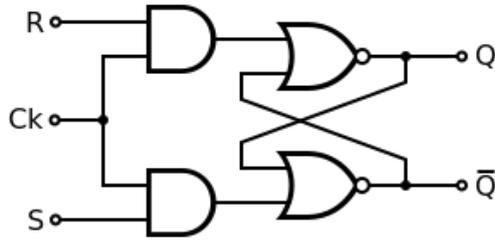إشارة المؤقت : ينطلق القلاب المتزامن عند الجبهة الصاعدة ⌋ أو الجبهة النازلة ⌋ لنبضة الساعة. يعطي الصانعون توضيحات عن الوقت المطلوب احترامه من أجل السير الصحيح للدارة.



المخطط المنطقي لقلاب

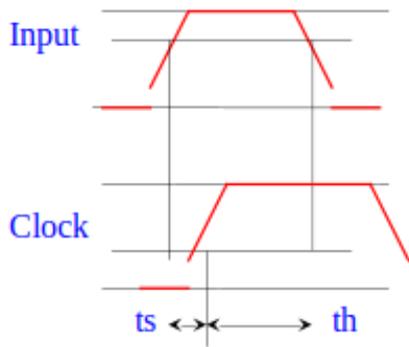

t_s : Stabilization time زمن الاستقرار


t_h : Holding time زمن التحكم

Stabilization time at synchronization زمن الاستقرار عند التزامن

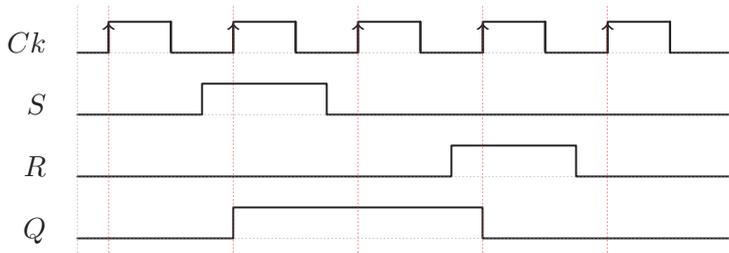3.2.3 JK Synchronous Flip-Flop

القلاب ج.ك المتزامن

The JK synchronous flip-flop, consisting of a single stage, is derived from an RST flip-flop with its outputs looped back to its inputs. This eliminates the forbidden state.



Timing diagram of an RST flip-flop

المخطط الزمني


القلاب ج.ك المتزامن ذو المرحلة الواحدة، مُستق من القلاب RST حيث يتم ربط مخرجاته بمدخله، وهذا يسمح بالتخلص من الحالة الممنوعة. بالتخلص من الحالة الممنوعة.

Note

Note: When $J = K = 1$, it transitions to the toggle mode, meaning the current state is the opposite of the previous state.

ملاحظة: في حالة ج.ك=1، يكون القلاب في وضع القلب (الانقلاب أو التبديل)، أي الحالة الحالية هي عكس الحالة السابقة. الحالة السابقة.

Ck	J	K	Q_t	
0	X	X	Q_{t-1}	
↓	0	0	Q_{t-1}	
↓	0	1	0	
↓	1	0	1	
↓	1	1	Q_{t-1}	Toggle

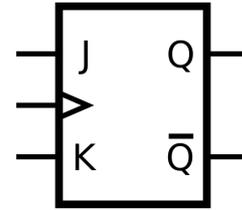

3.2.4 Asynchronous JK Flip-Flop

القلاب ج.ك غير المتزامن

يُزود القلاب ج.ك بمدخل للتصفير والتوحيد غير المتزامن تكون لها الأولوية على الساعة ويعمل بالمنطق العكسي، يسمح هذا التركيب بفرض قيم معينة على القلاب. العكسي، يسمح هذا التركيب بفرض قيم معينة على القلاب.


The J K flip-flop can be equipped with asynchronous preset (Pr) and clear (Cl) inputs that take priority over the clock signal and operate with inverted logic.

Truth Table of an Asynchronous J K Flip-Flop

جدول الحقيقة للقلاب ج.ك في النمط اللامتزامن

Mode	Pr	Cl	Ck	J	K	$Q+$	Remark	ملاحظة
Asynchronous	0	0	X	X	X	X	Forbidden	ممنوع
نمط غير متزامن	0	1	X	X	X	1	Set to 1	توحيد
	1	0	X	X	X	0	Set to 0	تصفير
Synchronous	1	1	0/1	X	X	Q	Memory State	ذاكرة
	1	1	↓	0	0	Q	Memory State	ذاكرة
	1	1	↓	0	1	0	Set to 0	تصفير
	1	1	↓	1	0	1	Set to 1	توحيد
	1	1	↓	1	1	\bar{Q}	Toggle	قلب

Block diagram

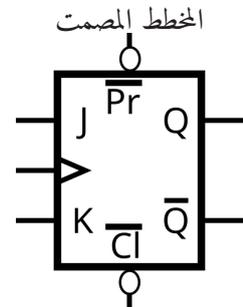

3.2.5 Synchronous D Flip-Flop


القلاب د المتزامن

A D flip-flop is derived from an RS or J K flip-flop by connecting its inputs through an inverter, ensuring that its inputs are complementary.

القلاب D مشتق من القلاب RS أو ج.ك بربط مدخليه بعاكس، مما يجعل مداخله تأخذ حالتين متتامتين.
Block diagram of a D Flip-Flop

Truth Table

Ck	D	Q_t
0/1	X	Q_{t-1}
$\overline{\uparrow}$	0	0
$\overline{\uparrow}$	1	1

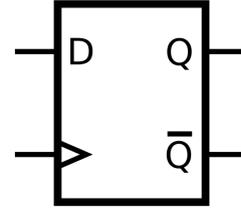

Usage: The output takes the state of input D after the clock pulse. This allows, for example, the synchronization of parallel data transfer.

استعمال: المخرج يأخذ حالة المدخل عند نبضة الساعة، مما يساعدنا في مزامنة نقل البيانات على التوازي.



3.2.6 D Flip-Flop with Latch

قلاب د القفل

This flip-flop does not have a front detection circuit, and the output Q takes the state of input D as long as the clock is high.

في القلاب د بالقفل، يأخذ المخرج Q حالة المدخل D طالما أن نبضة الساعة في المستوى العلوي.

V	D	Q_t
0	X	Q_{t-1}
1	0	0
1	1	1

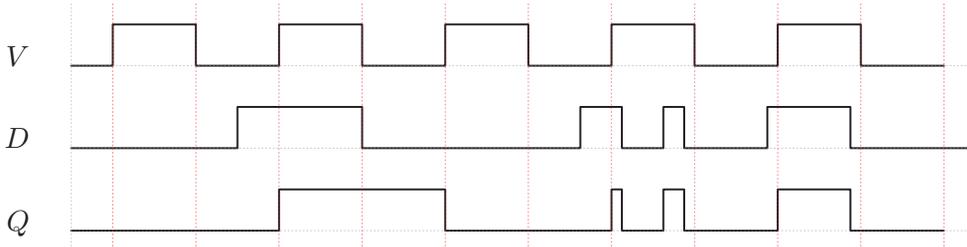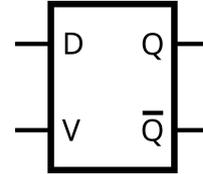

Example of a timing diagram of a D Flip-Flop with Latch مثال مخطط زمني للقلاب د القفل

Note

In this flip-flop, we no longer refer to the clock input but rather to the validation input.

ملاحظة: في هذه الحالة نبضة الساعة ليست للتوقيت، بل للمصادقة.

Chapter 4

Registers and Memories السجلات والذاكرات

An important function in sequential logic is the memory function. In any computer system, regardless of its form, memory is crucial. We will take a look at a particular type of memory, registers, or static memory.

الذاكرة أهم وظائف الدارات التعاقبية، وهي حيوية جداً للنظام المعلوماتي، وفي ما يأتي سنتحدث عن السجلات وأنواعها، ثم الذاكرة وخصائصها وأنواعها.

4.1 1-bit Memory

ذاكرة 1 بت

The basic cell for all types of registers is the 1-bit static memory (cf. Figure 4.1):

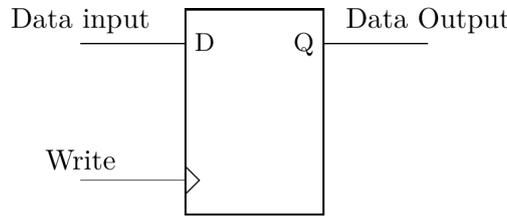


Figure 4.1: D flip flop as 1-bit static memory ذاكرة ذات بت واحد مصنوعة بقلاب د

On a rising (or falling) edge of the control input C , the memory takes the value presented at the input and holds it until the next rising (or falling) edge of C . There may be Set and Reset inputs to force the memory cell to 0 or 1.

The control input (or clock) C is here called the write bit; indeed, it is a rising (falling) edge on this line that triggers a write operation in the memory cell. Reading is permanent, with the "internal" state always present on the Q output line. Note that the \bar{Q} output is not used.

We can also find memories with a level control input (instead of an edge), but it is rarer. The principle is the same, but the write operation takes place during the entire duration of the high (or low) level of C . Obviously, the input D must not change during this time.

الخلية الأساسية لجميع أنواع السجلات هي الذاكرة الثابتة ذات 1 بت. عند الجبهة الصاعدة (أو النازلة) لمدخل التحكم C ، تأخذ الذاكرة القيمة الحاضرة في المدخل وتحفظها حتى الجبهة الصاعدة (أو النازلة) القادمة لـ C .

قد يكون لها أيضاً مدخلان set و $reset$ لتصفير الذاكرة أو توحيدها.

يسمى مدخل التحكم أو الساعة بـ "بت الكتابة"، أي أنّ جبهة صاعدة أو نازلة تطلق عملية كتابة في الذاكرة.

بينما تكون القراءة دائماً، فحالة الذاكرة حاضرة دائماً على المخرج Q ، ونلاحظ أنّ المخرج العكسي \bar{Q} غير مستعمل.

بعض الأنواع من الذاكرة تُزَامِن على مستوى الساعة، بدلا من جبهتها، فتدوم الكتابة طيلة وقت المستوى، العلوي أو السفلي لمدخل التحكم C، لذا ينبغي ألا تتغير قيمة المدخل في الأثناء.

4.2 The Register

السجل

A register is a set of basic memory cells. It has low capacity (4, 8, 16, 64 bits) but very low access time (fast, a few *nano seconds* in general). Data can be written/read at the same time (in parallel) or one after the other (serial).

The number of bits in the register corresponds to the number of memory cells (D flip-flops) in the register. Note that all clock inputs (C) of the cells are connected (write line).

السجل مجموعة من خلايا الذاكرة الأساسية، ذو حجم ضئيل (4، 8، 16، 64 بت) وزمن وصول سريع (ضئيل جدا بضع نانو ثواني)، يمكن أن تكتب البيانات فيها في الوقت نفسه أي على التوازي، أو واحدة بوحدة (على التسلسل). عدد بتات السجل يساوي عدد خلاياه من الذاكرة (قلاب D)، ونلاحظ أن مدخل الساعة مشترك بين الخلايا (خط الكتابة).

4.2.1 Parallel Register

السجل المتوازي

All bits are read and written at the same time (in parallel). For example, for a 4-bit parallel register, the symbol and the diagram are:

تكتب البيانات أو تُقرأ في الوقت نفسه (على التوازي)، وإليك مثلا عن سجل متوازي ذي أربعة بتات.

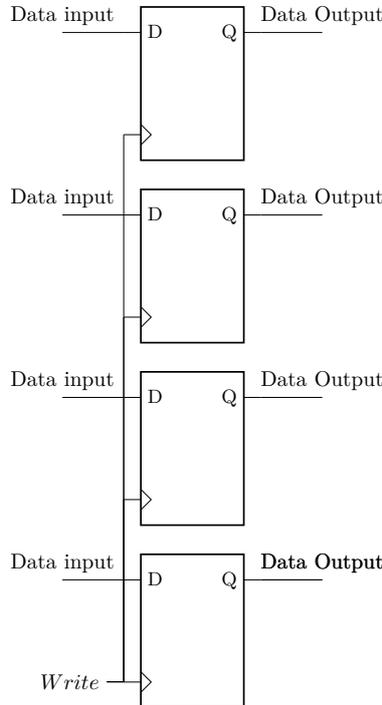


Figure 4.2: 4-bits parallel register سجل متوازي ذو أربعة بتات

A parallel register is very fast but requires many connections for many bits. It is often provided with “3-state” type inputs for connection to a bus.

السجل المتوازي سريع، ولكنه يحتاج لوصلات كثيرة من أجل عدد بتات كبير. ويأتي مزودا بمداخل ثلاثية الحالة لربطها مع الناقل.

4.2.2 Serial Register (Shift Register)

سجل متسلسل أو بالإزاحة

Bits are read/written one after the other, and shifted. Here an example:

تكتب البيانات واحدة تلو الأخرى، أي بالإزاحة، وإليك مثالا:

:

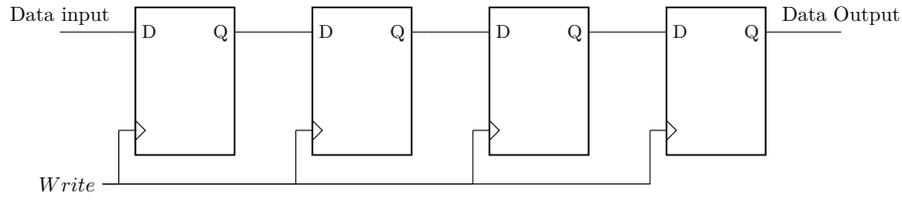


Figure 4.3: 4-bits serial register سجل متسلسل ذو أربعة بتات

In 4 clock cycles, a 4-bit word is stored.

Attention: the shift also occurs during reading: if the bits are not “reintroduced” at the input, the information is lost!

The operation timing diagram is as follows (we want to store the word “1011”):

نحتاج لأربعة أدوار للساعة كي نحفظ كلمة من 4 بتات.

تنبيه: تحدث الإزاحة أيضا في القراءة، لذا علينا تدوير البيانات على المدخل كي لا تضيع.

يوضح المخطط الزمني الآتي حفظ كلمة '1011'

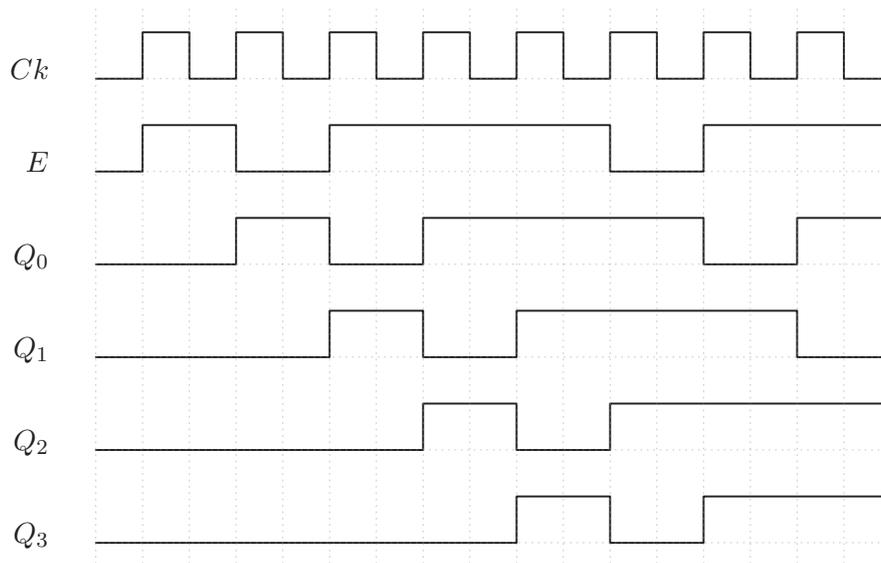


Figure 4.4: Example of timing diagram for 4-bits serial register. مثال مخطط زمني لسجل متسلسل ذي 4 بت.

4.2.3 Mixed Registers

السجلات المختلطة

Mixed registers can be imagined, where data can be written in series and read in parallel, or vice versa, or which offer both possibilities “at choice”.

السجلات المختلطة يمكن أن تكتب البيانات على التسلسل وتقرأها على التوازي، أو العكس، أو على الخيار:

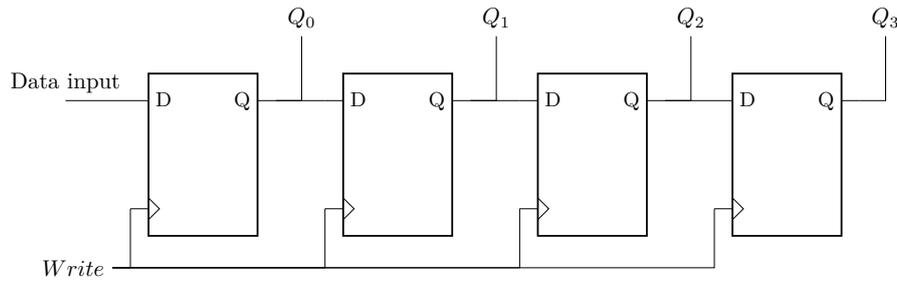


Figure 4.5: 4-bits mixed register سجل مختلط ذو أربعة بتات

4.3 Memory

With a flip-flop, it is possible to store information on only 1 bit. With a register, it is possible to store information on n bits. If we want to store important-sized information, we need to use memory.

يمكن حفظ بت واحد في فلاب، يمكن حفظ ن بتاً في سجل، إذا أردنا حفظ بيانات أكثر، نحتاج إلى ذاكرة.

Definition

What is memory? Memory is a device capable of **recording** information, **retaining** it (memorizing), and **retrieving** it (possible to read or recover later).

ما هي الذاكرة؟ الذاكرة جهاز قادر على تسجيل المعلومات وتخزينها (حفظها) واستعادتها (قراءتها أو استرجاعها لاحقاً).

Example

Examples of memory: The central memory, a hard disk, a floppy disk, a USB flash drive. Memory can be in the processor (registers), internal (central or main memory), or external (secondary memory).

مثال على الذاكرة: الذاكرة الرئيسية، قرص صلب، قرص مرن، قرص فلاش USB. قد تكون الذاكرة في المعالج (سجلات) أو داخلية (ذاكرة مركزية أو رئيسية) أو خارجية (ذاكرة ثانوية).

4.3.1 Memory Characteristics خصائص الذاكرة

The memory is characterized by:

- Size
- Volatility
- Access Mode
- Access Time

تتميز الذاكرة بخصائص منها:

- السعة
- الزوال
- نمط الوصول
- زمن الوصول

4.3.1.1 Memory Capacity سعة الذاكرة

The capacity (size) of memory is the number (quantity) of information that can be recorded (stored) in it. Capacity can be expressed in:

- Bit: the basic element for representing information.
- Byte: $1\text{Byte} = 8\text{bits}$.

We express multiples of bytes as in the Table 4.6.

Name	Symbol رمز	Value (2^x) القيمة	تسمية
Byte	B	2^0	بايت
Kilobyte	KB	2^{10}	كيلو بايت
Megabyte	MB	2^{20}	ميغا بايت
Gigabyte	GB	2^{30}	جيجا بايت
Terabyte	TB	2^{40}	تيرا بايت
Petabyte	PB	2^{50}	بيتا بايت
Exabyte	EB	2^{60}	اكسا بايت
Zettabyte	ZB	2^{70}	زيطا بايت
Yottabyte	YB	2^{80}	يوطا بايت

Figure 4.6: Multiple of bytes مضاعفات البايت

4.3.1.2 Volatility الزوال

If a memory loses its content (information) when the power source is cut off, it called volatile. If a memory does not lose (retain) its content when the power source is cut off, it called non-volatile (permanent or stable).

إن تفقد الذاكرة محتواها (المعلومات) عند انقطاع مصدر الطاقة، فتُعدُّ ذاكرة زائلة. وإن لم تفقد الذاكرة (تحتفظ) محتوياتها عند انقطاع مصادر الطاقة، فهي ذاكرة غير زائلة (ذاكرة دائمة أو ثابتة).

4.3.1.3 Access Mode to Information (Read/Write) طريقة الوصول للمعلومة (كتابة/قراءة)

On a memory, we can perform the operation of:

- **Read:** retrieve/recover information from memory.
- **Write:** save new information or modify existing information in memory.

There are memories that can be read/written to, and these memories are called volatile memories. There are memories that only allow reading (it is not possible to modify the content). These memories are called non-volatile memories.

تُجرى في الذاكرة عمليات:

- القراءة: استرداد/استعادة المعلومات من الذاكرة.
- الكتابة: حفظ المعلومات الجديدة أو تعديل المعلومات الموجودة بالفعل في الذاكرة.

الذاكرات التي يقرأ منها ويكتب عليها مرات عديدة، تسمى ذاكرات حية. أما الذاكرات التي لا يمكن تعديل ما فيها، وتُقرأ فقط، فتسمى ذاكرات ميتة.

4.3.1.4 Access Time زمن الوصول

This is the time required to perform a read or write operation. For example, for a read operation, access time is the time between the request for reading and the availability of information.

تستغرق عملية قراءة أو كتابة وقتاً يسمى وقت الوصول. فعلى سبيل المثال، عند عملية القراءة، وقت الوصول هو الزمن المستغرق بين طلب القراءة وتوفر المعلومات.

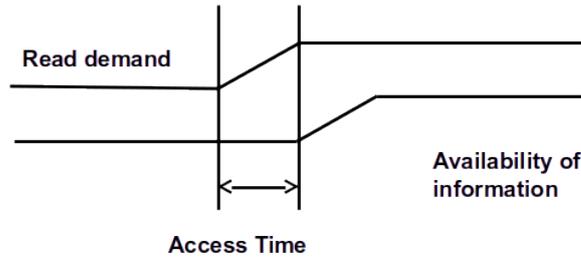


Figure 4.7: Access Time

4.3.2 Memory Classification تصنيف الذاكرات

Memories can be classified into three categories based on the use technology (Figure 4.8):

- Semiconductor memory: (central memory, ROM, PROM, ...) very fast but small size.
- Magnetic memory (hard disk, floppy disk, ...): slower but stores a very large volume of information.
- Optical memory (DVD, CD-ROM, ...)

تصنف الذاكرات من حيث تقنية التصنيع إلى ثلاثة أصناف (الشكل 4.8):

- الذاكرات المصنوعة بأشياء الموصلات (الذاكرة المركزية، ذاكرة القراءة فقط، ROM ذاكرات مبرمجة PROM) سريعة جداً، لكن حجمها صغير.
- ذاكرات مغناطيسية (قرص صلب، قرص مرن، شريط مغناطيسي): أقل سرعة، لكن تحفظ حجماً كبيراً من المعلومات
- ذاكرات ضوئية (أقراص DVD، والأقراص المضغوطة)

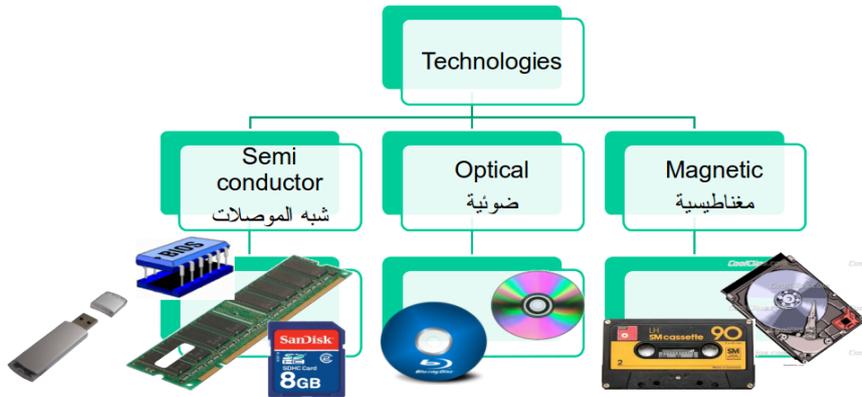


Figure 4.8: Memory Classification تصنيف الذاكرات

4.3.2.1 Semiconductor Memory من أشباه الموصلات

Semiconductor memories are classified into dead memory (read-only) or random access memory used for central memory (Figure 4.9)..

تصنّف الذاكرات المصنوعة من أشباه الموصلات إلى ذاكرة ممتة (للقراءة فقط)، أو ذاكرة وصول عشوائي تستعمل في الذاكرة المركزية (الشكل 4.9).

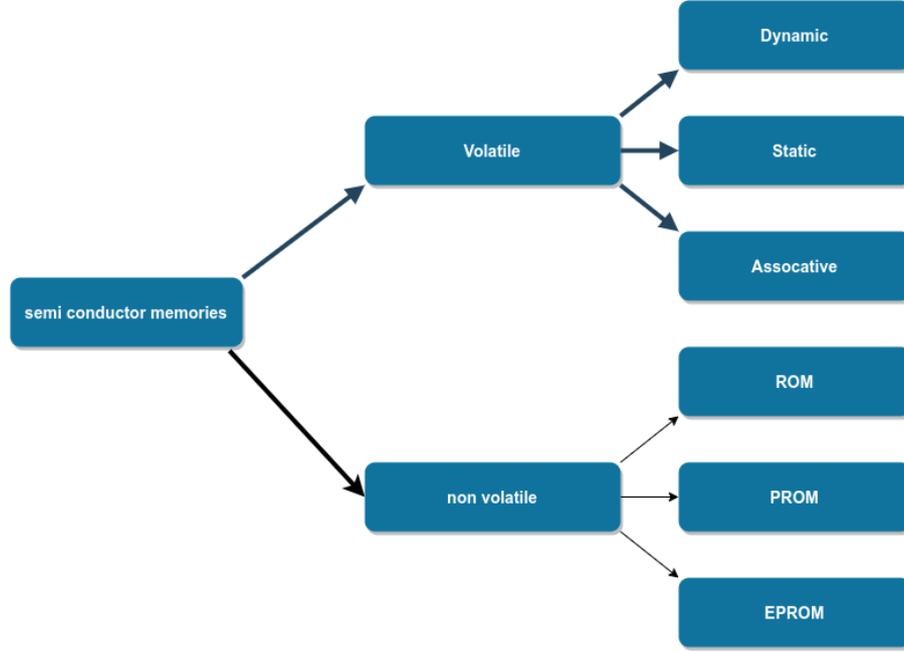


Figure 4.9: Semiconductor Memory من أشباه الموصلات

4.3.2.2 Read-Only Memories (ROM) الذاكرات الممتة

Read-only memories are classified according to the ability to program and erase them:

- Read-Only Memory (ROM): its content is defined during manufacturing.
- Programmable Read-Only Memory (PROM): user-programmable, but only once due to the storage method using fuses.
- Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM): user-erasable and programmable.
- Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM): user-erasable and programmable electrically, easier to erase than EPROMs.

تصنّف الذاكرات الممتة حسب القدرة على برمجتها وحذف محتواها:

- ذاكرات القراءة فقط (ROM (Read Only Memory التي محتواها مكتوب عند تصنيعها.
- ذاكرات القراءة فقط القابلة للبرمجة (PROM (Programmable Read Only Memory، يبرمجها المستخدم، مرة واحدة فقط للتخزين، تحفظ البيانات بواسطة صمامات منصهرة. fuses.
- ذاكرات القراءة فقط القابلة للبرمجة والحذف (EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory، تقبل البرمجة والحذف من المستخدم.
- ذاكرات القراءة فقط القابلة للبرمجة والحذف كهربائياً (EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory، يمكن برمجتها وحذفها بسهولة كهربائياً دون تعديل مادي.

4.3.3 Central Memory الذاكرة المركزية

الذاكرة المركزية (ذاكرة وصول عشوائي) (Central Memory (RAM: Random Access Memory)

4.3.3.1 What is Central Memory? ماهي الذاكرة المركزية

Central Memory (CM) represents the workspace of the computer. It is the main storage organ of information used by the processor. In a machine (computer/calculator) to execute a program, it must be loaded (copied) into central memory.

Access time to central memory and its capacity are two elements that influence the execution time of a program (machine performance).

تمثل الذاكرة المركزية مساحة عمل الحاسوب. وهي الجهاز الرئيسي لتخزين المعلومات التي يستخدمها المعالج. في الحاسوب يجب نسخ البرنامج في الذاكرة المركزية لتنفيذه. يؤثر وقت الوصول إلى الذاكرة المركزية وسعتها في وقت تنفيذ البرنامج (أداء الجهاز).

4.3.3.2 Characteristics of Central Memory خصائص الذاكرة المركزية

Central memory is made of semiconductors and has some proprieties:

- Central memory is a random-access memory (RAM): read and write access.
- Central memory is random access (RAM: Random Access Memory), meaning that the access time to information is independent of its location in memory.
- Central memory is volatile: maintaining its content requires a continuous power supply.
- Access time to central memory is average but faster than magnetic memories.
- The capacity of central memory is limited, but there is always a possibility of expansion.
- For communication with other parts of the computer, central memory uses buses (address bus and data bus).

الذاكرة الرئيسية مصنوعة من أشباه الموصلات، ومن خصائصها ما يلي:

- الذاكرة الرئيسية ذاكرة وصول عشوائي: قراءة وكتابة.
- الذاكرة المركزية ذاكرة وصول عشوائي، أي أن وقت الوصول إلى المعلومات غير متعلق بمكانها في الذاكرة.
- الذاكرة المركزية زائلة: يتطلب حفظ محتوياتها مصدر طاقة، وتزول بانقطاعه.
- وقت الوصول إلى ذاكرة مركزية متوسط لكنه أسرع من الذاكرات المغناطيسية.
- سعة الذاكرة المركزية محدودة قابلة للزيادة.
- للتواصل مع الأجزاء الأخرى في الحاسوب، تستخدم الذاكرة المركزية ناقلات (ناقل العنوان وناقل البيانات)

4.3.3.3 Types of Central Memories أنواع الذاكرات المركزية

There are two main families of central memories: static memories (SRAM) and dynamic memories (DRAM).

- Static memories are based on D-type flip-flops; they have a low integration rate but fast access time (used for cache memory).

- Dynamic memories are based on capacitors; these memories have a very high integration rate, they are simpler than static memories but with a longer access time.

للذاكرة المركزية عائلتان رئيسيتان: الذاكرات الثابتة (SRAM) والذاكرات الديناميكية (DRAM).

- تُصنع الذاكرات الثابتة بالقلابات من النوع D، ولها معدل إدماج منخفض ولكن وقت وصول سريع (تستخدم لذاكرة التخزين المؤقت -الخيئة).

- الذاكرات الديناميكية مصنوعة من المكثفات، لها معدل إدماج عالٍ، فهي أبسط من الذاكرات الثابتة ولكنها أبطأ منها.

4.3.3.4 نظرة منطقية للذاكرة المركزية Logical View of Central Memory

Central memory can be seen as a large vector (array) of words or bytes:

- A memory word stores information on n bits.
- A memory word contains multiple memory cells.
- Each memory cell stores only one bit.
- Each word has its own address.
- An address is a unique number that allows access to a memory word.
- Addresses are sequential (consecutive).
- The size of the address (the number of bits) depends on the capacity of the memory.

يمكن اعتبار الذاكرة الرئيسية جدولاً كبيراً (مصفوفة) من الكلمات أو البايتات،

- كلمة الذاكرة تخزن المعلومات على عدد n بت.
- كلمة ذاكرة تحتوي على عدة خلايا ذاكرة.
- تخزن خلية الذاكرة بت واحد فقط.
- كل كلمة لها عنوانها الخاص.
- العنوان هو رقم فريد يسمح بالوصول إلى كلمة ذاكرة.
- العناوين متسلسلة (متتالية).
- حجم العنوان (عدد البتات) يعتمد على سعة الذاكرة.

4.3.3.5 البنية المادية للذاكرة المركزية Physical Structure of Central Memory

- RAM (Memory Address Register): This register stores the address of the word to be read or written.
- RIM (Memory Information Register): It stores the information read from memory or the information to be written into memory.
- Decoder: Allows the selection of a memory word.
- R/W: Read/Write command, this command allows reading or writing to memory (if R/W=1 then read, otherwise write).
- Address bus of size k bits.
- Data bus of size n bits.

• RAM (سجل عنوان الذاكرة): يخزن هذا السجل عنوان الكلمة المراد قراءتها أو كتابتها.

• RIM (سجل معلومات الذاكرة): يخزن المعلومات المقروءة من الذاكرة أو المعلومات المراد كتابتها في الذاكرة.

• مفكك الترميز: يسمح لك بتحديد كلمة ذاكرة (اختيارها).

- تعليمة R/W: أمر قراءة / كتابة، هذا الأمر يجعل من الممكن القراءة أو الكتابة في الذاكرة (إذا كان R/W=1 ، فاقراً وإلا اكتب)
- ناقل العنوان بحجم k بت.
- ناقل البيانات بحجم n بت.

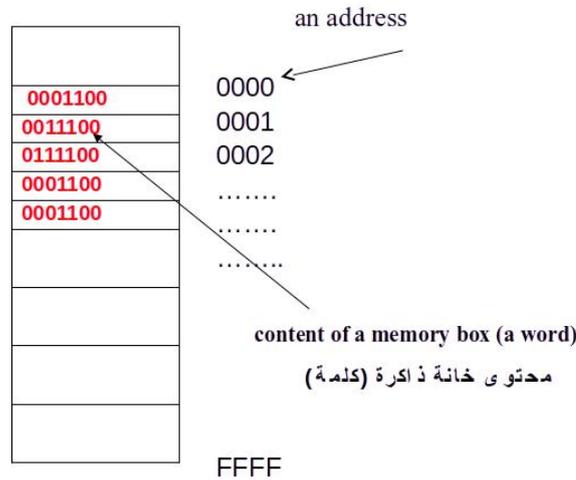


Figure 4.10: Physical Structure of Central Memory البنية المادية للذاكرة المركزية

How to Select a Memory Word? When an address is loaded into the RAM address register, the decoder receives the same information as the RAM.

At the output of the decoder, we will have only one active output → This output will allow us to select a single memory word.

كيف نختار كلمة ذاكرة عند تحميل عنوان في سجل عنوان الذاكرة، RAM يتلقى المفكك نفس المعلومات الموجودة في سجل العنوان RAM. يكون مخرج واحد فقط من المفكك فعالاً، ما يسمح لنا بتحديد كلمة ذاكرة واحدة.

How to Calculate the Capacity of a CM? Let k be the size of the address bus (size of the RAM register).

Let n be the size of the data bus (size of the RIM register or the size of a memory word).

The capacity of central memory can be expressed either in the number of memory words or in bits (bytes, kilobytes, etc.).

- $Capacity = 2^k \text{Memory words}$
- $Capacity = 2^k \times n \text{Bits}$

نفرض أن حجم ناقل العناوين هو k، (حجم السجل RAM)،

وليكن n حجم ناقل البيانات (حجم السجل RIM، أو حجم كلمة الذاكرة)

نُعبّر عن سعة الذاكرة المركزية إما بعدد كلمات الذاكرة أو بالبتات (بايت ، كيلوبايت ، إلخ).

• السعة $2^k =$ كلمة ذاكرة

• السعة $2^k \times n =$ بت

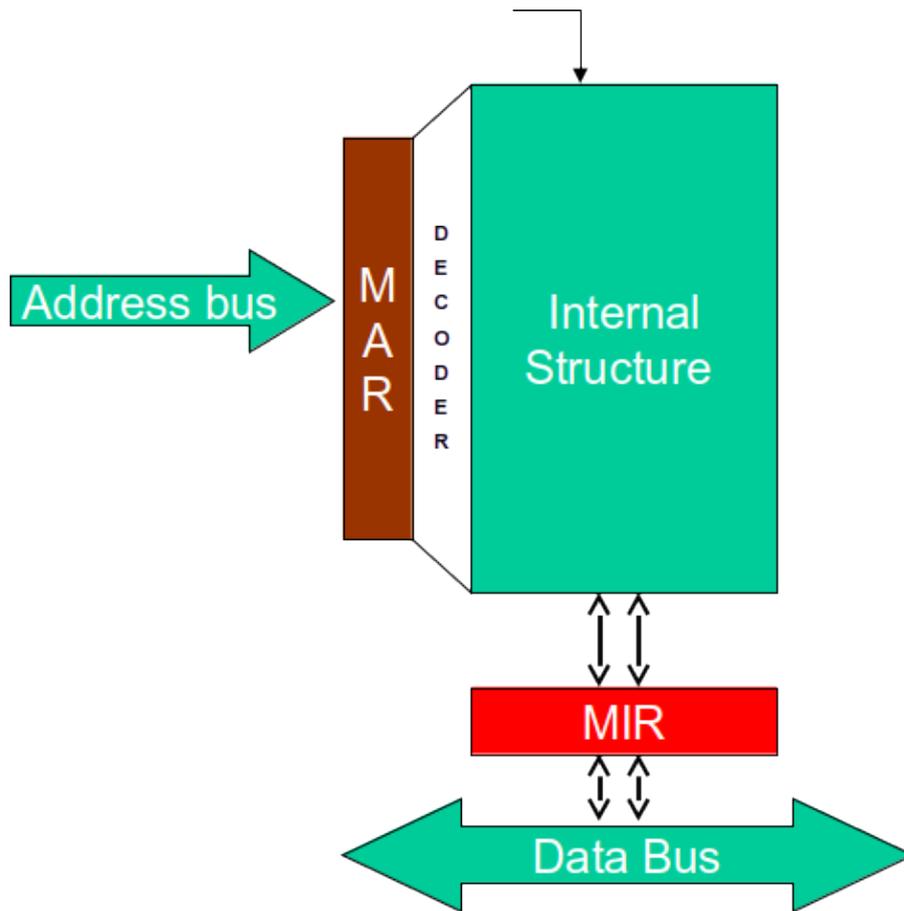


Figure 4.11: Memory Word كلمة ذاكرة

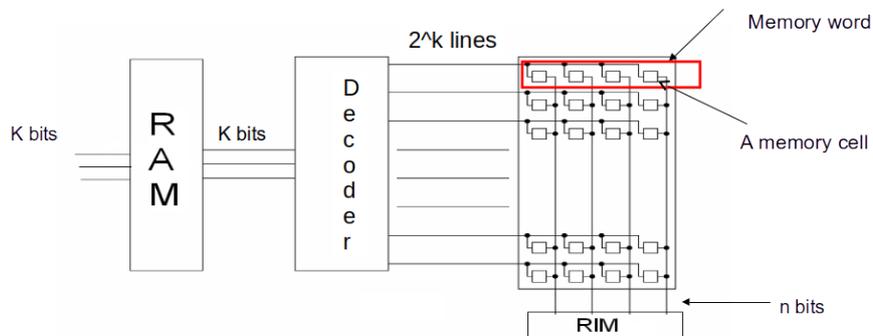


Figure 4.12: How to Calculate the Capacity of a CM كيفية حساب سعة ذاكرة مركزية

Example

In a memory, the size of the address bus $K=14$, and the size of the data bus $n=4$. Calculate the capacity of this memory?

في ذاكرة ما، حجم ناقل العنوان $K = 14$ وحجم ناقل البيانات $n = 4$. احسب سعة هذه الذاكرة؟

- $Capacity = 2^{14}$ Memory words of 4 bits
- $Capacity = 2^{14} \times 4. Bits = 65536Bits = 8192Bytes = 8KB.$

How to Read Information? To read information in central memory, the following operations must be performed:

- Load the address of the word to be read into the RAM address register.
- Launch the read command (R/W=1).
- The information is available in the RIM register after a certain time (access time).

كيف تُقرأ معلومة: لقراءة المعلومات الموجودة في الذاكرة المركزية ، يجب إجراء العمليات التالية:

- تحميل عنوان الكلمة المطلوبة في سجل عنوان الذاكرة RAM.
- تشغيل أمر القراءة (R / W = 1).
- ستجهز المعلومة في سجل RIM بعد وقت معين (وقت الوصول)

How to Write Information? كيف تُكتب معلومة To write information in the central memory, the following operations must be performed:

- Load the address of the word where the writing will occur into the RAM.
- Place the information to be written in the RIM register.
- Launch the write command to transfer the content of the RIM to the memory.

لكتابه معلومة في الذاكرة المركزية، يجري ما يلي:

- تحميل عنوان المكان الذي ستكتب فيه المعلومة.
- تحميل المعلومة المراد كتابتها في سجل RIM (سجل معلومة الذاكرة).
- تشغيل أمر الكتابة لنقل محتوى سجل RIM إلى الذاكرة.

Chapter 5

Basic Architecture of a Computer البنية الأساسية للحاسوب

5.1 Introduction

مقدمة

A program is a set of instructions executed in a specific order. A program is executed by a processor (machine). A program is usually written in a high-level language (Pascal, C, VB, Java, etc.). The instructions that make up a program can be classified into 4 categories:

- Assignment instructions: allow data transfer
- Arithmetic and logical instructions.
- Branch instructions (conditional and unconditional)
- Input-output instructions.

البرنامج تعليمات تُنفَّذ في ترتيب معين، مكتوب عادة بلغة برمجة راقية مثل سي، جافا ويُنفَّذه معالج. تعليمات البرنامج أربعة أصناف

- تعليمات الإسناد تسمح بنقل البيانات
- تعليمات الحساب والمنطق
- تعليمات التفرع المشروط وغير المشروط
- تعليمات الإدخال والإخراج

To execute a program on the machine, we go through the following stages:

- Edit the source in a text editor and save the file.
- Compile it with a compiler to translate it into machine language (binary). One high-level language instruction can be translated into several machine instructions.
- Load: load the program into the central memory before execution.

تنفيذ برنامج ما على الآلة مرّ بالمراحل الآتية:

- تحرير المصدر في محرر للنصوص ثم حفظ الملف،
- ترجمته بمصنّف إلى لغة الآلة (ثنائي). تُترجم تعليمة واحدة مكتوبة بلغة برمجة راقية إلى عدة تعليمات الآلة.
- التحميل: يُحمّل البرنامج في الذاكرة المركزية قبل التنفيذ

كيف يُنفذ برنامج على الآلة:

لفهم تنفيذ برنامج على الآلة، ينبغي فهم آلية تنفيذ تعليمة واحدة، وفهم بنية الآلة (المعالج) التي ستنفذها.

How does a program execute in the machine?

- To understand the execution mechanism of a program, we must understand the execution mechanism of an instruction.
- To understand the execution mechanism of an instruction, we must know the architecture of the machine (processor) on which this instruction will be executed.

5.2 Von Neumann Architecture

معمارية فون نيومن

تتكون معمارية (بنية) فون نيومن (الشكل 5.1) من ذاكرة مركزية، ووحدة مركزية (معالج)، وأجهزة إدخال وإخراج للتواصل مع الخارج. هذه المعمارية هي أساس بنية الحواسيب.

The Von Neumann architecture (cf. figure 5.1) is composed of:

- Central memory,
- Central unit (CU, CPU: Central Processing Unit), processor, microprocessor.
- A set of input-output devices to communicate with the outside.
- This architecture is the basis of computer architectures.

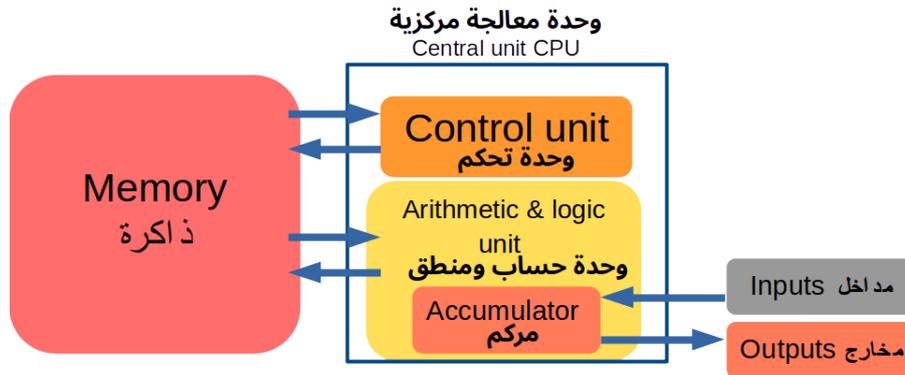


Figure 5.1: Von Neumann Architecture (معمارية فون نيومن) البنية المادية للآلة

5.2.1 Main Memory

الذاكرة المركزية

The Central Memory (CM) represents the computer's workspace. It is the primary organ for storing information used by the processor. In a computer, to execute a program, it must be loaded (copied) into main memory. The access time to main memory and its capacity are two factors that affect the program's execution time (machine performance).

الذاكرة المركزية هي مساحة عمل المعالج في الحاسوب، يستخدمها لتخزين المعلومات أثناء عمله. في الحاسوب، يجب تحميل البرنامج في الذاكرة المركزية قبل تنفيذه. زمن الوصول إلى الذاكرة المركزية وسعتها عاملان يؤثران في زمن تنفيذ البرنامج (أداء الآلة).

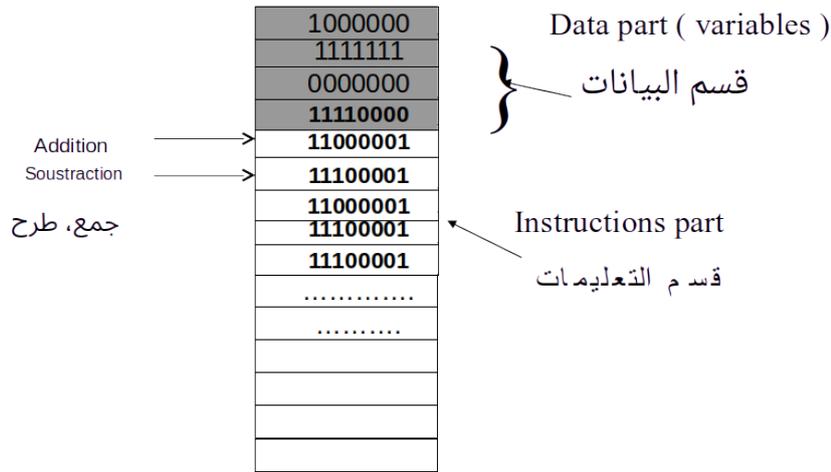


Figure 5.2: Program Structure in Main Memory **بنية البرنامج في الذاكرة المركزية**

5.2.1.1 Central Processing Unit (CPU) **الوحدة المركزية**

The Central Processing Unit (CPU), also called the processor or microprocessor, is responsible for executing programs. The CPU consists of an Arithmetic and Logic Unit (ALU) and a Control Unit (cf. figure 5.3). The ALU performs basic operations (addition, subtraction, multiplication, etc.). The Control Unit manages operations on memory (read/write) and the operations to be performed by the ALU based on the current executing instruction.

الوحدة المركزية (المعالج أو المعالج المصغّر) دورها تنفيذ البرامج (الشكل 5.3)، وتتكون من وحدة الحساب والمنطق التي تنفذ العمليات الأساسية مثل الجمع والطرح والضرب، ووحدة التحكم التي تتحكم في العمليات على الذاكرة والعمليات التي تنجزها وحدة الحساب والمنطق حسب التعليمات قيد التنفيذ.

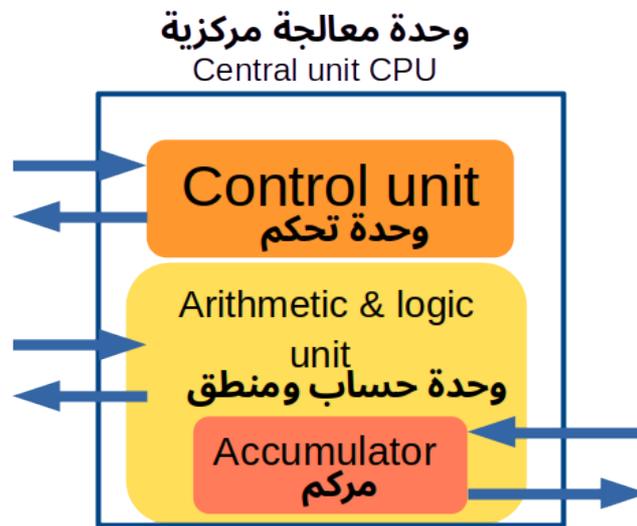


Figure 5.3: Central Processing Unit **الوحدة المركزية**

5.2.1.2 Arithmetic and Logic Unit (ALU) **وحدة الحساب والمنطق**

The ALU performs basic operations such as addition, subtraction, multiplication, and logic operations. It includes the Accumulator Register (ACC), which stores data at the beginning of the operation and the result at the end. It also has a status register with indicators such as carry, sign, overflow, and

zero.

وحدة الحساب والمنطق تحسب عمليات الجمع والطرح والضرب والعمليات المنطقية. تتكون من مرآم ACC يحفظ البيانات في بداية العملية ويحفظ النتيجة في النهاية. وفيها أيضا سجل حالة يشير إلى حالة تنفيذ العملية، ويتألف من مؤشرات أو أعلام مثل علم Flag الاحتفاظ، علم الإشارة (سالب أم لا)، علم الطفح، وعلم الصفر.

C0	C1	C2	Code	نتيجة Result	Explanation	شرح
0	0	0	ADD	$A + (B + Cin)$	Carry Cout = 1 if there is a carry Carry in Cin	= Cout يصبح الاحتفاظ الناتج 1 إذا نتج احتفاظ Cin هو الاحتفاظ الداخل
0	0	1	SUB	$A - (B + Cin)$	Cout = 1 if there is a carry	Cout = 1 إذا كان احتفاظ
0	1	0	MUL	$A * B$	Cout = 0	
0	1	1	DIV	A/B	Cout = 0	
1	0	0	EQ	1 if $A == B$ else 0	Cout = 0	
1	0	1	CMP	1 if $A < B$ else 0	Cout = 0	
1	1	0	LSH	$A \ll B$	A is shifted left by (B and Cin) Carry is the leftmost bit shifted out of A	A ينزاح إلى اليسار بواسطة B و Cin والبت الخارج يخرج في Cout
1	1	1	RSH	$A \gg B$	A is shifted right by B and Cin Carry is the rightmost bit shifted out of A	A ينزاح إلى اليمين بواسطة B و Cin والبت الخارج يخرج في Cout

5.2.1.3 Control Unit

وحدة التحكم

The role of the Control Unit (or Control Unit) is to:

دور وحدة التحكم:

- Coordinate the work of all other units (ALU, memory, etc.).
- Ensure synchronization among them.

• تنسيق عمل الوحدات الأخرى (وحدة الحساب والمنطق، الذاكرة، وما إلى ذلك).

• ضمان التزامن بينها.

It ensures:

تضمن التالي:

- Searching (reading) for instructions and data from memory.
- Decoding the instruction and executing the current instruction while preparing the next instruction.

• البحث (قراءة) عن التعليمات والبيانات من الذاكرة.

• فك تشفير التعليمات وتنفيذ التعليمات الحالية ثم التحضير للتعليمات التالية.

The Control Unit includes:

- An Instruction Register (IR): contains the currently executing instruction, decoded using its operation code (opcode) by a decoder.
- A Counter Register (CR) or Program Counter (PC): contains the address of the next instruction

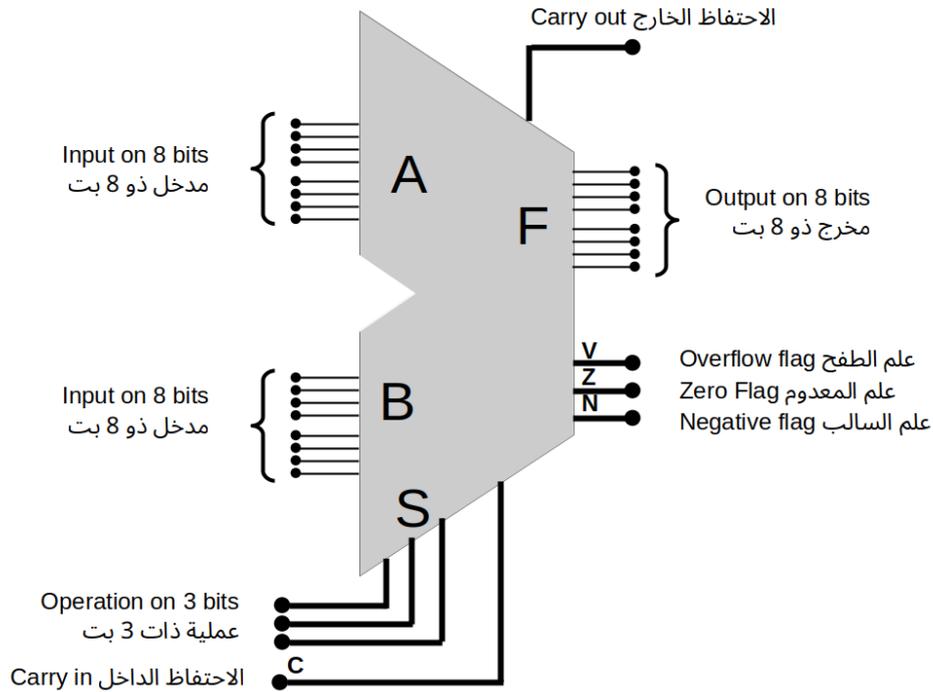


Figure 5.4: Arithmetic and Logic Unit (ALU) وحدة الحساب والمنطق

to execute (points to the next instruction). Initially, it contains the address of the first instruction of the program to be executed.

- A sequencer: organizes (synchronizes) the execution of instructions according to the clock's rhythm, generating the necessary signals for instruction execution.

وحدة التحكم فيها:

- سجل التعليمات: (IR) يحوي التعليمات التي تنفذ حالياً، يُفكك المفكك (decoder) التعليمات حسب رمز العملية (opcode).
- سجل يُسمى عداد الترتيب (CR) أو عداد البرنامج: (PC) يحوي عنوان التعليمات التالية التي ستُنفذ (يشير إلى التعليمات التالية). عند البداية، يحتوي على عنوان أول تعليمات من البرنامج المراد تنفيذه.
- منظم التسلسل: ينظم (يزامن) تنفيذ التعليمات وفقاً لإيقاع الساعة، ويولد الإشارات الضرورية لتنفيذ التعليمات.

Note

- The microprocessor may contain other registers in addition to CR, IR, and ACC.
- These registers are considered as internal memory (working registers) of the microprocessor.
- These registers are faster than main memory, but the number of these registers is limited.
- Generally, these registers are used to save data before executing an operation.
- Typically, the size of a working register is equal to the size of a memory word.

ملاحظة:

- قد يحوي المعالج المصغر على سجلات أخرى بالإضافة إلى CR، IR، و ACC.

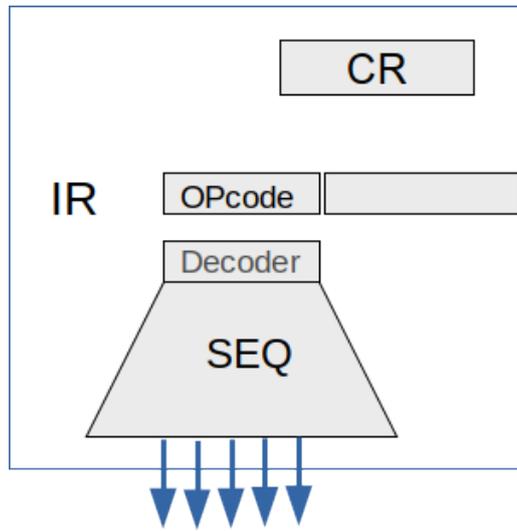


Figure 5.5: Control Unit وحدة التحكم

- تُعدُّ هذه السجلات ذاكرة داخلية (سجلات عمل) للمعالج المصغر.
- هذه السجلات أسرع من الذاكرة المركزية، ولكن معدودة.
- عادةً ما تُستخدم هذه السجلات لحفظ البيانات قبل تنفيذ عملية ما.
- يساوي حجم سجل العمل حجم كلمة الذاكرة.

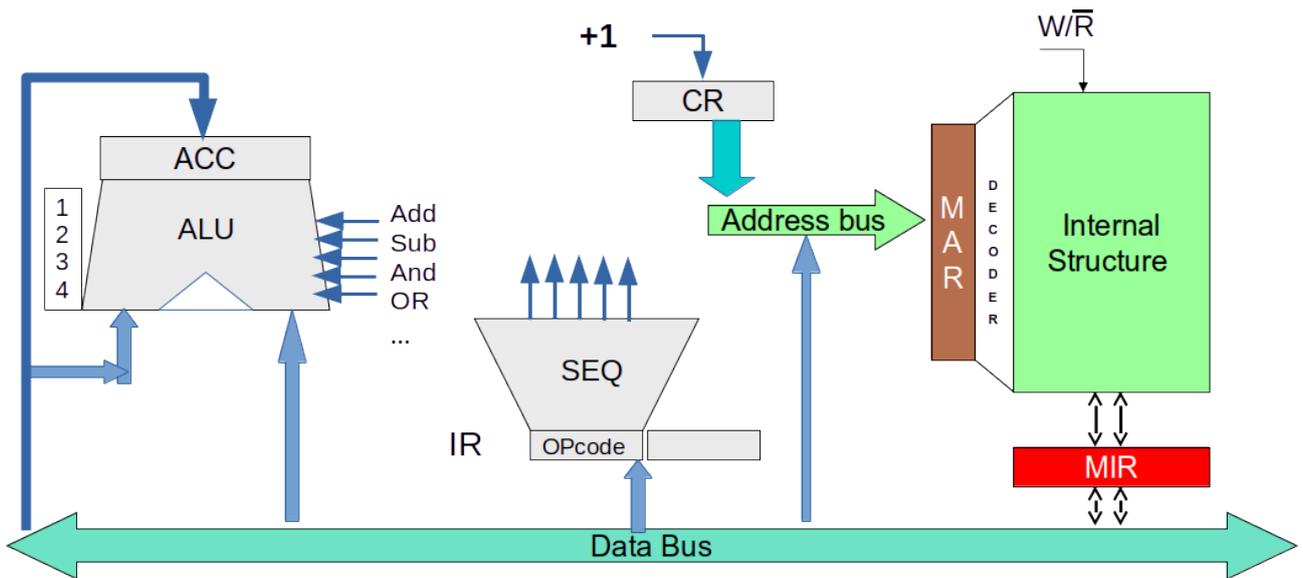


Figure 5.6: Detailed Diagram of a Machine مخطط مفصل لآلة

5.2.1.4 Instruction Set

Every microprocessor has a limited number of instructions it can execute. These instructions are called the instruction set. The instruction set describes the set of elementary operations that the microprocessor can perform. Instructions can be classified into 4 categories:

- Assignment Instructions: They transfer data between registers and memory.
- Write: Register → Memory.
- Read: Memory → Register.
- Arithmetic and Logic Instructions (AND, OR, ADD, ...).
- Branch Instructions (conditional and unconditional).
- Input/Output Instructions.

5.2.1.5 Instruction Encoding

Instructions and their operands (data) are stored in memory.

The size of an instruction (number of bits needed to represent it in memory) depends on the type of instruction and the type of operand.

The instruction is divided into two parts:

- Operation Code (Opcode): A code on N bits indicating which instruction.
- Operand Field: Contains the data or the reference (address) to the data.

التعليمة وعواملها (المعطيات) محفوظة في الذاكرة، وحجمها (عدد البتات اللازمة لتمثيلها) يتعلق بنوع التعليمة ونوع عواملها. للتعليمة قسمان: رمز العملية (رمز التعليمة) هو رمز على N بت يبين التعليمة، وقسم العامل يحتوي على البيانات أو يشير إلى عنوانها.

Operation Code رمز العملية ← N bits →	Operand العامل ← K bits →
---	---------------------------------

طقم التعليمات

لكل معالج تعليمات معدودة يقدر على تنفيذها تشكّل طقم التعليمات. أصناف التعليمات أربعة:

- تعليمات الإسناد: تقوم بنقل البيانات بين السجلات والذاكرة.
- كتابة: سجل → ذاكرة
- قراءة: ذاكرة → سجل
- تعليمات الحساب والمنطق
- تعليمات التفرع (الشرطي وغير الشرطي)
- تعليمات الإدخال/الإخراج

ترميز التعليمة

Part II

Exercises

تمارين

Chapter 6

Exercises

تمارين

6.1 Chapter 1 exercises

تمارين الفصل الأول

01

A security lock opens based on four keys A, B, C, D. The lock operates as follow:

- $S(A, B, C, D) = 1$ if at least two keys are used.
- $S(A, B, C, D) = 0$ otherwise.
- Keys A and C cannot be used simultaneously.
- Provide the canonical disjunctive (R) and conjunctive (P) forms.
- Create the circuit.

قفل أمان ذو أربعة مفاتيح: A, B, C, D. يعمل القفل كالآتي:

- إن أُستخدم مفتاحان على الأقل $S(A, B, C, D) = 1$.
- في الحالات الأخرى $S(A, B, C, D) = 0$.
- لا يمكن استخدام المفاتيح A و C في نفس الوقت.
- أعط الشكليين القانونيين الرقبيين المفصول R و P الموصول.
- أنجز الدارة.


02

A beverage vending machine offers coffee, milk, coffee with milk, with or without sugar. The machine has 3 buttons (Milk, Coffee, Without Sugar) and a coin input. The machine contains three reservoirs (Coffee, Sugar, and Milk).

- Determine the logical functions that open the reservoir taps based on the buttons.
- Draw the logical diagram for beverage distribution.

آلة توزيع المشروبات تقدّم القهوة، الحليب، القهوة بالحليب، بالسكر أو بدونه. الآلة فيها ثلاثة أزرار (حليب، قهوة، دون سكر) ومدخل للقطعة النقدية. الآلة في داخلها ثلاثة خزانات للقهوة والسكر والحليب،

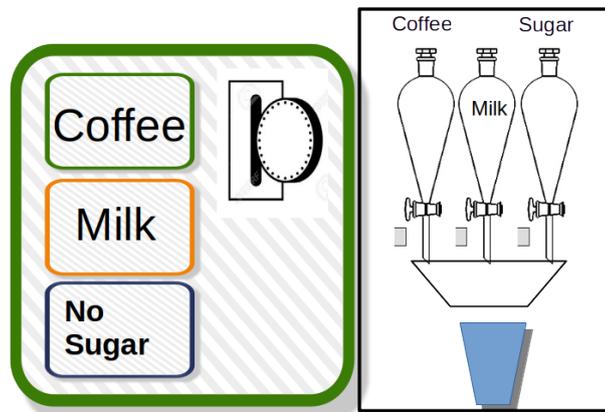- حدد الدوال المنطقية التي تفتح صنادير الخزانات بناءً على الأزرار.
- أنجز المخطط المنطقي لتوزيع المشروبات.



03

The DIV circuit calculates the Euclidean division of two 2-bit numbers (quotient and remainder).

- Division by zero is prohibited.
- Create the circuit.

الدارة DIV تحسب القسمة الإقليدية لعددين من 2 بتين (الناتج والباقي).

- القسمة على الصفر ممنوعة.
- أنجز الدارة.

$$\begin{array}{r|l} CD & AB \\ \hline R_1 R_0 & Q_1 Q_0 \end{array}$$

04

- 1 Create circuit C1, which adds two bits.
- 2 Can it be used to add multiple bits?
- 3 Create a circuit (ADD) that adds two bits with a carry input.

1 أنجز الدارة C1 التي تجمع حسابيا بتين اثنين.

2 هل يمكن استخدامها لجمع بتات أكثر؟

3 أنجز دارة ADD التي تجمع بتين اثنين مع مدخل احتفاظ.

05


Use ADD circuits to create a 4-bit binary adder.

استخدم دارات ADD لإنشاء جامع ثنائي على 4 بتات.

06

Create a circuit C6 that controls 8 lamps and lights up only one lamp at a time according to its number.

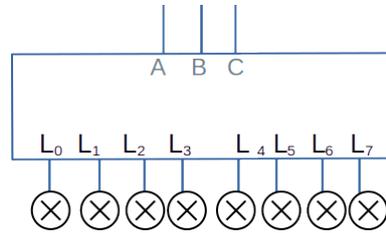أنجز دارة C6 تتحكم في 8 مصابيح، وتشعل مصباحا واحدا فقط في المرة حسب رقمها.



07

1 Build a NOT gate using a NAND gate.

1 صمم البوابة "لا" بواسطة بوابة نفي الوصل "لا و".

2 Build an AND gate using NOT-AND gates.

2 صمم بوابة الوصل "و" بواسطة بوابة نفي الوصل "لا و" LR-NAND

08

$$f1 = a.\bar{b} + \bar{a}.b + \bar{a}.c.d$$

1 Create the circuit for the function f1 using only NOR and NAND gates.

2 Create the circuit for the function f1 using only NOR gates.

1 أنجز دارة الدالة f1 باستعمال بوابات نفي الوصل NAND فقط.

2 أنجز دارة الدالة f1 باستعمال بوابات نفي الفصل NOR فقط.

6.1.1 Additional Exercises

09

We want to create a logic circuit M1 that calculates the product of two two-bits numbers $((AB \times CD)_2)$.

Create the circuit using logic gates.

نريد تصميم دائرة M1 تضرب عددين من بتين لكل منهما $(AB \times CD)_2$.
أنجز الدارة بالبوابات المنطقية.

$$\begin{array}{r} AB \\ \times CD \\ \hline \end{array}$$

10

We want to build a comparator for two numbers of 2 bits each: A_1A_0 and B_1B_0 . The output should have 3 outputs:

- Greater G = 1 if $A_1A_0 > B_1B_0$, else 0.
- Lesser L = 1 if $A_1A_0 < B_1B_0$, else 0.
- Equal E = 1 if $A_1A_0 = B_1B_0$, else 0.

Create the circuit using NAND gates.

نريد صنع مقارن بين عددين من 2 بت لكل واحد، A_1A_0 و B_1B_0 . وتعطي ثلاث مخارج:

- أكبر G = 1 إذا $A_1A_0 > B_1B_0$, وإلا 0.
- أصغر L = 1 إذا $A_1A_0 < B_1B_0$, وإلا 0.
- مُساوٍ E = 1 إذا $A_1A_0 = B_1B_0$, وإلا 0.

أنجز الدارة بواسطة بوابات نفي الفصل NAND.

11

The following figure represents a reservoir powered by two valves V1 and V2. Three levels are distinguished: Safety, Medium, High.

- When the liquid level is less than or equal to Safety, both V1 and V2 are open.
- When the liquid level is less than or equal to Medium but greater than Safety, only V1 is open.
- When the liquid level is higher than Medium but lower than High, only V2 is open.
- When the liquid level reaches High, both valves are closed.

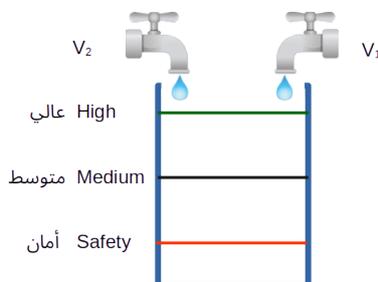


Figure 6.1: Diagram of Exercise 11

Question: Provide the logical equations for the opening of V1 and V2 based on the liquid level.

الشكل يوضح خزاناً يزود بالماء من صمامين V1 و V2،
للخزان ثلاث مستويات مستوى الآمن، مستوى متوسط مستوى عالٍ.

حين يكون السائل أقل من مستوى الأيمن أو يساويه، يفتح الصمامان V1 و V2.

حين يكون السائل أقل من المستوى المتوسط وأعلى مستوى الأيمن يفتح الصمام V1 فقط.

حين يكون السائل أعلى من المتوسط وأقل من المستوى العالي، يفتح V2 فقط. حين يصل السائل إلى المستوى العالي يفتح الصمامان.

السؤال : أعط الدوال المنطقية التي تتحكم في فتح الصمامين بدلالة مستوى السائل.

12

Consider the diagram in the following figure


إليك الشكل الآتي

1 Provide the Y equation.

1 أعط عبارة Y.

2 Represent Y using only 2-input NAND gates.

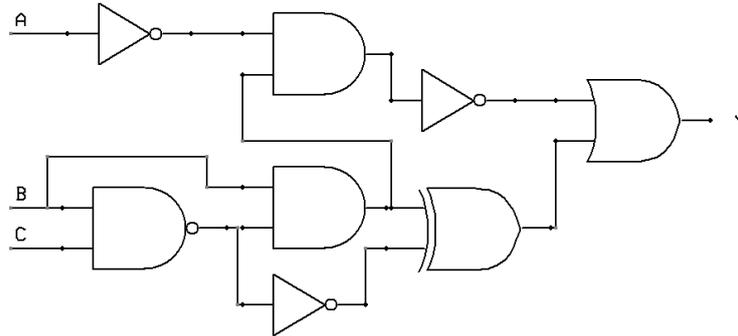2 مثل الدالة باستعمال بوابات NAND ذات مدخلين فقط.



13

Create the circuit that performs the two's complement of a four-bit binary number.

أنجز الدارة التي تعطي المتمم لاثنين لعدد ثنائي ذي 4 بتات

14

Create a circuit that converts an 8-bit binary number to two's complement.

أنجز دائرة تحوّل عددا ثنائيا إلى المتمم إلى 2 على 8 بت.

15

A jury composed of 4 members asks a question to a player. Each jury member sets their switch to “1” when they think the player’s answer is correct (favorable opinion) and “0” otherwise (unfavorable opinion). We process the response in such a way as to set:

- A success variable ($S=1$) when the majority of the jury members’ decisions are favorable.
- A failure variable ($F=1$) when the majority of the jury members’ decisions are unfavorable.
- An equality variable ($N=1$) when there are as many favorable opinions as unfavorable opinions.

1 Deduce a truth table for the problem.

2 Provide equations for S, F.

3 Deduce the equation for N.

16

The board of directors of a company consists of four members: the director and his three deputies A, B, C. Decisions during meetings are made by majority vote. Each person has a switch to vote, which they press in case of agreement with the project submitted to the vote. In case of a tie in the number of votes, the director’s vote counts double.

1 Create a logical device for displaying the voting result on lamp R.

2 Provide the logical equation for R.

3 Create the logical diagram of the R output.

17

1 Provide the disjunctive and conjunctive canonical forms and the numeric forms R and P of the functions defined by:

- $F_1(A, B, C) = 1$ if the number of variables set to 1 is even.
- $F_2(A, B, C) = 1$ if at least two variables are set to 0.
- $F_3(A, B, C) = 1$ if the number $(ABC)_2$ is odd.

2 Create the diagrams of functions F1, F2, F3.

لجنة تحكيم ذات أربعة أعضاء يسألون لاعباً. كل عضو يضع الزر على 1 إذا قدر أن الإجابة صحيحة، ويضعها على صفر إذا قدر أنها خطأ. ونعالج آراء الحكام كما يلي:

• متغير للنجاح $S=1$ إذا كان قرار أغلبية الحكام مقبولاً.

• متغير للفشل $F=1$ إذا كان قرار أغلبية الحكام غير مقبول.

• متغير للتساوي $N=1$ إذا كانت قرارات القبول مساوية لقرارات عدم القبول.

1 استنتج جدولاً للحقيقة للمسألة.

2 أعط معادلات S و F.

3 استنتج معادلة N.

مجلس إدارة شركة ذو أربعة أعضاء : المدير وثلاثة نواب A, B, C, D
تؤخذ القرارات بالأغلبية في الاجتماعات، كل عضوله زر للتصويت على أي مشروع يعرض. في حال التساوي يحتسب صوت المدير مرتين.

1 صمّم دائرة منطقية لعرض نتيجة التصويت بواسطة مصباح R.

2 أعط معادلة R.

3 ثم أنجز المخطط.

1 أعط الأشكال القانونية المنفصلة والمتصلة والأشكال الرقمية للدوال الآتية:

a. الدالة $F_1(A, B, C) = 1$ إذا عدد المتغيرات المساوية لـ 1 زوجي.

b. الدالة $F_2(A, B, C) = 1$ إذا انعدم متغيران على الأقل.

c. الدالة $F_3(A, B, C) = 1$ إذا العدد $(ABC)_2$ فردي.

2 أنجز مخططات الدوال السابقة.

6.1.2 Practical Work

عمل تطبيقي

7-segment displays are a type of display commonly found in calculators and digital watches. Characters (numbers, and some letters for hexadecimal display) are written by turning on or off segments, usually seven. When all seven segments are lit, the digit 8 is displayed. In a 7-segment display, the segments are typically designated by letters from A to G.

Create the circuit that displays a number in hexadecimal on a 7-segment display (use the circuit with 8 inputs). Simulate the circuit using the "Multimedia Logic" software.

Work required:

- 1 Problem description.
- 2 Truth table and simplified equations.
- 3 Circuit and simulation using the software.

العروض ذو القطع السبعة نوع من العروض يستعمل في الساعات الرقمية والحاسبات، يعرض الأرقام وبعض الحروف مثل الست عشرية، بإشعال القطع المناسبة، فمثلا إشعال كل القطع يعطي الرقم ثمانية. يرمز للقطع عادة بالحروف من A إلى G.

تصميم دائرة تسمح بعرض عدد ست عشري على عارض ذي 7 قطع (استعمل الدارة ذات 8 مداخل)، اعمل محاكاة على برنامج "Multimedia logic".

المطلوب

1 وصف المسألة.

2 جدول الحقيقة والمعادلات المبسطة.

3 المخطط والمحاكاة بالبرنامج.

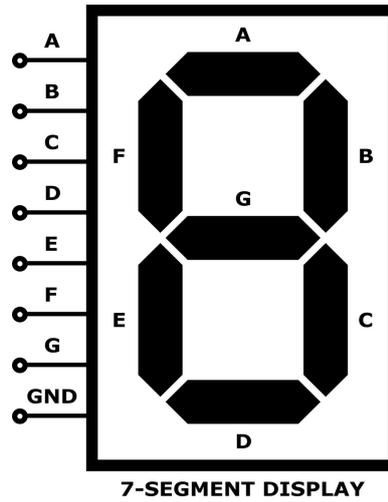


Figure 6.2: Diagram of a 7-segment display

6.2 Chapter 2 exercise

تمارين الفصل الثاني

01

Realize a 4-input multiplexer.

اصنع مجّعا ب4 مداخل.

02

Create the half-adder using a minimum of 4-input multiplexers.

اصنع جامعا بسيطا بواسطة أقل عدد من المجمعات ذات 4 مداخل.

03

Create the full adder using a minimum of 8-input multiplexers.

اصنع جامعا كاملا بواسطة أقل عدد من المجمعات ذات 8 مداخل.

04

Create a full adder using binary 3-to-8 decoders with a minimum of logic gates.

اصنع جامعا كاملا بواسطة أقل عدد من مفككات الترميز ذات 3 مداخل و 8 مخارج وأقل ما يمكن من البوابات المنطقية.

05

Consider a 4-bit binary information $(i_3i_2i_1i_0)$.

Provide the circuit that counts the number of "1"s in the input information using only 1-bit full adders?

Example: If the input information $(i_3i_2i_1i_0) = (0110)$, then the output is the binary value 2 (010) since there are 2 bits set to 1 in the input information.

لدينا معلومة ثنائية على 4 بتات $(i_3i_2i_1i_0)$ ، أعط الدارة التي تعدّ الواحدات في المعلومة المدخلة، باستعمال دارات الجمع الكاملة ذات 1 بت فقط.

مثال: إذا كانت المعلومة المدخلة $(i_3i_2i_1i_0) = (10110)$ ، فنحصل في المخرج على العدد 2 بالثنائي 010 لأن لدينا بتين يساويان الواحد.

06

Perform the multiplication of two positive 4-bit numbers, by using a minimum of 1-bit full adders and a minimum of logic gates.

أنجز دارة لضرب عددين موجبين، من 4 بتات لكل منهما، باستعمال أقل عدد من دارات الجمع لعددين (كل عدد ذو 4 بتات)، وأقل عدد من البوابات المنطقية.

07

The ROT5 code rotates a binary number by adding 5 in binary without carry. $ROT5(0000) = 0101$
 $ROT5(1111) = 0100$.

1 Create the binary to ROT5 conversion circuit.

2 Propose a ROT5 schema using a 16-to-4 encoder and a 4-to-16 decoder.

الترميز ROT5 يدور العدد بإضافة 5 دون احتفاظ، $ROT5(0000) = 0101$ ، و $ROT(1111) = 0100$

1 أنشئ دارة الترميز ROT5.

2 ثم اقترح تصميميا للدارة بواسطة مررّز 16 إلى 4 و مفكك من 4 إلى 16.


6.2.1 Additional Exercises

تمارين للتعلم

08

Using only full adders, create the circuit "C8" shown in the following figure, which determines the number $(S_2S_1S_0)_2$ of "1" bits in the input information $(I_5I_4I_3I_2I_1I_0)$.

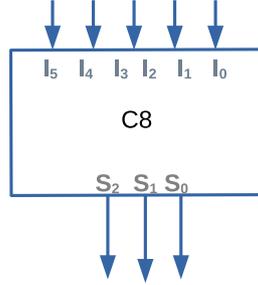باستعمال دارات الجمع الكامل، أنجز الدارة C8 في الشكل المقابل، التي تحسب العدد $(S_2S_1S_0)_2$ من البتات التي تساوي 1، في المعلومة المدخلة $(I_5I_4I_3I_2I_1I_0)$.



09

Build a logical circuit capable of comparing two 3-bit numbers: $A_0A_1A_2$ and $B_0B_1B_2$. The output should be 1 if $A_0A_1A_2 = B_0B_1B_2$, otherwise 0.

أنجز دائرة منطقية تقارن بين عددين من ثلاثة بتات لكل واحد، $A_0A_1A_2$ و $B_0B_1B_2$. وتعطي 1 إذا $A_0A_1A_2 = B_0B_1B_2$ ، وإلا 0.

10

Consider the function $f(a, b, c, d) = 1$ if $(abcd)_2$ has an even number of "0"s and represents a decimal digit, and $f = 0$ if $(abcd)_2$ has an odd number of "0"s and represents a decimal digit. Create this function using:

لتكن الدالة $f(a, b, c, d) = 1$ إذا احتوى العدد $(abcd)_2$ على عدد زوجي من الأصفار ويمثل رقماً في النظام العشري، و $f = 0$ إذا احتوى العدد المدخل على عدد فردي من الأصفار ويمثل رقماً في النظام العشري، أنجز هذه الدالة بواسطة:

1 a 16-to-1 multiplexer.

1 مجمع واحد فقط ذي 16 مدخلا إلى مخرج واحد.

2 an 8-to-1 multiplexer and a minimum of gates.

2 مجمع واحد فقط ذي 8 إلى 1، وأقل عدد من البوابات المنطقية.

3 4-to-1 multiplexers without logic gates.

3 مجمعات ذات 4 إلى 1 ودون بوابات منطقية.

11

The circuit that detects multiples of 3 between 0 and 15 using a multiplexer.

أنشئ دائرة تكشف مضاعفات 3 بين 0 و 15 بواسطة مجمع واحد.

12

Create the logical circuit that calculates the product of two 2-bit numbers, using only logical circuits.

صمم دائرة تحسب جداء عددين في كل منهما 2 بت، بواسطة الدارات المنطقية فقط.

13

Using a decoder, create the circuit that can determine if a 4-bit binary number is greater than 10.

بواسطة مفكك الترميز، أنشئ دائرة تكشف إن كان العدد أكبر من 10.

14

Let HS be the half-subtractor that subtracts two bits, and FS be the full subtractor that subtracts two bits with carry.

- 1 Create both circuits using logical gates.
- 2 Create both circuits using multiplexers.
- 3 Create both circuits using decoders.

15

We want to create a circuit that determines the non-prime numbers between 0 and 15.

- 1 Provide the truth table.
- 2 Create the circuit using a single multiplexer.
- 3 Create the same circuit with a decoder and a minimum of logic gates.

16

Create a circuit that determines if a 4-bit number is not a multiple of 3, using a multiplexer (truth table, diagram using a multiplexer).

أنجز دائرة تبين إن كان عدد ذو 4 بت غير مضاعف ل3، بواسطة مَجِّع، (جدول الحقيقة ومخطط بواسطة مَجِّع).

دائرة الطرح البسيط HS تطرح بتين اثنين، أما الطرح الكامل FS فيطرح بتين مع السلف.

- 1 أنجز الدارتين بواسطة البوابات المنطقية.
- 2 أنجز الدارتين بواسطة المجمعات.
- 3 أنجز الدارتين بواسطة مفككات الترميز.

نريد تصميم دائرة تكشف الأعداد غير الأولية بين 0 و 15 :

- 1 أعط جدول الحقيقة.
- 2 أنشئ الدارة بواسطة مَجِّع واحد.
- 3 أنشئها بمفكك الترميز وأقل عدد من البوابات المنطقية.


6.3 Chapter 3 exercises

تمارين الفصل الثالث

01

- 1 Design an RS flip-flop using only NAND gates.
- 2 Complete the timing diagram according to the following cases:
 - RS is asynchronous.
 - RS is synchronized on the rising edge.
 - RS is synchronized on the falling edge.

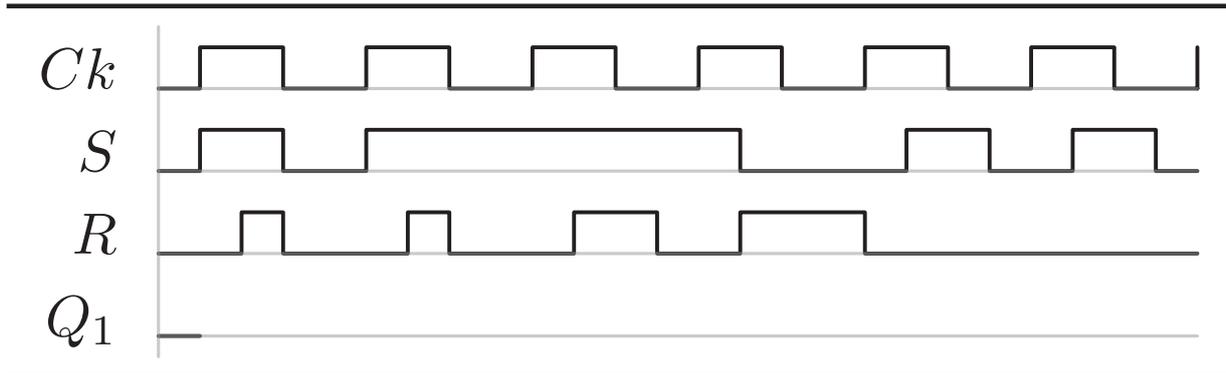- صمم قلابا RS بواسطة بوابات NAND فقط.
 أكمل المخطط الزمني حسب الحالات الآتية:
- القلاب غير متزامن.
 - القلاب متزامن عند الجبهة الصاعدة.
 - القلاب متزامن عند الجبهة النازلة.



02

Consider the circuit below



إليك التركيب الآتي:

- 1 Provide its truth table.
- 2 What logical circuit do you recognize?
- 3 Complete the following timing diagram.

1 أعط جدول الحقيقة.

2 تعرّف على الدارة.



3 أكمل المخطط الزمني.

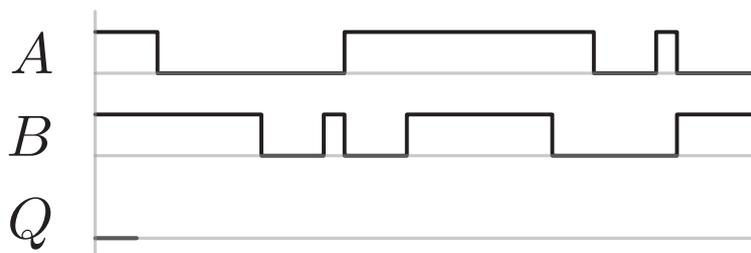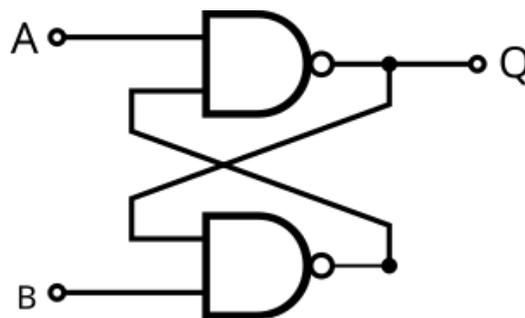

03

Consider the circuit below, then complete the following timing diagram:

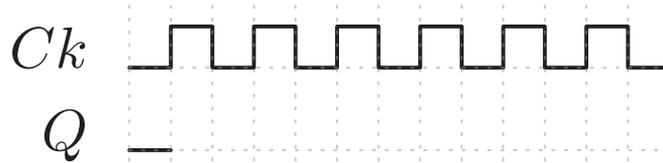
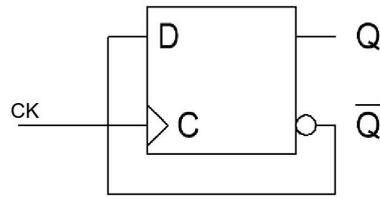
تفحص التركيب الآتي في الشكل، أكمل المخطط الزمني الآتي:



04

Fill in the timing diagram based on the following circuit:



أكمل المخطط الزمني

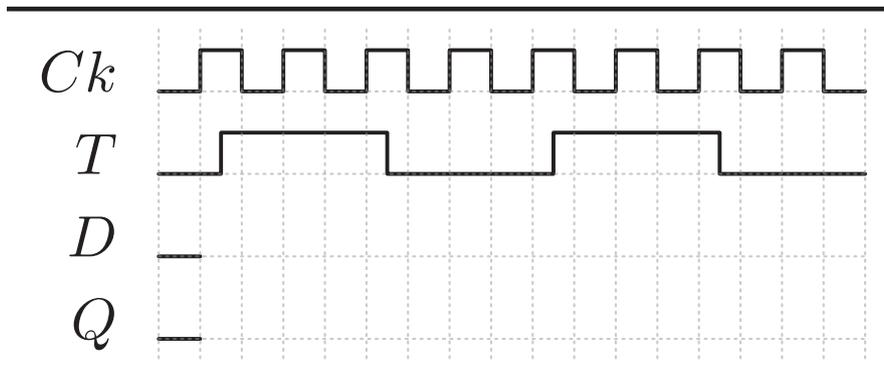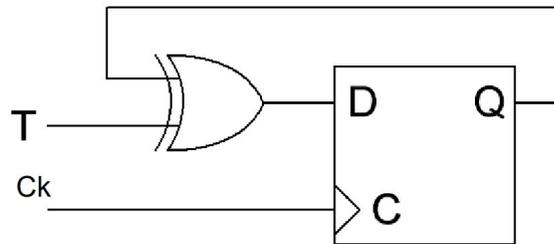

05


Consider the two JK flip-flops below:

إليك القلايين ج.ك الآتين:

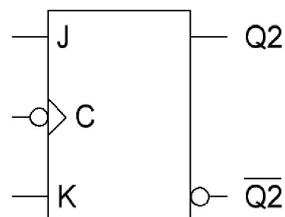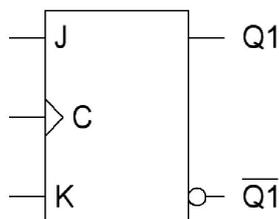

Recall the truth table for a JK flip-flop synchronized on the rising edge. Fill in the following timing diagram:

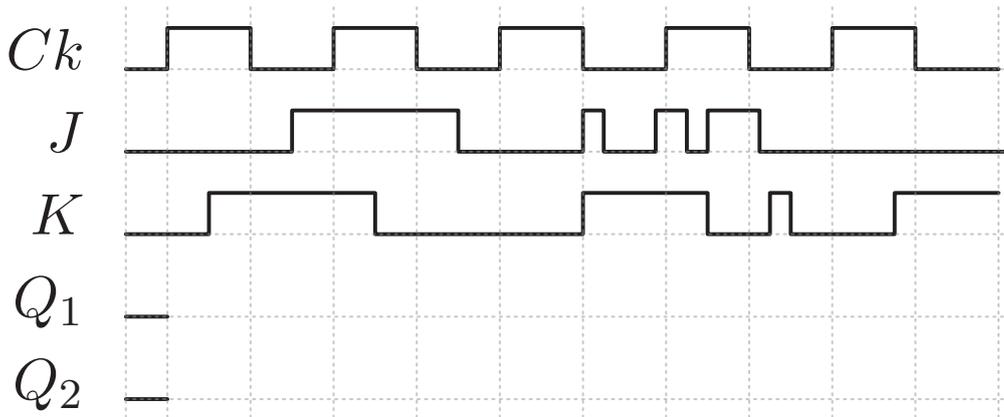
ذكّر بجدول الحقيقة لقلاب ج.ك مترامن على الجبهة الصاعدة ثم أكمل المخطط الزمني



06

For the following figure, provide an equivalent circuit using a JK flip-flop for the

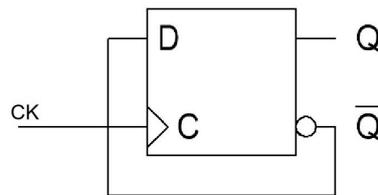أعط تركيباً مكافئاً بواسطة قلاب ج.ك للمخطط التالي:



07

Based on the circuit in Figure 6.3, complete the following timing diagram:

من الشكل 6.3، أكمل المخطط الزمني

N.B.: $V_{cc} = 1$


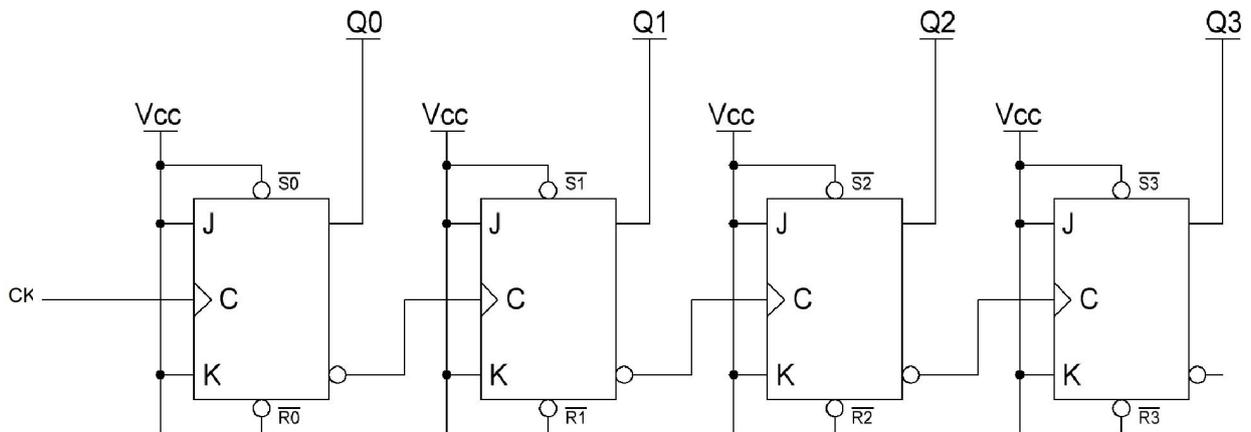


Figure 6.3: Circuit #1 for Exercise 7 التركيب الأول للتمرين 7

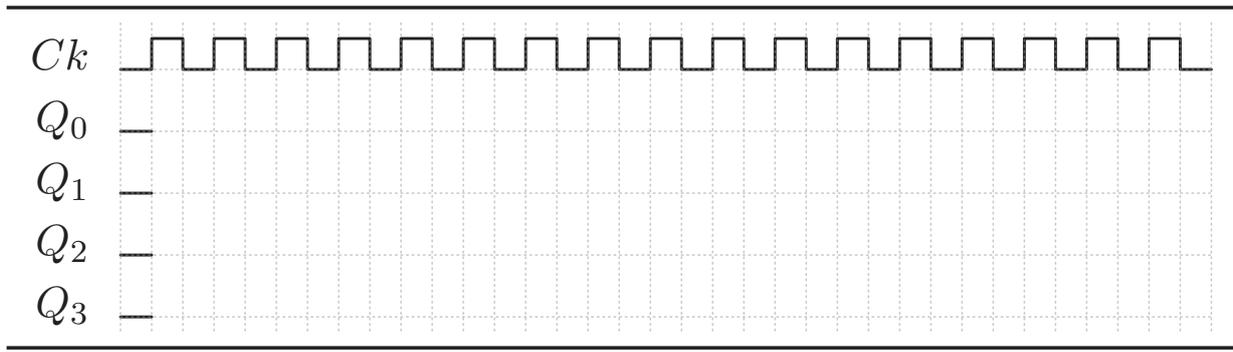

2. What does the circuit in Figure 6.3 achieve?

ماذا يعمل هذا التركيب

3. We slightly modify the circuit in Figure 6.3 to obtain the circuit in Figure 6.4. Explain what the circuit in Figure 6.4 achieves, with reasoning.

بتعديل طفيف للتركيب في الشكل 6.3، نحصل على الشكل 6.4، اشرح ماذا يعمل هذا التركيب الجديد.

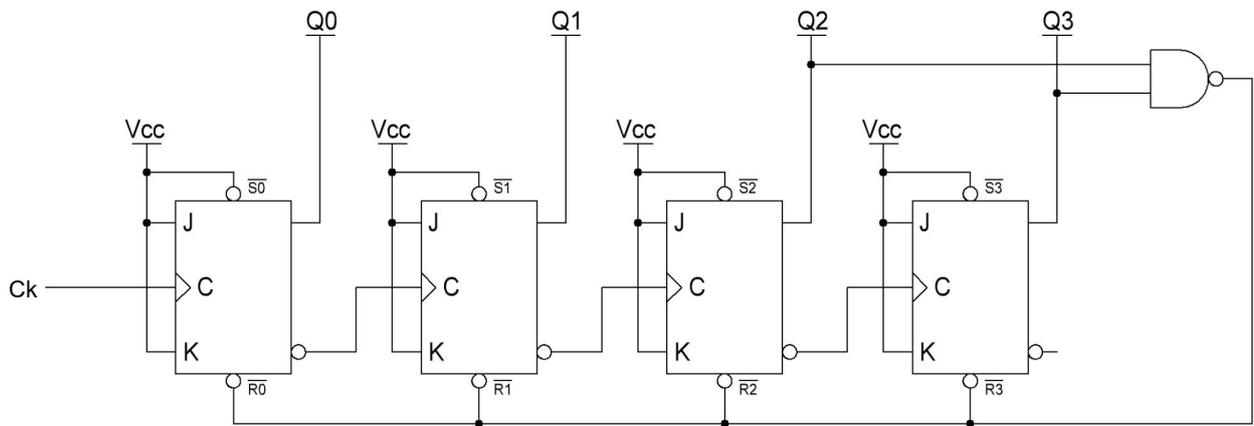


Figure 6.4: Circuit #2 for Exercise 7 التركيب الثاني للتمرين 7

08

Based on the circuit in Figure 6.5, draw the timing diagram for the variables Q0, Q1, Q2, Q3 over 17 clock cycles, knowing that Q0, Q1, Q2, Q3 start from 0.

أرسم مخططا زمنيا حسب الشكل رقم 3، لمتغيرات Q3 Q2, Q1, Q0، على 17 دورا للساعة علما أن Q3 Q2, Q1, Q0 تنطلق من الصفر.

1 What does the circuit in Figure 6.5 achieve?

ماذا يعمل التركيب في الشكل 6.5؟

2 We slightly modify the circuit in Figure 6.5 to obtain the circuit in Figure 6.6. Explain what the circuit in Figure 6.6 achieves with reasoning.

بتعديل طفيف للشكل 6.5، نحصل على التركيب في الشكل 6.6، اشرح ماذا يعمل هذا التركيب

6.3.1 Additional Exercises

تمارين للتعلم

09

Consider the circuit below :

1 Assuming that input S is always set to 1, what does this circuit do?

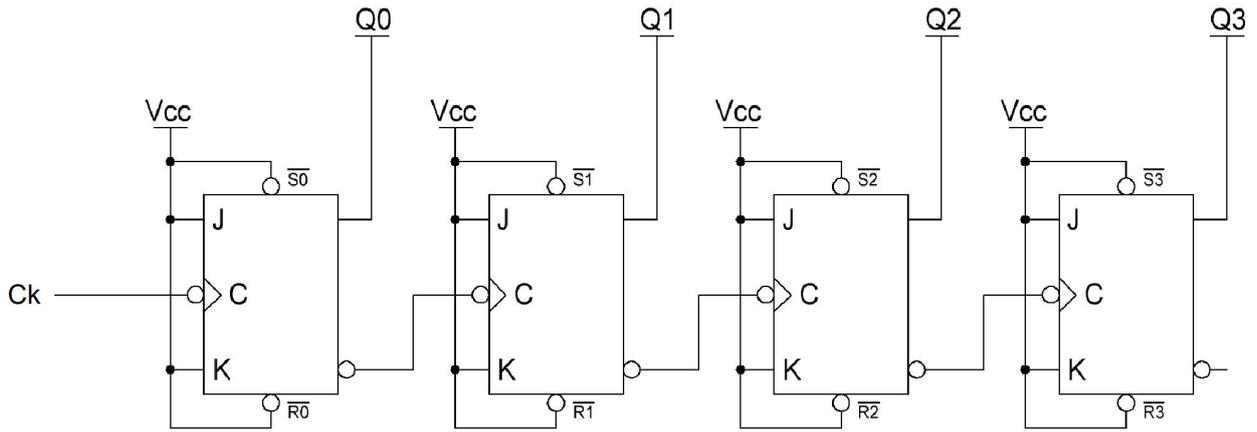


Figure 6.5: Circuit #1 for Exercise 8 التركيب الأول للتمرين 8

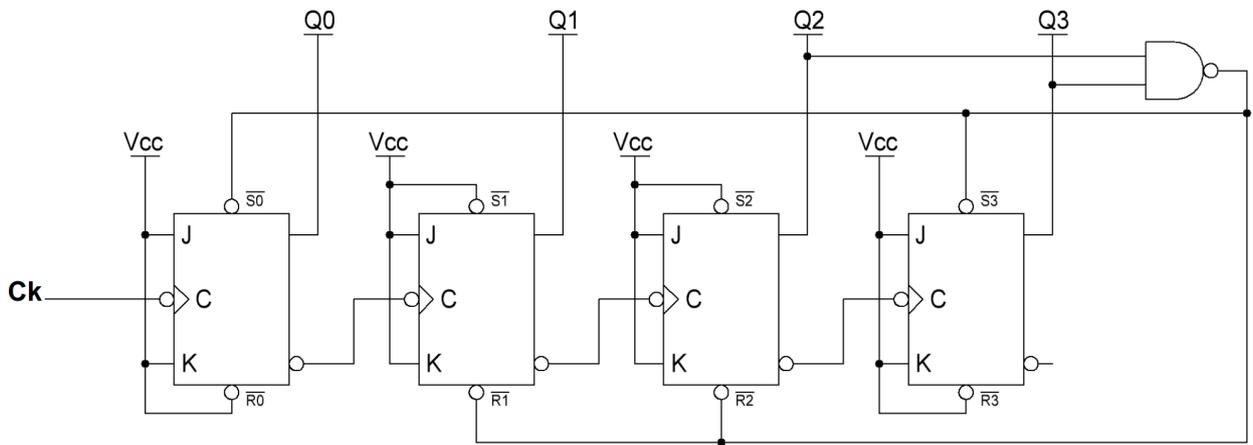


Figure 6.6: Circuit #2 for Exercise 8 المخطط الثاني للتمرين 8

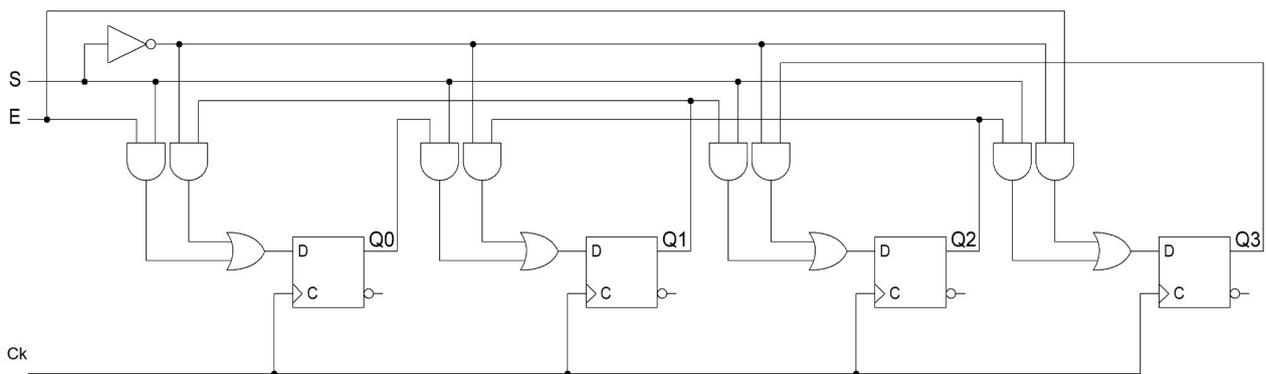


Figure 6.7: Circuit for Exercise 9 تركيب للتمرين 9

2 Assuming that input S is always set to 0, what does this circuit do?


3 Assuming that input E is always set to 0, fill in the following timing diagram:

إليك التركيب الآتي:

• بفرض $S=1$ ، ماذا يعمل هذا التركيب؟

• بفرض $S=0$ ، ماذا يعمل هذا التركيب؟

• بفرض $E=0$ أكمل المخطط الزمني الآتي

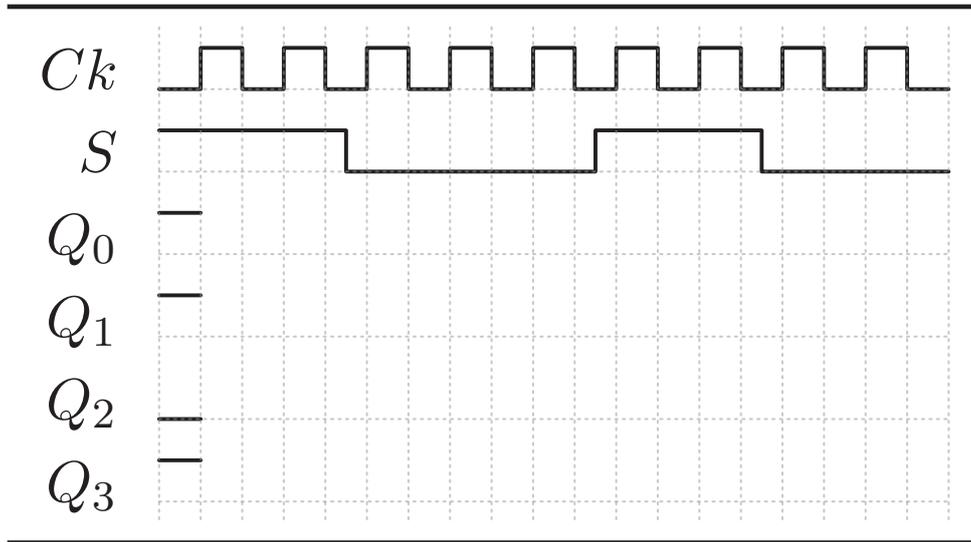

10

We want to create, in a single circuit, a modulo-16 up-/down counter. This circuit should have two operating modes, one for counting up and the other for counting down, selected by an input S according to the following conditions:

- $S = 0$: counting up mode.
- $S = 1$: counting down mode.

You have at your disposal four JK flip-flops synchronized on the rising edge and all the necessary logic gates.

- 1 Design a modulo-16 up counter.
- 2 Design a modulo-16 down counter.
- 3 Design a modulo-16 up/down counter.

نريد تصميم دائرة واحدة للعد التصاعدي والتنازلي بترديد 16. ينبغي أن يكون للتركيب نمطان للعمل، واحد للعد التصاعدي وآخر للتنازلي، ونختار النمط حسب المدخل S .

• $S = 0$: نمط تصاعدي.


• $S = 1$: نمط تنازلي.

لديك أربعة قلابات ج.ك متزامنة على الجهة الصاعدة، وما تحتاج إليه من بوابات منطقية.

1 صمم عدادا تصاعديا بترديد 16.

2 صمم عدادا تنازليا بترديد 16.

3 صمم عدادا تصاعديا تنازليا بترديد 16.

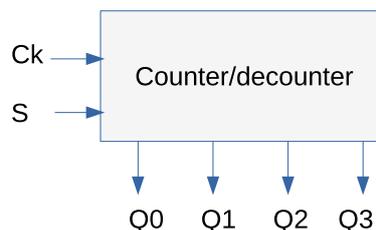

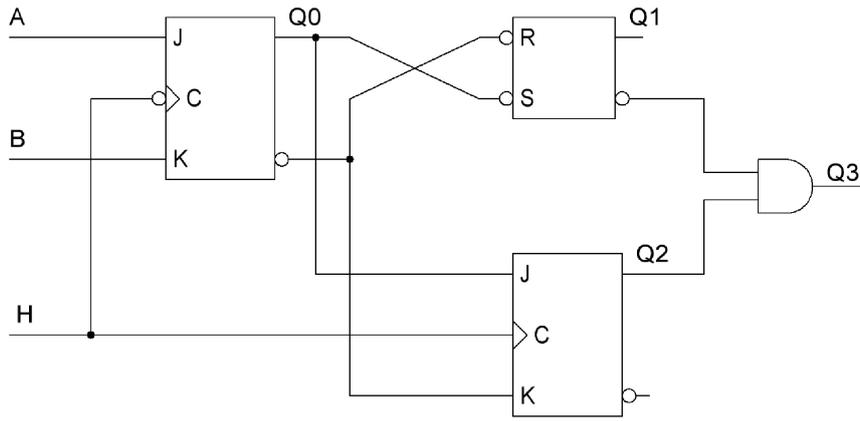


Figure 6.8: Circuit for Exercise 11 تركيب للتمرين

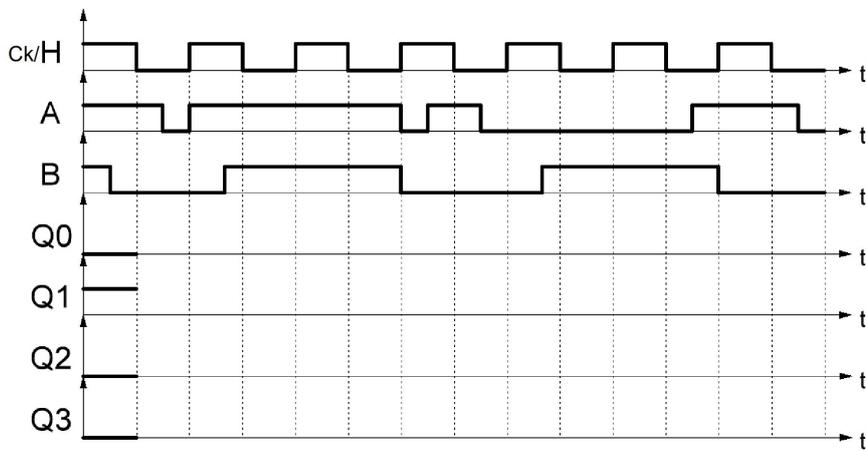


Figure 6.9: Timing Diagram for Circuit of Exercise 11 المخطط الزمني للتمرين

11 Fill in the timing diagram based on the following circuit

12 Based on the following circuit, plot the timing diagram for the variables $J_0, K_0, J_1, K_1, Q_0, Q_1$, for a duration of 5 clock cycles, knowing that Q_0 and Q_1 start from 0.
بدلالة المخطط التالي، ارسم مخططاً زمنياً للمتغيرات $J_0, K_0, J_1, K_1, Q_0, Q_1$ خلال 5 أدوار للساعة علماً أن Q_0, Q_1 تنطلق من الصفر.

13 A modulo 16 even counter counts 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0, 2, and so on.

عداد زوجي بترديد 16 يعدّ من 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0, 2, ...

1 Provide the state table of the counter

أعط جدول حالات العداد

2 What do you notice?

ماذا تلاحظ

3 Implement the circuit using JK flip-flops.

أنجز المخطط بواسطة قلابات ج.ك

14 Consider the following 5-bit modulo 32 counter circuit.

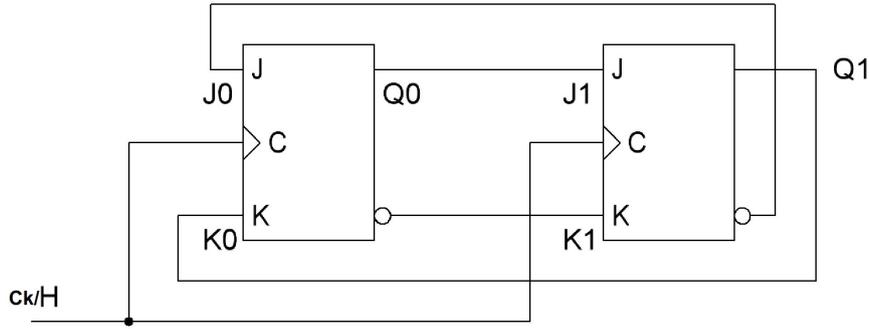


Figure 6.10: Circuit for Exercise 12 تركيب للتمرين

إليك دائرة العداد الآتي ذي 5 بت بتريديد 32، المدخل reset يسمح بتصفير العداد.
 The Reset input allows resetting the counter to zero, Propose a diagram that allows using the CPT circuit to count from 0 to 23.

اقترح مخطط باستخدام الدارة CPT للعد من 0 إلى 23.
 We want to use the CPT circuit to trigger an alarm every 30 seconds.
 نريد استعمال الدارة CPT لإطلاق جرس إنذار كل 30 ثانية.

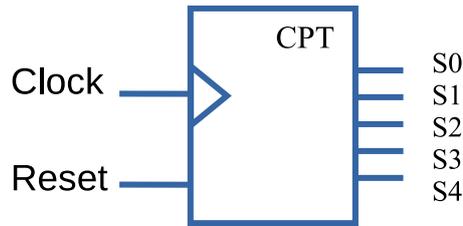


Figure 6.11: Circuit for Exercise 14 تركيب للتمرين

15 Draw the timing diagram based on the following circuit, for the variables Q, Q', Ha, Hb, during 8 clock cycles. Q starts at 0.
 N.B.: $V_{cc} = 1$

أرسم المخطط الزمني للمتغيرات Q, Q', Ha, Hb خلال 8 أدوار للساعة، علماً أن Q تنطلق من 0.

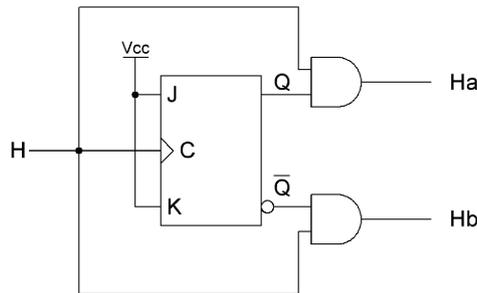


Figure 6.12: Circuit for Exercise 15 تركيب للتمرين

6.4

Chapters 4 and 5 exercises

تمارين الفصل الرابع والخامس

01

Provide the basic architecture of a mobile phone according to the Von Neumann architecture.
ارسم مخطط بنية هاتف جوال حسب معمارية فون نيومن.

02

- 1 What is the address size needed to address a 4 GB memory?
- 2 If a 32-bit address is sufficient for addressing 4 GB, why doesn't a 32-bit Windows operating system recognize a 4 GB RAM?
- 3 What size can be addressed with a 64-bit address?

1 ما حجم عنوان الذاكرة لعنونة ذاكرة ذات 4 جيجابايت؟

2 إذا يكفي عنوان ذو 32 بت لعنونة 4 جيجابايت، لماذا لا يتعرف نظام وندوز 32 بت على ذاكرة حية ذات 4 جيجابايت.

3 ما حجم الذاكرة التي يمكن عنونها بعنوان ذي 64 بت.

03

Create a memory of size 8K x 12 (word size is 12 bits) using modules of size 2048 words of 4 bits.

أنجز ذاكرة ذات 8 كيلو × 12 (حجم الكلمة 12 بت)، باستعمال علب ذاكرة ذات 2048 كلمة ذات 4 بتات.

04

(Modular Memory) Consider a 4 KB memory divided into 4 modules. Provide the diagram for this memory using modules of 512 words of 8 bits each.

(الذاكرة المقسمة) لتكن ذاكرة سعتها 4 كيلوبايت. هذه الذاكرة مقسمة إلى أربعة أقسام. أعط مخططاً للذاكرة باستعمال صندوق ذاكرة ذات 512 كلمة، كل كلمة ذات 8 بتات.

05

(Interleaved Memories) Create a memory with a capacity of 512 words of 8 bits using modules of 64 words of 8 bits with an interleaving degree of 4.

(ذاكرات متشابكة) أنجز ذاكرة سعتها 512 كلمة ذات 8 بتات بواسطة صناديق ذاكرة ذات 64 كلمة، كل كلمة ذات 8 بتات بدرجة تشبيك 4.

06

(Interleaved Modular Memories) Create a memory of 128 KB (word size is 8 bits) organized into four interleaved modules with an interleaving degree of $D=4$ (interleaving occurs within the modules), using circuits (modules) of 4 KB words of 4 bits each.

(ذاكرات مقسمة متشابكة): أنجز ذاكرة سعتها 128 كيلوبايت (حجم الكلمة 8 بتات) منظمة في 4 أقسام متشابكة بدرجة تشبيك $D=4$ (التشابك يجري في داخل الأقسام)، باستعمال دارات ذاكرة (صناديق) ذات 4 كيلو كلمة، كل كلمة من 4 بتات.

6.4.1

Additional Exercises

للتعمق

07

Provide the basic architecture of a calculator according to the Von Neumann architecture.
ارسم مخطط بنية آلة حاسبة حسب معمارية فون نيومن.

08

What is the difference between the ALU and the control unit?

ما الفرق بين وحدة الحساب والمنطق، ووحدة التحكم؟

09

Classify memories based on the following characteristics:

صنّف الذاكرات حسب المعايير الآتية:

1 Memory capacity.

1 حجم الذاكرة.

2 Volatility.

2 الديمومة والزوال

3 Access mode (read/write).

3 نمط الوصول إلى المعلومة (قراءة/كتابة)

4 Dead/alive.

4 حية/ميتة

5 Technology.

5 تقنية التصنيع

6 Internal/external.

6 داخلية/خارجية

10

Provide the basic architecture of a digital demo (satellite receiver) according to the Von Neumann architecture.

ارسم مخطط معمارية جهاز استقبال رقمي (استقبال قمر صناعي) حسب معمارية فون نيومن.

11

Consider a 4 KB memory divided into 4 modules. Provide the diagram for this memory using modules of 512 words of 4 bits each.

لتكن ذاكرة سعتها 4 كيلو بايت، مقسّمة إلى أربعة أقسام. ارسم مخطط الذاكرة باستعمال صناديق ذاكرة ذات 512 كلمة ذات 4 بتات.

12

Create a memory with a capacity of 512 words of 8 bits using modules of 64 words of 4 bits with an interleaving degree of 4.

أنجز ذاكرة سعتها 512 كلمة ذات 8 بتات باستعمال صناديق ذاكرة ذات 64 كلمة ذات 4 بتات، بدرجة تشبيك تساوي 4.

Chapter 7

Exercises solutions حلول التمارين

01

A security lock opens based on four keys A, B, C, D. The lock operates as follow:

- $S(A, B, C, D) = 1$ if at least two keys are used.
- $S(A, B, C, D) = 0$ otherwise.
- Keys A and C cannot be used simultaneously.
- Provide the canonical disjunctive (R) and conjunctive (P) forms.
- Create the circuit.

قفل أمان ذو أربعة مفاتيح: A, B, C, D. يعمل القفل كالتالي:

- إن أُستخدم مفتاحان على الأقل $S(A, B, C, D) = 1$
- في الحالات الأخرى $S(A, B, C, D) = 0$.
- لا يمكن استخدام المفاتيح A و C في نفس الوقت.
- أعط الشكلين القانونيين الرقبيين المفصول R و الموصول P.
- أنجز الدارة.

1 Definition of Inputs and Outputs تعريف المدخل والمخرج

- InputS:
 - Keys A, B, C, D: “used” denoted 1 “not used” denoted 0
- Output
 - Lock S: “open” denoted 1 “closed” denoted 0

2 Truth Table

	A	B	C	D	S
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	X
11	1	0	1	1	X
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	X
15	1	1	1	1	X

3 Numeric Canonical Forms

The first numeric canonical form

$$S(a, b, c, d) = \sum[3, 5, 6, 7, 9, 12, 13]$$

2nd numeric canonical form


$$S(a, b, c, d) = \prod[0, 1, 2, 4, 8]$$

4 Karnaugh Map

		cd			
		00	01	11	10
ab	00	0	0	1	0
	01	0	1	1	1
	11	1	1	X	X
	10	0	1	X	X

The function $S = a.b.\bar{c} + a.\bar{c}.d + \bar{a}.b.c + \bar{a}.b.d + \bar{a}.c.d$

5 Function logic diagram:

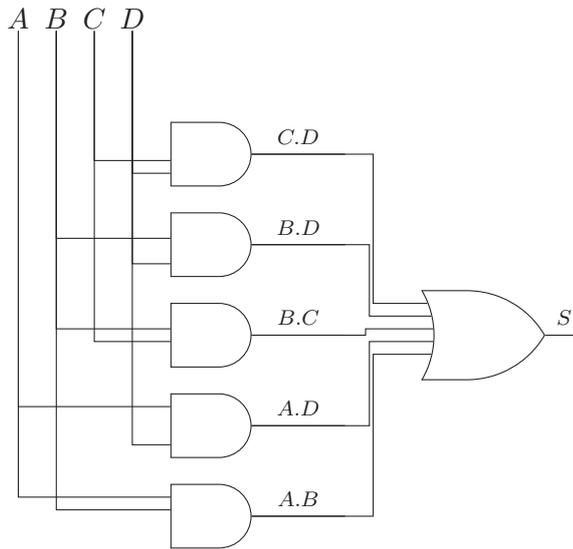

02

A beverage vending machine offers coffee, milk, coffee with milk, with or without sugar. The machine has 3 buttons (Milk, Coffee, Without Sugar) and a coin input. The machine contains three reservoirs (Coffee, Sugar, and Milk).

- Determine the logical functions that open the reservoir taps based on the buttons.
- Draw the logical diagram for beverage distribution.

آلة توزيع المشروبات تقدّم القهوة، الحليب، القهوة بالحليب، بالسكر أو بدونه.

الآلة فيها ثلاثة أزرار (حليب، قهوة، دون سكر) ومدخل للقطعة النقدية. الآلة في داخلها ثلاثة خزانات للقهوة والسكر والحليب،

• حدد الدوال المنطقية التي تفتح صناديق الخزانات بناءً على الأزرار.

• أنجز المخطط المنطقي لتوزيع المشروبات.

1 Definition of inputs and outputs

• InputS:

- Coin M: “Inserted” denoted 1 “Not inserted” denoted 0
- Coffee Button C: “Pressed” denoted 1 “Not pressed” denoted 0
- Milk Button L: “Pressed” denoted 1 “Not pressed” denoted 0
- Sugar-Free Button SS: “Pressed” denoted 1 “Not pressed” denoted 0

• Outputs

- Coffee tap Ca; “Open” denoted 1 “Closed” denoted 0
- Milk tap La; “Open” denoted 1 “Closed” denoted 0
- Sugar tap Su; “Open” denoted 1 “Closed” denoted 0

2 Truth Table

	M	C	L	Ss	Ca	La	Su
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	0	0
4	0	1	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0
10	1	0	1	0	0	1	1
11	1	0	1	1	0	1	0
12	1	1	0	0	1	0	1
13	1	1	0	1	1	0	0
14	1	1	1	0	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	0

3 Numerical canonical forms of the functions

- $Ca(M, C, L, Ss) = \sum[12, 13, 14, 15]$
- $La(M, C, L, Ss) = \sum[10, 11, 14, 15]$
- $Su(M, C, L, Ss) = \sum[10, 12, 14]$

The function Ca

		L.Ss			
		00	01	11	10
MC	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	0	0

The function La

		L.Ss			
		00	01	11	10
MC	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	1	1
	10	0	0	1	1

The simplified function $Ca = M.C$
The function Su

		L.Ss			
		00	01	11	10
MC	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	0	0	1
	10	0	0	0	1


The simplified function $La = M.L$.

The simplified function $Su = M.C.\bar{S}s + M.L.\bar{S}s$

4 Function logic diagram:

Simplified functions

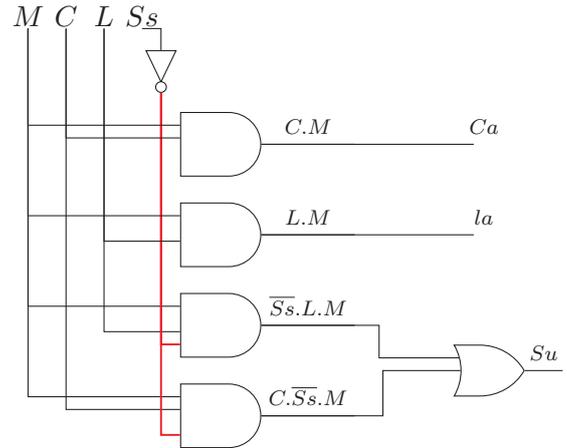- $Ca = M.C$
- $La = M.L$
- $Su = M.C.\bar{S}s + M.L.\bar{S}s$



03

The DIV circuit calculates the Euclidean division of two 2-bit numbers (quotient and remainder).

- Division by zero is prohibited.
- Create the circuit.

الدارة DIV تحسب القسمة الإقليدية لعددتين من 2 بتين (الناجح والباقي).

- القسمة على الصفر ممنوعة.
- أنجز الدارة.

$$\begin{array}{c|c} CD & AB \\ \hline R_1R_0 & Q_1Q_0 \end{array}$$

- Definition of inputs and outputs

→ Inputs:

- * Two bits for the divisor: AB
- * Two bits for the dividend: CD

→ Outputs

- * Two bits for the quotient Q_1Q_0
- * Two bits for the remainder R_1R_0

- تعريف المدخل والمخرج

→ المدخل:

- * بتين اثنين للقاسم: AB
- * بتين اثنين للمقسوم: CD

→ المخرج

- * بتين اثنين للحاصل Q_1Q_0
- * بتين اثنين للباقي R_1R_0

جدول الحقيقة Truth Table

$$\rightarrow Q1(A, B, C, D) = \prod[4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]$$

$$\rightarrow Q0(A, B, C, D) = \prod[4, 6, 8, 9, 12, 13, 14]$$

$$\rightarrow R1(A, B, C, D) = \prod[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15]$$

$$\rightarrow R0(A, B, C, D) = \prod[4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15]$$

Karnaugh Maps

مخطط كارنوف

- Q1 Function الدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	X	X	X	X
	01	0	0	1	1
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

Simplified Form الشكل المبسط

$$Q1 = \bar{a}.c$$

- R1 Function الدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	X	X	X	X
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	1
	10	0	0	0	0

Simplified Form الشكل المبسط

$$R1 = a.b.c.\bar{d}$$

- Q0 Function الدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	X	X	X	X
	01	0	1	1	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	1	1

Simplified Form الشكل المبسط

$$Q0 = c.d + \bar{b}.c + \bar{a}.d$$

- R0 Function الدالة


		CD			
		00	01	11	10
AB	00	X	X	X	X
	01	0	0	0	0
	11	0	1	0	0
	10	0	1	1	0

Simplified Form الشكل المبسط

$$R0 = \bar{b}.d + a.c.\bar{d}$$

Simplified forms

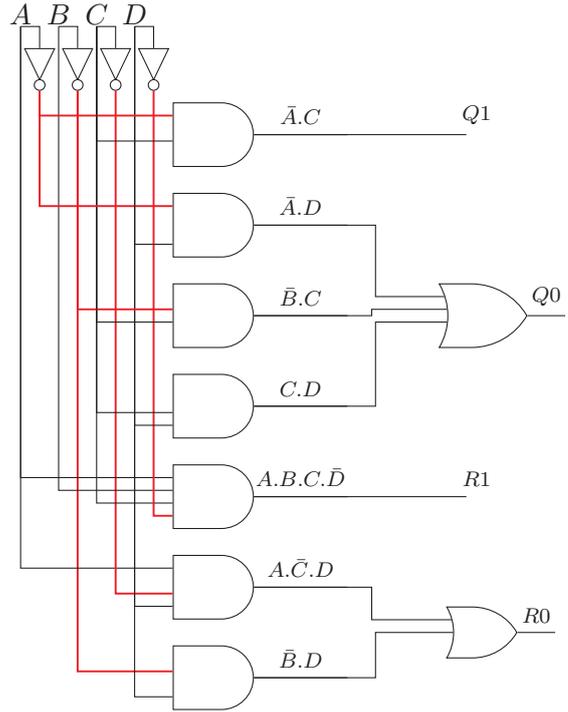- $Q1 = \bar{a}.c$
- $Q0 = c.d + \bar{b}.c + \bar{a}.d$
- $R1 = a.b.c.\bar{d}$
- $R0 = \bar{b}.d + a.\bar{c}.d$



04

- 1 Create circuit C1, which adds two bits.
- 2 Can it be used to add multiple bits?
- 3 Create a circuit (ADD) that adds two bits with a carry input.

1 أنجز الدارة C1 التي تجمع حسابيا بين اثنين.

2 هل يمكن استخدامها لجمع بتات أكثر؟

3 أنجز دارة ADD التي تجمع بين اثنين مع مدخل احتفاظ.

- 1 Create circuit C1, which adds two bits.
 - Definition of inputs and outputs

تعريف المدخل والمخرج

→ InputS: Two bits for addition bits A, B.

→ المدخل: بين اثنين للجمع: A و B

→ Outputs: Two bits for the result: Sum S and Carry C.

→ المخرج: بين اثنين للنتيجة فيها المجموع S والاحتفاظ C.

- Truth table

Note in the table above that A+B represents the low-order bit while Carry represents the high-order bit.

A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

نلاحظ أن الدالة S تمثل البت الأدنى، فيما يمثل R البت الأعلى قوة.

- Simplified forms of the function لسنا بحاجة إلى استعمال جدول كارنوف للتبسيط

→ $S = \bar{A}.B + A.\bar{B} = A \oplus B$

→ $C = A.B$

- Circuit diagram مخطط الدارة

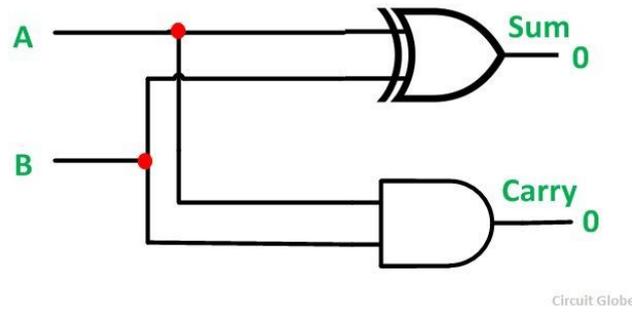


Figure 7.1: Half Adder Circuit Diagram مخطط دائرة الجمع البسيط

- 2 Can it be used to add multiple bits?.

The half adder adds two bits in the low-order position, so we need an additional input to retain information for adding more than two bits.

تجمع دائرة الجمع البسيط بتين في القوة الأدنى، لذا نحتاج إلى مدخل آخر للاحتفاظ من أجل جمع أكثر من بتين.

- 3 Create a circuit (ADD) that adds two bits with a carry input.

- Definition of inputs and outputs تعريف المدخل والمخرج

→ Inputs المدخل: Two bits for addition بتين اثنين للجمع

* bit A: 1 0

* bit B: 1 0

One bit for carry input C_{in} بت للاحتفاظ السابق

* bit C_{in} : 1 0

→ Outputs المخرج

Two bits for the result بتين اثنين للنتيجة فيها المجموع والاحتفاظ

* bit for sum S: 1 0

* bit for carry output C_{out} : 1 0

A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

- Simplified forms of the function

$$\rightarrow S = \bar{C}_{in} \cdot (A \oplus B) + C_{in} \cdot \bar{A} \cdot \bar{B} + C_{in} \cdot A \cdot B$$

$$\rightarrow S = \bar{C}_{in} \cdot (A \oplus B) + C_{in} (\bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B)$$

$$\text{we have } (\bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B) = \overline{(A \oplus B)}$$

$$\rightarrow S = \bar{C}_{in} \cdot (A \oplus B) + C_{in} \overline{(A \oplus B)}$$

$$\text{so } S = C_{in} \oplus (A \oplus B)$$

$$\rightarrow R = \bar{A}.B.R + A\bar{B}.R + A.B.\bar{R} + A.B.R$$

$$\rightarrow R = R.(\bar{A}.B + A\bar{B}) + A.B.(\bar{R} + R)$$

$$\rightarrow R = R.(A \oplus B) + A.B$$

- Circuit diagram مخطط الدارة


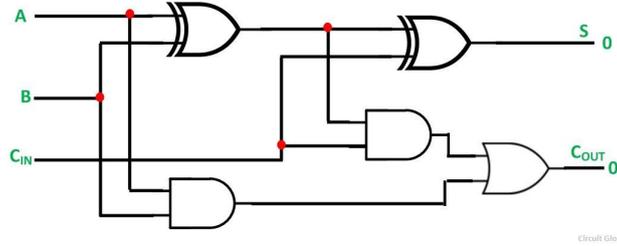


Figure 7.2: Full Adder Circuit Diagram مخطط دائرة الجمع الكامل

05

Use ADD circuits to create a 4-bit binary adder.

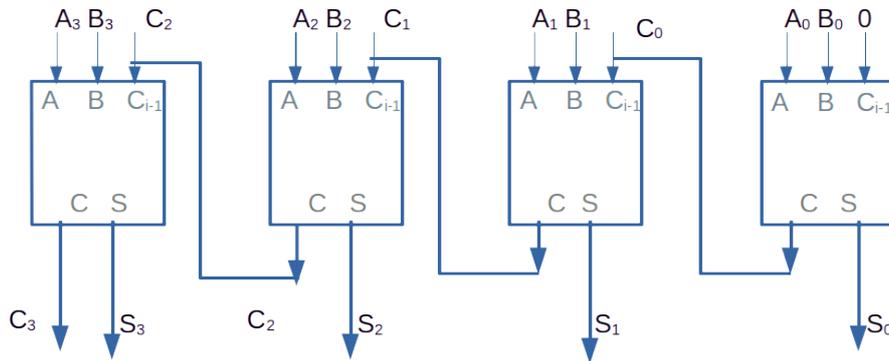
استخدم دارات ADD لإنشاء جامع ثنائي على 4 بتات.



06

Create a circuit C6 that controls 8 lamps and lights up only one lamp at a time according to its number.

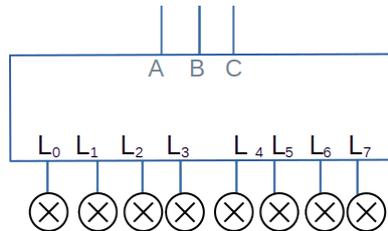أنجز دائرة C6 تتحكم في 8 مصابيح، وتُشعل مصباحاً واحداً فقط في المرة حسب رقمها.



- Definition of inputs and outputs تعريف المدخل والمخرج

→ InputS:

* Button A, B, C: “pressed”denoted as 1 “not pressed”denoted as 0

→ Outputs:

- * Lamp L0; on/off denoted 1/0 lights up in case of $(000)_2$.
- * Lamp L1; on/off denoted 1/0 lights up in case of $(001)_2$.
- * Lamp L2; on/off denoted 1/0 lights up in case of $(010)_2$.
- * Lamp L3; on/off denoted 1/0 lights up in case of $(011)_2$.
- * Lamp L4; on/off denoted 1/0 lights up in case of $(100)_2$.
- * Lamp L5; on/off denoted 1/0 lights up in case of $(101)_2$.
- * Lamp L6; on/off denoted 1/0 lights up in case of $(110)_2$.
- * Lamp L7; on/off denoted 1/0 lights up in case of $(111)_2$.


• جدول الحقيقة *جدول الحقيقة*

A	B	C	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

• Simplified forms of the function *لنا بحاجة إلى استعمال جدول كارنوف للتبسيط*

- Lamp L0 = $\bar{A}.\bar{B}.\bar{C}$
- Lamp L1 = $\bar{A}.\bar{B}.C$
- Lamp L2 = $\bar{A}.B.\bar{C}$
- Lamp L3 = $\bar{A}.B.C$
- Lamp L4 = $A.\bar{B}.\bar{C}$
- Lamp L5 = $A.\bar{B}.C$
- Lamp L6 = $A.B.\bar{C}$
- Lamp L7 = $A.B.C$

• Logic diagram *مخطط منطقي*

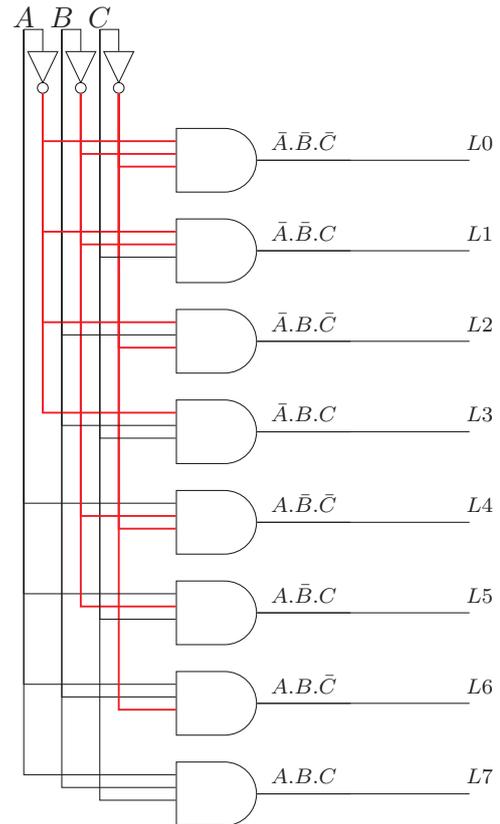

07

1 Build a NOT gate using a NAND gate.

2 Build an AND gate using NOT-AND gates.

1 صمم البوابة "لا" بواسطة بوابة نفي الوصل "لا و".

2 صمم بوابة الوصل "و" بواسطة بوابة نفي الوصل "لا و" -LR- NAND

1 Build a NOT gate from a NAND gate

The NAND gate $\overline{A.B}$ is denoted \uparrow , $A \text{ NAND } B = A \uparrow B$ The NOT gate can be expressed using the NAND gate as followS:

صمم البوابة "لا" بواسطة بوابة "نفي الوصل".

يرمز لنفي الوصل $\overline{A.B}$ ويرمز له \uparrow , $B = A \uparrow B \text{ NAND } A$ يمكن التعبير عن بوابة النفي كما يلي:

$$\bar{A} = \overline{A.A} = A \uparrow A$$



Figure 7.3: Createation of a NOT logic gate using a NAND gate

2 Build an AND gate from NAND gates.

The AND logic gate can be expressed using the NAND gate as followS:

صمم البوابة "الوصل" بواسطة بوابة "نفي الوصل".

يمكن التعبير عن بوابة الوصل كما يلي:

$$A.B = \overline{\overline{A.B}} = \overline{(A \uparrow B)}$$

Given that $\bar{X} = X \uparrow X$, therefore $A.B = \overline{(A \uparrow B)} = (A \uparrow B) \uparrow (A \uparrow B)$

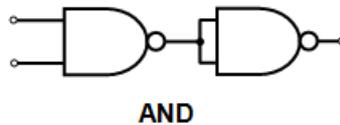


Figure 7.4: Createation of an AND logic gate using NAND gates

08

$$f1 = a.\bar{b} + \bar{a}.b + \bar{a}.c.d$$

1 Create the circuit for the function $f1$ using only NOR and NAND gates.

2 Create the circuit for the function $f1$ using only NOR gates.

1 أنجز دائرة الدالة $f1$ باستعمال بوابات نفي الوصل NAND فقط.

$$f1 = a.\bar{b} + \bar{a}.b + \bar{a}.c.d$$

نستعمل مبرهنة ديمورغان، باستعمال خطين علويين على العبارة:


$$f1 = \overline{\overline{a.\bar{b} + \bar{a}.b + \bar{a}.c.d}}$$

نقسم الخط للتخلص من علامة +:

$$f1 = \overline{(\overline{a.\bar{b}}) . (\overline{\bar{a}.b}) . (\overline{\bar{a}.c.d})}$$

نستبدل كل نفي للوصل بالرمز \uparrow .
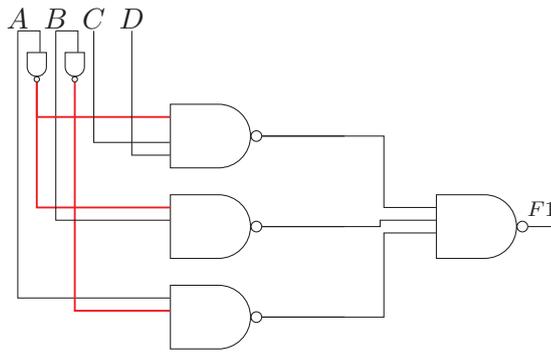
$$f1 = (A \uparrow (B \uparrow B)) \uparrow ((A \uparrow A) \uparrow B) \uparrow ((A \uparrow A) \uparrow C \uparrow D)$$



2 أنجز دائرة الدالة $f1$ باستعمال بوابات نفي الفصل NOR فقط.

نطبق مبرهنة دي مورغن،

$$f1 = a.\bar{b} + \bar{a}.b + \bar{a}.c.d$$

$$f1 = (\overline{\overline{a.\bar{b}}}) + (\overline{\overline{\bar{a}.b}}) + (\overline{\overline{\bar{a}.c.d}})$$

نطبقها مرّة أخرى للتخلص من علامة الضرب “.”.

We need to apply it again to get rid of the “.” sign.


$$f1 = \overline{\overline{\overline{\overline{a.\bar{b}}}}} + \overline{\overline{\overline{\overline{\bar{a}.b}}}}} + \overline{\overline{\overline{\overline{\bar{a}.c.d}}}}}$$

نستبدل كل NOR بالعامل \downarrow .

We replace each NOR with the symbol \downarrow .

$$f1 = ((A \downarrow A) \downarrow B) \downarrow (A \downarrow (B \downarrow B)) \downarrow (A \downarrow (C \downarrow C) \downarrow (D \downarrow D))$$
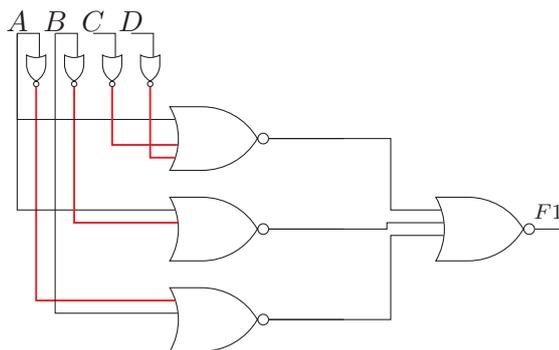
$$\downarrow ((A \downarrow A) \downarrow B) \downarrow (A \downarrow (B \downarrow B)) \downarrow (A \downarrow (C \downarrow C) \downarrow (D \downarrow D))$$




01

Realize a 4-input multiplexer.

اصنع مجّعا ب 4 مداخل.

Truth table جدول الحقيقة مختصر

C1	C0	S
0	0	e0
0	1	e1
1	0	e2
1	1	e3

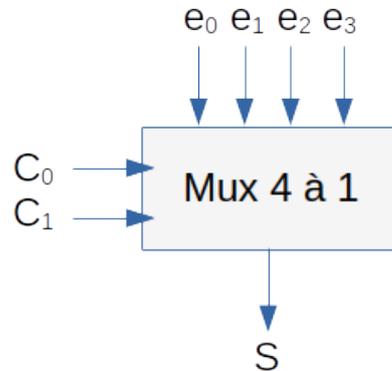


Semi-Detailed Truth table جدول مفصل بعض الشيء

c1	c0	e0	e1	e2	e3	S
0	0	0	x	x	x	0
0	0	1	x	x	x	1
0	1	x	0	x	x	0
0	1	x	1	x	x	1
1	0	x	x	0	x	0
1	0	x	x	1	x	1
1	1	x	x	x	0	0
1	1	x	x	x	1	1

The equation which gives the output as a function of the inputs can be deduced directly from the table since the output is equal to e_0 if $\bar{c}_1.\bar{c}_0$, equal to e_1 if $\bar{c}_1.c_0$, equal to e_2 if $c_1.\bar{c}_0$ and equal to e_3 if $c_1.c_0$, so:

عبارة المخرج تستنتج من الجدول مباشرة، فالخرج يكون مساويا لـ e_0 إذا كان $\bar{c}_1.\bar{c}_0$ ، ومساويا لـ e_1 إذا كان $\bar{c}_1.c_0$ ، ولـ e_2 إذا كان $c_1.\bar{c}_0$ ، ومساويا لـ e_3 إذا كان $c_1.c_0$. ما يعني أنّ
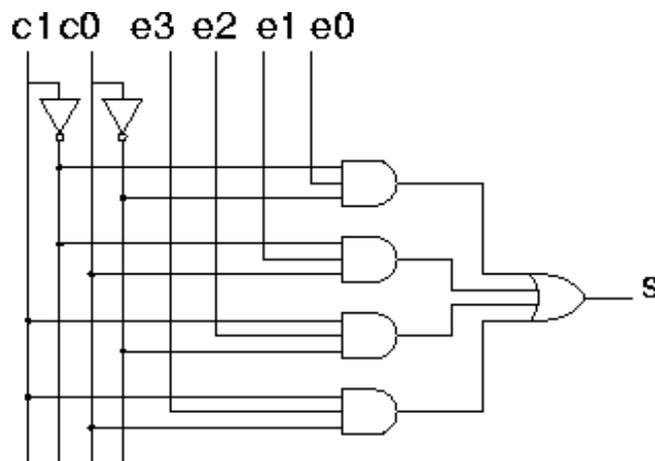
$$S = e_0.\bar{c}_1.\bar{c}_0 + e_1.\bar{c}_1.c_0 + e_2.c_1.\bar{c}_0 + e_3.c_1.c_0$$



مخطط منطقي لمجمّع 4 بتات. Logigram of 4-bits multiplexer.

02


Create the half-adder using a minimum of 4-input multiplexers.

اصنع جامعا بسيطا بواسطة أقل عدد من المجمعات ذات 4 مداخل.

لحل هذه المسألة، نستحضر أولا شكل الجامع البسيط وجدول حقيقته، ثم نستذكر شكل الجامع ذي 4 مداخل وجدول حقيقته، ثم نبحث عن التطابق بينهما.

Truth table of a half adder:


A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

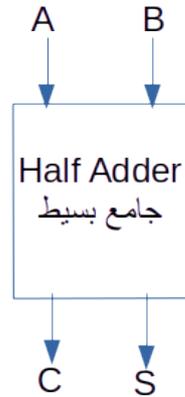

Truth table for 4-bits multiplexer جدول الحقيقة

لجامع ذي 4 مداخل


C1	C0	S_{mux}
0	0	E_0
0	1	E_1
1	0	E_2
1	1	E_3

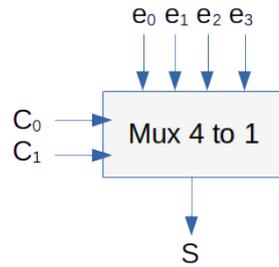

نلاحظ أن لدارة الجامع مخرجا واحدا فقط، وأن لدارة الجامع مخرجان، لكنهما يتطابقان في عدد المداخل، لذا نقترح استعمال دارة مجمع لكل دالة من R و S، إذا فرضنا أن $A = C1, B = C0$ ثم ثبتنا قيم المتغيرات e_3, e_2, e_1, e_0 حسب الدالة،

Corresponding Truth table جدول الحقيقة المطابق

A=C1	B=C0	C_{add}	S_{add}	C_{mux}	S_{mux}
0	0	0	0	$E_0 = 0$	$E_0 = 0$
0	1	0	1	$E_1 = 0$	$E_1 = 1$
1	0	0	1	$E_2 = 0$	$E_2 = 1$
1	1	1	0	$E_3 = 1$	$E_3 = 0$

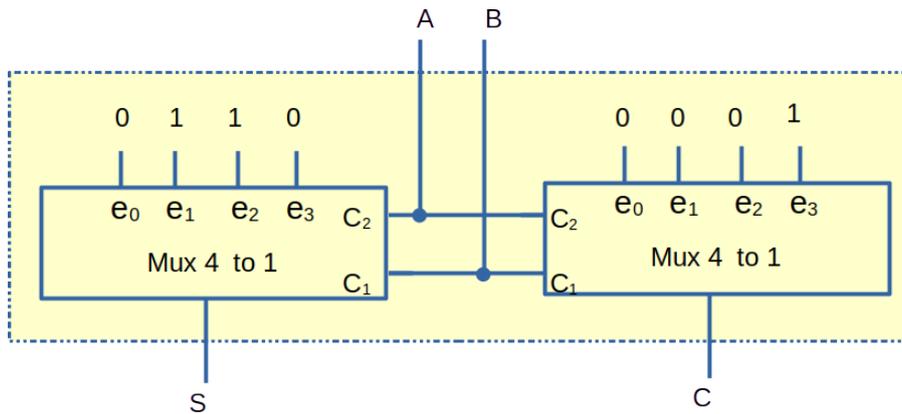

مخطط جامع بسيط بواسطة مجمعات

03


Create the full adder using a minimum of 8-input multiplexers.

اصنع جامعا كاملا بواسطة أقل عدد من المجمعات ذات 8 مداخل

لحل هذه المسألة، نستحضر أولاً شكل الجامع الكامل وجدول حقيقته، ثم نستذكر شكل المجمع ذي 8 مدخل وجدول حقيقته، ثم نبث عن التطابق بينهما.

جدول الحقيقة لجامع كامل Truth table for full adder


A_i	B_i	C_{in}	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

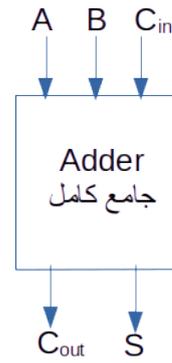

جدول الحقيقة 8 إلى 1 لمجمع Truth table for multiplexer 8 to 1

لمجمع ذي 8 مدخل


C_2	C_1	C_0	S_{mux}
0	0	0	E0
0	0	1	E1
0	1	0	E2
0	1	1	E3
1	0	0	E4
1	0	1	E5
1	1	0	E6
1	1	1	E7

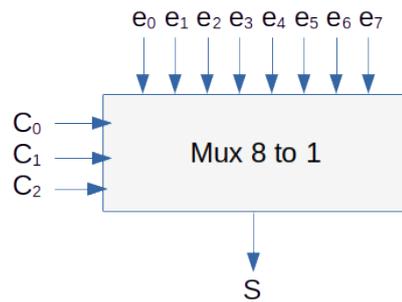

نلاحظ أن لدارة المجمع مخرجا واحدا فقط، وأن لدارة الجمع مخرجان، لكنهما يتطابقان في عدد المدخل، لذا نقترح استعمال دارة مجمع لكل دالة من C و S ، إذا فرضنا أن $A_i = C_2, B_i = C_1, C_{in} = C_0$ ثم نثبت قيم المتغيرات $e_0, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7$ حسب الدالة.

جدول الحقيقة المطابق Corresponding Truth table

$A_i = C_2$	$B_i = C_1$	$C_{in} = C_0$	C_{out}	S	C_{mux}	S_{mux}
0	0	0	0	0	E0=0	E0=0
0	0	1	0	1	E1=0	E1=1
0	1	0	0	1	E2=0	E2=1
0	1	1	1	0	E3=1	E3=0
1	0	0	0	1	E4=0	E4=1
1	0	1	1	0	E5=1	E5=0
1	1	0	1	0	E6=1	E6=0
1	1	1	1	1	E7=1	E6=1

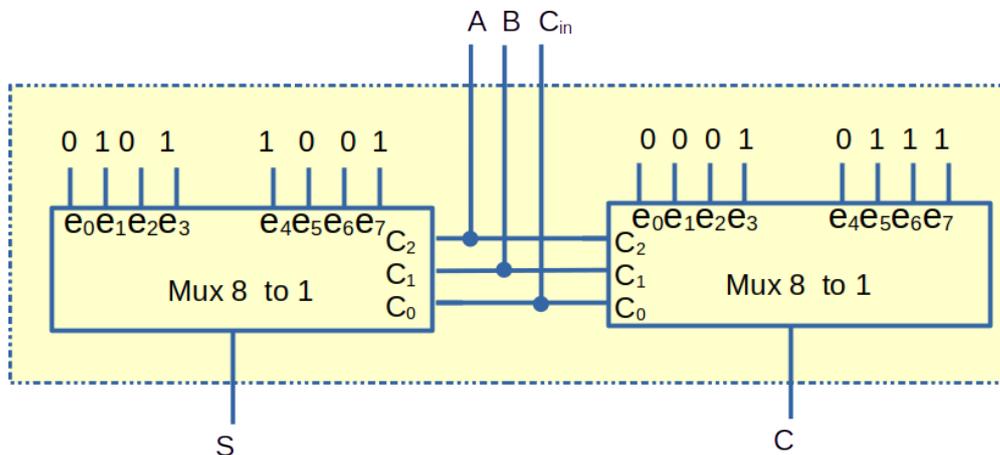

مخطط جامع كامل بواسطة مجمعات A full adder built by multiplexers


04

Create a full adder using binary 3-to-8 decoders with a minimum of logic gates.

اصنع جامعا كاملا بواسطة أقل عدد من مفككات الترميز ذات 3 مداخل و 8 مخارج وأقل ما يمكن من البوابات المنطقية. نذكر بجدول حقيقة ومخطط المفكك

Truth table

A	B	C	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	S ₆	S ₇
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

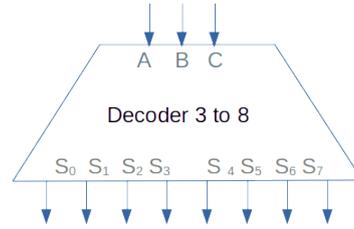

نطابق بين جدول المفكك وجدول الجامع الكامل:

Truth table


A _i	B _i	C _{in}	C _{out}	S	C _{out}	S	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	S ₆	S ₇
0	0	0	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1		S ₁	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1		S ₂	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	S ₃		0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1		S ₄	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	S ₅		0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	S ₆		0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	S ₇	S ₇	0	0	0	0	0	0	0	1

نلاحظ أن دالة المجموع تساوي: $S = S_1 + S_2 + S_4 + S_7$

وأن دالة الاحتفاظ تساوي $C_{out} = S_3 + S_5 + S_6 + S_7$

We see that the sum $S = S_1 + S_2 + S_4 + S_7$

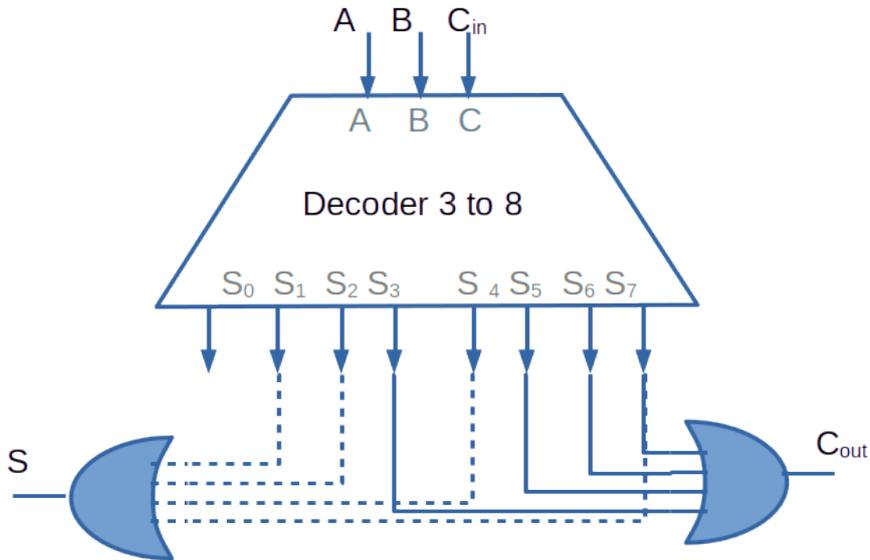The carry $C_{out} = S_3 + S_5 + S_6 + S_7$



05

Consider a 4-bit binary information $(i_3i_2i_1i_0)$.

Provide the circuit that counts the number of "1"s in the input information using only 1-bit full adders?

Example: If the input information $(i_3i_2i_1i_0) = (0110)$, then the output is the binary value 2 (010) since there are 2 bits set to 1 in the input information.

لدينا معلومة ثنائية على 4 بتات $(i_3i_2i_1i_0)$ ، أعط الدارة التي تعدّ الواحدات في المعلومة المدخلة، باستعمال دارات الجمع الكاملة ذات 1 بت فقط.


مثال: إذا كانت المعلومة المدخلة $(i_3i_2i_1i_0) = (0110)$ ، فنحصل في المخرج على العدد 2 بالثنائي 010 لأن لدينا بتين يساويان الواحد. لحساب عدد البتات التي تساوي الواحد، يمكننا جمعها، وبما أن لدينا دائرة تجمع ثلاثة بتات، يمكن تجميعها كالآتي:

• جمع ثلاث بتات على حدى.

• جمع النتيجة مع البت الباقي عموديا.

$$\begin{array}{r}
 i_1 \\
 + \quad i_2 \\
 + \quad i_3 \\
 \hline
 C_0S_0
 \end{array}
 \quad \rightarrow \quad
 \begin{array}{r}
 C_0S_0 \\
 0 \quad i_0 \\
 \hline
 C_2S_2S_1
 \end{array}$$

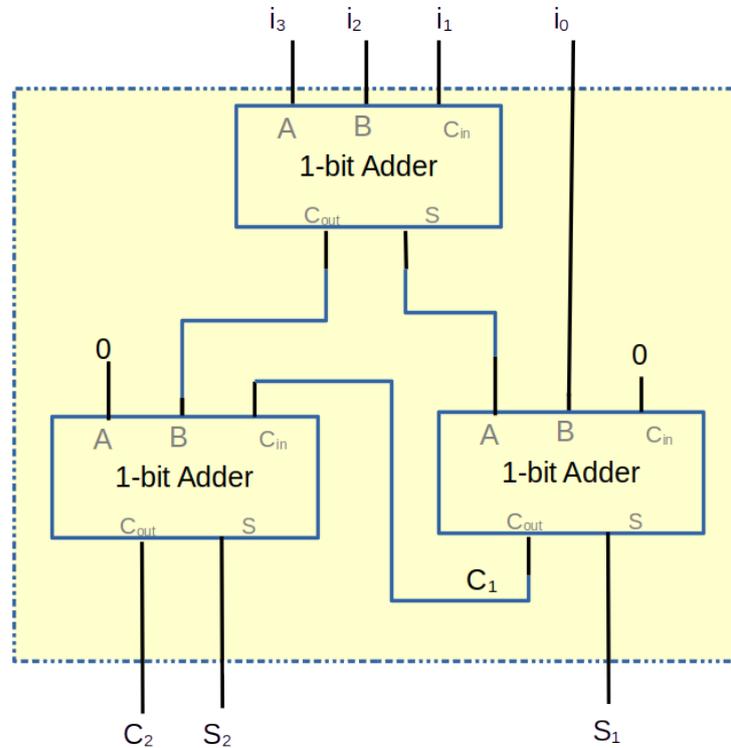شرح طريقة الحساب Explain the calculation method



إنجاز دائرة عدد الواحدات بواسطة دارات الجمع Creating a one bits counter, using full adders

Perform the multiplication of two positive 4-bit numbers, by using a minimum of 1-bit full adders and a minimum of logic gates.

أنجز دائرة لضرب عددين موجبين، من 4 بتات لكل منهما، باستعمال أقل عدد من دارات الجمع لعددين (كل عدد ذو 4 بتات)، وأقل عدد من البوابات المنطقية.

نفترض أن العدد الأول هو $(abcd)_2$ والعدد الثاني هو $(efgh)_2$ نجري العملية، كي نفهم كيف يمكننا استخدام دائرة الجمع ذات 4 بتات.

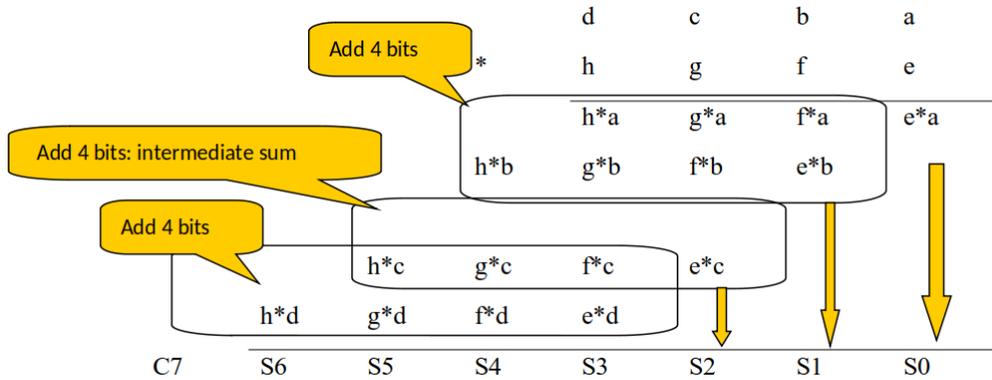


Illustration of multiplication شرح عملية الضرب

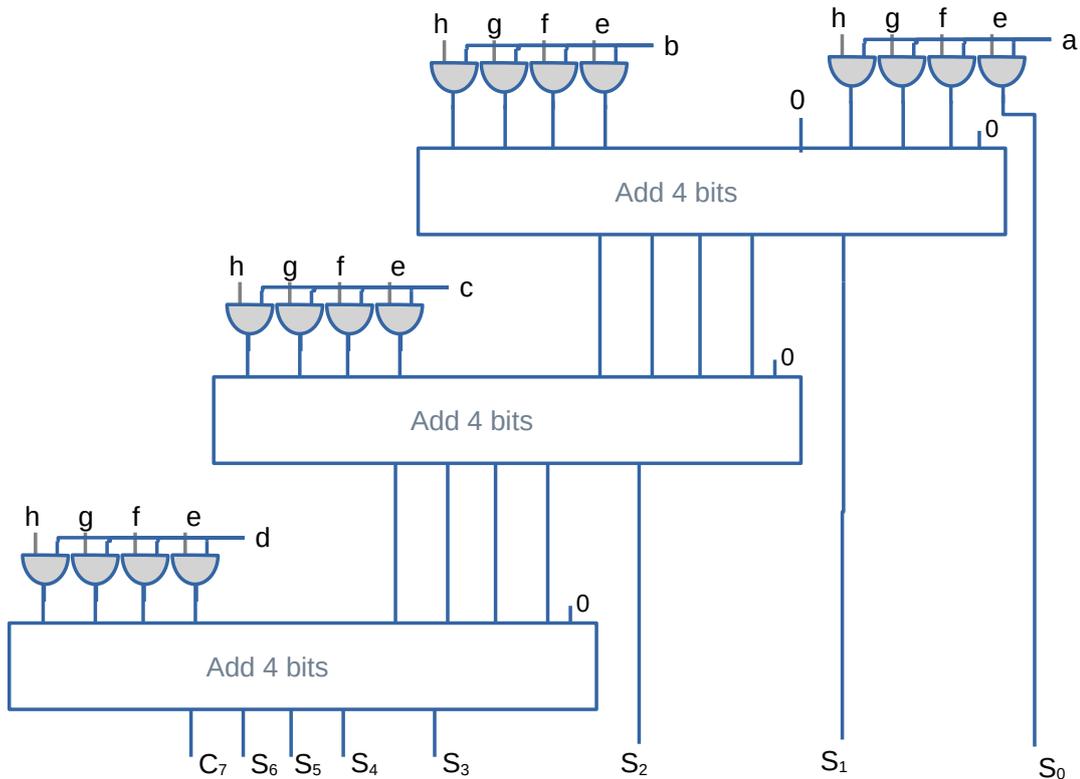


Diagram of 4bits multiplication circuit تصميم دائرة ضرب 4 بتات

The ROT5 code rotates a binary number by adding 5 in binary without carry. $ROT5(0000) = 0101$
 $ROT5(1111) = 0100$.

1 Create the binary to ROT5 conversion circuit.

2 Propose a ROT5 schema using a 16-to-4 encoder and a 4-to-16 decoder.

الترميز ROT5 يدور العدد بإضافة 5 دون احتفاظ، $ROT5(0000) = 0101$ و $ROT(1111) = 0100$

1 أنشئ دائرة الترميز ROT5 .

2 ثم اقترح تصميمًا للدائرة بواسطة مرز 16 إلى 4 و مفكك من 4 إلى 16.

1 Create the binary to ROT5 conversion circuit.

2 Truth table جدول الحقيقة

N°	A	B	C	D	F3	F2	F1	F0
0	0	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0
2	0	0	1	0	0	1	1	1
3	0	0	1	1	1	0	0	0
4	0	1	0	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1	0	1	1
7	0	1	1	1	1	1	0	0
8	1	0	0	0	1	1	0	1
9	1	0	0	1	1	1	1	0
10	1	0	1	0	1	1	1	1
11	1	0	1	1	0	0	0	0
12	1	1	0	0	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	0	1	0
14	1	1	1	0	0	0	1	1
15	1	1	1	1	0	1	0	0

3 Karnaugh map مخطط كارنوف

• الدالة Function F3

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	1	0
	01	1	1	1	1
	11	0	0	0	0
	10	1	1	0	1

الشكل المبسط Simplified form
 $F3 = \bar{a}.b + \bar{a}.c.d + a.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.\bar{d}$

• الدالة Function F2

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	0	1
	01	0	0	1	0
	11	0	0	1	0
	10	1	1	0	1

الشكل المبسط Simplified form
 $F2 = b.c.d + \bar{b}.\bar{c} + \bar{b}.\bar{d}$

- Function F1 الدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	0	1
	01	0	1	0	1
	11	0	1	0	1
	10	0	1	0	1

Simplified form الشكل المبسط
 $F1 = c.\bar{d} + \bar{c}.d$

Simplified forms الشكل المبسط


- $F3 = \bar{a}.b + \bar{a}.c.d + a.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.\bar{d}$
- $F2 = b.c.d + \bar{b}.\bar{c} + \bar{b}.\bar{d}$
- $F1 = c.\bar{d} + \bar{c}.d$
- $F0 = \bar{d}$

- Function F0 الدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	0	0	1
	01	1	0	0	1
	11	1	0	0	1
	10	1	0	0	1

Simplified form الشكل المبسط
 $F0 = \bar{d}$

4 Logic diagrams المخططات المنطقية

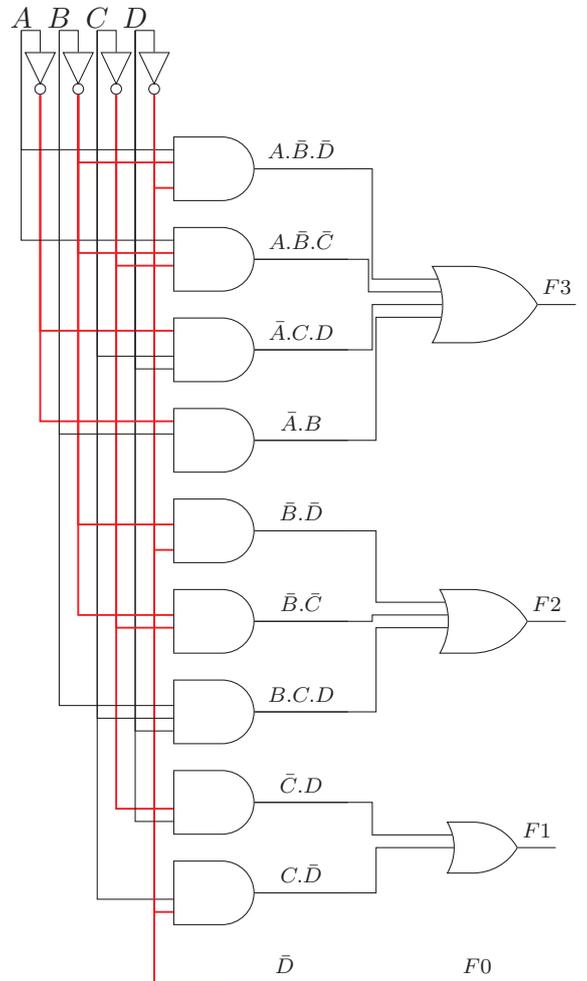


- 5 Propose a ROT5 schema using a 16-to-4 encoder and a 4-to-16 decoder.

نلاحظ أن العدد 0 يعطي 5، يعني إذا ربطنا أدخلنا العدد (0000) نحصل على العدد (0101).

المفكك يعطي من العدد 0، يشغل المخرج، S0، ونحن نريد أن نحصل على 5 أي إذا شغلنا المدخل رقم 5 في المرمر، فإنه يعطينا العدد 5 عند المخرج.

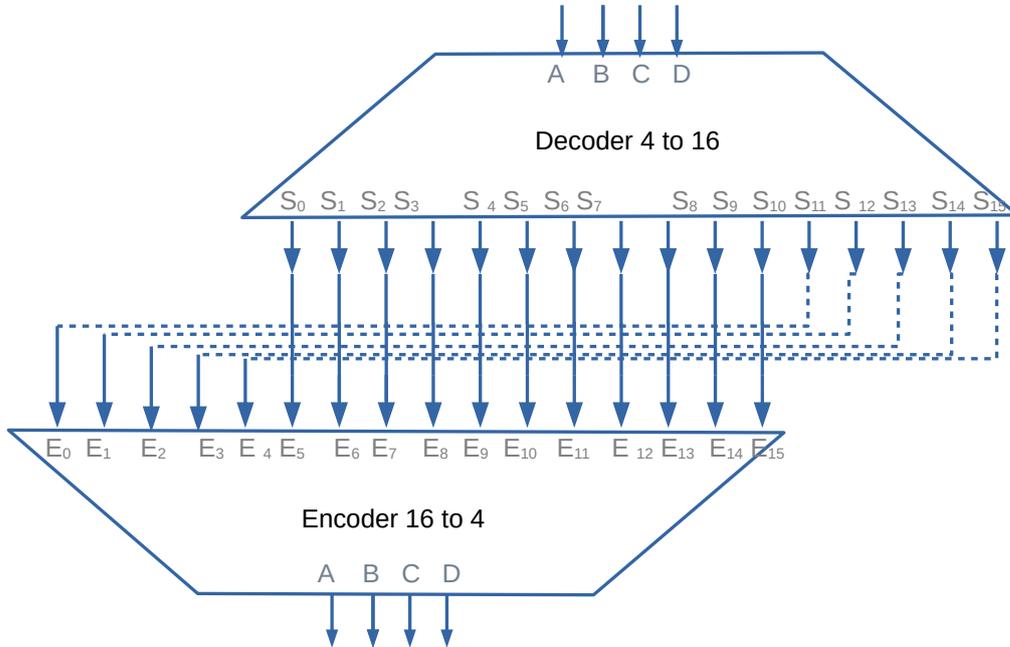أي يمكننا ربط مخرج المفكك رقم 0 بمدخل المرزّ رقم 5، وهكذا نجعل الدارة تزيد 5 في كل مرة.
 نعمل نفس الشيء بالنسبة للعدد 1، نربط مخرج المفكك رقم 1 بمدخل المرزّ رقم 6، فنحصل على العدد 6.
 وهكذا دواليك للأعداد الأخرى.



A rotation circuit using a decoder and an encoder دائرة الدوران بواسطة مفكك ومرزّ

01


- 1 Design an RS flip-flop using only NAND gates.
- 2 Complete the timing diagram according to the following cases:
 - RS is asynchronous.
 - RS is synchronized on the rising edge.
 - RS is synchronized on the falling edge.

صمم قلابا RS بواسطة بوابات NAND فقط.
أكمل المخطط الزمني حسب الحالات الآتية:

- القلاب غير متزامن.
- القلاب متزامن عند الجبهة الصاعدة.
- القلاب متزامن عند الجبهة النازلة.

Reduced truth table جدول الحقيقة المختصر

R	S	Q_t	\bar{Q}_t	
0	0	Q_{t-1}	\bar{Q}_{t-1}	ذاكرة Memory state
0	1	1	0	توحيد Set to 1
1	0	0	1	تصفير Reset to 0
1	1	X	X	ممنوع Forbidden

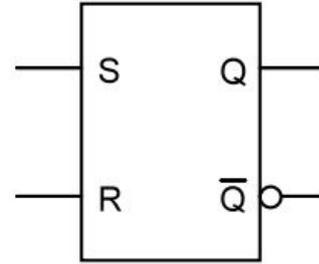

Truth table جدول الحقيقة

R	S	Q_{t-1}	Q_t	\bar{Q}_t	
0	0	0	0	1	ذاكرة Memory state
0	0	1	1	0	ذاكرة Memory state
0	1	0	1	0	توحيد Set to 1
0	1	1	1	0	توحيد Set to 1
1	0	0	0	1	تصفير Reset to 0
1	0	1	0	1	تصفير Reset to 0
1	1	0	X	X	ممنوع Forbidden
1	1	1	X	X	ممنوع Forbidden

		SQ			
		00	01	11	10
R	0	0	1	1	1
	1	0	0	X	X

Output equations: معادلة الخارج

- $Q_t = S + \bar{R}.Q$
- $\bar{Q}_t = R + \bar{S}.Q$

Express outputs with NAND only: التعبير عن

المخارج بواسطة نفي الوصل

Output equations:

$$\bullet Q_t = S + \overline{R}.Q = \overline{\overline{S + \overline{R}.Q}}$$

$$= \overline{\overline{S}. \overline{\overline{R}.Q}}$$

$$= \overline{S} \uparrow (\overline{R} \uparrow Q)$$

$$= (S \uparrow S) \uparrow ((R \uparrow R) \uparrow Q)$$


$$\bullet \overline{Q}_t = R + \overline{S}.Q$$

$$= \overline{\overline{R + \overline{S}.Q}}$$

$$= \overline{\overline{R}. \overline{\overline{S}.Q}}$$

$$= \overline{R} \uparrow (\overline{S} \uparrow Q) = (R \uparrow R) \uparrow ((S \uparrow S) \uparrow Q)$$

Logic diagram: المخطط المنطقي

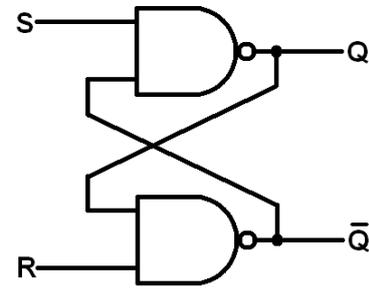


Complete the timeline according to the following cases

أكمل المخطط الزمني حسب الحالات الآتية

سنحاول تقسيم العملية إلى ثلاث مخططات منفصلة: الأول بلا تزامن، الثاني تزامن على الجبهة الصاعدة، والثالث على الجبهة النازلة.


1 RS is asynchronous

القلاب غير متزامن

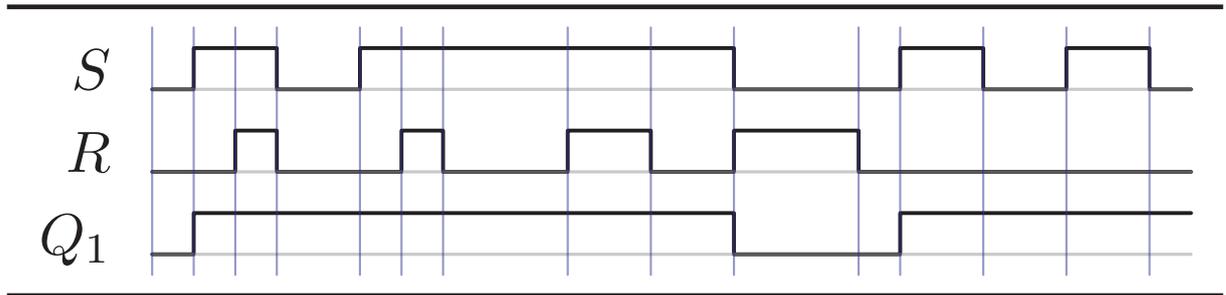


2 RS is synchronized on the rising edge

القلاب متزامن عند الجبهة الصاعدة

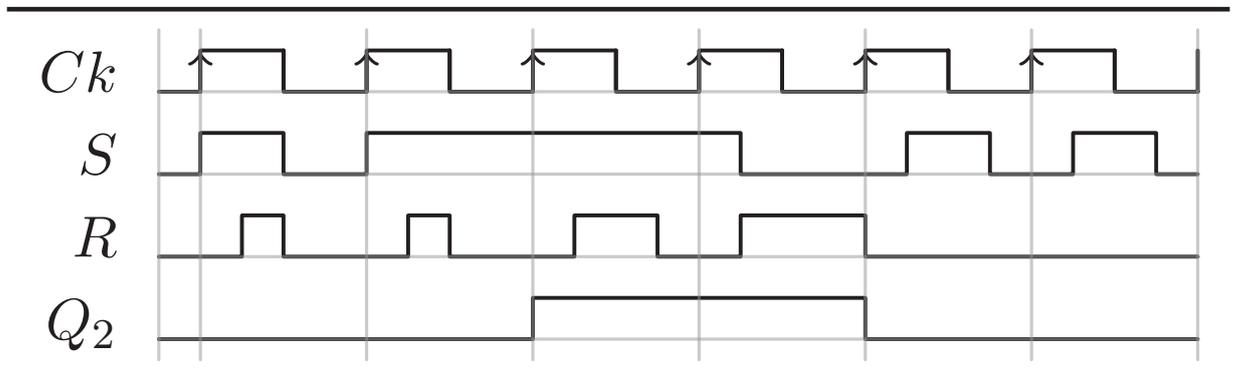


3 RS is synchronized on the falling edge

القلاب متزامن عند الجبهة النازلة

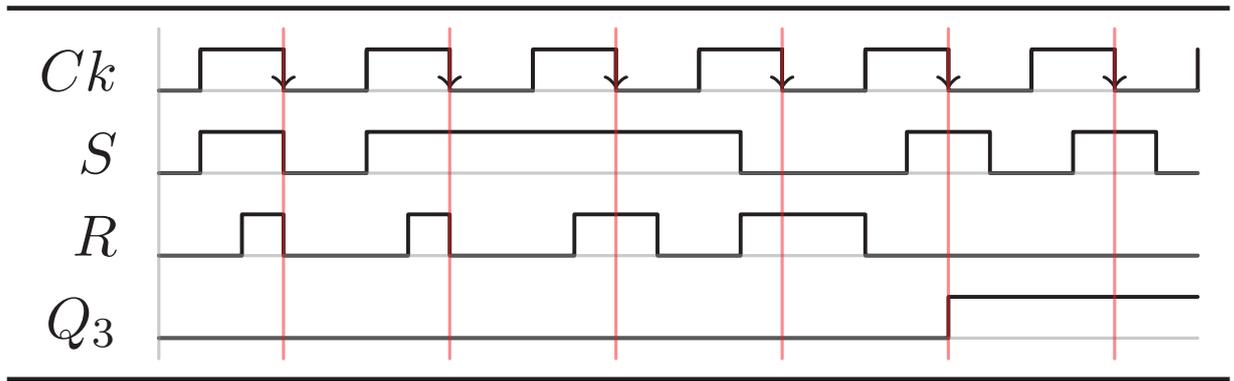

Finally , we can have the chronogram of all the cases

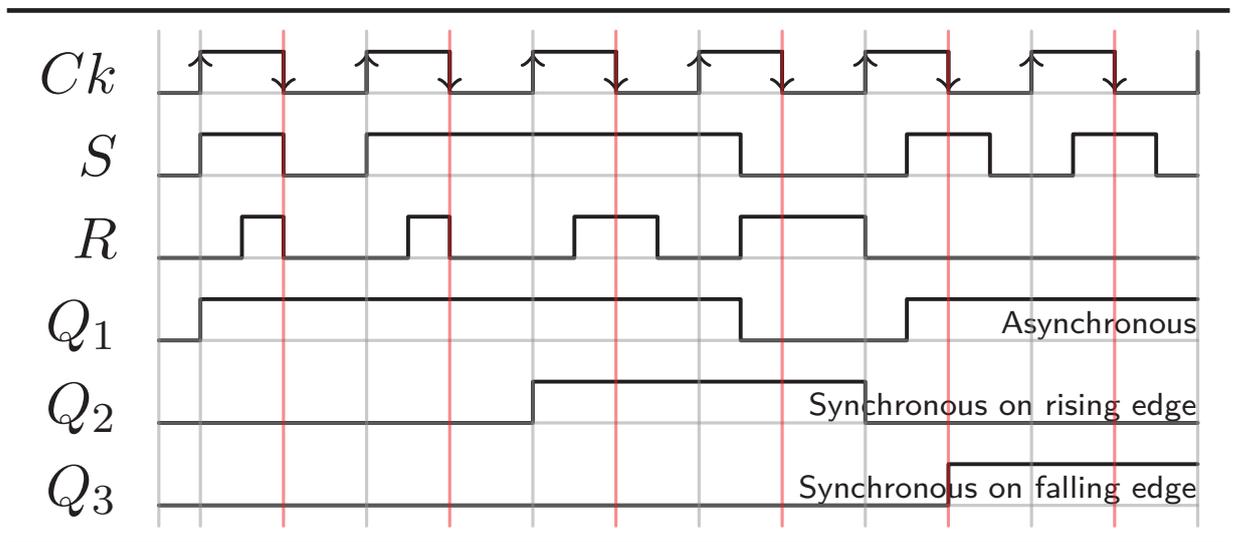في النهاية يمكن تجميع كل الحالات في مخطط زمني واحد




02

Consider the circuit below

إليك التركيب الآتي:

- 1 Provide its truth table.
- 2 What logical circuit do you recognize?
- 3 Complete the following timing diagram.

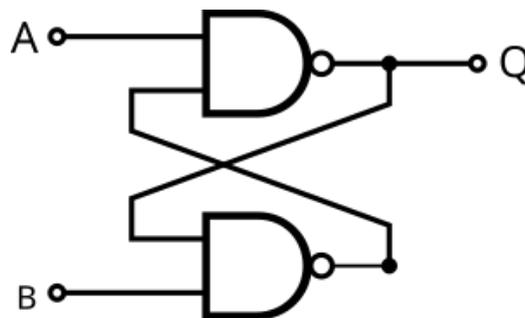- 1 أعط جدول الحقيقة.
- 2 تعرّف على الدارة.
- 3 أكمل المخطط الزمني.



- 1 Provide its truth table
We have

أعط جدول الحقيقة
لدينا

- $Q = \overline{A.C}$
- $C = \overline{B.Q}$

a. $(A = 0, B = 0) \Rightarrow Q = \overline{0.C} = \overline{0} = 1$

Q is independent de B,

نلاحظ أن Q مستقلة عن B

b. $(A = 0, B = 1) \Rightarrow Q = \overline{0.C} = \overline{0} = 1$

c. $A = 1, B = 0: \Rightarrow Q = \overline{1.C} = \overline{C}$

$C = \overline{B.Q} = \overline{0.Q} = 1$

$\Rightarrow Q = \overline{C} = \overline{1} = 0$

d. $A = 1, B = 1: Q = \overline{1.C} = \overline{C}$

$C = \overline{B.Q} = \overline{1.Q} = \overline{Q}$

$\Rightarrow Q = \overline{\overline{Q}} = Q$

A	B	Q^+
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	Q

2 What logical circuit do you recognize?

تعرف على الدارة


We recognize the truth table of an RS flip-flop with:

نلاحظ أن جدول الحقيقة يشبه القلاب RS باعتبار:

$A = \overline{S}$ et $B = \overline{R}$.

3 Complete the following timing diagram


أكمل المخطط الزمني

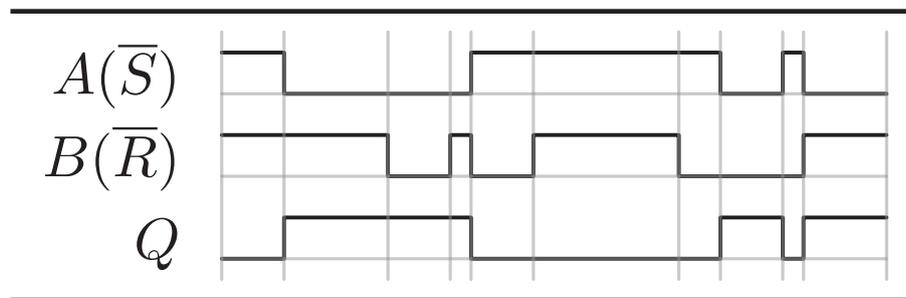

03

Consider the circuit below, then complete the following timing diagram:

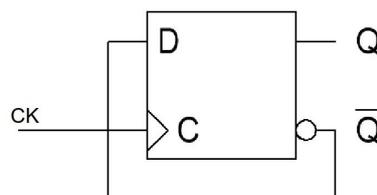تفحص التركيب الآتي في الشكل، أكمل المخطط الزمني الآتي:




Let us recall the truth table of the flip-flop D.

ندكر بجدول الحقيقة للقلاب د.

A	B	Q^+
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	Q

As input, we have $D = \bar{Q}$.

لدينا في المدخل $D = \bar{Q}$.

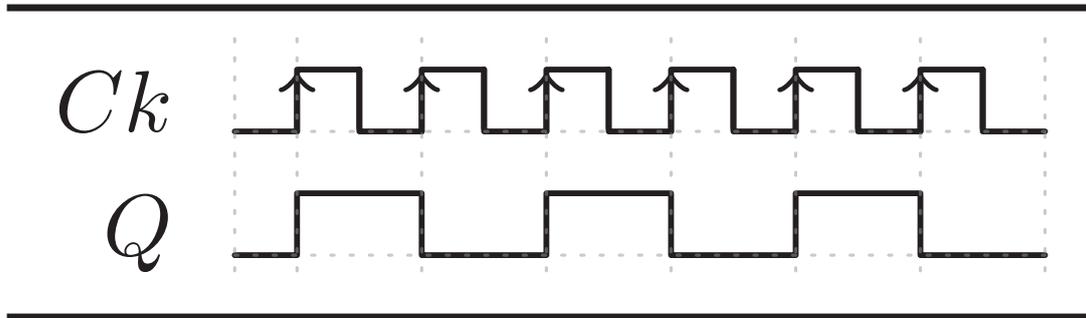


We see that the output Q makes a switch each clock cycle.

نلاحظ أنّ المخرج Q ينعكس في كل نبضة ساعة.

04

Fill in the timing diagram based on the following circuit:

أكمل المخطط الزمني

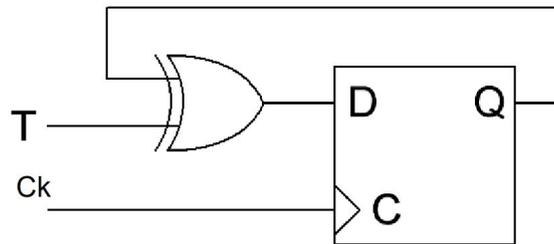

We see that the equation of D is $D = T \oplus Q$.

نلاحظ أنّ معادلة D: $D = T \oplus Q$

Let us recall the truth table of the flip-flop D.


نذكر بجدول الحقيقة للقلاب د.

Ck	D	Q_t
0	X	Q_{t-1}
⌋	0	0
⌋	1	1

Let us also recall the XOR truth table

نذكر بجدول الحقيقة لعملية الوصل الإقصائي \oplus .

Q	T	$D = T \oplus Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

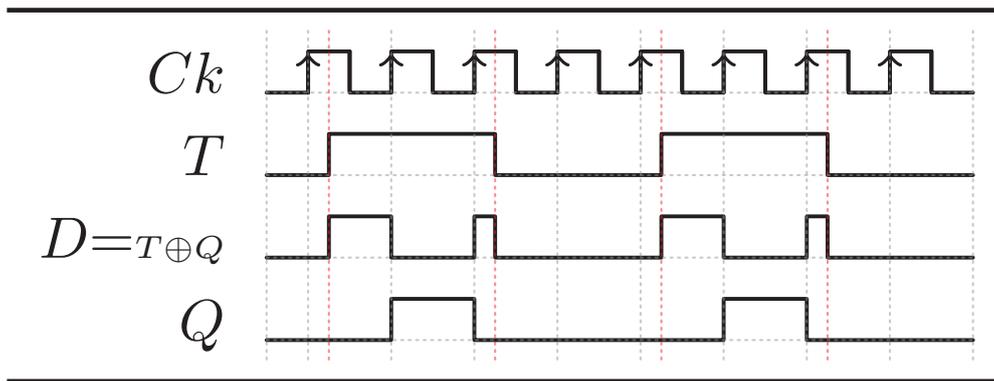

05

Consider the two JK flip-flops below:


إليك القلايين ج.ك الآتين:



Recall the truth table for a JK flip-flop synchronized on the rising edge. Fill in the following timing diagram:


ذكّر بجدول الحقيقة لقلاب ج.ك متزامن على الجبهة الصاعدة ثم أكمل المخطط الزمني
تزامن حسب الجبهة الصاعدة

On rising edge

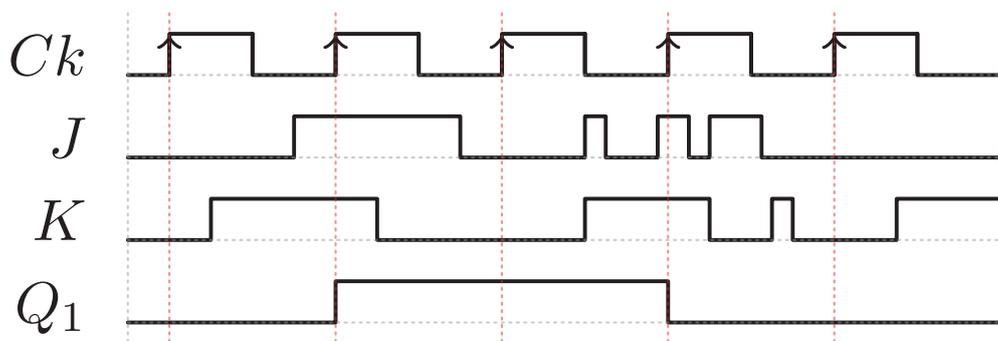


On Falling edge

تزامن حسب الجبهة الصاعدة

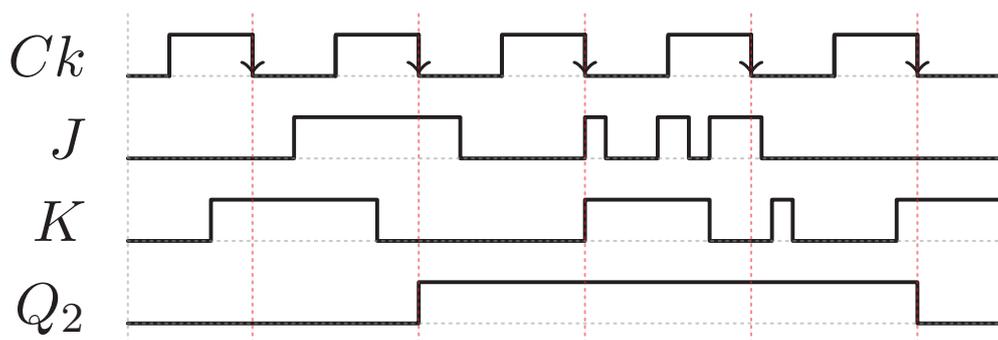

Global


المخطط الإجمالي

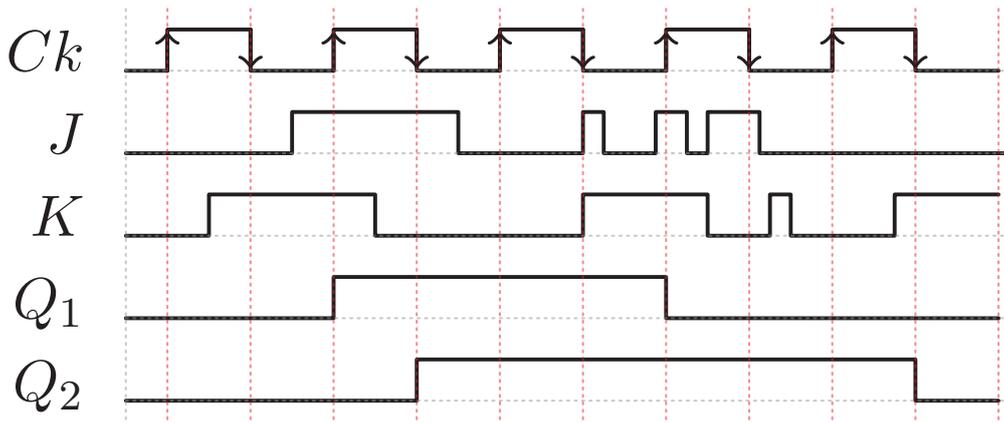

06

For the following figure, provide an equivalent circuit using a JK flip-flop for the

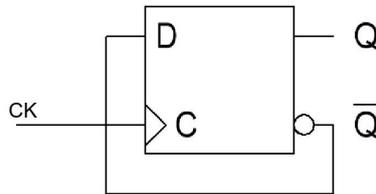أعط تركيباً مكافئاً بواسطة قلاب ج. ك للمخطط التالي:




نذكر أولاً بجدول الحقيقة للقلاب ج.ك

Ck	J	K	Q_t
0	X	X	Q_{t-1}
↓	0	0	Q_{t-1}
↓	0	1	0
↓	1	0	1
↓	1	1	$\overline{Q_{t-1}}$

If we want the JK flip-flop to switch at each clock cycle, we set $j=1$ and $k=1$

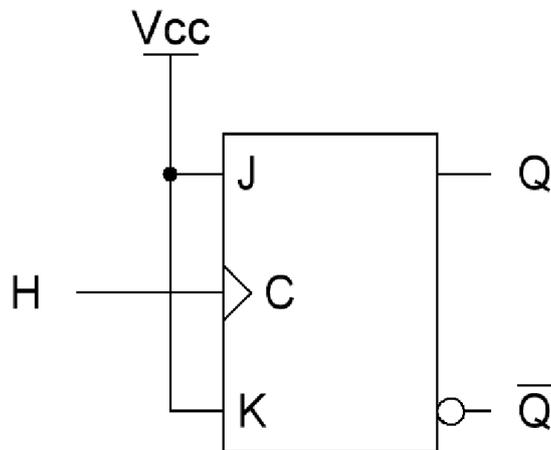إذا أردنا أن يقلب القلاب ج.ك في كل مرة، نضع $j=1$ و $k=1$



07

Based on the circuit in Figure 7.5, complete the following timing diagram:

N.B.: $V_{cc} = 1$

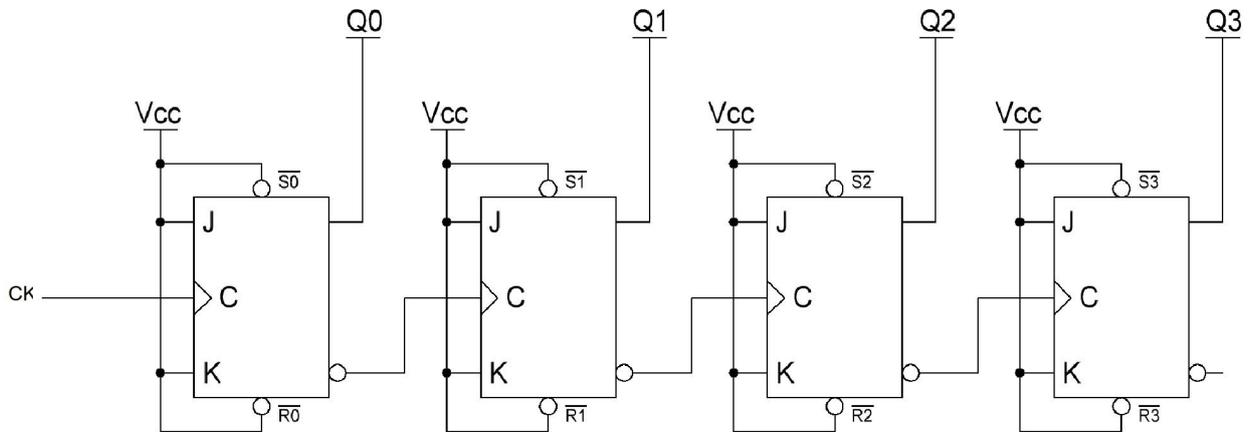


Figure 7.5: Circuit #1 for Exercise 7 التركيب الأول للتمرين 7

2. What does the circuit in Figure 7.5 achieve?

ماذا يعمل هذا التركيب

3. We slightly modify the circuit in Figure 7.5 to obtain the circuit in Figure 7.6. Explain what the circuit in Figure 7.6 achieves, with reasoning.

بتعديل طفيف للتركيب في الشكل 7.5، نحصل على الشكل 7.6، اشرح ماذا يعمل هذا التركيب الجديد.


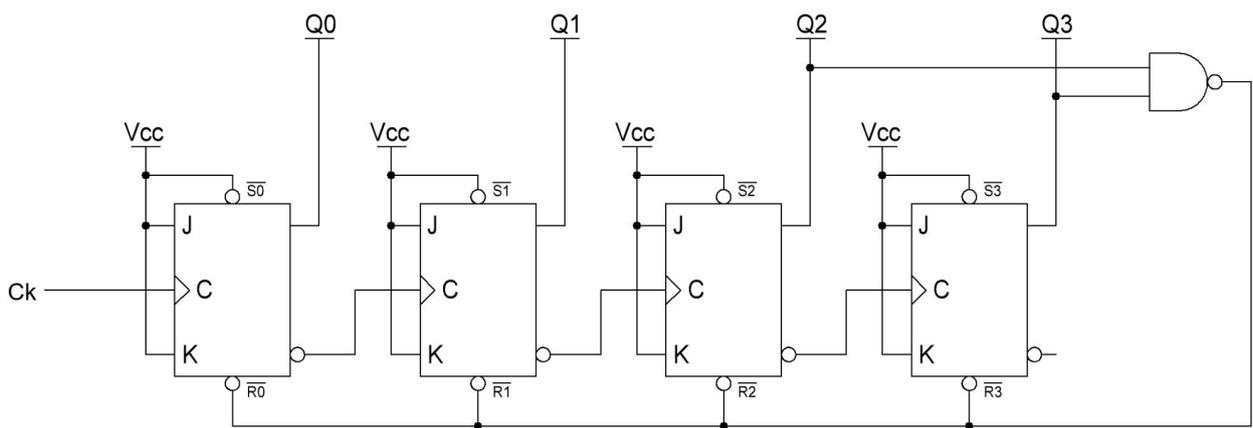


Figure 7.6: Circuit #2 for Exercise 7 التركيب الثاني للتمرين 7

1- إكمال المخطط الزمني للتركيب الأول:

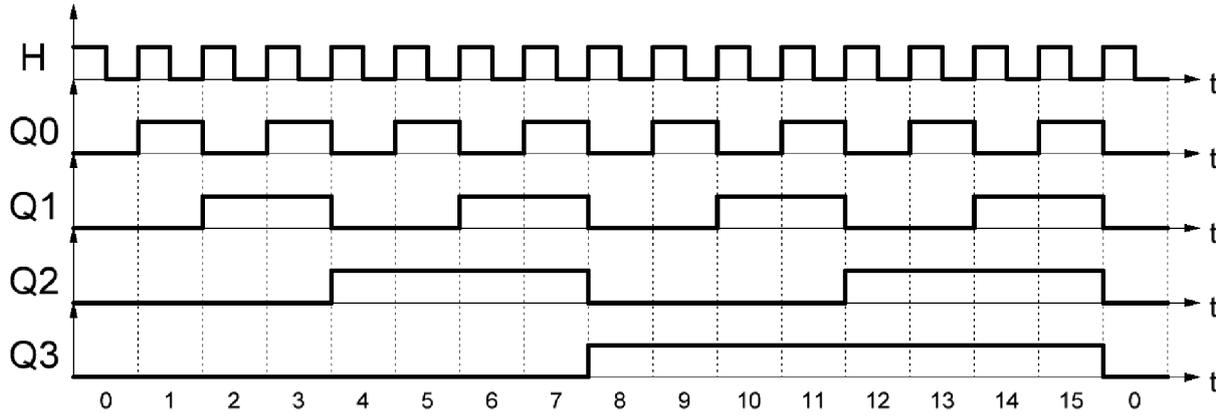

2. What does the assembly of the figure achieve? 7.5

ماذا يعمل هذا التركيب؟

According to the chronogram in previous figure, this assembly is a modulo 16 counter. It counts from 0 to 15.

حسب المخطط الزمني في الشكل السابق التركيب هو عدّاد بترديد 16، يعدّ من 0 إلى 15.

3. We slightly modify the assembly of figure 7.5 in order to obtain the assembly of figure 7.7. By explaining your reasoning, what does the assembly of figure 7.7 achieve?

بتعديل طفيف للتركيب في الشكل 7.5، نحصل على الشكل 7.7، اشرح ماذا يعمل هذا التركيب الجديد.

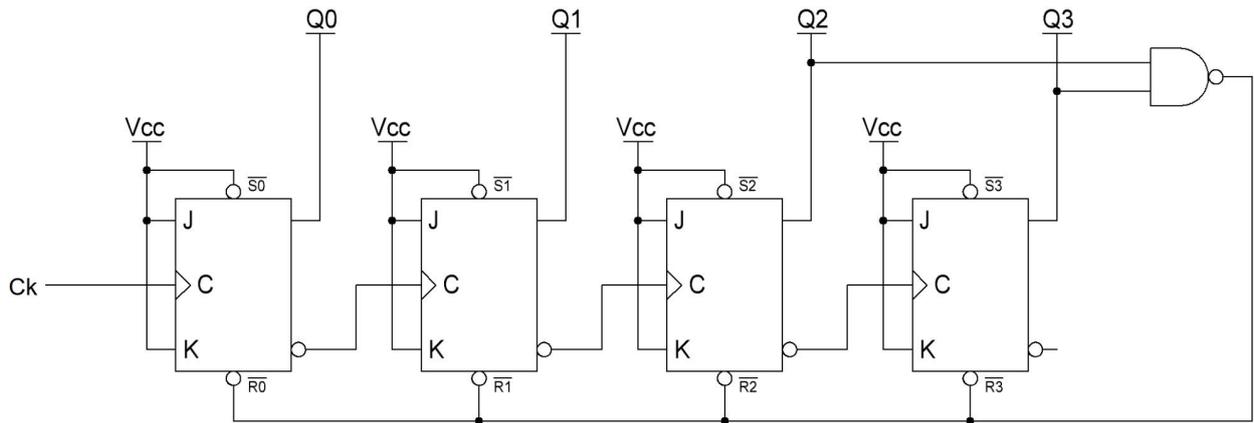


Figure 7.7: Diagram n°2 of the exercise 7 التركيب الثاني للتمرين 7

The NAND gate is used to detect the value 12 and replace it with the value 0.

Let M be the output of the NAND gate. As a reminder, the output of a NAND gate is 0 only when its two inputs are 1. M will therefore go to 0 when Q2 and Q3 are 1 at the same time.

Set M to 0 will cause a reset on the counter and therefore starting it again at 0.

Outputs Q2 and Q3 go to 1 for the first time on the value 12. The reset is therefore carried out when the counter reaches the value 12. This value does not remain and is immediately replaced by the value 0. M then returns to 1 and the counter starts counting again.

This assembly is a modulo 12 counter. It counts from 0 to 11.

تهدف البوابة المنطقية NAND نفي الوصل إلى كشف القيمة 12، واستبدالها بالصفر.

نسمي M ناتج بوابة NAND للتذكير، يعدم مخرج بوابة NAND فقط عندما يكون مدخلها عند 1. أي تنعدم M حين تكون Q2 و Q3 عند 1 في نفس الوقت.

انعدام M يسبب إعادة تشغيل العداد وبالتالي يرجع إلى 0.

تنتقل مخرجات Q2 و Q3 إلى 1 لأول مرة على القيمة 12. يحدث إعادة تشغيل حين يصل العداد إلى القيمة 12. هذه القيمة لا تبقى وتُستبدل على الفور بالقيمة 0. ثم يعود M إلى 1 ويبدأ العداد في العد مرة أخرى. إذن التركيب هو عداد بترديد 12 يعدّ من 0 إلى 11.

N°	Q3	Q2	Q1	Q0	M	
0	0	0	0	0	1	
1	0	0	0	1	1	
2	0	0	1	0	1	
3	0	0	1	1	1	
4	0	1	0	0	1	
5	0	1	0	1	1	
6	0	1	1	0	1	
7	0	1	1	1	1	
8	1	0	0	0	1	
9	1	0	0	1	1	
10	1	0	1	0	1	
11	1	0	1	1	1	
12	1	1	0	0	0	فرض القيمة إلى صفر Force value to 0
0	0	0	0	0	1	
1	0	0	0	1	1	

08 Based on the circuit in Figure 7.8, draw the timing diagram for the variables Q0, Q1, Q2, Q3 over 17 clock cycles, knowing that Q0, Q1, Q2, Q3 start from 0. أرسّم مخططاً زمنياً حسب الشكل رقم 3، لمتغيرات Q3 Q2, Q1, Q0، على 17 دوراً للساعة علماً أن Q3 Q2, Q1, Q0 تنطلق من الصفر.

- 1 What does the circuit in Figure 7.8 achieve? ماذا يعمل التركيب في الشكل 7.8؟
- 2 We slightly modify the circuit in Figure 7.8 to obtain the circuit in Figure 7.9. Explain what the circuit in Figure 7.9 achieves with reasoning. بتعديل طفيف للشكل 7.8، نحصل على التركيب في الشكل 7.9، اشرح ماذا يعمل هذا التركيب

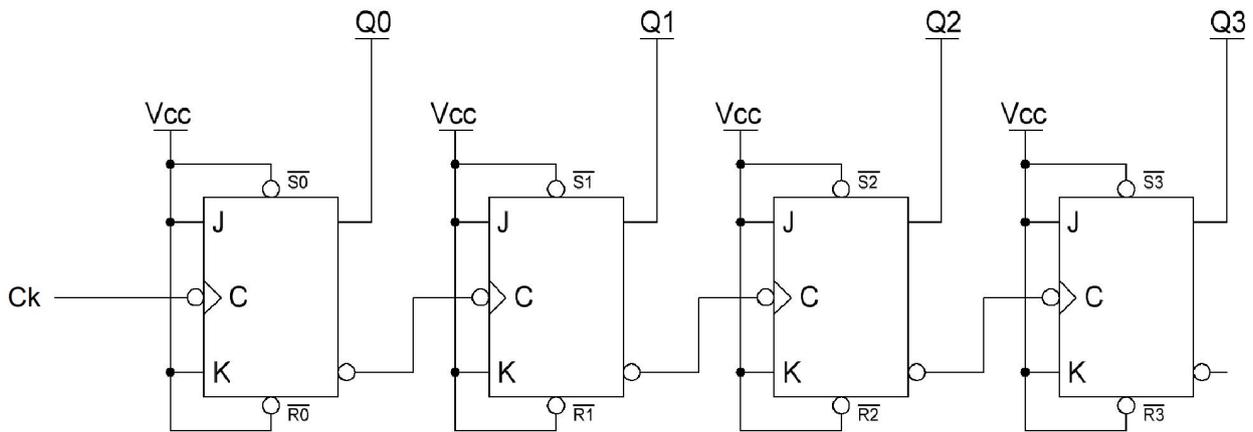


Figure 7.8: Circuit #1 for Exercise 8 التركيب الأول للتمرين 8

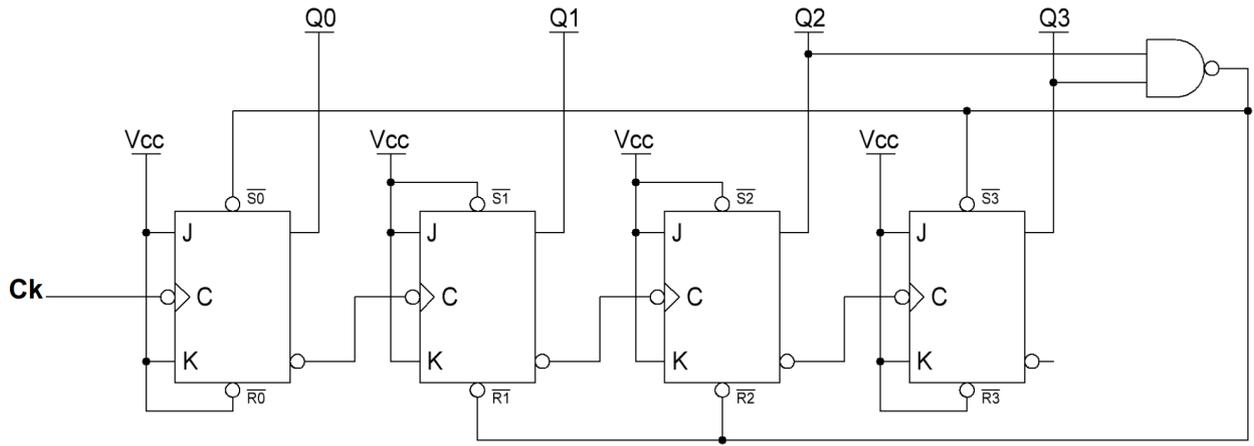


Figure 7.9: Circuit #2 for Exercise 8 المخطط الثاني للتمرين 8

1 What does the assembly of the Figure 7.10 achieve?

ماذا يعمل التركيب في الشكل 7.10؟

At each clock edge, the value present on the outputs is decremented by one. This assembly is a modulo 16 countdown counter. It counts down from 15 to 0.

عند كل جبهة صاعدة للساعة ، تنخفض قيمة المخرجات بمقدار واحد. هذا التركيب هو عداد تنازلي بتريديد 16. يعدّ تنازلياً من 15 إلى 0.

2 We slightly modify the assembly of figure 7.10 in order to obtain the assembly of figure 7.11. In explaining your reasoning, what does the assembly of figure 7.11 achieve?

بتعديل طفيف للشكل 7.10، نحصل على التركيب في الشكل 7.11، اشرح ماذا يعمل هذا التركيب

The NAND gate is used to detect the value 15 and replace it with the value 9. Let M be the output of the NAND gate. As a reminder, the output of a NAND gate is 0 only when its two inputs are 1. M will therefore go to 0 when Q2 and Q3 are 1 at the same time.

Going from M to 0 will cause a reset on Q1 and Q2 and a set on Q0 and Q3.

The new value present on the output of the down counter will therefore be the value $(9_{10} = (1001)_2)$.

Outputs Q2 and Q3 go to 1 for the first time on the value 15. The forcing of the value 9 therefore takes place when the down counter reaches the value 15. The latter does not remain and is immediately replaced by the value 9. M then returns to 1 and the countdown counter starts counting down again.

تُستخدم بوابة NAND للكشف عن القيمة 15 واستبدالها بالقيمة 9. نفرض M ناتج بوابة NAND. للتذكير، ينعقد مخرج بوابة NAND حين يكون مدخلها عند 1. أي، سننعقد M حين يكون Q2 و Q3 عند 1 في نفس الوقت.

يؤدي انعدام M إلى إعادة انعدام Q1 و Q2 و يجعل Q0 و Q3 تساويان الواحد.

وبالتالي ، فإن القيمة الجديدة الموجودة في مخرج العداد التنازلي هي $(9_{10} = (1001)_2)$.

تنتقل النواتج Q2 و Q3 إلى 1 لأول مرة عند القيمة 15. وبالتالي نفرض المرور إلى القيمة 9 عندما يصل العداد التنازلي إلى القيمة 15. تستبدل فوراً بالقيمة 9، فيعود M إلى 1 ويبدأ العداد في العد التنازلي مرة أخرى.

Q	Q3	Q2	Q1	Q0	M	
6	0	1	1	0	1	
5	0	1	0	1	1	
4	0	1	0	0	1	
3	0	0	1	1	1	
2	0	0	1	0	1	
1	0	0	0	1	1	
0	0	0	0	0	1	
15	1	1	1	1	0	فرض القيمة 9. Force value to 9.
9	1	0	0	1	1	
8	1	0	0	0	1	
7	0	1	1	1	1	

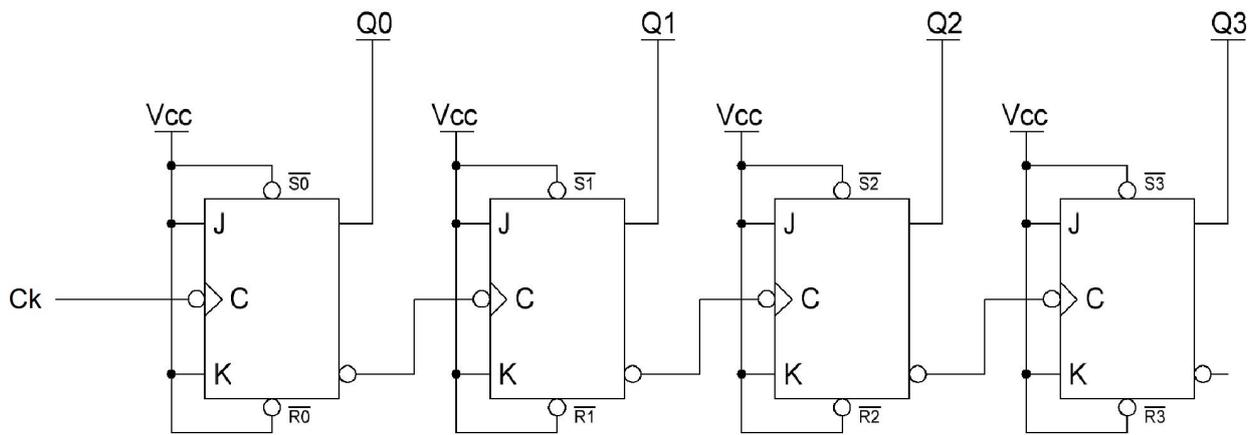


Figure 7.10: The second assembly for exercise 8 التركيب الأول للتمرين 8

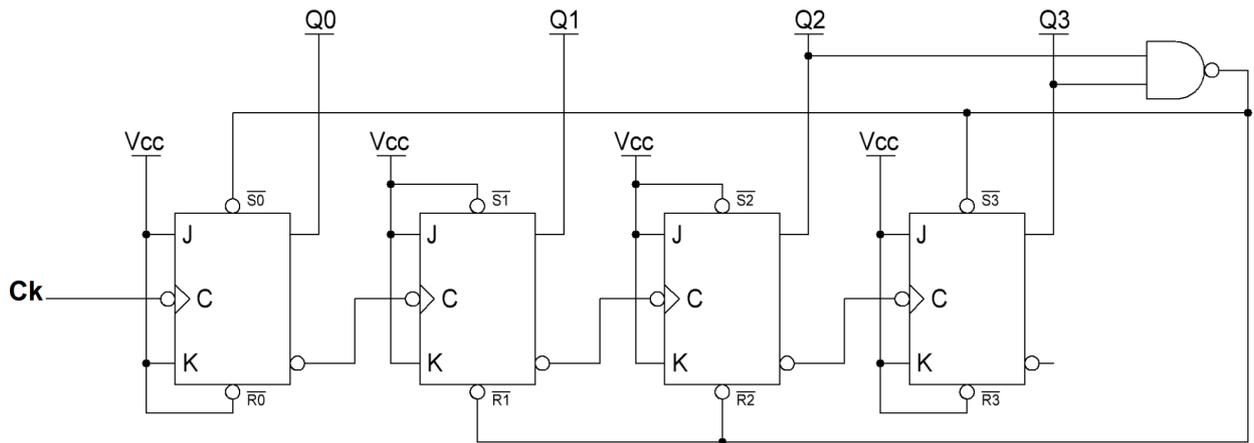


Figure 7.11: The second assembly for exercise 8 التركيب الثاني للتمرين 8

Part III

Tests and Exams فحوص وامتحانات

Chapter 8

Tests

فحوص

8.1 Tests n°1

8.1.1 Quiz n°1

We want to design a circuit that calculates the number of zeros in a 4-bit information $(abcd)_2$.
Create the circuit:

- Inputs/outputs.
- Truth table.
- Numerical canonical forms.
- Simplification.
- Logic diagram.

نريد تصميم دائرة تحسب عدد الأصفار في معلومة ذات أربعة أرقام ثنائية $abcd$.
أنجز الدارة

- مداخل ومخارج
- جدول الحقيقة
- الأشكال القانونية الرقمية
- التبسيط
- المخطط المنطقي

8.1.2 Quiz n°2

1 We want to design a circuit that calculates the number of "1"s in a 4-bit information $(abcd)_2$.
Create the circuit (Inputs/outputs, Truth table, canonical forms, simplification, logic diagram).

نريد تصميم دائرة تحسب عدد الواحدات "1" في معلومة ذات أربعة أرقام ثنائية $(abcd)_2$.
أنجز الدارة (مدخل ومخرج، جدول الحقيقة، الأشكال القانونية، التبسيط، المخطط المنطقي).

8.1.3 Quiz n°3

We want to design a circuit that converts a number represented in 2's complement on 4 bits to a representation in signed value on 4 bits.

Create the circuit (Inputs/outputs, Truth table, canonical forms, simplification, logic diagram)

نريد تصميم دائرة تحول عددا ممثلا في المتمم إلى 2 على 4 بتات إلى تمثيل القيمة المطلقة ذات الإشارة على 4 بتات.
أنجز الدارة (مدخل ومخرج، جدول الحقيقة، الأشكال القانونية، التبسيط، المخطط المنطقي).

8.1.4 Quiz n°4

1 We want to design a circuit that converts a number represented in signed value notation on 4 bits to a representation in 2's complement on 4 bits.

Create the circuit (Inputs/outputs, Truth table, canonical forms, simplification, logic diagram).

نريد تصميم دائرة تحول عددا ممثلا في القيمة المطلقة ذات الإشارة على 4 بتات إلى تمثيل المتمم إلى 2 على 4 بتات.
أنجز الدارة (مدخل ومخرج، جدول الحقيقة، الأشكال القانونية، التبسيط، المخطط المنطقي).

8.1.5 Quiz n°5

Design a circuit that converts a binary number on 4 bits to Gray code on 4 bits.

Create the circuit (Inputs/outputs, Truth table, canonical forms, simplification, logic diagrams)

نريد تصميم دائرة تحول عددا ثنائيا على 4 بتات إلى ترميز جراي على 4 بتات.

8.1.6 Quiz n°6

- 1 We want to design a circuit that converts a binary number in Gray code on 4 bits to binary on 4 bits.

Create the circuit (Inputs/outputs, Truth table, canonical forms, simplification, logic diagram).

نريد تصميم دارة تحول عددا بترميز جراي على 4 بتات إلى عدد ثنائي على 4 بتات.

أنجز الدارة (مداخل ومخارج، جدول الحقيقة، الأشكال القانونية، التبسيط، المخطط المنطقي).

8.1.7 Quiz n°7

We want to design a circuit that converts a binary number in BCD on 4 bits to Excess-3 code on 4 bits. Implement the circuit (Inputs/outputs, Truth table, canonical forms, simplification, logic diagrams)

نريد تصميم دارة تحول عددا ثنائيا ممثلا في BCD على 4 بتات إلى تمثيل Excess3 على 4 بتات.

أنجز الدارة (مداخل ومخارج، جدول الحقيقة، الأشكال القانونية، التبسيط، المخطط).

8.1.8 Quiz n°8

- 1 We want to design a circuit that converts a binary number in Excess 3 notation on 4 bits to BCD code on 4 bits.

Create the circuit (Inputs/outputs, Truth table, canonical forms, simplification, logic diagram).

نريد تصميم دارة تحول عددا ثنائيا ممثلا في Excess3 على 4 بتات إلى تمثيل BCD على 4 بتات.

أنجز الدارة (مداخل ومخارج، جدول الحقيقة، الأشكال القانونية، التبسيط، المخطط المنطقي).

8.1.9 Quiz n°9

We want to create a circuit which allows us to convert a 4-bit binary number into the 4-bit $ROT(-5)$ rotation code.

Create the circuit (Inputs/outputs, Truth table, canonical forms, simplification, flowcharts)

Example:

نريد تصميم دارة تحول عددا ثنائيا على 4 بتات إلى ترميز دوران 5- على 4 بتات.

أنجز الدارة (مداخل ومخارج، جدول الحقيقة، الأشكال القانونية، التبسيط، المخطط).

مثال:

$$ROT_{-5}(0111) \Rightarrow (0010)$$

$$ROT_{-5}(0101) \Rightarrow (0000)$$

$$ROT_{-5}(0100) \Rightarrow (1111)$$

8.2 Tests n°2

8.2.1 Quiz n°1

We want to design a circuit that converts from BCD code to Excess-3 code.

- 1 Provide the truth table. أعط جدول الحقيقة
- 2 Create the circuit using multiplexers only. أنجز الدارة بواسطة مجمعات فقط
- 3 Create the circuit using only a decoder and encoders. أنجز الدارة بواسطة مرز واحد، ومفكك واحد فقط
- 4 Create the circuit using only full adders. أنجز الدارة بواسطة دارات جمع كامل فقط

8.2.2 Quiz n°2

- 1 Create circuit M1 which multiplies 3 bits by 1 bit.
 - Provide the block diagram of M1.
 - Truth table.
 - Logic diagram.
- 2 Provide the block diagram of a full adder (ADD3) for two 3-bit numbers each.
- 3 Create the ADD3 using full adders for 1 bit each.
- 4 Consider circuit M3 which multiplies two 3-bit numbers ($ABC \times DEF$):
 - Create circuit M3 using circuits of type M1 and ADD3.
 - **Note:** The truth table is not requested.

1 أنجز الدارة M1 التي تسمح بضرب عدد به 3 بتات بعدد آخر به 1 بت.

- أعط المخطط المصمت للدارة M1،
- جدول الحقيقة،
- والمخطط المنطقي.

2 أعط المخطط المصمت لدارة جمع كامل لعددتين، كل منهما به 3 بتات، نسمي الدارة ADD3.

3 أنجز الدارة ADD3 بواسطة دارات جمع كامل لبت واحد.

4 لتكن الدارة M3 تضرب عددتين، كل منهما له 3 بتات، ($ABC \times DEF$).

- أنجز الدارة بواسطة دارات M1 و ADD3 فقط
- ملحوظة: جدول الحقيقة غير مطلوب

8.2.3 Quiz n°3

We want to design a circuit, Comp2, which converts a number represented in signed value to two's complement on 4 bits.

- 1 Provide the block diagram (inputs/outputs).
- 2 Provide the Truth Table for conversion to one's complement.
- 3 Provide the Truth Table for conversion to two's complement.
- 4 Create the Comp2 circuit using only multiplexers.
- 5 Create the Comp2 circuit using a decoder and an encoder.
- 6 Create the circuit using full adders (1 bit) and a minimum of logic gates.

نريد تصميم دائرة Comp2 تحوّل من ترميز القيمة المطلقة إلى ترميز المتمم إلى الاثنين على 4 بتات.

1 ارسم المخطط المصمت

2 أعط جدول الحقيقة للتحويل إلى المتمم إلى 1.

3 أعط جدول الحقيقة للتحويل إلى المتمم إلى 2.

4 أنجز دائرة التحويل إلى المتمم إلى 2 بواسطة مجوعات فقط.

5 أنجز الدارة بواسطة مفكك ترميز واحد ومرمّز واحد.

6 أنجز الدارة بواسطة دارات الجمع الكامل لبت واحد، وأقل ما يمكن من البوابات المنطقية.

8.2.4 Quiz n°4

Given a binary information on 4 bits ($i_3i_2i_1i_0$), we want to design the circuit CNT that counts the number of 0s in the input information.

- 1 Provide the block diagram (inputs/outputs).
- 2 Provide the truth table.
- 3 Create the CNT circuit using only multiplexers.
- 4 Create the CNT circuit using a decoder and an encoder.
- 5 We want to turn on lamps, where each lamp has a number corresponding to the number of zeros. Use the CNT circuit and a decoder to turn on the lamps.

لدينا معلومة ثنائية على 4 بتات ($i_3i_2i_1i_0$)، نريد تصميم الدارة CNT التي تحسب عدد الأصفار في المعلومة المدخلة.

1 ارسم المخطط المصمت

2 أعط جدول الحقيقة

3 أنجز الدارة CNT بواسطة مجوعات فقط.

4 أنجز الدارة بواسطة مفكك ترميز واحد ومرمّز واحد.

5 نريد إضاءة مصابيح، كل مصباح عليه رقم يطابق عدد الأصفار، استعمل الدارة CNT ومفكك ترميز لإشعال المصابيح.

8.2.5 Quiz n°5

We want to turn on 8 lamps as follows: we turn on the lamps whose number is less than or equal to the number N provided as input.

- 1 Provide the block diagram (inputs/outputs).
- 2 Provide the truth table.
- 3 Create the circuit using only multiplexers.
- 4 Create the circuit using a decoder and an encoder.
- 5 Create the circuit using a decoder and a minimum of logic gates with only two inputs.

نريد إضاءة 8 مصابيح، بحيث نضيء المصابيح التي رقبها أقل من أو يساوي العدد المعطى في المدخل.

1 ارسم المخطط المصمت

2 أعط جدول الحقيقة.

3 أنجز الدارة بواسطة مجمعات فقط.

4 أنجز الدارة بواسطة مفكك ترميز واحد ومرمز واحد.

5 أنجز الدارة بواسطة مفكك ترميز عادي وأقل ما يمكن من البوابات المنطقية ذات مدخلين.

8.3 Tests n°3

Chapter 3 Tests :

فحوص الفصل الثالث

8.3.1 Quiz n°1

1 A modulo-16 even counter counts from 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0, 2, ...

- Provide the state table of the counter.
- What do you notice?
- Implement the circuit using JK flip-flops.


1 عداد زوجي بترديد 16، يعدّ كما يلي 1
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0, 2, ...

- أعط جدول الحالات للعداد
- ماذا تلاحظ
- أنجز الدارة بواسطة قلابات ج.ك


2 Provide the equations for J_0, K_0, J_1, K_1

- Fill in the timing diagram according to the following setup:

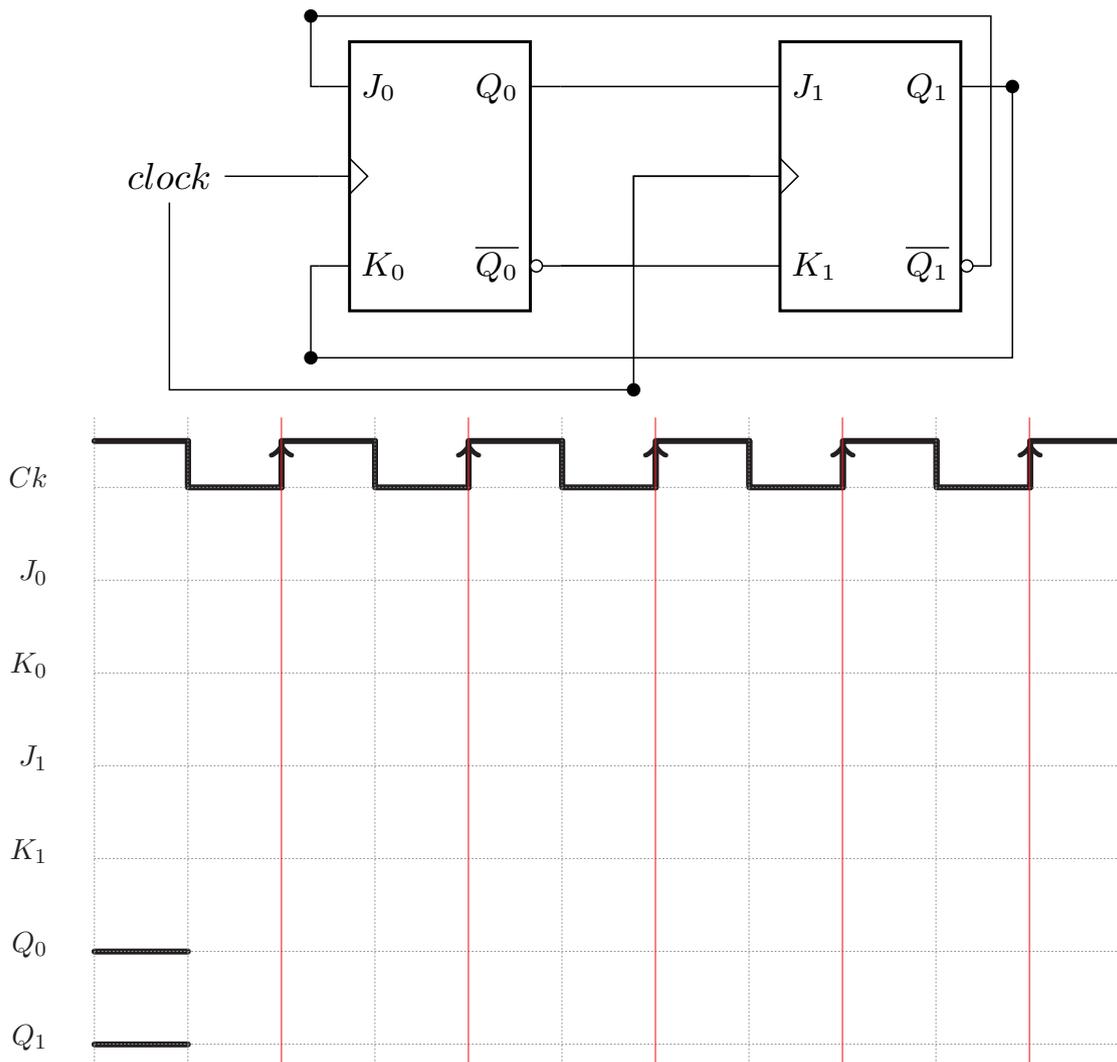2 أعط معادلات J_0, K_0, J_1, K_1 2
• أكمل المخطط الزمني حسب التركيب الموالي



8.3.2 Quiz n°2

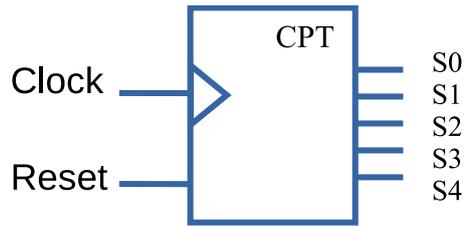

1 Consider the following modulo-32 5-bit counter circuit *CPT*:

- The Reset input resets the counter to zero.
- Propose a diagram to use the CPT circuit to count from 0 to 23.
- We want to use the CPT circuit to trigger an alarm every 30 seconds.

1 لتكن العداد الموالي على 5 بتات بترديد 32 *CPT*:



- المدخل Reset يعيد العداد إلى الصفر.
- اقترح مخططا لاستعمال الدارة *CPT* كعداد من 0 إلى 23.
- نريد استعمال الدارة *CPT* لإطلاق تنبيه كل 30 ثانية من 0 إلى 23.

2 Fill in the timing diagram according to the following setup:

- What does this setup do?

2 أكمل المخطط الزمني حسب التركيب الموالي

- ماذا يعمل هذا التركيب؟

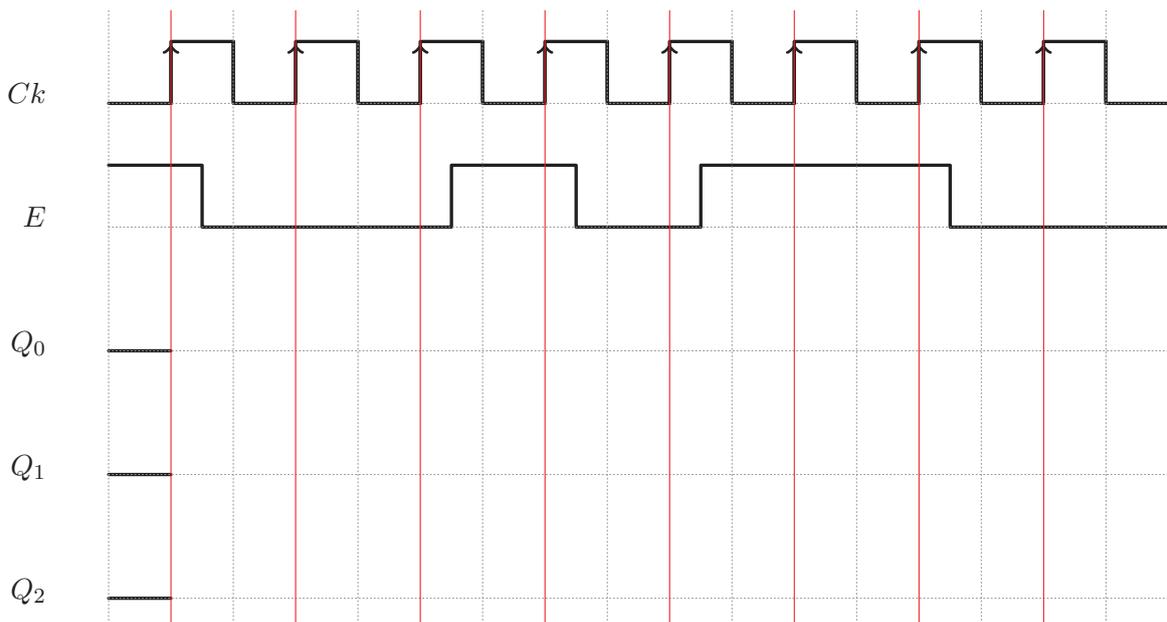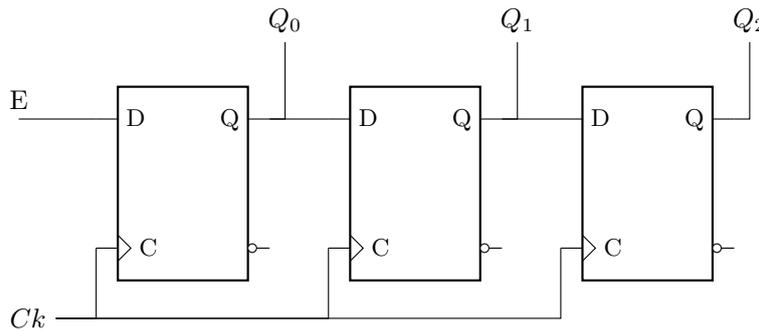

8.3.3 Quiz n°3

1 We want to create a modulo 24 hour counter.

- How many JK flip-flops should we use?
- Provide the clock enable equation to reset the counter to zero.
- Implement a modulo 24 counter.

1 نريد تصميم عداد للساعات بترديد 24 ساعة



- كم يلزمنا من قلابات ج.ك؟
- أعط معادلة CL لتصفير العداد
- أنجز عداداً بترديد 24

2 Provide the equations for D, R, S, Q_3 .

2 أعط معادلات D, R, S, Q_3 .

3 Fill in the timing diagram according to the following setup:

3 أكمل المخطط الزمني حسب التركيب الموالي

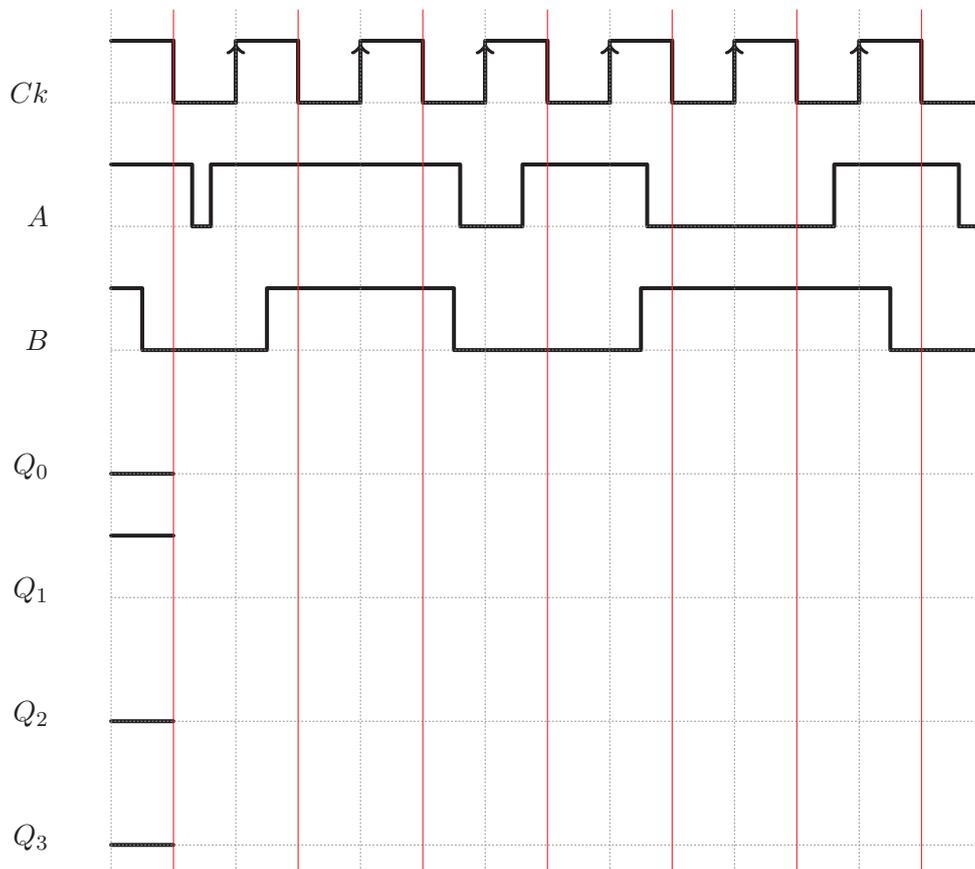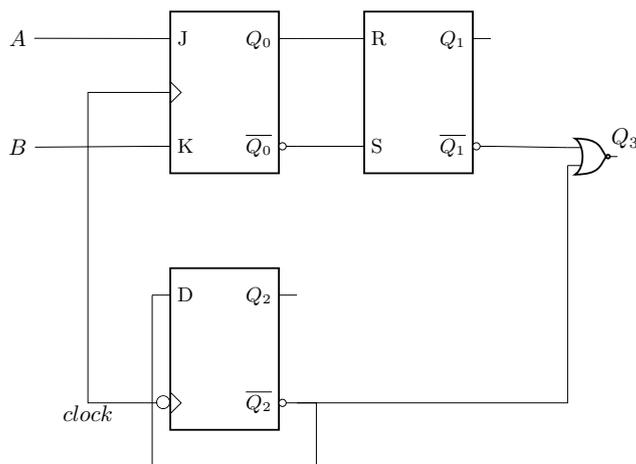

8.3.4 Quiz n°4

1 A distorted counter counts from 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 0, 1, 2.



- Provide the state table of the counter.
- Create the diagram using JK flip-flops.

2 Fill in the timing diagram based on the following setup:

1 عداد مُشوّه، يعدّ كما يلي
0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 0, 1, 2

- أعط جدول الحالات للعداد
- أنجز الدارة بواسطة قلابات ج.ك

2 أكمل المخطط الزمني حسب التركيب الموالي

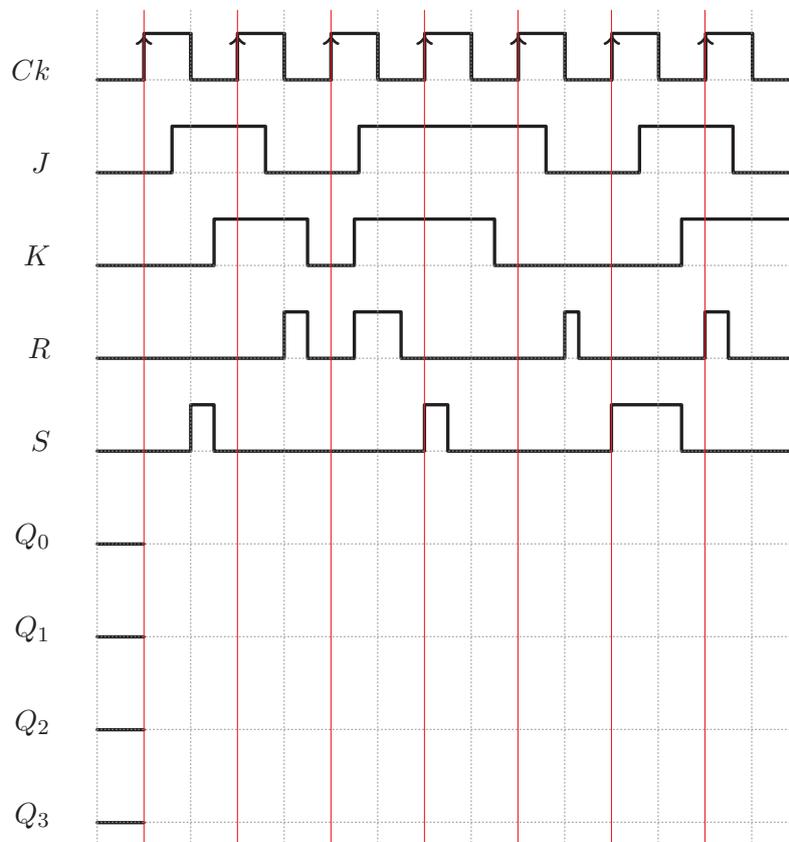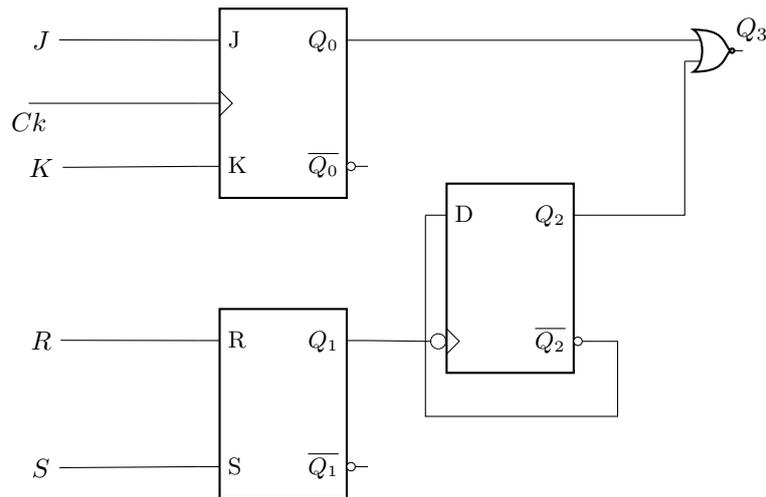

8.3.5 Quiz n°5

1 A distorted counter counts as 0, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 10, 11, 14, 15, 0, 1, ...

- Provide the state table of the counter.
- Construct the circuit using JK flip-flops.

2 Fill in the timing diagram according to the following setup:



- What does this setup do?

1 عداد مُشوّه، يعدّ كما يلي
0, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 10, 11, 14, 15, 0, 1,


- أعط جدول الحالات للعداد
- أنجز الدارة بواسطة قلابات ج.ك

2 أكمل المخطط الزمني حسب التركيب الموالي

- ماذا يعمل هذا التركيب

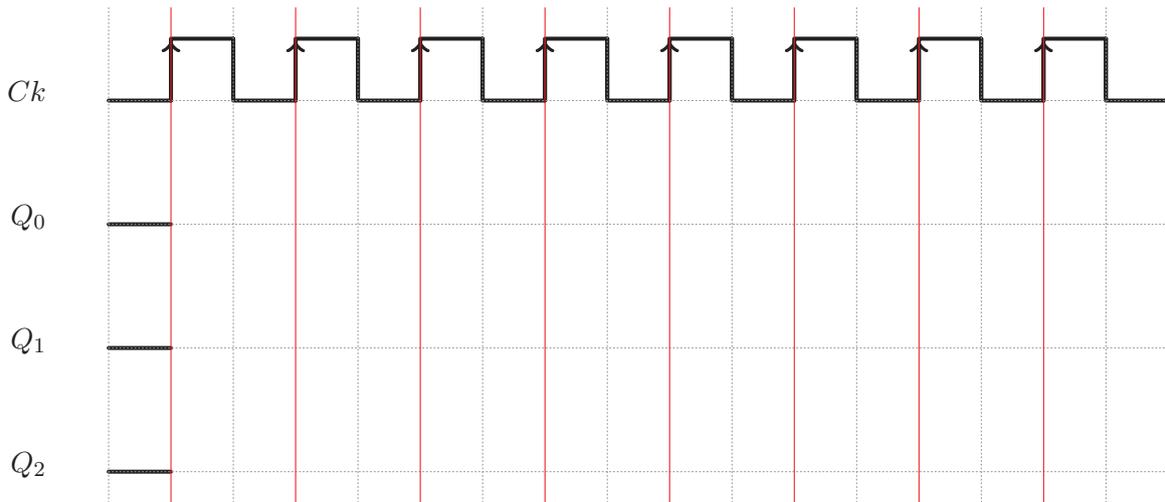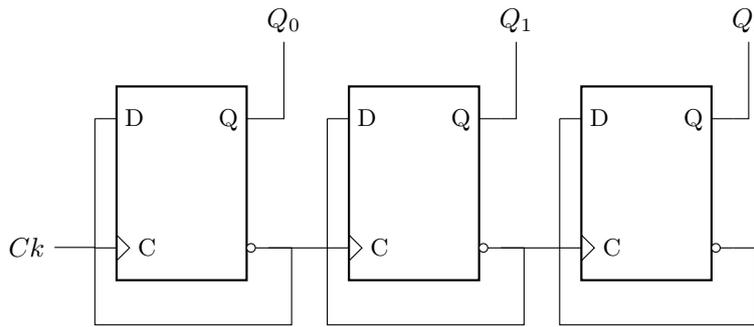

8.3.6 Quiz n°6

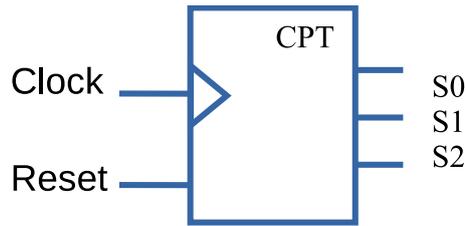

1 We want to create a synchronized light display where the lights turn on one by one.

Construct the circuit using:

- 8 lamps
- A modulo 8 counter provided in the block diagram
- A decoder.

2 Fill in the timing diagram according to the following setup:

- What does this setup do?



1 نريد تصميم لعبة أضواء متزامنة، تضيء المصابيح واحدا واحدا.

أنجز الدارة بواسطة:

- 8 مصابيح
- عداد بترديد 8 معطى بالمخطط المصمت
- مفكك ترميز

2 أكمل المخطط الزمني حسب التركيب الموالي

- ماذا يعمل هذا التركيب

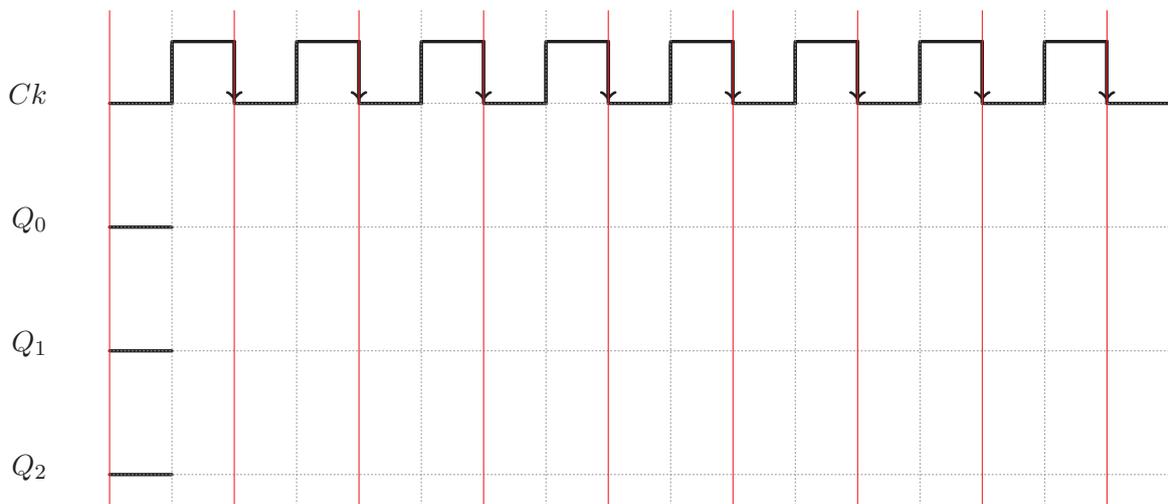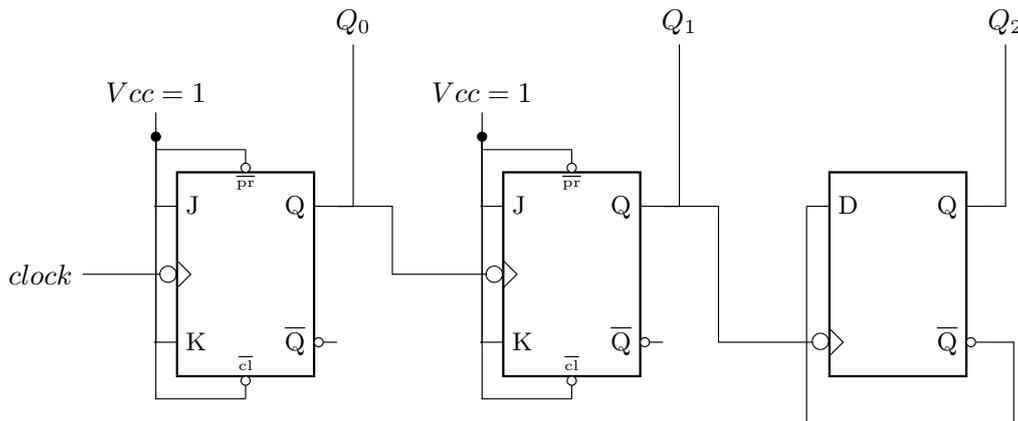

8.3.7 Quiz n°7

So let's consider the FG flip-flop, defined by the following truth table.

لدينا القلاب FG المعروف بمجدول الحقيقة

F	G	Q^+
0	0	0
0	1	\overline{Q}
1	0	\overline{Q}
1	1	1

1 Provide the complete truth table and construct the circuit using only NAND gates.


1 ارسم جدول الحقيقة الكامل وأنجز الدارة بواسطة دارات نفي الوصل NAND فقط.

2 Complete the timing diagram according to the following cases,

2 أكمل المخطط الزمني حسب الحالات الآتية، وأعط جدول الحقيقة لكل حالة:

- FG is asynchronous.
- FG is synchronized to the rising edge.
- FG is synchronized to the falling edge.

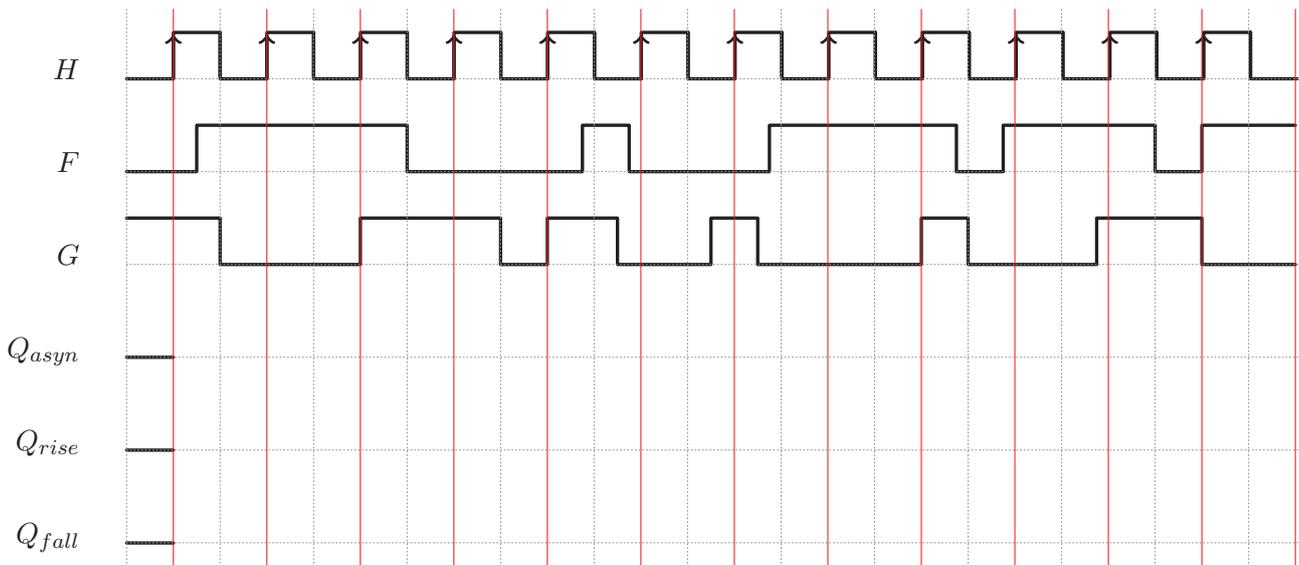- القلاب غير متزامن.
- القلاب متزامن عند الجبهة الصاعدة.
- القلاب متزامن عند الجبهة النازلة.



8.3.8 Quiz n°8

Consider the UV flip-flop, defined by the following truth table.

لدينا القلاب UV المعرف بمجدول الحقيقة

U	V	Q^+
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	Q

1 Provide the complete truth table and Create the circuit using only NOR gates.


1 أعط جدول الحقيقة الكامل للدارة، ثم أنجزها بواسطة NOR فقط

2 Complete the timing diagram according to the following cases, and provide the truth table for each case:

2 أكمل المخطط الزمني حسب الحالات الآتية وأعط جدول الحقيقة لكل حالة:



- UV is asynchronous.
- UV is synchronized on the rising edge.
- UV is synchronized on the falling edge.

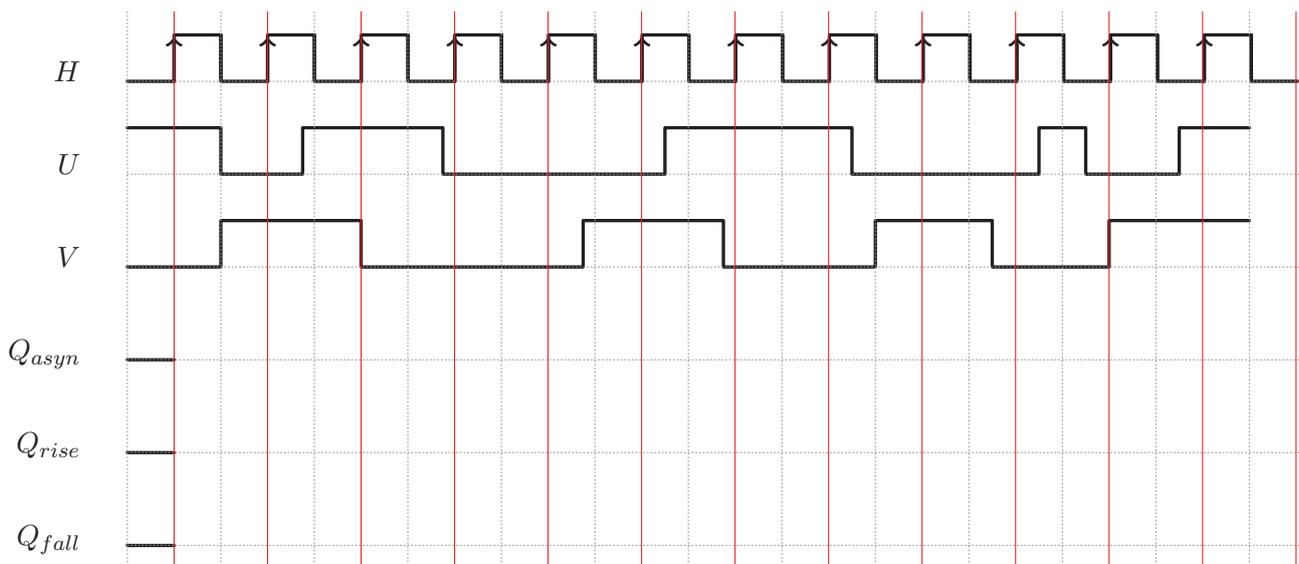- القلاب غير متزامن.
- القلاب متزامن عند الجبهة الصاعدة.
- القلاب متزامن عند الجبهة النازلة.



8.3.9 Quiz n°9

- | | |
|--|---|
| <p>1 List the applications of flip-flops.</p> <p>2 Recall the truth table of the flip-flop used in the circuit.</p> <p>3 Complete the timing diagram according to the following setup:</p> <p>4 Record the information ($Q_2Q_1Q_0$) at each instant.</p> <p>5 What does the circuit achieve?</p> | <p>1 اذكر تطبيقات القلابات</p> <p>2 ذكّر بجدول الحقيقة للقلاب المستعمل في التركيب المعطى</p> <p>3 أكمل المخطط الزمني الآتي حسب التركيب الموضح</p> <p>4 سجّل في كل لحظة المعلومة ($Q_2Q_1Q_0$)</p> <p>5 ماذا يعمل هذا التركيب</p> |
|--|---|

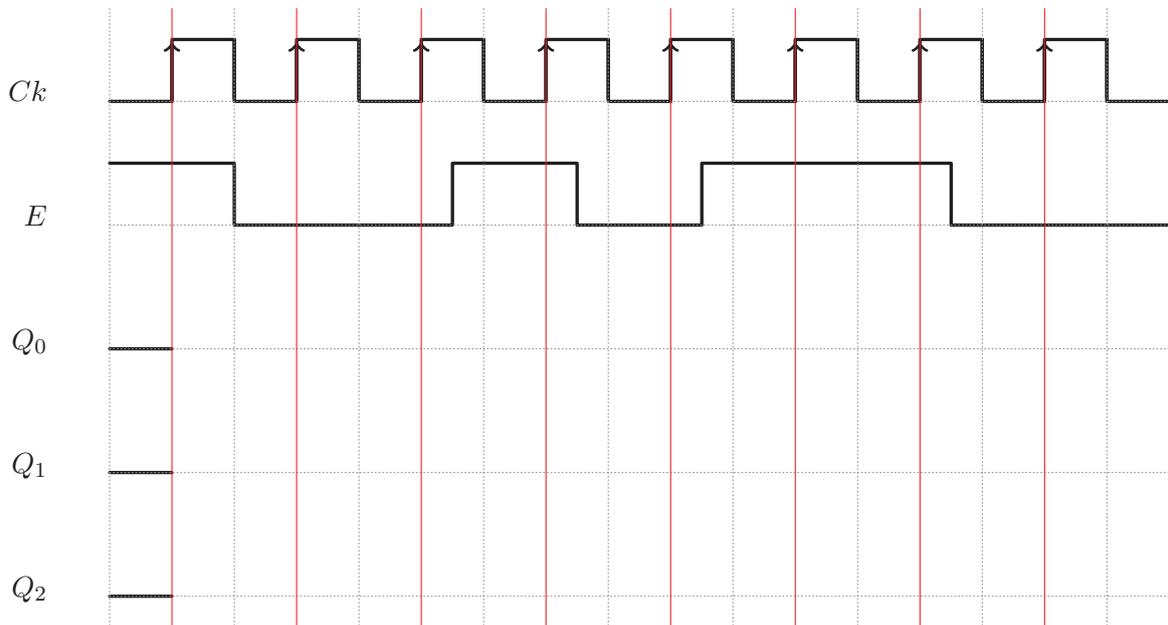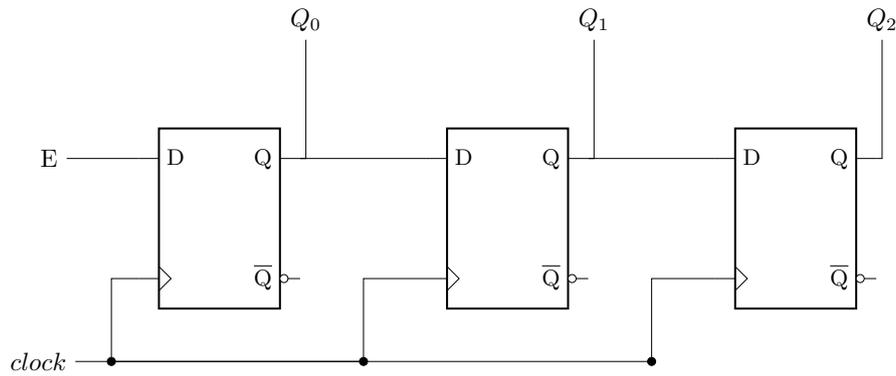

8.3.10 Quiz n°10



The CD flip flop, defined by the following truth table.

لدينا القلاب CD المعروف بجدول الحقيقة

C	D	Q^+	
0	0	1	set to 1
0	1	\overline{Q}	memory
1	0	\overline{Q}	switch
1	1	0	reset

- 1 Provide the complete truth table and create the circuit using only NOR gates.
- 2 Fill in the timing diagram based on the following setup:
- 3 Record the information ($Q_2Q_1Q_0$) at each moment.
- 4 What does the setup achieve?

- 1 أعط جدول الحقيقة الكامل للدارة، ثم أنجزها بواسطة NOR فقط
- 2 أكمل المخطط الزمني الآتي حسب التركيب الموضح
- 3 سجل في كل لحظة المعلومة ($Q_2Q_1Q_0$)
- 4 ماذا يعمل هذا التركيب

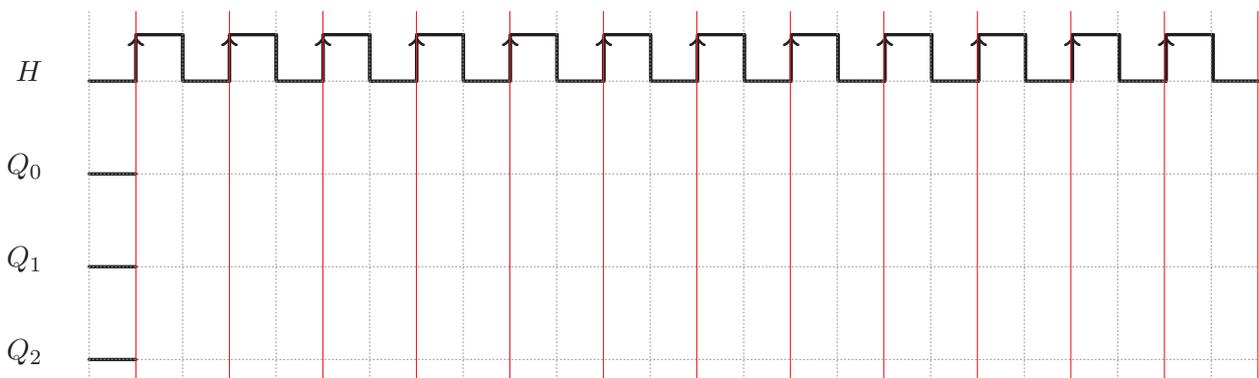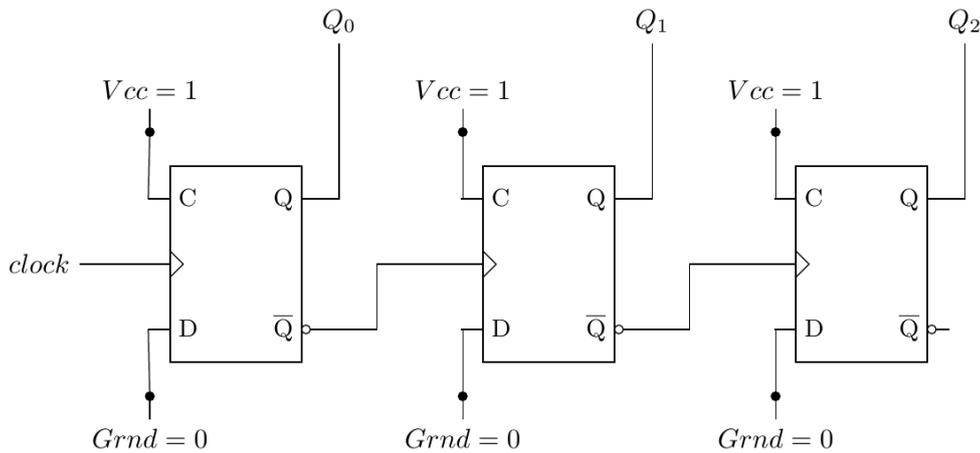

Chapter 9

Test Solutions

حلول الفحوص

9.1 Tests n°1

9.1.1 Quiz n°1

We want to design a circuit that calculates the number of zeros in a 4-bit information $(abcd)_2$. Create the circuit:

- Inputs/outputs.
- Truth table.
- Numerical canonical forms.
- Simplification.
- Logic diagram.

نريد تصميم دائرة تحسب عدد الأصفار في معلومة ذات أربعة أرقام ثنائية $abcd$. أنجز الدارة

- مداخل ومخارج
- جدول الحقيقة
- الأشكال القانونية الرقمية
- التبسيط
- المخطط المنطقي

9.1.1.1 Correction

1 تعريف المداخل والمخارج Inputs/Outputs definition

- Inputs المداخل: the bits A, B, C, D
- Outputs المخارج:

We use 03 output bits, such that:

If $ABCD = (0000) \Rightarrow$ Then $XYZ = (100)$ meaning four zeros.

If $ABCD = (0011) \Rightarrow$ Then $XYZ = (010)$ meaning two zeros.

لدينا ثلاث بتات للمخارج وذلك لأن

إذا كان $ABCD = (0000) = XYZ = (100)$ أي أربعة أصفار.

إذا كان $ABCD = (0011) = XYZ = (010)$ أي صفرين.

2 جدول الحقيقة Truth table

N°	A	B	C	D	X	Y	Z
0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1
2	0	0	1	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1
5	0	1	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0	1	0
7	0	1	1	1	0	0	1
8	1	0	0	0	0	1	1
9	1	0	0	1	0	1	0
10	1	0	1	0	0	1	0
11	1	0	1	1	0	0	1
12	1	1	0	0	0	1	0
13	1	1	0	1	0	0	1
14	1	1	1	0	0	0	1
15	1	1	1	1	0	0	0

3 الأشكال القانونية Canonical forms

الشكل القانوني الرقمي First canonical form;

الأول

- $X = \sum[0]$
- $Y = \sum[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12]$
- $Z = \sum[1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14]$

الشكل القانوني الرقمي Second canonical form;

الثاني

- $X = \prod[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]$
- $Y = \prod[0, 7, 11, 13, 14, 15]$
- $Z = \prod[0, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15]$

4 مخطط كارنوف Karnaugh map

Function X الدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

Simplified form الشكل المبسط

$$X = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}$$

Function Z الدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	0	1
	01	1	0	1	0
	11	0	1	0	1
	10	1	0	1	0

Simplified form الشكل المبسط

$$Z = a.b.c.\bar{d} + a.b.\bar{c}.d + a.\bar{b}.c.d + \bar{a}.b.c.d + a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d$$

Function Y الدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	1	1
	01	1	1	0	1
	11	1	0	0	0
	10	1	1	0	1


Simplified form الشكل المبسط

$$Y = a.\bar{b}.\bar{c} + b.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.b.c + \bar{a}.c.\bar{d} + \bar{b}.c.\bar{d} + \bar{b}.\bar{c}.d$$

Simplified forms الشكل المبسط

- $X = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}$
- $Y = a.\bar{b}.\bar{c} + b.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c + \bar{a}.c.\bar{d} + \bar{b}.c.\bar{d} + \bar{b}.\bar{c}.d$
- $Z = a.b.c.\bar{d} + a.b.\bar{c}.d + a.\bar{b}.c.d + \bar{a}.b.c.d + a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d$

5 Logic diagram المخططات المنطقية

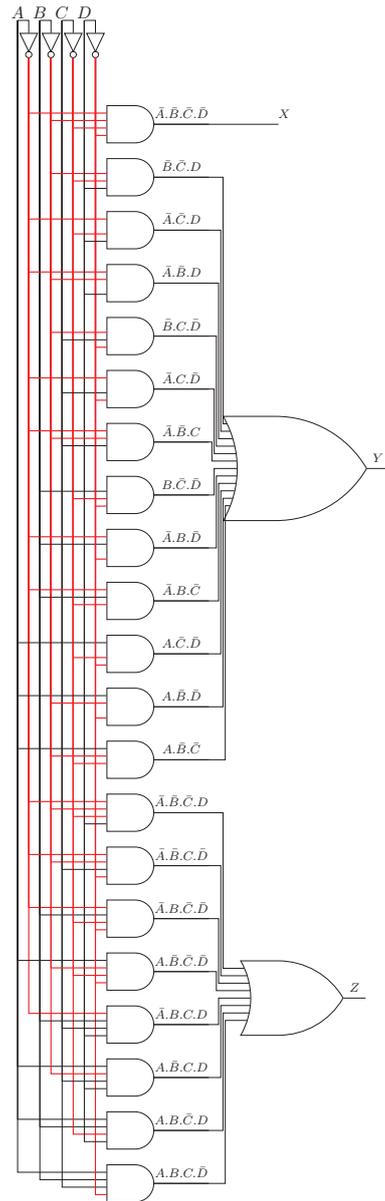

9.1.2 Quiz n°2

1 We want to design a circuit that calculates the number of "1"s in a 4-bit information $(abcd)_2$.

Create the circuit (Inputs/outputs, Truth table, canonical forms, simplification, logic diagram).

نريد تصميم دارة تحسب عدد الواحدات "1" في معلومة ذات أربعة أرقام ثنائية $(abcd)_2$.

أنجز الدارة (مداخل ومخارج، جدول الحقيقة، الأشكال القانونية، التبسيط، المخطط المنطقي).

Short response

إجابة مختصرة

- $X = a.b.c.d$
- $Y = a.b.\bar{c} + a.c.\bar{d} + a.\bar{b}.d + a.\bar{c}.d + \bar{a}.b.d + \bar{a}.c.d$
- $Z = a.b.c.\bar{d} + a.b.\bar{c}.d + a.\bar{b}.c.d + \bar{a}.b.c.d + a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.b.\bar{c}.d + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d$

9.1.3 Quiz n°3

We want to design a circuit that converts a number represented in 2's complement on 4 bits to a representation in signed value on 4 bits.

Create the circuit (Inputs/outputs, Truth table, canonical forms, simplification, logic diagram)

نريد تصميم دارة تحول عددا ممثلا في المتمم إلى 2 على 4 بتات إلى تمثيل القيمة المطلقة ذات الإشارة على 4 بتات.

أنجز الدارة (مداخل ومخارج، جدول الحقيقة، الأشكال القانونية، التبسيط، المخطط المنطقي).

9.1.3.1 Correction

1 تعريف المداخل والمخارج Inputs/Outputs definition

- Inputs المداخل: the bits A, B, C, D
represent a number in 2's complement, with A as the sign bit:
- Outputs المخارج:
We use 04 output bits: WXYZ, such that:
for example: $ABCD = (0000)_{cp2} \leftarrow WXYZ = (0000)_{sva}$
all positive numbers remain the same.
 $ABCD = (1001)_{cp2} \leftarrow WXYZ = (1111)_{sva} = (-7)_{10}$

2 Truth table جدول الحقيقة

N°	A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	1
6	0	1	1	0	0	1	1	0
7	0	1	1	1	0	1	1	1
8	1	0	0	0	X	X	X	X
9	1	0	0	1	1	1	1	1
10	1	0	1	0	1	1	1	0
11	1	0	1	1	1	1	0	1
12	1	1	0	0	1	1	0	0
13	1	1	0	1	1	1	1	1
14	1	1	1	0	1	0	1	0
15	1	1	1	1	1	0	0	1

3 Canonical forms الأشكال القانونية

الشكل القانوني الرقمي First canonical form;

الأول

- $W = \sum[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]$
- $X = \sum[4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13]$
- $Y = \sum[2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14]$
- $Z = \sum[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]$

الشكل القانوني الرقمي Second canonical form;

الثاني

- $W = \prod[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]$
- $X = \prod[0, 1, 2, 3, 14, 15]$
- $Y = \prod[0, 1, 4, 5, 8, 11, 12, 15]$
- $Z = \prod[0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14]$

4 Karnaugh map مخطط كارنوف

Function W

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	X	1	1	1

الشكل المبسط Simplified form

$$W = a$$

Function X

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	1	1	1	1
	11	1	1	0	0
	10	X	1	1	1

الشكل المبسط Simplified form

$$X = a.\bar{b} + \bar{a}.b + b.\bar{c}$$

Function Y

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	1	1
	01	0	0	1	1
	11	0	1	0	1
	10	X	1	0	1

Function Z

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	1	0
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	X	1	1	0

Simplified form الشكل المبسط

$$Y = \bar{a}.c + c.\bar{d} + a.\bar{c}.d$$


Simplified forms الشكل المبسط

- $W = a$
- $X = a.\bar{b} + \bar{a}.b + b.\bar{c}$
- $Y = \bar{a}.c + c.\bar{d} + a.\bar{c}.d$
- $Z = d$

Simplified form الشكل المبسط

$$Z = d$$

5 Logic diagram المخططات المنطقية

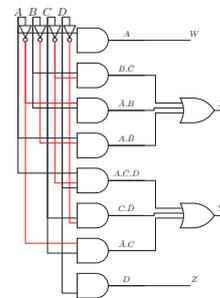

9.1.4 Quiz n°4

- 1 We want to design a circuit that converts a number represented in signed value notation on 4 bits to a representation in 2's complement on 4 bits.

Create the circuit (Inputs/outputs, Truth table, canonical forms, simplification, logic diagram).

نريد تصميم دائرة تحول عددا ممثلا في القيمة المطلقة ذات الإشارة على 4 بتات إلى تمثيل المتمم إلى 2 على 4 بتات.

أنجز الدارة (مداخل ومخارج، جدول الحقيقة، الأشكال القانونية، التبسيط، المخطط المنطقي).

Short response

إجابة مختصرة

- $W = a.b + a.c + a.d$
- $X = \bar{a}.b + a.\bar{b}.c + a.\bar{b}.d + b.\bar{c}.\bar{d}$
- $Y = \bar{a}.c + c.\bar{d} + a.\bar{c}.d$
- $Z = d$

9.1.5 Quiz n°5

Design a circuit that converts a binary number on 4 bits to Gray code on 4 bits.

Create the circuit (Inputs/outputs, Truth table, canonical forms, simplification, logic diagrams)

نريد تصميم دائرة تحول عددا ثنائيا على 4 بتات إلى ترميز جراي على 4 بتات.

أنجز الدارة (مداخل ومخارج، جدول الحقيقة، الأشكال القانونية، التبسيط، المخطط).

9.1.5.1 Correction

- 1 تعريف المداخل والمخارج Inputs/Outputs definition

- Inputs المداخل: the bits A, B, C, D represent a binary number

- Outputs المخارج:

We use 04 output bits: WXYZ of Gray code, such that:

for example:

$$ABCD = (0000)_2 \leftarrow WXYZ = (0000)_{gray}$$

$$ABCD = (0001)_2 \leftarrow WXYZ = (0001)_{gray}$$

$$ABCD = (0010)_2 \leftarrow WXYZ = (0011)_{gray}$$

2 Truth table جدول الحقيقة

N°	A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	1
6	0	1	1	0	0	1	0	1
7	0	1	1	1	0	1	0	0
8	1	0	0	0	1	1	0	0
9	1	0	0	1	1	1	0	1
10	1	0	1	0	1	1	1	1
11	1	0	1	1	1	1	1	0
12	1	1	0	0	1	0	1	0
13	1	1	0	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	0	0	1
15	1	1	1	1	1	0	0	0

3 الأشكال القانونية Canonical forms

الشكل القانوني الرقمي First canonical form; الأول

- $W = \sum[8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]$
- $X = \sum[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]$
- $Y = \sum[2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13]$
- $Z = \sum[1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14]$

الشكل القانوني الرقمي الثاني Second canonical form; الثاني

- $W = \prod[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]$
- $X = \prod[0, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15]$
- $Y = \prod[0, 1, 6, 7, 8, 9, 14, 15]$
- $Z = \prod[0, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15]$

4 مخطط كارنوف Karnaugh map

Function W مخطط كارنوف للدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1

الشكل المبسط Simplified form
 $W = a$

Function X مخطط كارنوف للدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	1	1	1	1
	11	0	0	0	0
	10	1	1	1	1

الشكل المبسط Simplified form
 $X = a.\bar{b} + \bar{a}.b$

Function Y مخطط كارنوف للدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	1	1
	01	1	1	0	0
	11	1	1	0	0
	10	0	0	1	1

Simplified form الشكل المبسط

$$Y = b.\bar{c} + \bar{b}.c$$

Simplified form الشكل المبسط

- $W = a$
- $X = a.\bar{b} + \bar{a}.b$
- $Y = b.\bar{c} + \bar{b}.c$
- $Z = c.\bar{d} + \bar{c}.d$


Function Z مخطط كارنوف للدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	0	1
	01	0	1	0	1
	11	0	1	0	1
	10	0	1	0	1

Simplified form الشكل المبسط

$$Z = c.\bar{d} + \bar{c}.d$$

5 المخططات المنطقية Logic diagram

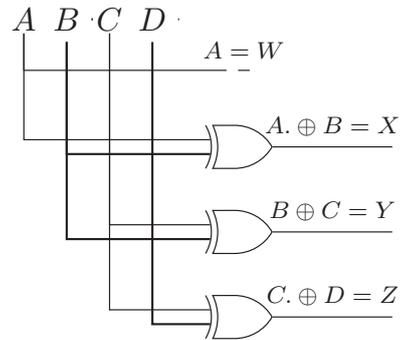

9.1.6 Quiz n°6

- 1 We want to design a circuit that converts a binary number in Gray code on 4 bits to binary on 4 bits.

Create the circuit (Inputs/outputs, Truth table, canonical forms, simplification, logic diagram).

نريد تصميم دارة تحول عددا بترميز جراي على 4 بتات إلى عدد ثنائي على 4 بتات.

أنجز الدارة (مداخل ومخارج، جدول الحقيقة، الأشكال القانونية، التبسيط، المخطط المنطقي).

Short response

إجابة مختصرة

- $W = a$
- $X = a.\bar{b} + \bar{a}.b$
- $Y = a.b.c + a.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.b.\bar{c} + \bar{a}.\bar{b}.c$
- $Z = a.b.c.\bar{d} + a.b.\bar{c}.d + a.\bar{b}.c.d + \bar{a}.b.c.d + a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d$

9.1.7 Quiz n°7

We want to design a circuit that converts a binary number in BCD on 4 bits to Excess-3 code on 4 bits. Implement the circuit (Inputs/outputs, Truth table, canonical forms, simplification, logic diagrams)

نريد تصميم دارة تحول عددا ثنائيا ممثلا في BCD على 4 بتات إلى تمثيل Excess3 على 4 بتات.

أنجز الدارة (مداخل ومخارج، جدول الحقيقة، الأشكال القانونية، التبسيط، المخطط).

9.1.7.1 Correction

- 1 تعريف المداخل والمخارج Inputs/Outputs definition

- Inputs المداخل: the bits A, B, C, D represent a number in BCD

- Outputs المخارج:

We use 04 output bits: WXYZ of Excess-3 code, such that:

$$(WXYZ = ABCD + 11)_2$$

We notice that numbers > 9 represent forbidden cases. for example:

$$ABCD = (0000)_{bcd} \leftarrow WXYZ = (0011)_{ex3}$$

$$ABCD = (0001)_{bcd} \leftarrow WXYZ = (0100)_{ex3}$$

$$ABCD = (1001)_{bcd} \leftarrow WXYZ = (1100)_{ex3}$$

$$ABCD = (1010)_{bcd} \leftarrow WXYZ = (XXXX)_{ex3}$$

$$ABCD = (1111)_{bcd} \leftarrow WXYZ = (XXXX)_{ex3}$$

2 Truth table جدول الحقيقة

N°	A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	1
5	0	1	0	1	1	0	0	0
6	0	1	1	0	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0	1	0
8	1	0	0	0	1	0	1	1
9	1	0	0	1	1	1	0	0
10	1	0	1	0	X	X	X	X
11	1	0	1	1	X	X	X	X
12	1	1	0	0	X	X	X	X
13	1	1	0	1	X	X	X	X
14	1	1	1	0	X	X	X	X
15	1	1	1	1	X	X	X	X

3 Canonical forms الأشكال القانونية

- $W = \sum[5, 6, 7, 8, 9]$
- $W = \prod[0, 1, 2, 3, 4, 10, 11]$
- $X = \sum[1, 2, 3, 4, 9]$
- $X = \prod[0, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15]$
- $Y = \sum[0, 3, 4, 7, 8]$
- $Y = \prod[1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14]$
- $Z = \sum[0, 2, 4, 6, 8]$
- $Z = \prod[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]$

4 Karnaugh map مخطط كارنوف

Function W مخطط كارنوف للدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	1
	11	X	X	X	X
	10	1	1	X	X

الشكل المبسط Simplified function
 $W = b.c + b.d + a.\bar{c}$

Function X مخطط كارنوف للدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	1	1
	01	1	0	0	0
	11	X	X	X	X
	10	0	1	X	X

الشكل المبسط Simplified function
 $X = \bar{b}.c + \bar{b}.d + b.\bar{c}.\bar{d}$

مخطط كارنوف للدالة Function Y

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	0	1	0
	01	1	0	1	0
	11	X	X	X	X
	10	1	0	X	X

الشكل المبسط Simplified function

$$Y = c.d + \bar{c}.\bar{d}$$

الشكل المبسط Simplified functions

- $W = b.c + b.d + a.\bar{c}$
- $X = \bar{b}.c + \bar{b}.d + b.\bar{c}.\bar{d}$
- $Y = c.d + \bar{c}.\bar{d}$
- $Z = \bar{d}$


مخطط كارنوف للدالة Function Z

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	0	0	1
	01	1	0	0	1
	11	X	X	X	X
	10	1	0	X	X

الشكل المبسط Simplified function

$$Z = \bar{d}$$

5 المخططات المنطقية Logic diagram

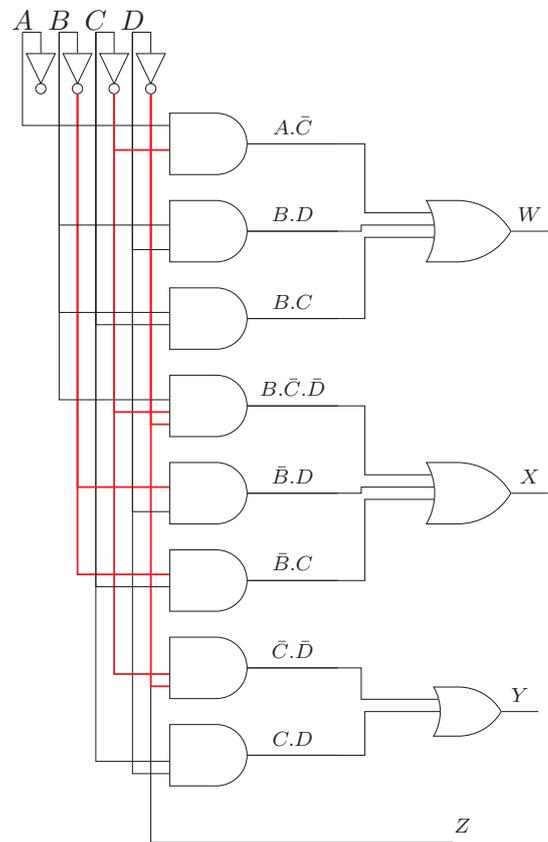

9.1.8 Quiz n°8

- 1 We want to design a circuit that converts a binary number in Excess 3 notation on 4 bits to BCD code on 4 bits.

Create the circuit (Inputs/outputs, Truth table, canonical forms, simplification, logic diagram).

نريد تصميم دائرة تحول عددا ثنائيا ممثلا في Excess3 على 4 بتات إلى تمثيل BCD على 4 بتات.
أنجز الدارة (مداخل ومخارج، جدول الحقيقة، الأشكال القانونية، التبسيط، المخطط المنطقي).

Short response

إجابة مختصرة

- $W = a.b + a.c.d$
- $X = b.c.d + a.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.\bar{d}$
- $Y = c.\bar{d} + \bar{c}.d$
- $Z = \bar{d}$

9.1.9 Quiz n°9

We want to create a circuit which allows us to convert a 4-bit binary number into the 4-bit $ROT(-5)$ rotation code.

Create the circuit (Inputs/outputs, Truth table, canonical forms, simplification, flowcharts)

Example:

نريد تصميم دائرة تحول عددا ثنائيا على 4 بتات إلى ترميز دوران $ROT(-5)$ على 4 بتات.

أنجز الدارة (مداخل ومخارج، جدول الحقيقة، الأشكال القانونية، التبسيط، المخطط).
مثال:

$$ROT_{-5}(0111) \Rightarrow (0010)$$

$$ROT_{-5}(0101) \Rightarrow (0000)$$

$$ROT_{-5}(0100) \Rightarrow (1111)$$

9.1.9.1 Correction

- 1 تعريف المداخل والمخارج Inputs/Outputs definition

- Inputs المداخل: bits A, B, C, D represent a binary number

- Outputs المخارج

We use 04 bits: WXYZ as output of $ROT(-5)$, as: $(WXYZ = ABCD - 101)_2$

for example: $ABCD = (0101)_2 \leftarrow WXYZ = (0000)_{rot-5}$

$ABCD = (0110)_2 \leftarrow WXYZ = (0001)_{rot-5}$

$ABCD = (1111)_2 \leftarrow WXYZ = (1010)_{rot-5}$

numbers less than 5 are rotating

$ABCD = (0100)_2 \leftarrow WXYZ = (1111)_{rot-5}$

$ABCD = (0011)_2 \leftarrow WXYZ = (1110)_{rot-5}$

2 Truth table جدول الحقيقة

N°	A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	0
4	0	1	0	0	1	1	1	1
5	0	1	0	1	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	0	1
7	0	1	1	1	0	0	1	0
8	1	0	0	0	0	0	1	1
9	1	0	0	1	0	1	0	0
10	1	0	1	0	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	0	1	1	1
13	1	1	0	1	1	0	0	0
14	1	1	1	0	1	0	0	1
15	1	1	1	1	1	0	1	0

3 الأشكال القانونية Canonical forms

- $W = \sum[0, 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15]$
- $W = \prod[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]$
- $X = \sum[1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12]$
- $X = \prod[0, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15]$
- $Y = \sum[0, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15]$
- $Y = \prod[1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14]$
- $Z = \sum[0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14]$
- $Z = \prod[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]$

4 مخطط كارنوف Karnaugh map

Function W مخطط كارنوف للدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	1	1
	01	1	0	0	0
	11	0	1	1	1
	10	0	0	0	0

Simplified form الشكل المبسط

$$W = a.b.c + a.b.d + \bar{a}.b + \bar{a}.\bar{c}.\bar{d}$$

Function X مخطط كارنوف للدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	1	1
	01	1	0	0	0
	11	1	0	0	0
	10	0	1	1	1

Simplified form الشكل المبسط

$$X = \bar{b}.c + \bar{b}.d + b.\bar{c}.\bar{d}$$

مخطط كارنوف للدالة Function Y

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	0	1	0
	01	1	0	1	0
	11	1	0	1	0
	10	1	0	1	0

الشكل المبسط Simplified form

$$Y = c.d + \bar{c}.\bar{d}$$

الشكل المبسط Simplified form

- $X = \bar{b}.c + \bar{b}.d + b.\bar{c}.\bar{d}$
- $W = a.b.c + a.b.d + \bar{a}.\bar{b} + \bar{a}.\bar{c}.\bar{d}$
- $Y = c.d + \bar{c}.\bar{d}$
- $Z = \bar{d}$


مخطط كارنوف للدالة Function Z

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	0	0	1
	01	1	0	0	1
	11	1	0	0	1
	10	1	0	0	1

الشكل المبسط Simplified form

$$Z = \bar{d}$$

5 المخططات المنطقية Logic diagram

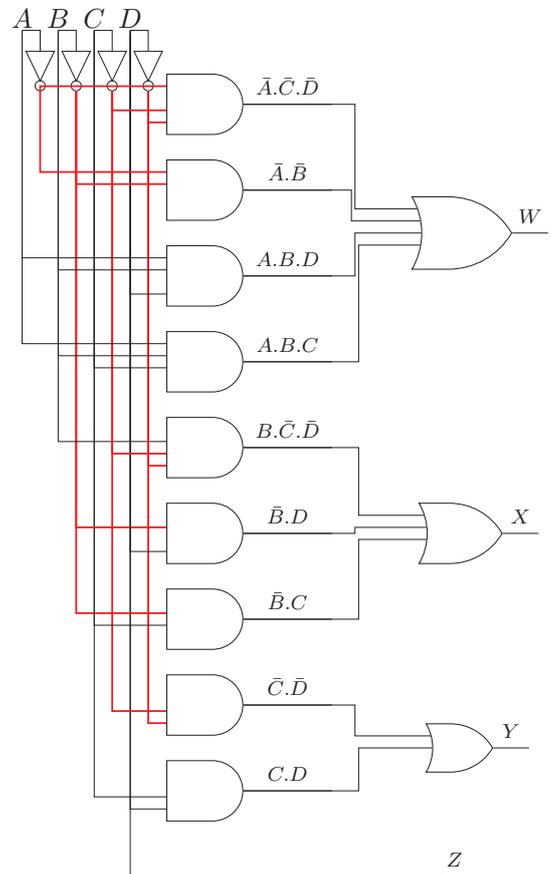

9.2 Tests n°2

9.2.1 Quiz n°1

We want to design a circuit that converts from BCD code to Excess-3 code.

1 Provide the truth table.

أعط جدول الحقيقة

- Inputs: the bits A, B, C, D represent a number in BCD.
- Outputs: We use 04 bits: WXYZ as the Excess-3 output code, such that: $(WXYZ = ABCD + 11)_2$

We notice that numbers greater than 9 represent forbidden cases. For example: $ABCD = (0000)_{bcd} \leftarrow WXYZ = (0011)_{ex3}$

$$ABCD = (0001)_{bcd} \leftarrow WXYZ = (0100)_{ex3}$$

$$ABCD = (1001)_{bcd} \leftarrow WXYZ = (1100)_{ex3}$$

$$ABCD = (1010)_{bcd} \leftarrow WXYZ = (\times \times \times \times)_{ex3}$$


$$ABCD = (1111)_{bcd} \leftarrow WXYZ = (\times \times \times \times)_{ex3}$$

Truth Table

N°	X	A	B	C	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	1
5	0	1	0	1	1	0	0	0
6	0	1	1	0	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0	1	0
8	1	0	0	0	1	0	1	1
9	1	0	0	1	1	1	0	0
10	1	0	1	0	×	×	×	×
11	1	0	1	1	×	×	×	×
12	1	1	0	0	×	×	×	×
13	1	1	0	1	×	×	×	×
14	1	1	1	0	×	×	×	×
15	1	1	1	1	×	×	×	×


2 Create the circuit using multiplexers only.

أنجز الدارة بواسطة مجمعات فقط

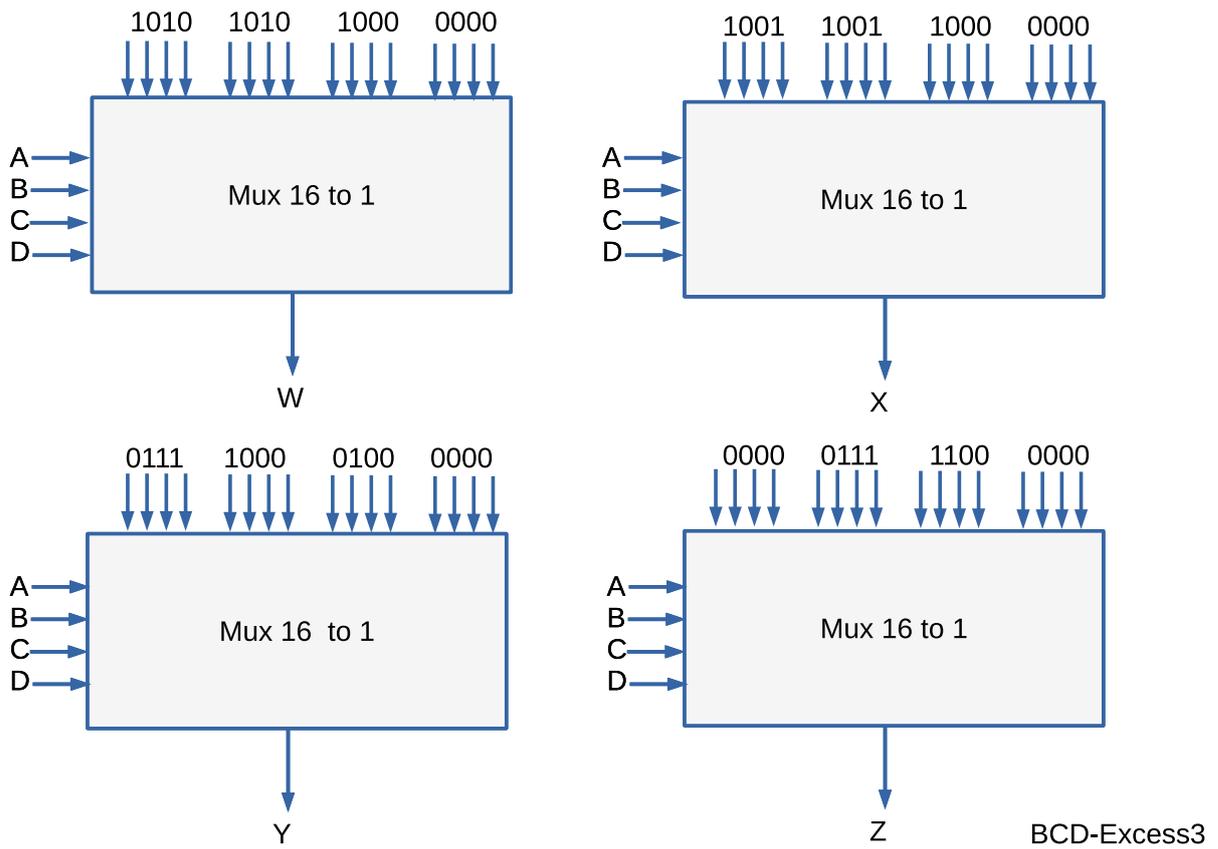

3 Create the circuit using only a decoder and encoders. أنجز الدارة بواسطة مرّز واحد، ومفكك واحد فقط

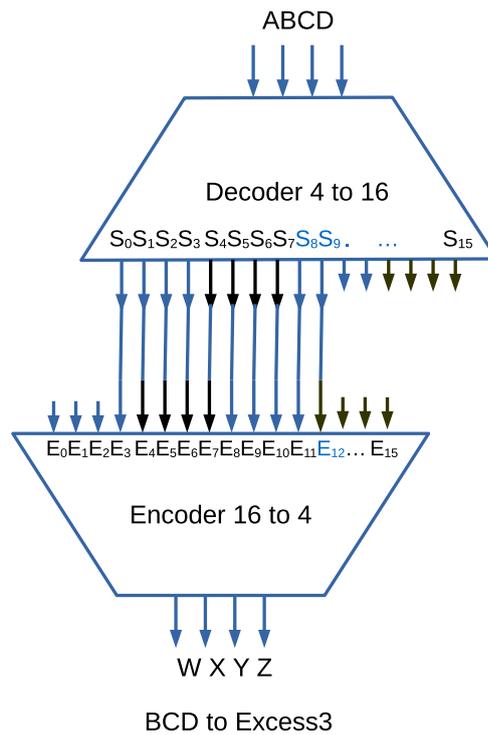
- $W(A, B, C, D) = \sum[5, 6, 7, 8, 9] = S_5 + S_6 + S_7 + S_8 + S_9$
- $X(A, B, C, D) = \sum[1, 2, 3, 4, 9] = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_9$
- $Y(A, B, C, D) = \sum[0, 3, 4, 7, 8] = S_0 + S_3 + S_4 + S_7 + S_8$
- $Z(A, B, C, D) = \sum[0, 2, 4, 6, 8] = S_0 + S_2 + S_4 + S_6 + S_8$



4 Create the circuit using only full adders.

أنجز الدارة بواسطة دارات جمع كامل فقط
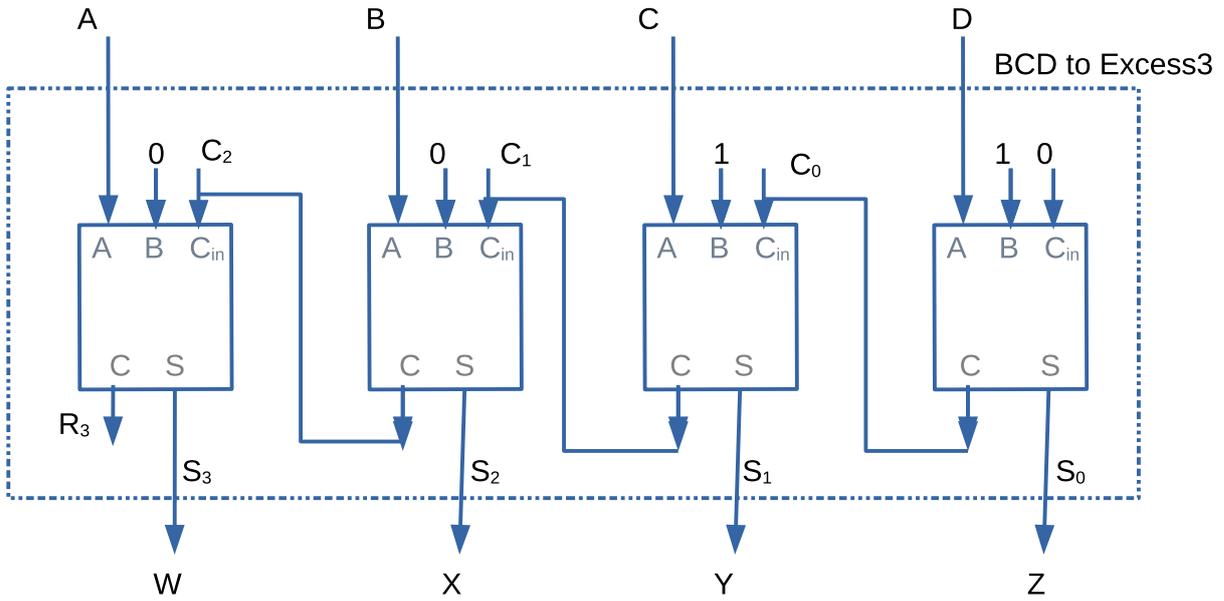
$$\text{Excess-3} = \text{BCD} + 3, \text{ so } (WXYZ)_2 = (ABCD)_2 + (0011)_2$$



9.2.2 Quiz n°2

1 Create circuit M1 which multiplies 3 bits by 1 bit.

- Provide the block diagram of M1.
- Truth table.
- Logic diagram.

2 Provide the block diagram of a full adder (ADD3) for two 3-bit numbers each.

3 Create the ADD3 using full adders for 1 bit each.

4 Consider circuit M3 which multiplies two 3-bit numbers $(ABC \times DEF)$:

- Create circuit M3 using circuits of type M1 and ADD3.
- **Note:** The truth table is not requested.

1 أنجز الدارة M1 التي تسمح بضرب عدد به 3 بتات بعدد آخر به 1 بت.

- أعط المخطط المصمت للدارة M1،
- جدول الحقيقة،
- والمخطط المنطقي.

2 أعط المخطط المصمت لدارة جمع كامل لعددتين، كل منهما به 3 بتات، نسمي الدارة ADD3.

3 أنجز الدارة ADD3 بواسطة دارات جمع كامل لبت واحد.

4 لتكن الدارة M3 تضرب عددتين، كل منهما له 3 بتات، $(ABC \times DEF)$.


- أنجز الدارة بواسطة دارات M1 و ADD3 فقط
- ملحوظة: جدول الحقيقة غير مطلوب

Correction

1 Create circuit M1 which multiplies 3 bits by 1 bit.

أنجز الدارة M1 التي تسمح بضرب عدد به 3 بتات بعدد آخر به 1 بت.

a. Block diagram المخطط المصمت

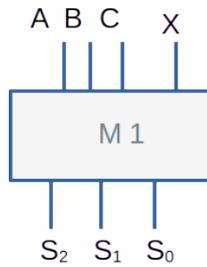

• Inputs المدخل:

→ 1 bit number X: 0/1

→ 3 bits number: ABC

• Outputs المخرج

→ 3 bits $S_2S_1S_0$

b. Truth Table جدول الحقيقة

N°	X	A	B	C	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	0	0
4	0	1	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	1
10	1	0	1	0	0	1	0
11	1	0	1	1	0	1	1
12	1	1	0	0	1	0	0
13	1	1	0	1	1	0	1
14	1	1	1	0	1	1	0
15	1	1	1	1	1	1	1

c. Karnaugh map

مخطط كارنوف

- الدالة S2 Function

		BC			
		00	01	11	10
XA	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	0	0

الشكل المبسط Simplified form

$$S2 = a.x$$

- الدالة S0 Function

		BC			
		00	01	11	10
XA	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	1	1	0
	10	0	1	1	0

الشكل المبسط Simplified form

$$S0 = c.x$$

- الدالة S1 Function


		BC			
		00	01	11	10
XA	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	1	1
	10	0	0	1	1

الشكل المبسط Simplified form

$$S1 = b.x$$

Simpli-

d. المخططات المنطقية Logic diagram

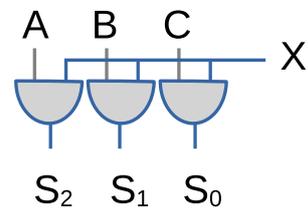


Simplified forms :

- $S2(X, A, B, C) = a.x$
- $S1(X, A, B, C) = b.x$
- $S0(X, A, B, C) = c.x$

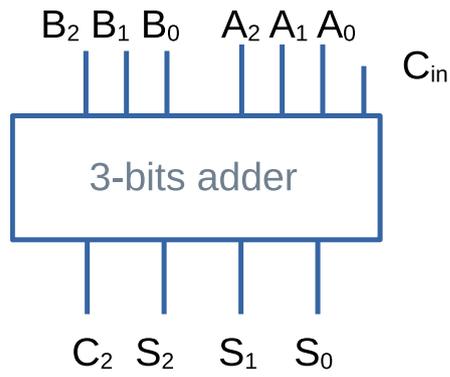
e. Provide the block diagram of a full adder (ADD3) for two 3-bit numbers each.

أعط المخطط المصمت لدارة جمع كامل لعددتين، كل منهما به 3 بتات، نسمي الدارة ADD3.



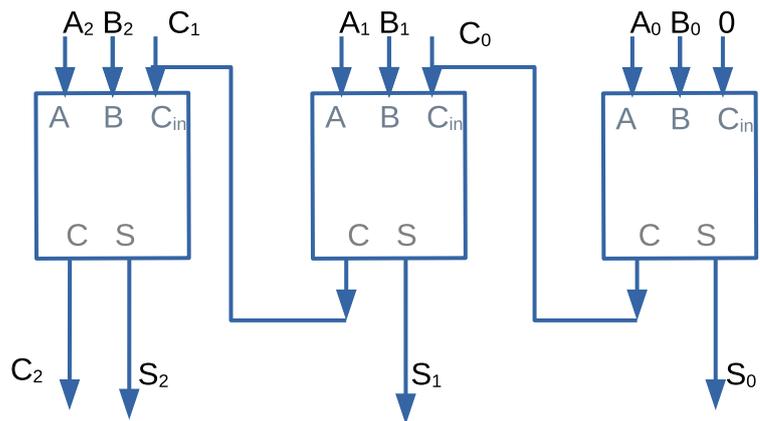f. Create the ADD3 using full adders for 1 bit each.

أنجز الدارة ADD3 بواسطة دارات جمع كامل لبت واحد.




g. Consider circuit M3 which multiplies two 3-bit numbers ($ABC \times DEF$):

لتكن الدارة M3 تضرب عددين، كل منهما له 3 بتات، $ABC \times DEF$.

- Create circuit M3 using circuits of type M1 and ADD3.

• أنجز الدارة بواسطة دارات M1 و ADD3 فقط

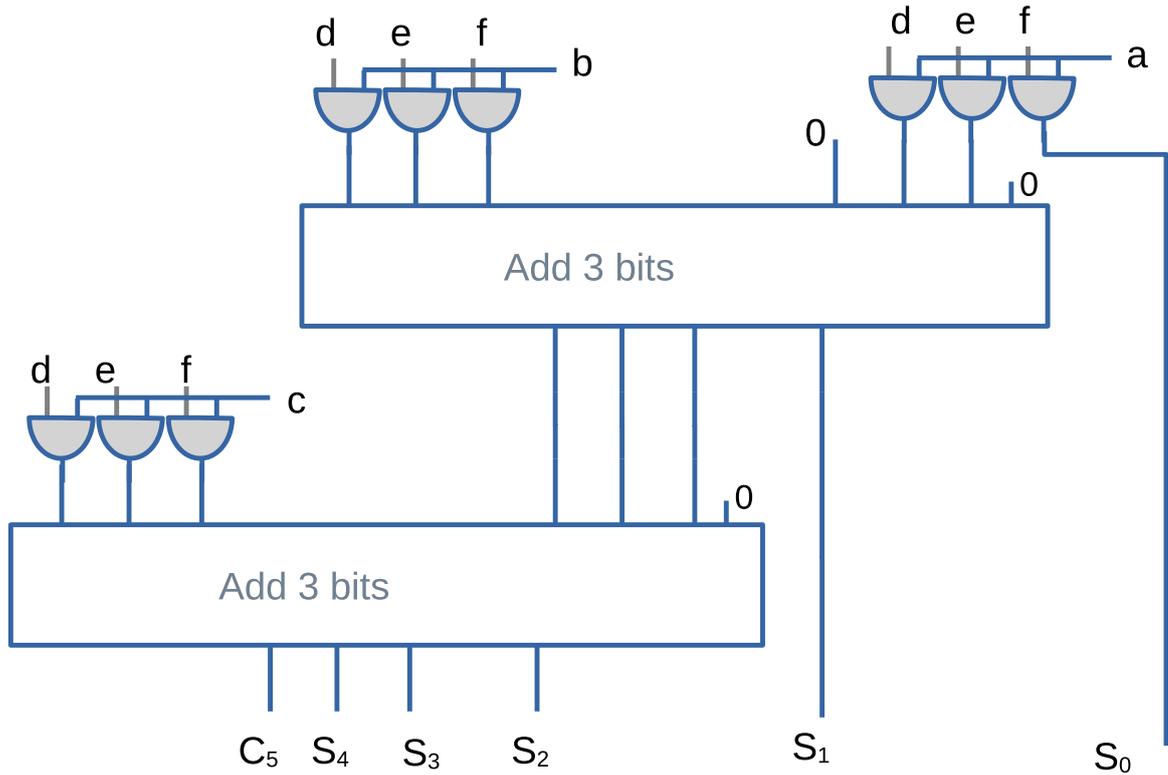

Multiplication 3*3 bits

9.2.3 Quiz n°3

We want to design a circuit, Comp2, which converts a number represented in signed value to two's complement on 4 bits.

- 1 Provide the block diagram (inputs/outputs).
- 2 Provide the Truth Table for conversion to one's complement.
- 3 Provide the Truth Table for conversion to two's complement.
- 4 Create the Comp2 circuit using only multiplexers.
- 5 Create the Comp2 circuit using a decoder and an encoder.
- 6 Create the circuit using full adders (1 bit) and a minimum of logic gates.

نريد تصميم دائرة Comp2 تحول من ترميز القيمة المطلقة إلى ترميز المتمم إلى الاثنين على 4 بتات.

- 1 ارسم المخطط المصمت
- 2 أعط جدول الحقيقة للتحويل إلى المتمم إلى 1.
- 3 أعط جدول الحقيقة للتحويل إلى المتمم إلى 2.
- 4 أنجز دائرة التحويل إلى المتمم إلى 2 بواسطة مجوعات فقط.
- 5 أنجز الدارة بواسطة مفكك ترميز واحد ومرمّز واحد.

6 أنجز الدارة بواسطة دارات الجمع الكامل لت واحد، وأقل ما يمكن من البوابات المنطقية.

Correction

We want to design a circuit, Comp2, which converts a number represented in absolute value to two's complement on 4 bits.

نريد تصميم دارة Comp2 تحوّل من ترميز القيمة المطلقة إلى ترميز المتمم إلى الاثنين على 4 بتات.

- 1 Provide the block diagram (inputs/outputs).
- 2 Provide the Truth Table for conversion to one's complement.

أعط جدول الحقيقة للتحويل إلى المتمم إلى 1

N°	X	A	B	C	S3	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	1
6	0	1	1	0	0	1	1	0
7	0	1	1	1	0	1	1	1
8	1	0	0	0	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	0
10	1	0	1	0	1	1	0	1
11	1	0	1	1	1	1	0	0
12	1	1	0	0	1	0	1	1
13	1	1	0	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	1	0	0	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0

- 3 Provide the Truth Table for conversion to two's complement.


أعط جدول الحقيقة للتحويل إلى المتمم إلى 2

N°	X	A	B	C	S3	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	1
6	0	1	1	0	0	1	1	0
7	0	1	1	1	0	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1	1	1	1
10	1	0	1	0	1	1	1	0
11	1	0	1	1	1	1	0	1
12	1	1	0	0	1	1	0	0
13	1	1	0	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	0	1	0
15	1	1	1	1	1	0	0	1

4 Create the Comp2 circuit using only multiplexers.

أنجز دائرة التحويل إلى المتمم إلى 2 بواسطة مجوعات فقط

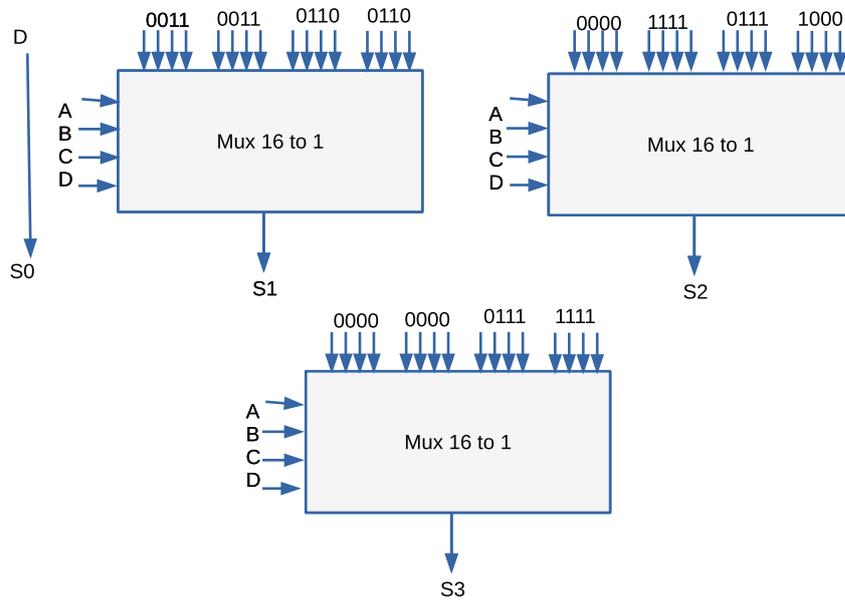We need only 3 multiplexers because S0 does not need to be represented with more than one line.



5 Create the Comp2 circuit using a decoder and an encoder.


أنجز الدارة بواسطة مفكك ترميز واحد ومرمز واحد.

N°	X	A	B	C	S3	S2	S1	S0	Encoders
0	0	0	0	0	0	0	0	0	I_0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	I_1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	I_2
3	0	0	1	1	0	0	1	1	I_3
4	0	1	0	0	0	1	0	0	I_4
5	0	1	0	1	0	1	0	1	I_5
6	0	1	1	0	0	1	1	0	I_6
7	0	1	1	1	0	1	1	1	I_7
8	1	0	0	0	0	0	0	0	I_0
9	1	0	0	1	1	1	1	1	I_{15}
10	1	0	1	0	1	1	1	0	I_{14}
11	1	0	1	1	1	1	0	1	I_{13}
12	1	1	0	0	1	1	0	0	I_{12}
13	1	1	0	1	1	0	1	1	I_{11}
14	1	1	1	0	1	0	1	0	I_{10}
15	1	1	1	1	1	0	0	1	I_9

We notice that:

- For cases between 0 and 7: the same number is produced.
- Cases from 8 to 15: correspond to the numbers (0, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9).
- The encoder input number 8 has no entry, to be forced to 0.

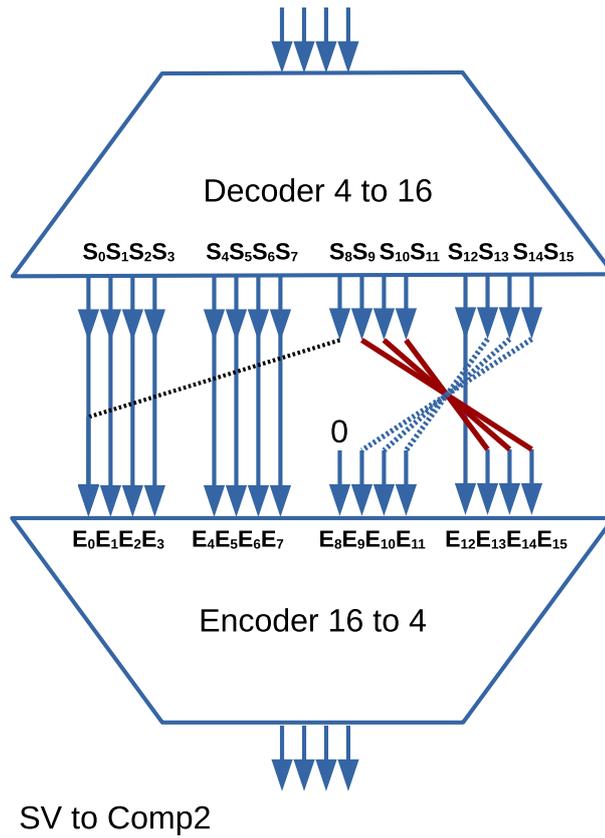Therefore, we can change the outputs of the decoders and the inputs of the encoder.



- 6 Create the circuit using full adders (1 bit) and a minimum of logic gates.

أنجز الدارة بواسطة دارات الجمع الكامل لبت واحد، وأقل ما يمكن من البوابات المنطقية.
يُحسب المتمم إلى 2 من المتمم إلى الواحد،
من جدول الحقيقة وبعد تبسيط الدوال نلاحظ أنّ

$$S_3 = a$$

$$S_2 = \bar{a}b + a\bar{b} = a \oplus b$$

$$S_1 = \bar{a}c + a\bar{c} = a \oplus c$$

$$S_0 = \bar{a}d + a\bar{d} = a \oplus d$$

9.2.4 Quiz n°4

Given a binary information on 4 bits $(i_3i_2i_1i_0)$, we want to design the circuit CNT that counts the number of 0s in the input information.

- 1 Provide the block diagram (inputs/outputs).
- 2 Provide the truth table.
- 3 Create the CNT circuit using only multiplexers.
- 4 Create the CNT circuit using a decoder and an encoder.
- 5 We want to turn on lamps, where each lamp has a number corresponding to the number of zeros. Use the CNT circuit and a decoder to turn on the lamps.

لدينا معلومة ثنائية على 4 بتات $(i_3i_2i_1i_0)$ ، نريد تصميم الدارة CNT التي تحسب عدد الأصفار في المعلومة المدخلة.

1 ارسم المخطط المصمت

2 أعط جدول الحقيقة

3 أنجز الدارة CNT بواسطة مجمعات فقط.

4 أنجز الدارة بواسطة مفكك ترميز واحد ومرمّز واحد.

5 نريد إضاءة مصابيح، كل مصباح عليه رقم يطابق عدد الأصفار، استعمل الدارة CNT ومفكك ترميز لإشعال المصابيح.

Correction

Short response

إجابة مختصرة

Given a binary information on 4 bits $(i_3i_2i_1i_0)$, we want to design the circuit CNT that counts the number of 0s in the input information.

لدينا معلومة ثنائية على 4 بتات $(i_3i_2i_1i_0)$ ، نريد تصميم الدارة CNT التي تحسب عدد الأصفار في المعلومة المدخلة.

1 Provide the block diagram (inputs/outputs)

ارسم المخطط المصمت

2 Provide the truth table.

أعط جدول الحقيقة

$$\text{Numeric canonical forms } S_2 = \sum(0)$$

$$S_1 = \sum(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12)$$

$$S_0 = \sum(1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14)$$

3 Create the CNT circuit using only multiplexers.


أنجز الدارة CNT بواسطة مجمعات فقط

4 Create the CNT circuit using a decoder and an encoder.

أنجز الدارة بواسطة مفكك ترميز واحد ومرمّز واحد.

5 We want to turn on lamps, where each lamp has a number corresponding to the number of zeros. Use the CNT circuit and a decoder to turn on the lamps.

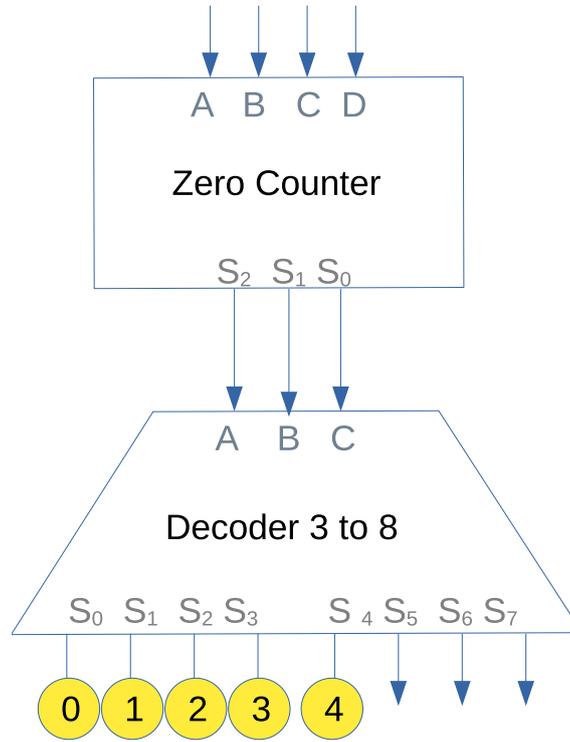نريد إضاءة مصابيح، كل مصباح عليه رقم يطابق عدد الأصفار، استعمل الدارة CNT ومفكك ترميز لإشعال المصابيح.



9.2.5 Quiz n°5

We want to turn on 8 lamps as follows: we turn on the lamps whose number is less than or equal to the number N provided as input.

- 1 Provide the block diagram (inputs/outputs).
- 2 Provide the truth table.
- 3 Create the circuit using only multiplexers.
- 4 Create the circuit using a decoder and an encoder.
- 5 Create the circuit using a decoder and a minimum of logic gates with only two inputs.

نريد إضاءة 8 مصابيح، بحيث نضيء المصابيح التي رقبها أقل من أو يساوي العدد المعطى في المدخل.

1 ارسم المخطط المصمت

2 أعط جدول الحقيقة.

3 أنجز الدارة بواسطة مجوعات فقط.

4 أنجز الدارة بواسطة مفكك ترميز واحد ومرمّز واحد.

5 أنجز الدارة بواسطة مفكك ترميز عادي وأقل ما يمكن من البوابات المنطقية ذات مدخلين.


Correction

We want to turn on 8 lamps as follows: we turn on the lamps whose number is less than or equal to the number N provided as input.

نريد إضاءة 8 مصابيح، بحيث نضيء المصابيح التي رقبها أقل من أو يساوي العدد المعطى في المدخل.

1 Provide the block diagram (inputs/outputs).

ارسم المخطط المصمت

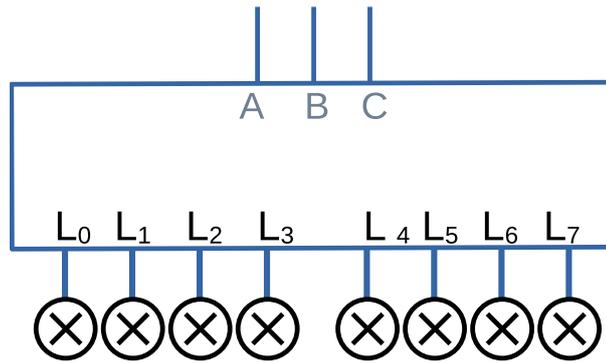

2 Provide the truth table.


أعط جدول الحقيقة

Truth Table

A	B	C	L_0	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3 Create the circuit using only multiplexers

أنجز الدارة بواسطة مجمعات فقط

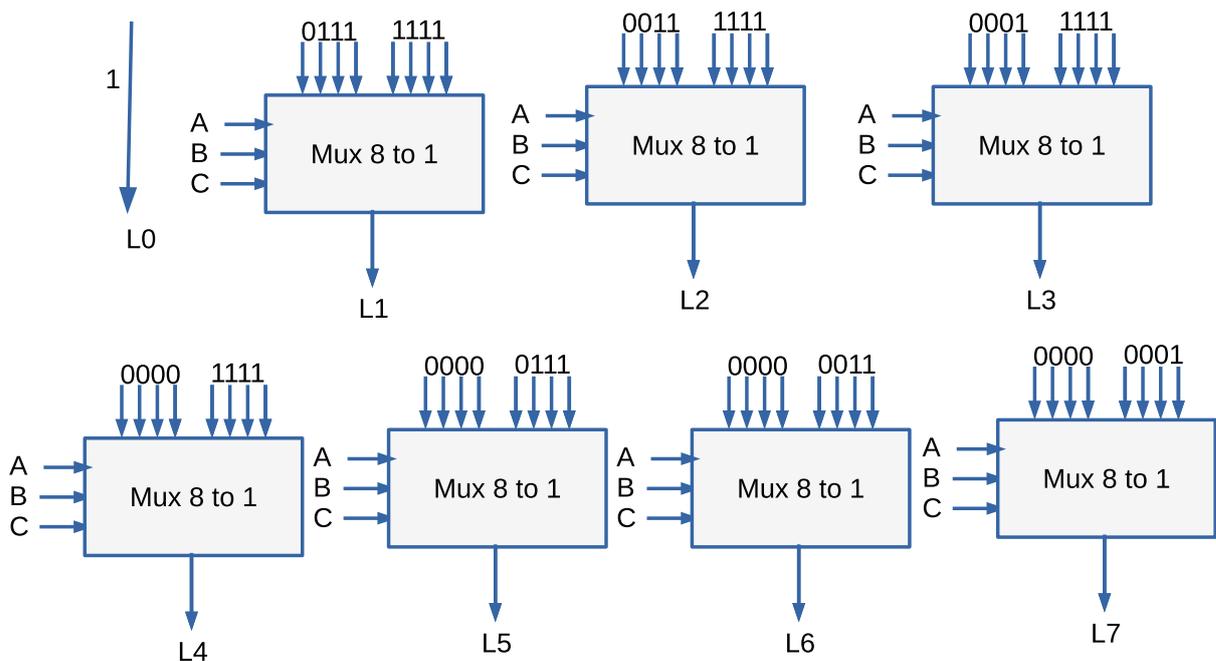

4 Create the circuit using a decoder and an encoder.

In order to simplify the functions, we use the first canonical digital form.

$$L_0 = \sum(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) = 1$$

$$L_1 = \sum(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$$

$$L_2 = \sum(2, 3, 4, 5, 6, 7)$$


$$L_3 = \sum(3, 4, 5, 6, 7)$$

$$L_4 = \sum(4, 5, 6, 7)$$

$$L_5 = \sum(5, 6, 7)$$

$$L_6 = \sum(6, 7)$$

$$L_7 = \sum(7)$$

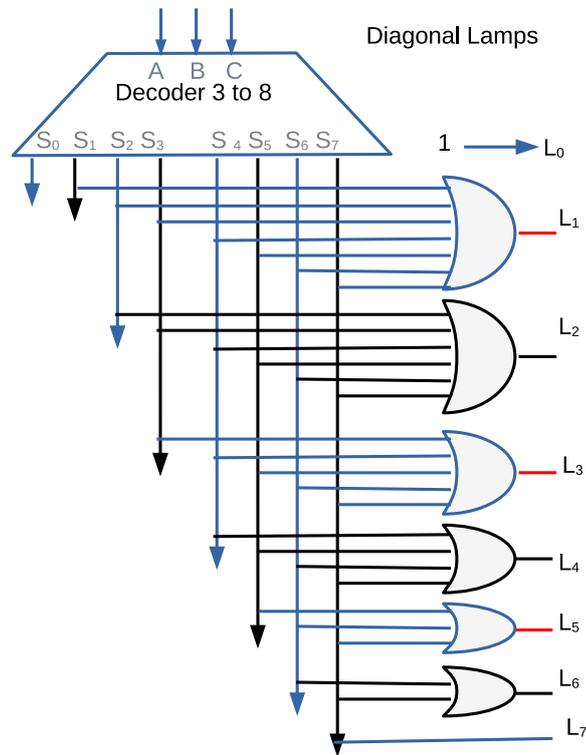

- 5 Create the circuit using a decoder and a minimum of logic gates with only two inputs.

أنجز الدارة بواسطة مفكك ترميز عادي وأقل ما يمكن من البوابات المنطقية ذات مدخلين.

From the canonical forms, we observe that;

$$L_6 = L_7 + S_6$$

$$L_5 = L_6 + S_5$$


$$L_4 = L_5 + S_4$$

$$L_3 = L_4 + S_3$$

$$L_2 = L_3 + S_2$$

$$L_1 = L_2 + S_1$$

$$L_0 = 1$$

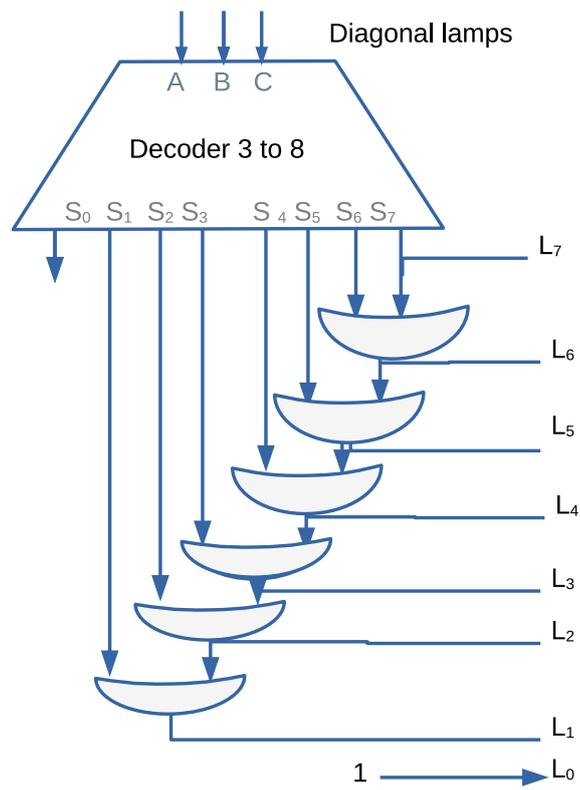

9.3 Tests n°3

Chapter 3 Tests :

فحوص الفصل الثالث

9.3.1 Quiz n°1

1 A modulo-16 even counter counts from 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0, 2, ...

- Provide the state table of the counter.
- What do you notice?
- Implement the circuit using JK flip-flops.

1 عداد زوجي بترديد 16، يعدّ كما يلي 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0, 2, ...


- أعط جدول الحالات للعداد
- ماذا تلاحظ
- أنجز الدارة بواسطة قلابات ج.ك

2 Provide the equations for J_0, K_0, J_1, K_1

- Fill in the timing diagram according to the following setup:

2 أعط معادلات J_0, K_0, J_1, K_1

- أكمل المخطط الزمني حسب التركيب الموالي

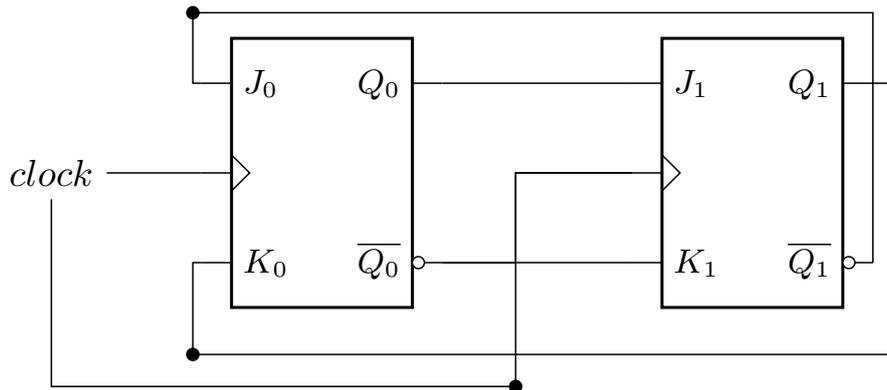


1 A modulo-16 even counter counts from 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0, 2, ...

States table

N°	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0
2	0	0	1	0
4	0	1	0	0
6	0	1	1	0
8	1	0	0	0
10	1	0	1	0
12	1	1	0	0
14	1	1	1	0
0	0	0	0	0


We notice that the output Q_0 is always 0, so we can connect the output Q_0 to 0 and build a modulo-8 counter.

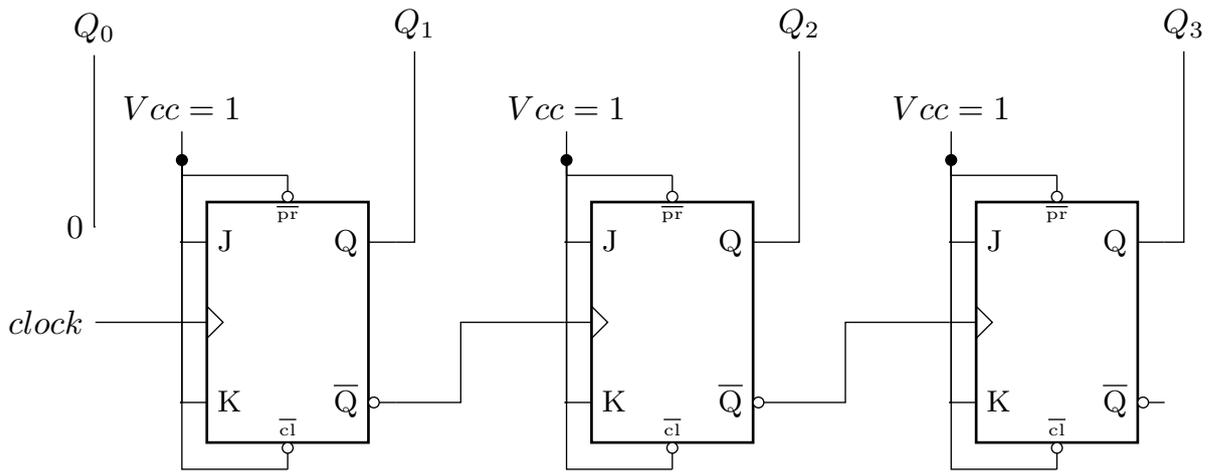نلاحظ أنّ المخرج Q_0 معدوم دائماً، لذا نربطه بالصفر، لبناء عداد بترديد 8.




2 Timing diagram:

المخطط الزمني

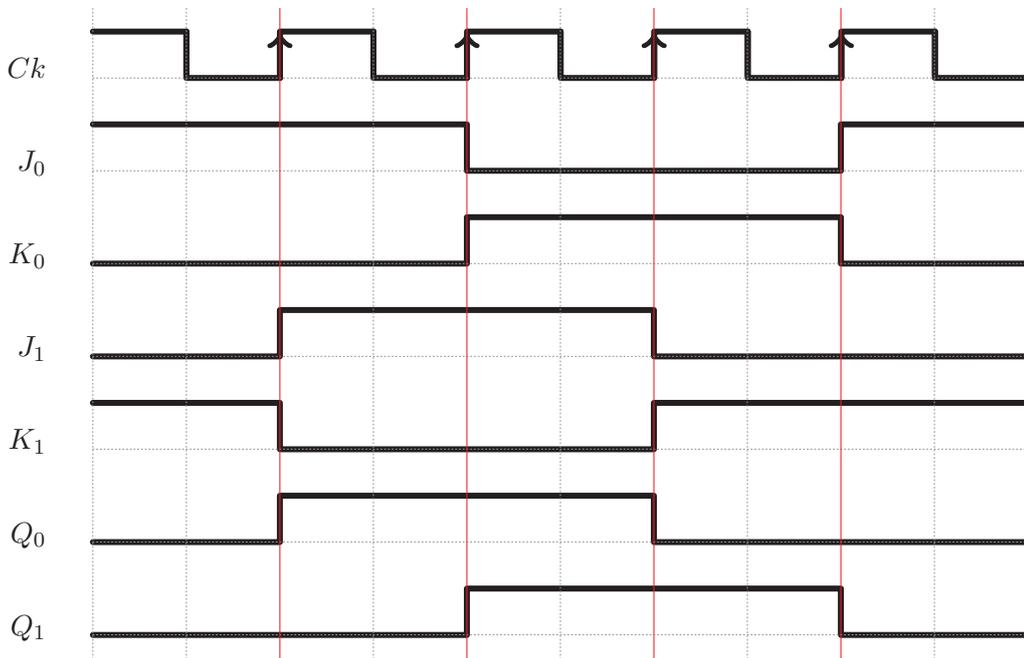

9.3.2 Quiz n°2

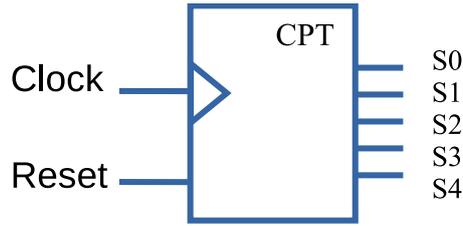

1 Consider the following modulo-32 5-bit counter circuit *CPT*:

- The Reset input resets the counter to zero.
- Propose a diagram to use the *CPT* circuit to count from 0 to 23.
- We want to use the *CPT* circuit to trigger an alarm every 30 seconds.

1 لتكن العداد الموالي على 5 بتات بترديد 32 *CPT*:


- المدخل Reset يعيد العداد إلى الصفر.
- اقترح مخططا لاستعمال الدارة *CPT* كعداد من 0 إلى 23.
- نريد استعمال الدارة *CPT* لإطلاق تنبيه كل 30 ثانية من 0 إلى 23.

2 Fill in the timing diagram according to the following setup:

- What does this setup do?

2 أكمل المخطط الزمني حسب التركيب الموالي


- ماذا يعمل هذا التركيب؟

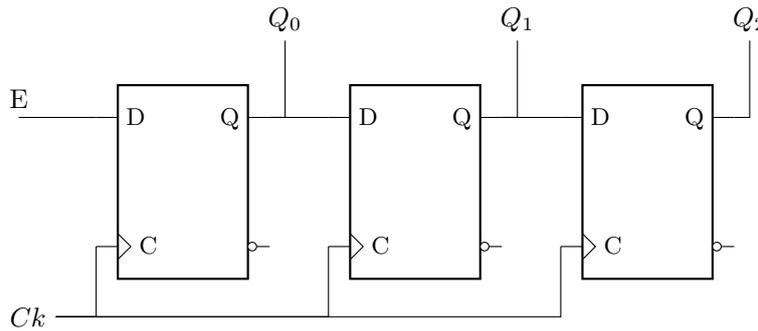

- To count from 0 to 23, the Reset must be set to 1 when the value 24 appears.

لنعدّ من 0 إلى 23، علينا أن نصفّر العداد عندما يظهر العدد 24

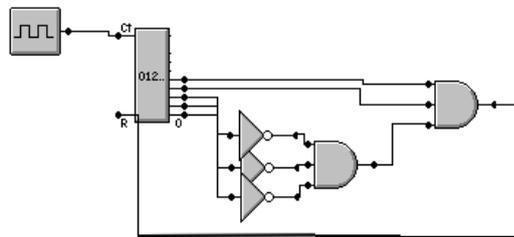
$$24 = (11000)_2 \rightarrow R = S_4 \cdot S_3 \cdot \overline{S_2} \cdot \overline{S_1} \cdot \overline{S_0}$$



To trigger an alarm every 30 seconds, we need to count from 0 to 29, so we must reset the counter to the value 30.


لإطلاق تنبيه كل 30 ثانية، أي سنعد من 0 إلى 29، ثم نصفّر العداد عند القيمة 30.
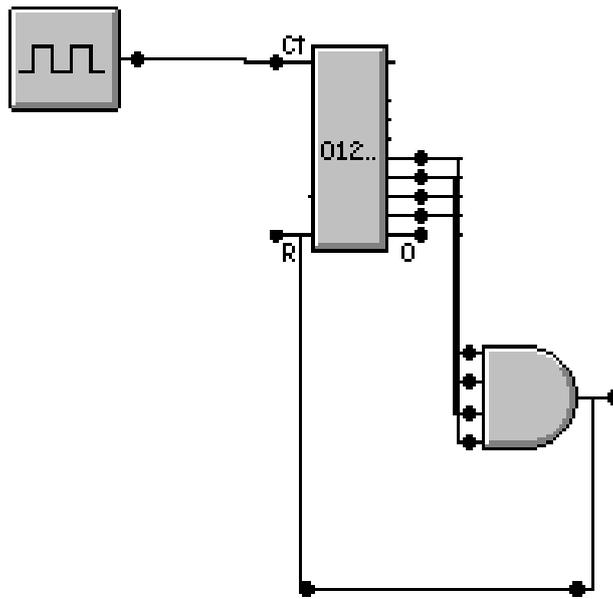
$$30 = 11110_2 \rightarrow R = S_4 \cdot S_3 \cdot S_2 \cdot S_1 \cdot \overline{S_0}$$



Timing diagram:

المخطط الزمني

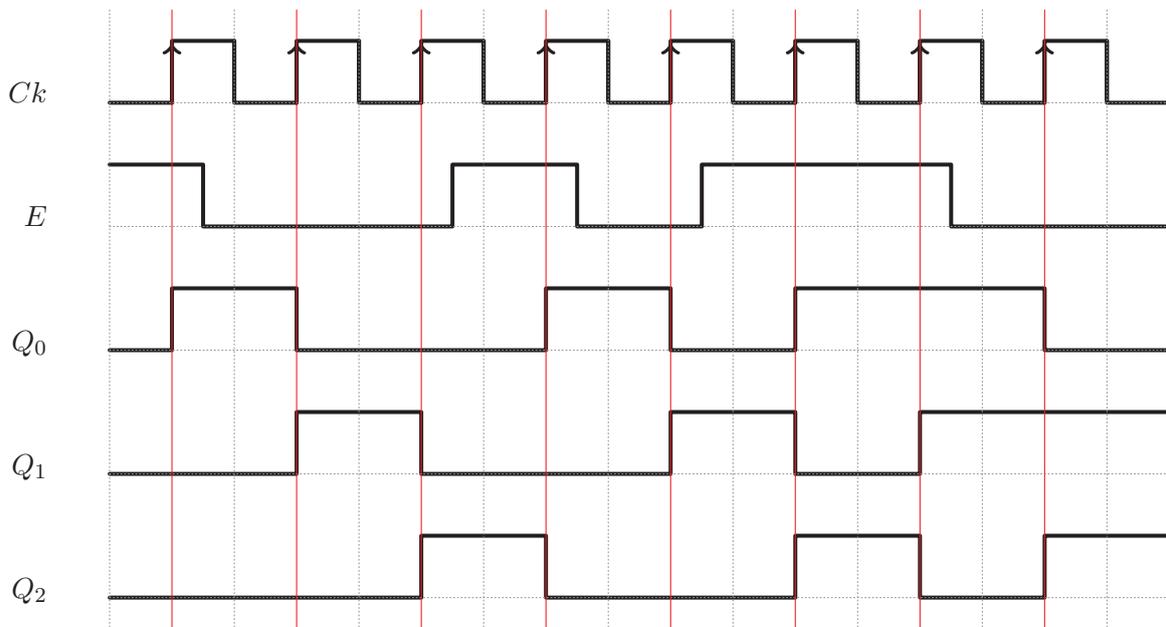

At each rising edge of the clock of a D flip-flop, its output Q copies its input D . Each output is thus copied to the next one: **it is a 3-bit shift register**. The new bit entering into Q_0 is E .

عند كل جبهة صاعدة للساعة في القلاب D ، يأخذ ناتجها Q قيمة المدخل D . كل مخرج يأخذ قيمة ما قبله، لذا فإنه يسجل إزاحة 3 بتات. البت الجديد الذي يدخل Q_0 هو E .

9.3.3 Quiz n°3

1 We want to create a modulo 24 hour counter.

- How many JK flip-flops should we use?
- Provide the clock enable equation to reset the counter to zero.
- Implement a modulo 24 counter.

1 نريد تصميم عداد للساعات بترديد 24 ساعة


- كم يلزمنا من قلابات ج.ك؟
- أعط معادلة CL لتصفير العداد
- أنجز عداداً بترديد 24

2 Provide the equations for D, R, S, Q_3 .

2 أعط معادلات D, R, S, Q_3 .

3 Fill in the timing diagram according to the following setup:

3 أكمل المخطط الزمني حسب التركيب الموالي

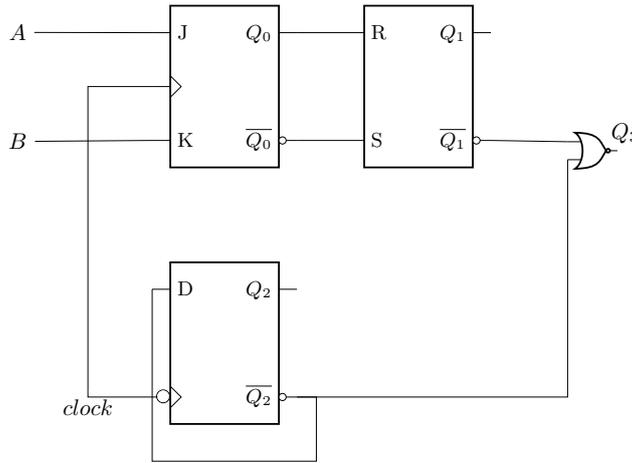

1 How many JK flip-flops should we use?

1 كم يلزمنا من قلابات ج.ك؟

We need 5 flip-flops because $24 = (11000)_2$.

نحتاج إلى 5 قلابات لأن العدد 24 يكتب على 5 بتات: $24 = (11000)_2$.


2 Provide the clock enable equation to reset the counter to zero.

2 أعط معادلة CL لتصفير العداد

$$CL = \overline{Q_4} \cdot \overline{Q_3}$$

3 Implement a modulo 24 counter.

3 أنجز عداداً بترديد 24

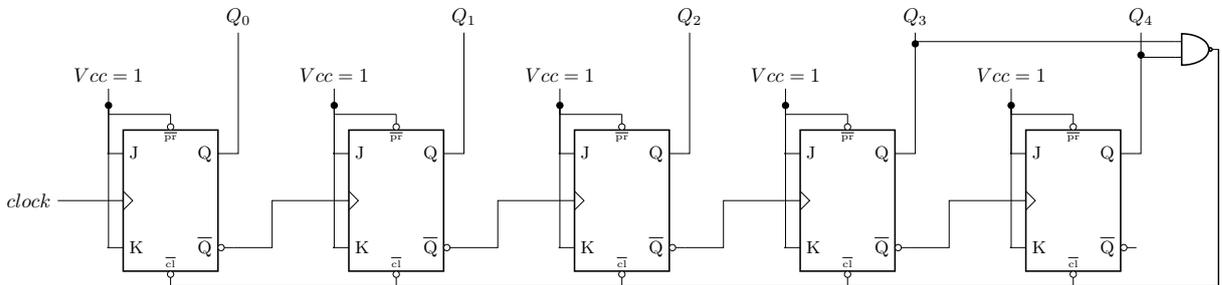

4 Equations of

D, R, S, Q_3

معادلات

$$D = \overline{Q_2}$$


$$R = \overline{Q_0}$$

$$S = \overline{Q_0}$$

$$Q_3 = Q_1 \downarrow Q_2$$

5 Timing diagram:

المخطط الزمني

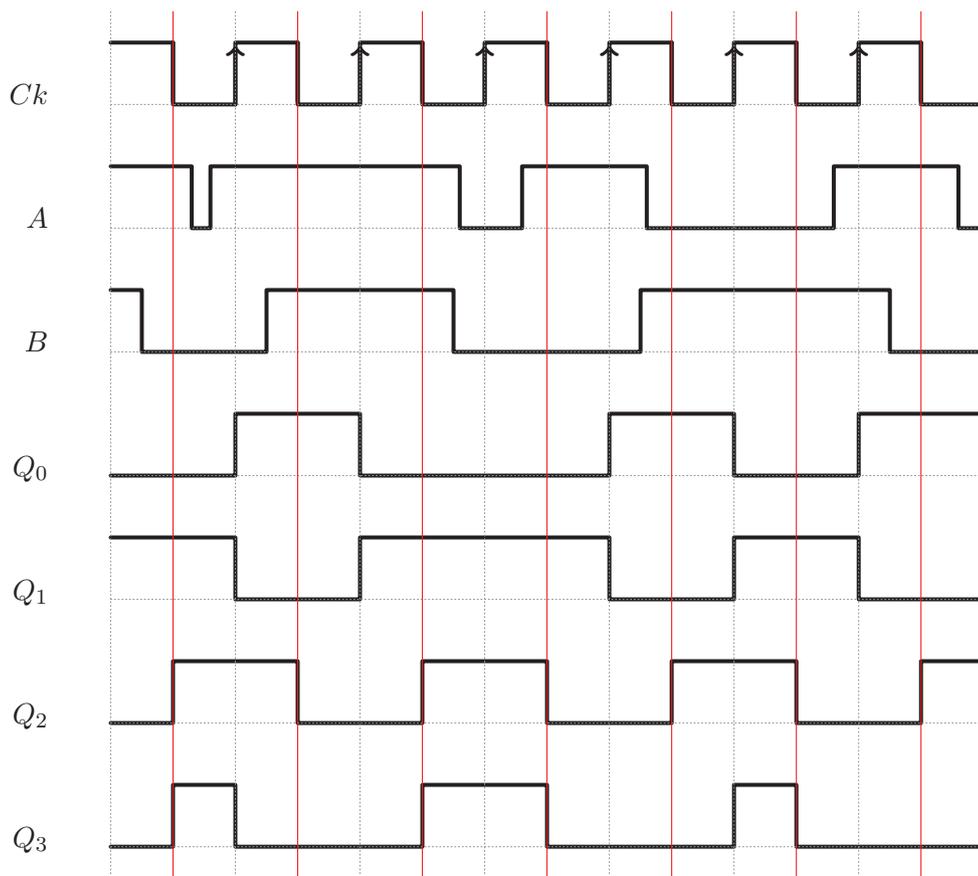


9.3.4 Quiz n°4

1 A distorted counter counts from 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 0, 1, 2.

- Provide the state table of the counter.
- Create the diagram using JK flip-flops.

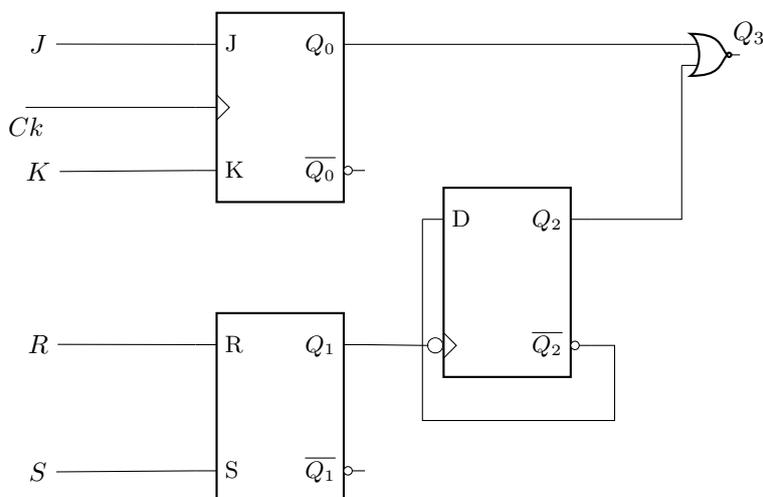2 Fill in the timing diagram based on the following setup:



1 عداد مُشوّه، يعدّ كما يلي
0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 0, 1, 2

- أعط جدول الحالات للعداد
- أنجز الدارة بواسطة قلابات ج.ك

2 أكمل المخطط الزمني حسب التركيب الموالي

1 Provide the state table of the counter.

أعط جدول الحالات للعداد


N°	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
0	0	0	0	0

We note that Q₂ is always 0.

نلاحظ أنّ المخرج Q₂ معدوم دوماً


2 Create the diagram using JK flip-flops.

أنجز الدارة بواسطة قلابات ج.ك

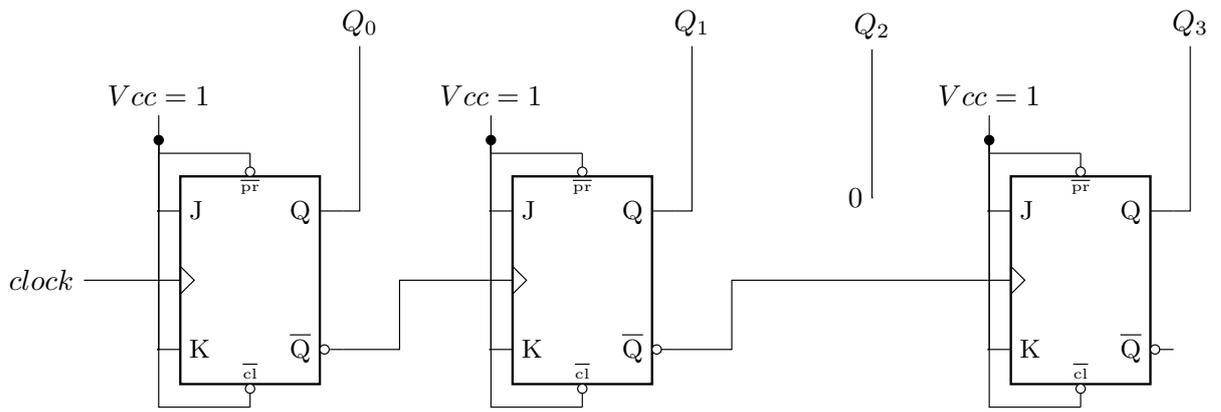

3 Fill in the timing diagram based on the following setup:

أكمل المخطط الزمني حسب التركيب الموالي

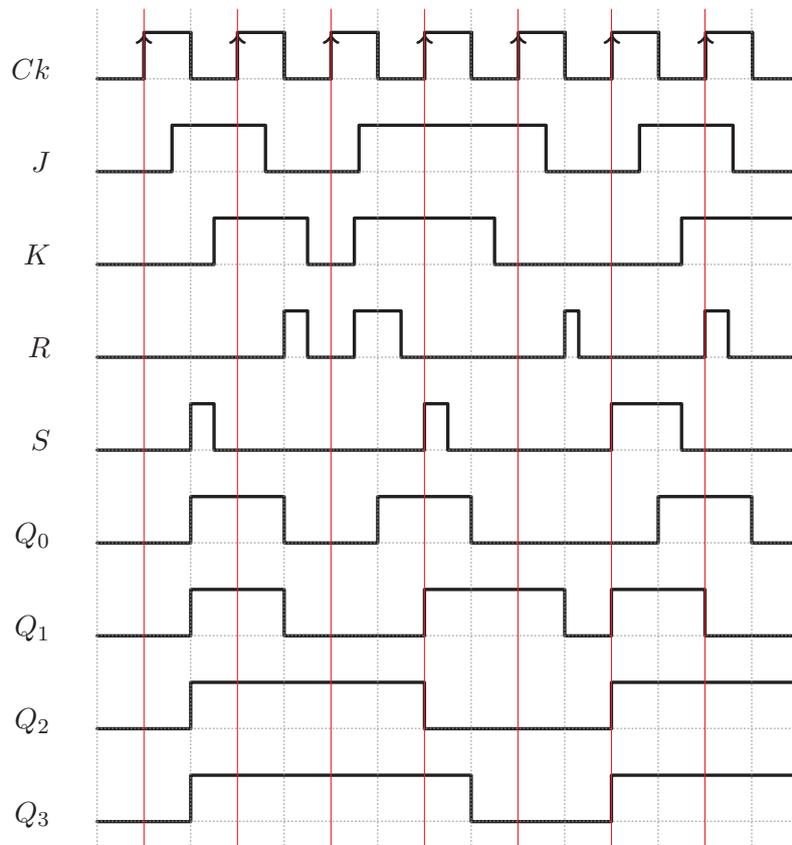

9.3.5 Quiz n°5

1 A distorted counter counts as 0, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 10, 11, 14, 15, 0, 1, ...

- Provide the state table of the counter.
- Construct the circuit using JK flip-flops.

2 Fill in the timing diagram according to the following setup:


- What does this setup do?

1 عداد مُشوّه، يُعدّ كما يلي
0, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 10, 11, 14, 15, 0, 1,

- أعط جدول الحالات للعداد
- أنجز الدارة بواسطة قلابات ج.ك

2 أكمل المخطط الزمني حسب التركيب الموالي

- ماذا يعمل هذا التركيب

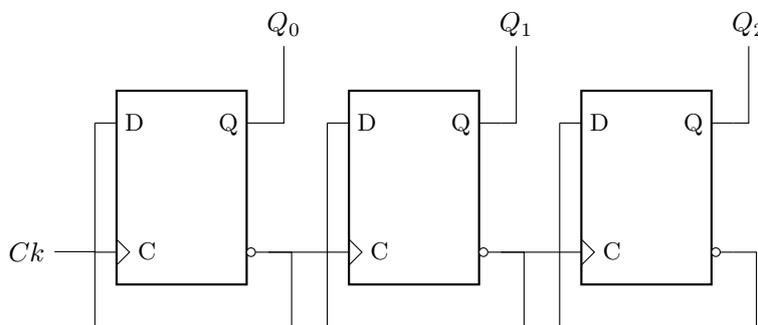


1 State table.

جدول الحالات للعداد

N°	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1
0	0	0	0	0

We notice that Q₂ and Q₁ are inverted.

نلاحظ أن المخرجين Q₁ و Q₂ مقلوبان.

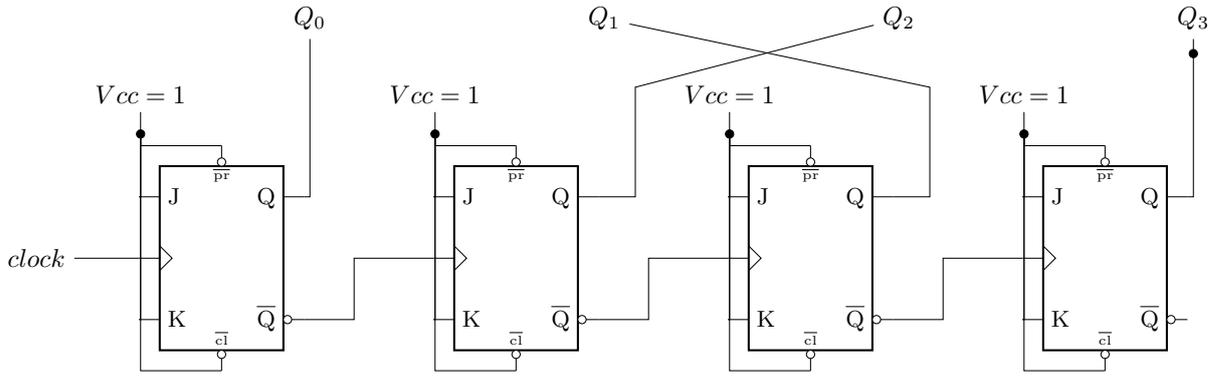


2 Construct the circuit using JK flip-flops.

أنجز الدارة بواسطة قلابات ج.ك

3 Fill in the timing diagram according to the following setup:

أكمل المخطط الزمني حسب التركيب الموالي

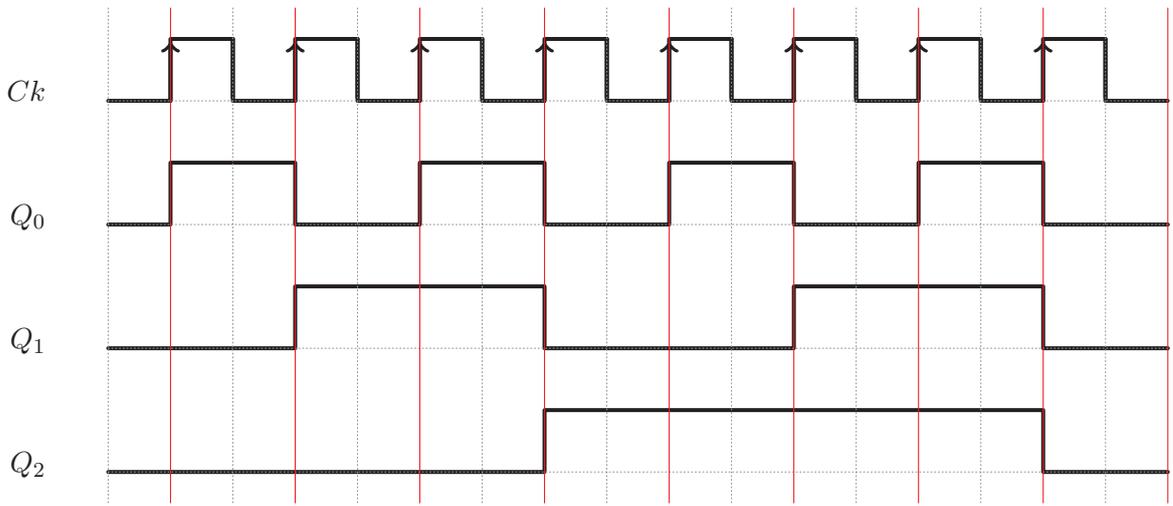

4 What does this setup do?

ماذا يعمل هذا التركيب


The D flip-flops are wired in toggle mode (the D input is connected to the Q output):

- The output Q_0 toggles on every rising edge of H.
- The output Q_1 toggles on every rising edge of $\overline{Q_0}$ (thus on every falling edge of Q_0).
- The output Q_2 toggles on every rising edge of $\overline{Q_1}$ (thus on every falling edge of Q_1).
- We can recognize a modulo 8 counter.

القلابات "د" مربوطة في انقلاب مستمر، لأن المدخل D مربوط بالمخرج Q

- المخرج Q_0 تنقلب عند كل جبهة صاعدة للساعة H.
- المخرج Q_1 ينقلب عند كل جبهة صاعدة ل $\overline{Q_0}$ (أي في الجبهة النازلة للمخرج Q_0).
- المخرج Q_2 ينقلب عند كل جبهة صاعدة ل $\overline{Q_1}$ (أي في الجبهة النازلة للمخرج Q_1).
- يمكن التعرف على عداد بترديد 8.

9.3.6 Quiz n°6

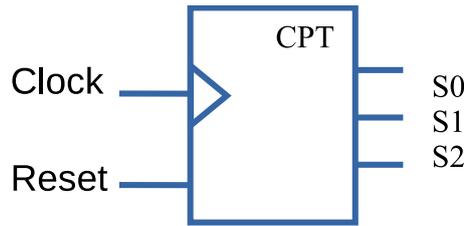


1 We want to create a synchronized light display where the lights turn on one by one.

Construct the circuit using:

- 8 lamps
- A modulo 8 counter provided in the block diagram
- A decoder.


2 Fill in the timing diagram according to the following setup:

- What does this setup do?

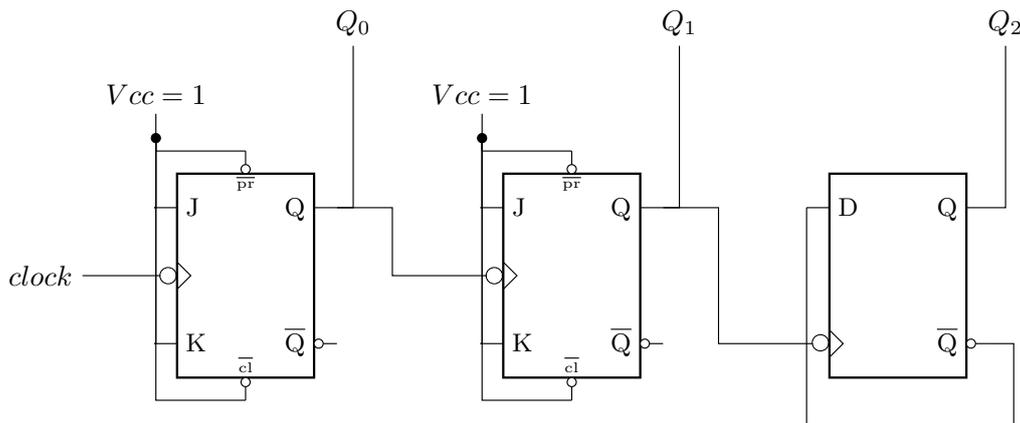

1 Construct the circuit using:

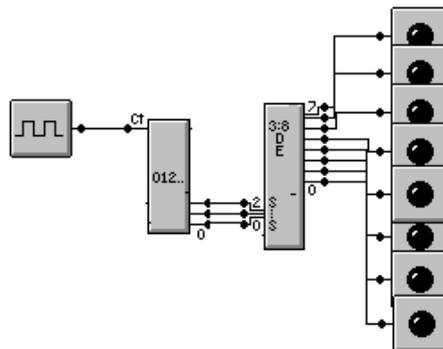- 8 lamps
- A modulo 8 counter provided in the block diagram
- A decoder.



1 نريد تصميم لعبة أضواء متزامنة، تضيء المصابيح واحدا واحدا.

أنجز الدارة بواسطة:

- 8 مصابيح
- عداد بترديد 8 معطى بالمخطط المصمت
- مفكك ترميز

2 أكمل المخطط الزمني حسب التركيب الموالي

- ماذا يعمل هذا التركيب

أنجز الدارة بواسطة

- 8 مصابيح
- عداد بترديد 8 معطى بالمخطط المصمت
- مفكك ترميز

2 Fill in the timing diagram according to the following setup:


أكمل المخطط الزمني حسب التركيب الموالي

3 What does this setup do?

ماذا يعمل هذا التركيب

Modulo 8 counter

عداد بترديد 8

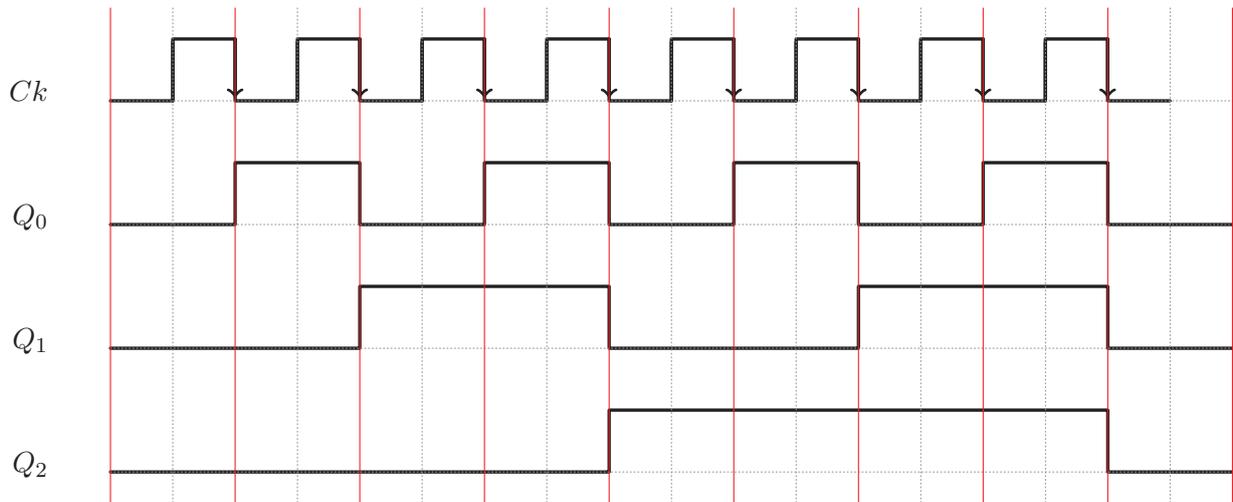

9.3.7 Quiz n°7

So let's consider the FG flip-flop, defined by the following truth table.

لدينا القلاب FG المعرف بمجدول الحقيقة

F	G	Q^+
0	0	0
0	1	\overline{Q}
1	0	\overline{Q}
1	1	1

- 1 Provide the complete truth table and construct the circuit using only NAND gates.
- 2 Complete the timing diagram according to the following cases, and provide the truth table for each case.
 - a. FG is asynchronous.
 - b. FG is synchronized to the rising edge.
 - c. FG is synchronized to the falling edge.

1 ارسم جدول الحقيقة الكامل وأنجز الدارة بواسطة دارات نفي الوصل NAND فقط.

2 أكمل المخطط الزمني حسب الحالات الآتية، وأعط جدول الحقيقة لكل حالة:

- a. القلاب غير متزامن.
- b. القلاب متزامن عند الجبهة الصاعدة.
- c. القلاب متزامن عند الجبهة النازلة.

- 1 Provide the complete truth table and construct the circuit using only NAND gates.

N°	F	G	Q	Q^+
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Karnaugh map


		F			
		00	01	11	10
G	0	0	0	0	1
	1	1	0	1	1

$$Q^+ = F.G + F.\overline{Q} + G.\overline{Q}$$

$$Q^+ = \overline{\overline{F.G} + \overline{F.\overline{Q}} + \overline{G.\overline{Q}}}$$

$$Q^+ = (\overline{F.G}).(\overline{F.\overline{Q}}).(\overline{G.\overline{Q}})$$

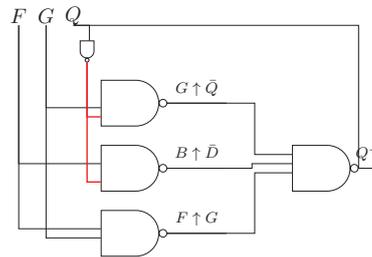
$$Q^+ = (F \uparrow G) \uparrow (F \uparrow (D \uparrow Q)) \uparrow (G \uparrow (D \uparrow Q))$$



- 2 Complete the timing diagram according to the following cases, and provide the truth table for each case.
 - a. FG is asynchronous.
 - b. FG is synchronized to the rising edge.
 - c. FG is synchronized to the falling edge.


Truth table (Asynchronous case)

F	G	Q^+
0	0	0
0	1	\overline{Q}
1	0	\overline{Q}
1	1	1

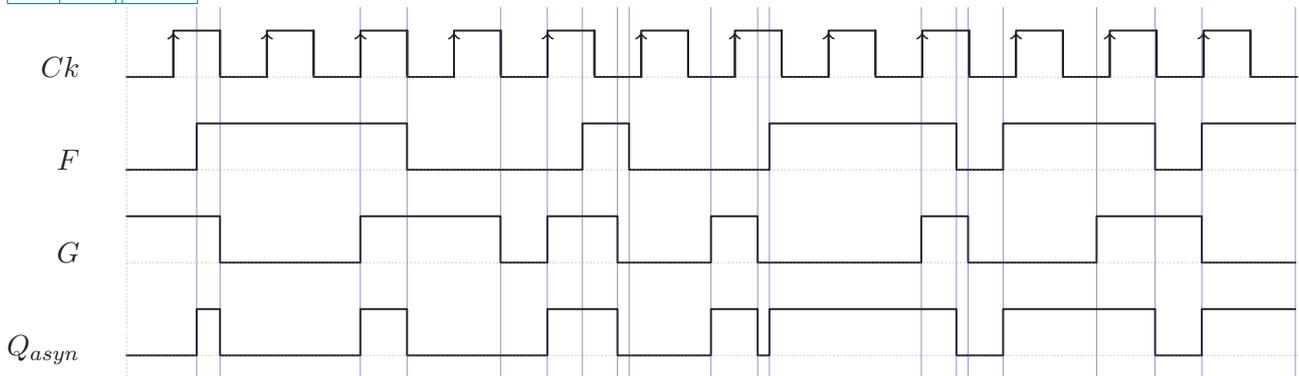


Truth table (Synchronized to the rising edge case)

Ck	F	G	Q^+
0/1	X	X	Q
\uparrow	0	0	0
\uparrow	0	1	\overline{Q}
\uparrow	1	0	\overline{Q}
\uparrow	1	1	1

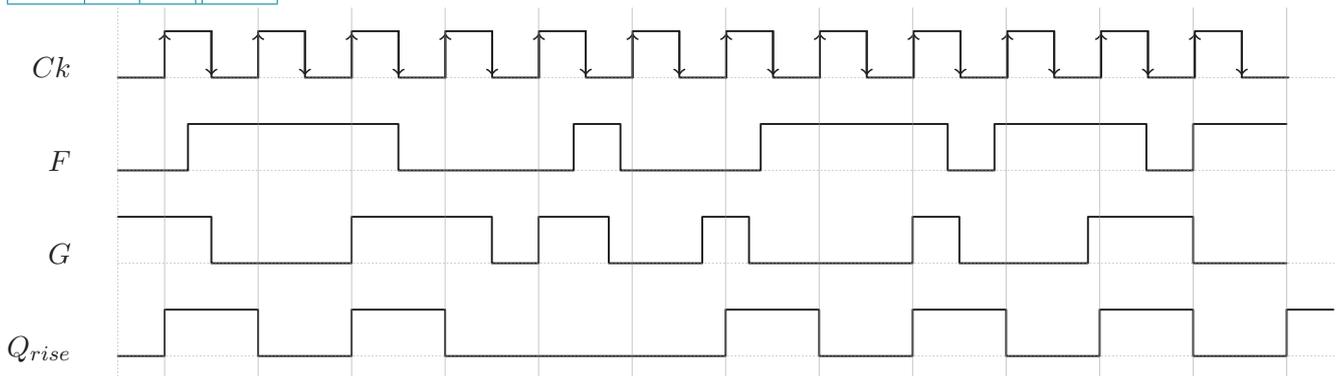


Truth table (Synchronized to the falling edge case)

Ck	F	G	Q^+
0/1	X	X	Q
\downarrow	0	0	0
\downarrow	0	1	\overline{Q}
\downarrow	1	0	\overline{Q}
\downarrow	1	1	1

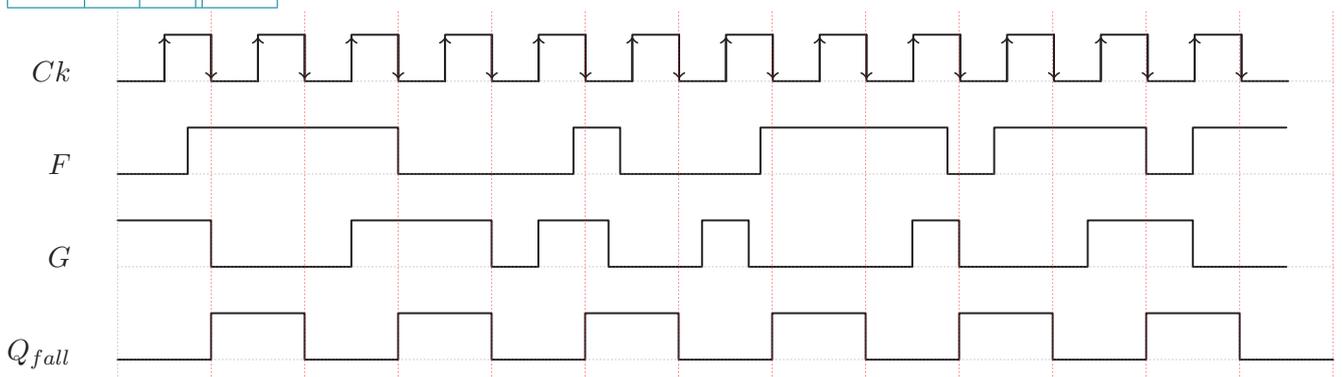

Global diagram

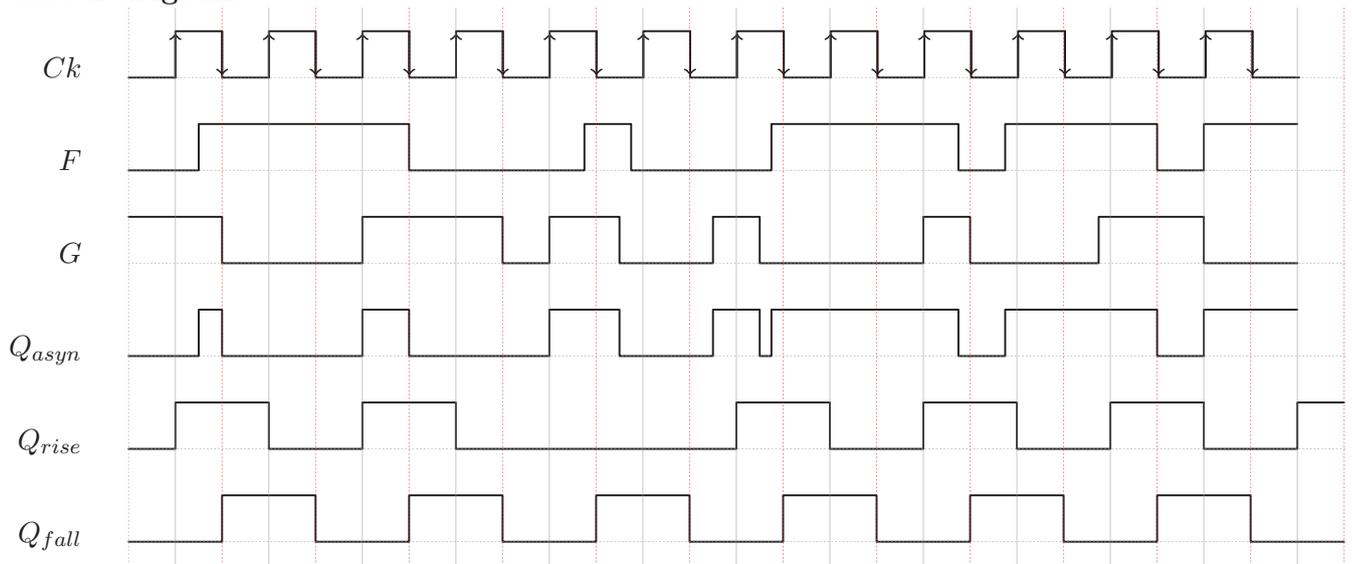

9.3.8 Quiz n°8

Consider the UV flip-flop, defined by the following truth table.

U	V	Q^+
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	Q

- Provide the complete truth table and Create the circuit using only NOR gates.
- Complete the timing diagram according to the following cases, and provide the truth table for each case:
 - UV is asynchronous.
 - UV is synchronized on the rising edge.
 - UV is synchronized on the falling edge.

لدينا القلاب UV المعرّف بمجدول الحقيقة

- أعط جدول الحقيقة الكامل للدائرة، ثم أنجزها بواسطة NOR فقط
- أكمل المخطط الزمني حسب الحالات الآتية وأعط جدول الحقيقة لكل حالة:
 - القلاب غير متزامن.
 - القلاب متزامن عند الجبهة الصاعدة.
 - القلاب متزامن عند الجبهة النازلة.

- Provide the complete truth table and Create the circuit using only NOR gates.

أعط جدول الحقيقة الكامل للدائرة، ثم أنجزها بواسطة NOR فقط

Karnaugh map

N°	C	D	Q	Q^+
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

		C			
		00	01	11	10
D	0	0	1	0	0
	1	1	1	1	0

We use the second canonical form to work with NORs.

نستعمل الشكل القانوني الثاني لأنه يناسب البوابات NOR.


$$Q^+ = (U + Q).(U + \bar{V}).(\bar{V} + Q)$$

$$Q^+ = (U + Q).(U + \bar{V}).(\bar{V} + Q)$$

$$Q^+ = \overline{\overline{(U + Q).(U + \bar{V}).(\bar{V} + Q)}}$$

$$Q^+ = \overline{((U + Q) + (U + \bar{V}) + (\bar{V} + Q))}$$

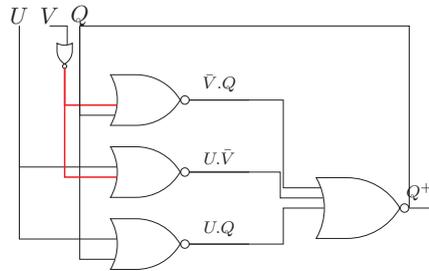
$$Q^+ = ((U \downarrow Q) \downarrow (U \downarrow (V \downarrow V)) \downarrow ((V \downarrow V) \downarrow Q))$$



- Complete the timing diagram according to the following cases: and provide the truth table for each case.
 - UV is asynchronous.


b. UV is synchronized on the rising edge.

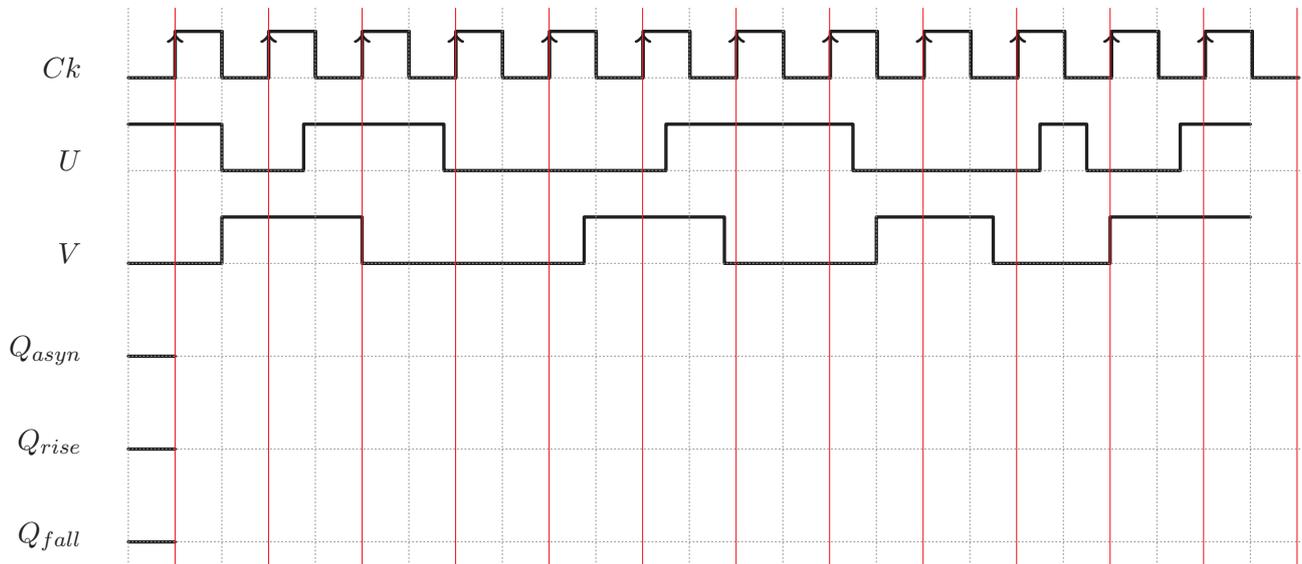c. UV is synchronized on the falling edge.




Truth table (Asynchronous case)

U	V	Q^+
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	Q

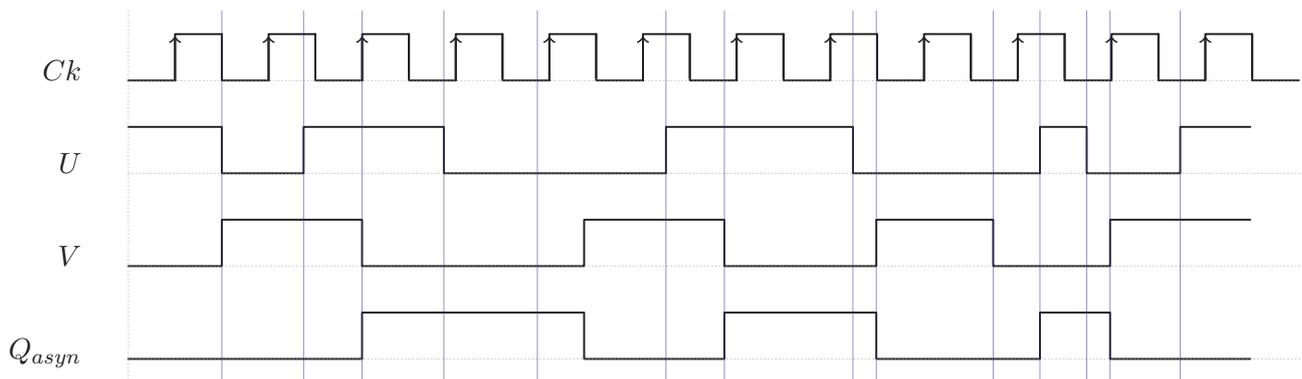


Truth table (Synchronized to the rising edge case)

Ck	U	V	Q^+
0/1	X	X	Q
\uparrow	0	0	Q
\uparrow	0	1	0
\uparrow	1	0	1
\uparrow	1	1	Q

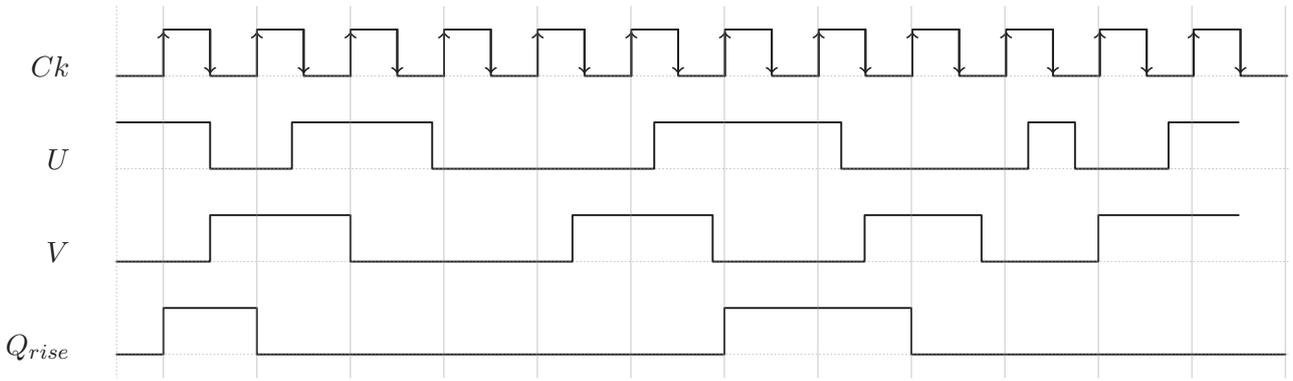


Truth table (Synchronized to the falling edge case)

Ck	U	V	Q^+
0/1	X	X	Q
\downarrow	0	0	Q
\downarrow	0	1	0
\downarrow	1	0	1
\downarrow	1	1	Q

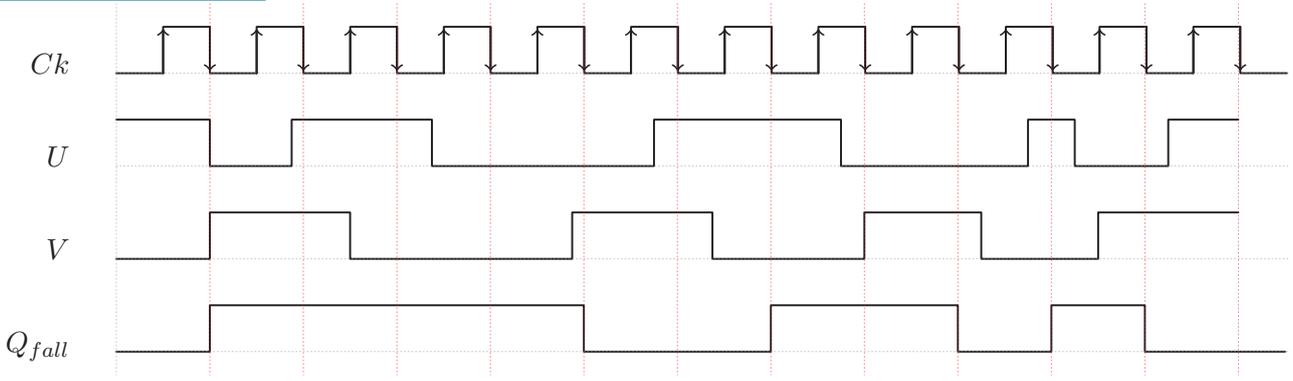


Globale

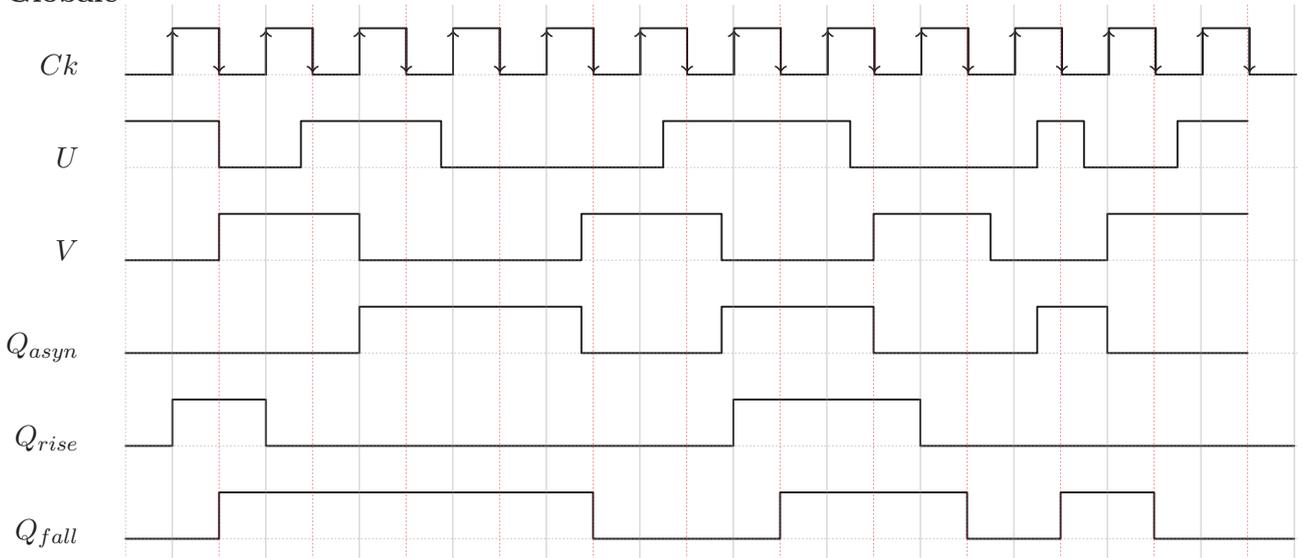

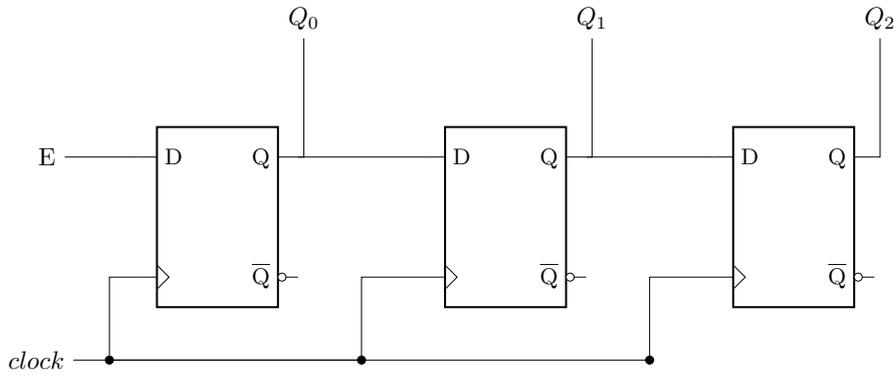9.3.9 Quiz n°9

- 1 List the applications of flip-flops. 1 اذكر تطبيقات القلابات
- 2 Recall the truth table of the flip-flop used in the circuit. 2 ذكّر بجدول الحقيقة للقلاب المستعمل في التركيب المعطى
- 3 Complete the timing diagram according to the following setup: 3 أكمل المخطط الزمني الآتي حسب التركيب الموضح
- 4 Record the information $(Q_2Q_1Q_0)$ at each instant. 4 سجّل في كل لحظة المعلومة $(Q_2Q_1Q_0)$
- 5 What does the circuit achieve? 5 ماذا يعمل هذا التركيب



- 1 Applications of flip-flops Counters, registers, memories.


تطبيقات القلابات: العدادات، والسجلات والذاكرات

- 2 Recall the truth table of the flip-flop used in the circuit. 2 ذكّر بجدول الحقيقة للقلاب المستعمل في التركيب المعطى

جدول الحقيقة Truth table

Ck	D	Q_t
0	X	Q_{t-1}
\uparrow	0	0
\uparrow	1	1

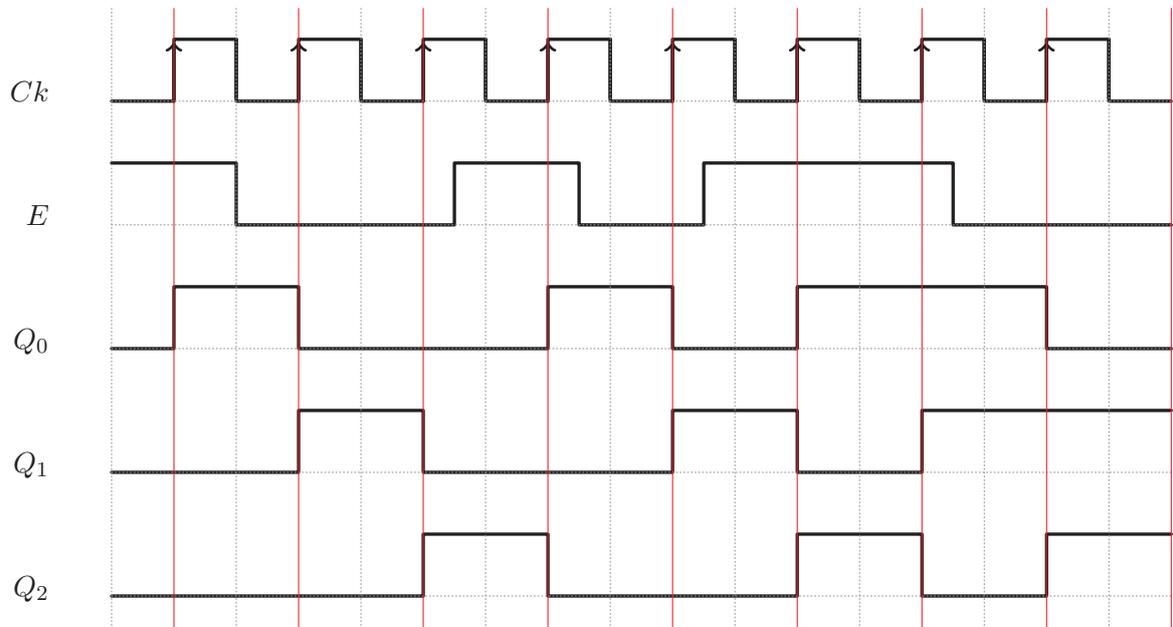- 3 Complete the timing diagram according to the following setup: 3 أكمل المخطط الزمني الآتي حسب التركيب الموضح



4 Record the information ($Q_2Q_1Q_0$) at each instant.

سجّل في كل لحظة المعلومة

N°	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	1	0	0
4	0	0	1
5	0	1	0
6	1	0	1
7	0	1	1
0	1	1	0

5 What does the circuit achieve?

ماذا يعمل هذا التركيب

Shift register

سجّل إزاحة

9.3.10 Quiz n°10


The CD flip flop, defined by the following truth table.

لدينا القلاب CD المعرف بمجدول الحقيقة

C	D	Q^+	
0	0	1	set to 1
0	1	Q	memory
1	0	\overline{Q}	switch
1	1	0	reset

- 1 Provide the complete truth table and create the circuit using only NOR gates.
- 2 Fill in the timing diagram based on the following setup:
- 3 Record the information ($Q_2Q_1Q_0$) at each moment.
- 4 What does the setup achieve?

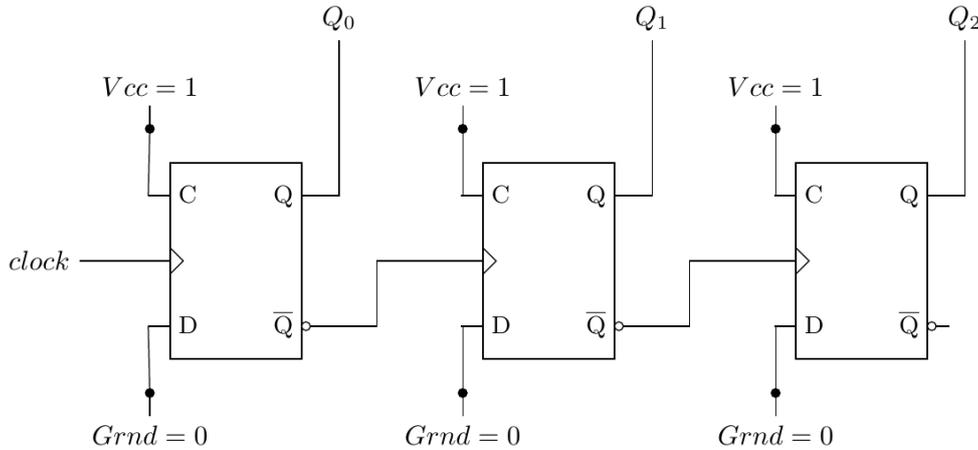- 1 أعط جدول الحقيقة الكامل للدارة، ثم أنجزها بواسطة NOR فقط
- 2 أكمل المخطط الزمني الآتي حسب التركيب الموضح
- 3 سجل في كل لحظة المعلومة ($Q_2Q_1Q_0$)
- 4 ماذا يعمل هذا التركيب



- 1 أعط جدول الحقيقة الكامل للدارة، ثم أنجزها بواسطة NOR فقط

N°	C	D	Q	Q^+
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	0

Karnaugh map

		DQ			
		00	01	11	10
C	0	1	1	1	0
	1	1	0	0	0

We use the second canonical form to work with NOR gates.

نستعمل الشكل القانوني الثاني لأنه يناسب البوابات NOR.

$$Q^+ = (\bar{C} + \bar{Q})(\bar{D} + Q)$$


$$Q^+ = \overline{(\bar{C} + \bar{Q})(\bar{D} + Q)}$$

$$Q^+ = \overline{(\bar{C} + \bar{Q})} + \overline{(\bar{D} + Q)}$$


$$Q^+ = (\bar{C} \downarrow \bar{Q}) \downarrow (\bar{D} \downarrow Q)$$

$$Q^+ = (C \downarrow Q) \downarrow (D \downarrow Q)$$
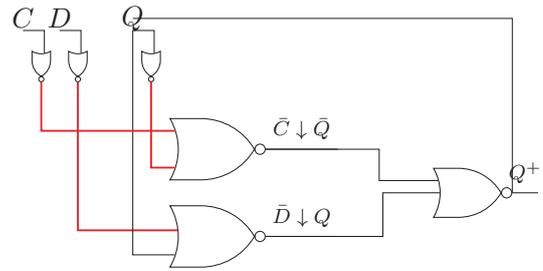
$$Q^+ = ((C \downarrow C) \downarrow (Q \downarrow Q)) \downarrow ((D \downarrow D) \downarrow Q)$$



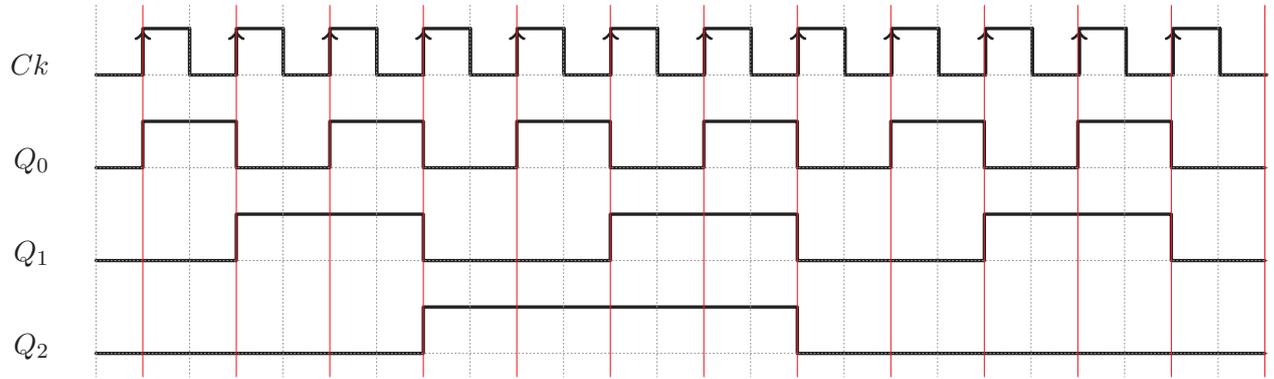Fill in the timing diagram based on the following setup: أكمل المخطط الزمني الآتي حسب التركيب الموضح



Record the information $(Q_2Q_1Q_0)$ at each moment.

سجل في كل لحظة المعلومة

N°	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0

2 What does the setup achieve?

ماذا يعمل هذا التركيب

Modulo 8 counter, counts from 0 to 7.

عداد تصاعدي بترديد 8، يعدّ من 0 إلى 7.

Chapter 10

Exams

امتحانات

10.1 Exams

امتحانات

10.1.1 Subject n°1

01 Exercise n°1 (10pts[1.5, 2.5, 1.5 ,2.5, 1.5])

A factory manufactures products, which must undergo a conformity test for criteria such as weight, size, color, and odor.

- If the product is free from manufacturing defects, it is classified as “first choice”.
- If the product has only one defect, it is classified as “second choice”.
- If the product has two defects, it is classified as “third choice”.
- If the product has more than two defects, it is rejected.

Design the logic circuit that sorts the products according to quality and manufacturing defects.

- Inputs/Outputs
- Truth Table
- Numeric Canonical Forms
- Simplification
- Logic Diagrams

يُنتج مصنع منتجات ، يجب أن تجتاز المنتجات اختبار المطابقة لمعايير الوزن والحجم واللون والرائحة المطابقة لمعايير الوزن والحجم واللون والرائحة

- إذا كان المنتج خاليا من عيوب التصنيع ، فإنه يصنف على أنه من ``الطراز الأول``.
- إذا كان في المنتج عيب واحد ، يصنف على أنه ``طراز ثان``.
- إذا كان المنتج به عيبان ، فإنه يصنف على أنه ``طراز ثالث``.
- إذا كان المنتج به أكثر من عيبين ، فيتم رفضه.

أنجز الدارة المنطقية التي تفرز المنتجات حسب الجودة وعيوب التصنيع. وعيوب التصنيع.

- مداخل ومخارج
- جدول الحقيقة
- الأشكال القانونية الرقمية
- التبسيط
- المخطط

02 Exercise n°2 [4pts]

Redo the circuit from exercise 2 using multiplexers only.

أعد الدارة من التمرين 2 باستخدام مجتمعات فقط.

03 Exercise n°3: [6 pts (1, 2, 1.5, 1.5)]

Consider the JK flip-flop.

- 1 Recall the truth tables of the JK flip-flops
- 2 Complete the timeline according to the following cases
 - a. JK is synchronized on the rising edge.
 - b. JK is synchronized on the falling edge.

لدينا القلاب ج.ك

1 ذكّر بجدول الحقيقة للقلاب


2 أكمل المخطط الزمني حسب الحالات الآتية

a. القلاب متزامن عند الجبهة الصاعدة.

b. القلاب متزامن عند الجبهة النازلة.


on rising edge

بالجبهة الصاعدة

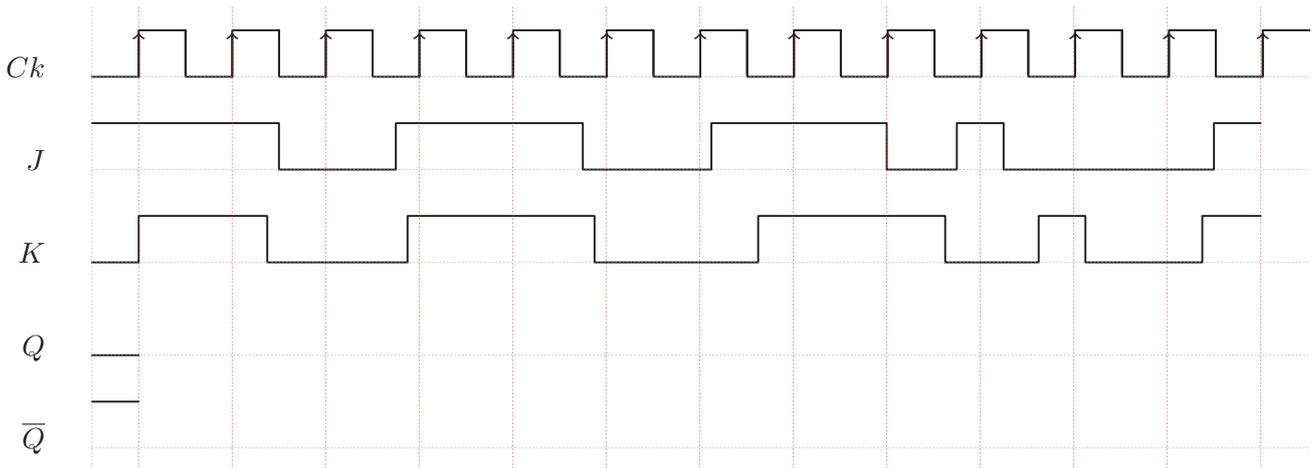

on falling edge

بالجبهة النازلة

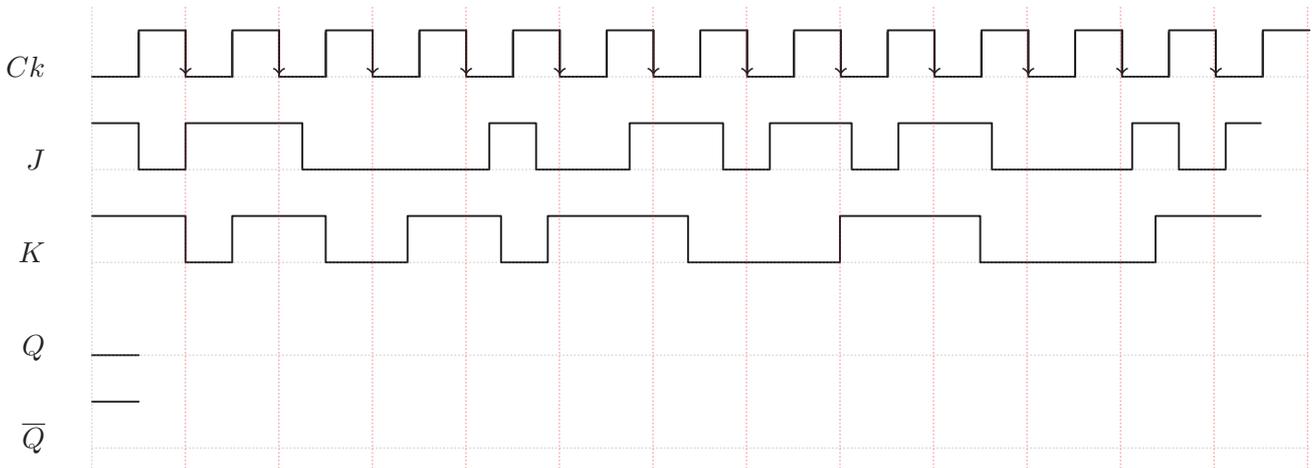

10.1.2 Subject n°2

Correction

إجابة نموذجية

04 Exercise n°1 (9pts:[1, 2, 1, 2, 2, 1])

We want to create a circuit that finds the greatest divisor of a 4-bit binary number (excluding itself).

Create the circuit.

- 1 Input/Output
- 2 Truth Table
- 3 Canonical forms
- 4 Simplification using Karnaugh map
- 5 Express simplified outputs using only NAND gates
- 6 Draw the logic diagram using only NAND gates

نريد تصميم دارة تعطي القاسم الأكبر لعدد ثنائي مكون من 4 بتات (عدا نفسه).
أنجز الدارة المنطقية

- 1 مداخل ومخارج
- 2 جدول الحقيقة
- 3 الأشكال القانونية الرقمية
- 4 التبسيط بجدول كارنوف
- 5 عبّر عن المخارج المبسطة بنفي الوصل NAND فقط
- 6 ارسم المخطط ببوابات NAND فقط

05 Exercise n°2 (5pts)

Redo the circuit from exercise 2 using a decoder and a minimum of logic gates.

أعد رسم دارة التمرين 2 باستخدام مفكك واحد وأقل ما يمكن من البوابات المنطقية.

06 Exercise n°3: (6 pts:[2, 2, 2])

Let's define the XY flip-flop by the following truth table:

X	Y	Q^+
0	0	0
0	1	\overline{Q}
1	0	\overline{Q}
1	1	1

لدينا القلاب XY المعروف بجدول الحقيقة

- 1 Complete the timing diagram for the following cases, and provide the truth table for each case:
 - a. XY is asynchronous.
 - b. XY is synchronized on the rising edge.
 - c. XY is synchronized on the falling edge.

1 أكمل المخطط الزمني حسب الحالات الآتية وأعط جدول الحقيقة لكل حالة

- a. القلاب غير متزامن
- b. القلاب متزامن عند الجبهة الصاعدة
- c. القلاب متزامن عند الجبهة النازلة

Chapter 11

Exam Solution

حلول الامتحانات

11.1 Exam Corrections

11.1.1 Solution of subject n°1

01 Exercise n°1

1 Inputs and outputs definition تعريف المدخل والمخرج

• Inputs المدخل:

- Weight A: 'has a defect' denoted 1 'no defect' denoted 0
- Size B: 'has a defect' denoted 1 'no defect' denoted 0
- Color C: 'has a defect' denoted 1 'no defect' denoted 0
- Smell D: 'has a defect' denoted 1 'no defect' denoted 0

• Outputs المخرج

- First choice C1: 'yes' denoted 1 'no' denoted 0
- Second choice C2: 'yes' denoted 1 'no' denoted 0
- Third Choice C3: 'yes' denoted 1 'no' denoted 0
- Rejected R: 'yes' denoted 1 'no' denoted 0

2 Truth table جدول الحقيقة

N°	A	B	C	D	C1	C2	C3	R
0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	0	0	1	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	1	1	1	0	0	0	1
8	1	0	0	0	0	1	0	0
9	1	0	0	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0	0	1	0
11	1	0	1	1	0	0	0	1
12	1	1	0	0	0	0	0	0
13	1	1	0	1	0	0	0	1
14	1	1	1	0	0	0	0	1
15	1	1	1	1	0	0	0	1

3 Canonical forms الأشكال القانونية

- $C1 = \sum[0]$
- $C1 = \prod[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]$
- $C2 = \sum[1, 2, 4, 8]$
- $C2 = \prod[0, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]$
- $C3 = \sum[3, 5, 6, 9, 10, 12]$
- $C3 = \prod[0, 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15]$
- $R = \sum[7, 11, 13, 14, 15]$
- $R = \prod[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12]$

4 Karnaugh map مخطط كارنوف

- Function C1

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

Simplified form الشكل المبسط

$$C1 = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}$$

- Function C3

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	1	0
	01	0	1	0	1
	11	1	0	0	0
	10	0	1	0	1

Simplified form الشكل المبسط

$$C3 = a.b.\bar{c}.\bar{d} + a.\bar{b}.c.\bar{d} + a.\bar{b}.\bar{c}.d + \bar{a}.b.c.\bar{d} + \bar{a}.b.\bar{c}.d + \bar{a}.\bar{b}.c.d$$

- Function C2

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	0	1
	01	1	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	0	0	0

Simplified form الشكل المبسط

$$C2 = a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d$$

- Function R

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	0
	11	0	1	1	1
	10	0	0	1	0


Simplified form الشكل المبسط

$$R = a.b.c + a.b.d + a.c.d + b.c.d$$

الشكل المبسط Simplified forms

$$\begin{aligned} \rightarrow C1 &= \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} \\ \rightarrow C2 &= a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d \\ \rightarrow C3 &= a.b.\bar{c}.\bar{d} + a.\bar{b}.c.\bar{d} + a.\bar{b}.\bar{c}.d + \bar{a}.b.c.\bar{d} + \bar{a}.b.\bar{c}.d + \bar{a}.\bar{b}.c.d \\ \rightarrow R &= a.b.c + a.b.d + a.c.d + b.c.d \end{aligned}$$

المخططات المنطقية Logic diagram

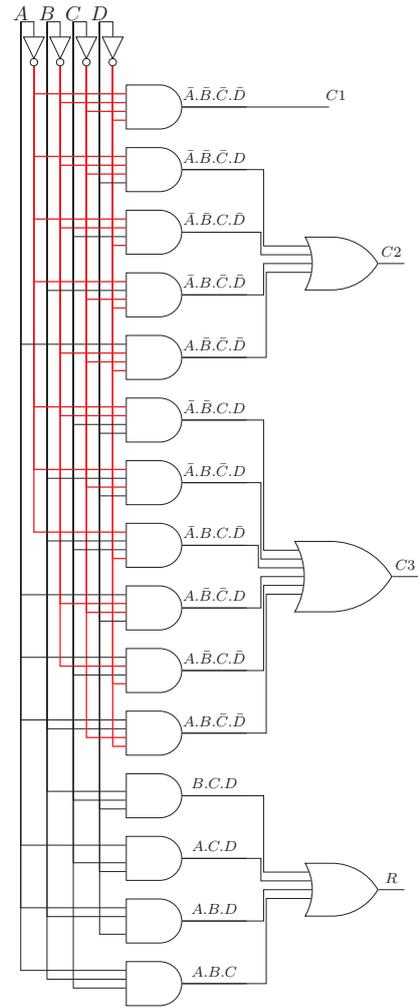

02

Exercise n°2

1 Repeat the circuit from Exercise 2 using the multiplexers only.


أعد الدارة من التمرين 2 باستخدام مجموعات فقط.

لحل هذه المسألة، نستحضر جدول حقيقة الدارة الأولى، ثم نستذكر شكل المجمع ذي 16 مدخلا وجدول حقيقته، ثم نبحث عن التطابق بينهما.

نستذكر شكل المجمع ذي 16 مدخلا وجدول حقيقته، ثم نبحث عن التطابق بينهما.

Block diagram for 16 bits multiplexer

المخطط المصمت لمجمع 16 إلى 1

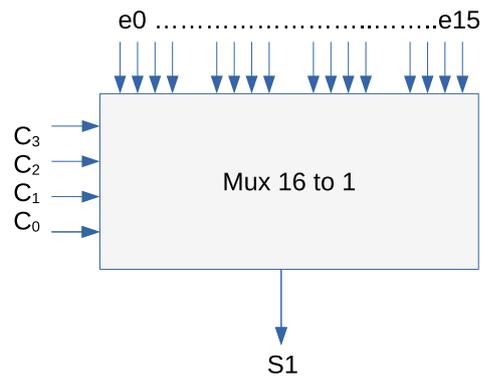

Truth table for 16 bits multiplexer

جدول حقيقة مجمع 16 إلى 1


N°	C ₃	C ₂	C ₁	C ₀	S _{mux}
0	0	0	0	0	e0
1	0	0	0	1	e1
2	0	0	1	0	e2
3	0	0	1	1	e3
4	0	1	0	0	e4
5	0	1	0	1	e5
6	0	1	1	0	e6
7	0	1	1	1	e7
8	1	0	0	0	e8
9	1	0	0	1	e9
10	1	0	1	0	e10
11	1	0	1	1	e11
12	1	1	0	0	e12
13	1	1	0	1	e13
14	1	1	1	0	e14
15	1	1	1	1	e15


Corresponding truth table

جدول حقيقة المطابقة

N°	A	B	C	D	C1	C2	C3	R	S_{mux}
0	0	0	0	0	1	0	0	0	e0
1	0	0	0	1	0	1	0	0	e1
2	0	0	1	0	0	1	0	0	e2
3	0	0	1	1	0	0	1	0	e3
4	0	1	0	0	0	1	0	0	e4
5	0	1	0	1	0	0	1	0	e5
6	0	1	1	0	0	0	1	0	e6
7	0	1	1	1	0	0	0	1	e7
8	1	0	0	0	0	1	0	0	e8
9	1	0	0	1	0	0	1	0	e9
10	1	0	1	0	0	0	1	0	e10
11	1	0	1	1	0	0	0	1	e11
12	1	1	0	0	0	0	0	0	e12
13	1	1	0	1	0	0	0	1	e13
14	1	1	1	0	0	0	0	1	e14
15	1	1	1	1	0	0	0	1	e15


Quality Control Circuit

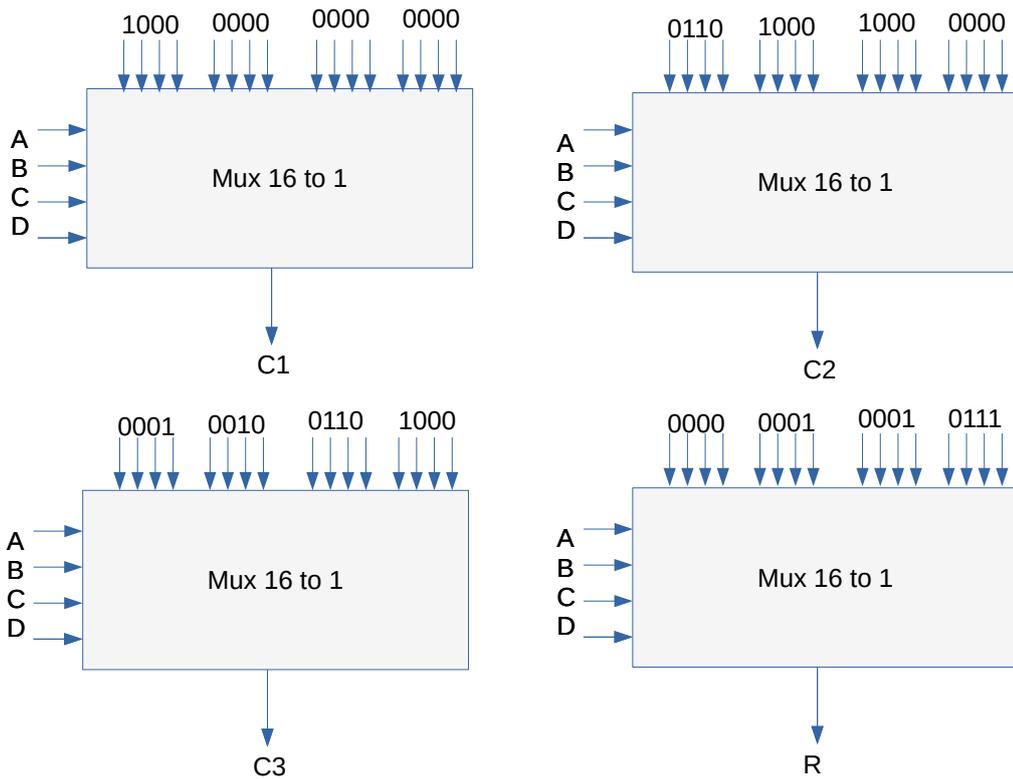

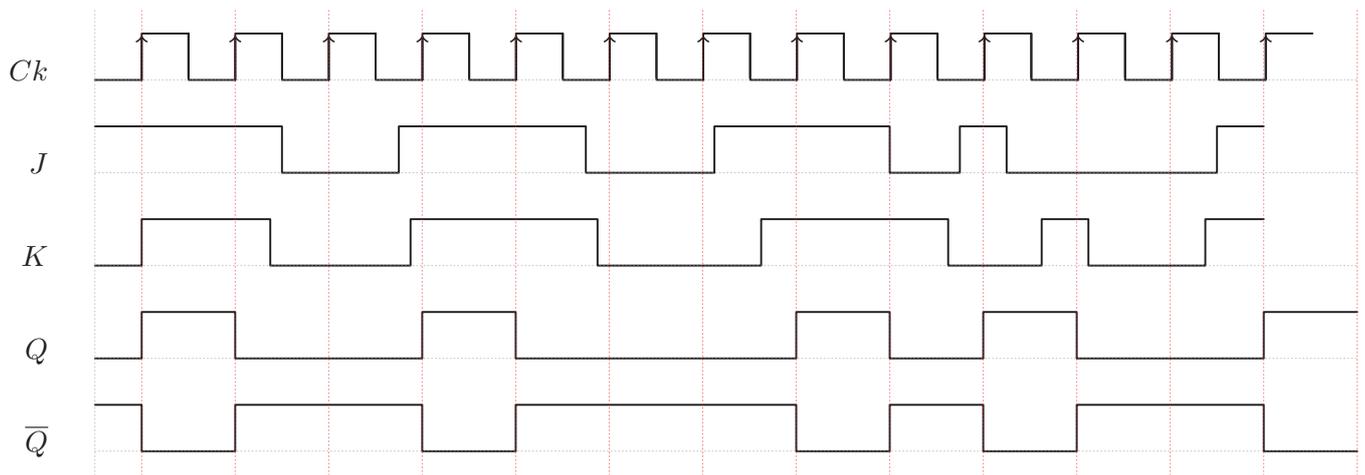

On falling edge

بالجبهة النازلة

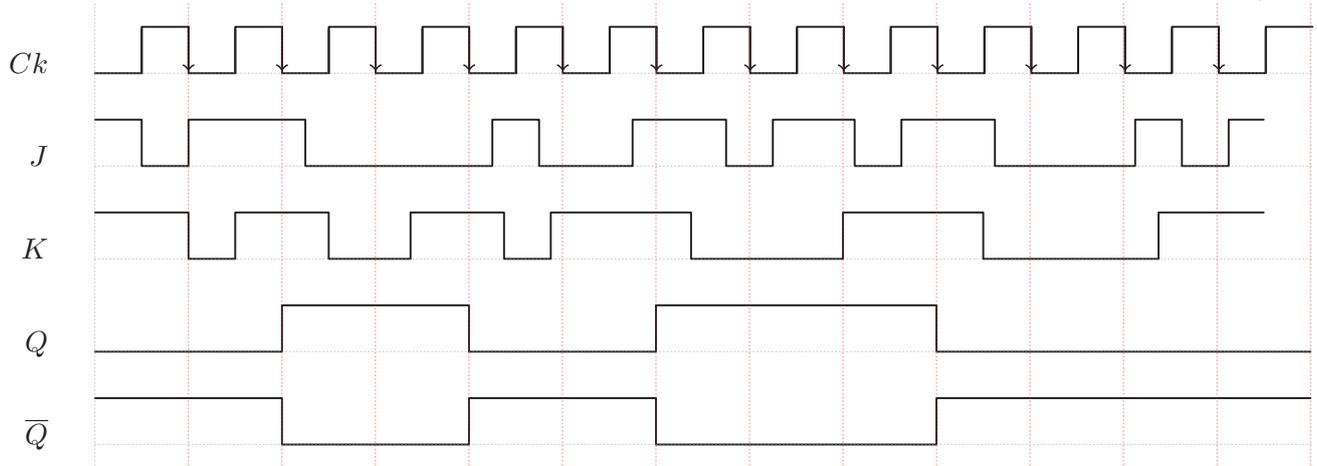

11.1.2 Solution of subject n°2

Correction

إجابة نموذجية

04 Exercise n°1 (9pts:[1, 2, 1, 2, 2, 1])

We want to create a circuit that finds the largest divisor of a 4-bit binary number (excluding itself).

Create the circuit.

- 1 Input/Output
- 2 Truth Table
- 3 Canonical forms
- 4 Simplification using Karnaugh map
- 5 Express simplified outputs using only NAND gates
- 6 Draw the logic diagram using only NAND gates

نريد تصميم دائرة تعطي القاسم الأكبر لعدد ثنائي مكون من 4 بتات (عدا نفسه).
أنجز الدارة المنطقية

- 1 مداخل ومخارج
- 2 جدول الحقيقة
- 3 الأشكال القانونية الرقمية
- 4 التبسيط بجدول كارنوف
- 5 عبّر عن المخارج المبسطة بنفي الوصل NAND فقط
- 6 ارسم المخطط ببوابات NAND فقط

1 Inputs and outputs definition تعريف المداخل والمخارج

- Inputs المداخل: a 4 bits number $N = (ABCD)_2$
- Outputs المخارج The largest divisor $PGD(N)$, 3 bits because $PGD(15) = (5)_{10} = (101)_2$ and $PGD(12) = (6)_{10} = (110)_2$

2 Truth table جدول الحقيقة

N°	A	B	C	D	PGD	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	X	X	X	X
1	0	0	0	1	1	0	0	1
2	0	0	1	0	1	0	0	1
3	0	0	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	2	0	1	0
5	0	1	0	1	1	0	0	1
6	0	1	1	0	3	0	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	1
8	1	0	0	0	4	1	0	0
9	1	0	0	1	3	0	1	1
10	1	0	1	0	5	1	0	1
11	1	0	1	1	1	0	0	1
12	1	1	0	0	6	1	1	0
13	1	1	0	1	1	0	0	1
14	1	1	1	0	7	1	1	1
15	1	1	1	1	5	1	0	1

3 Another Solution حل آخر

N°	A	B	C	D	PGD	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	X	X	X	X
1	0	0	0	1	X	X	X	X
15	1	1	1	1	5	1	0	1

يمكن اعتبار قاسم الصفر الأكبر هو أكبر عدد في الجدول 111 أو 1111.

4 الأشكال القانونية Canonical forms

الشكل القانوني الرقمي هو المطلوب، الشكل القانوني العادي لا يحتسب

- First canonical numeric form; الشكل القانوني الرقمي الأول

$$\rightarrow S2(A, B, C, D) = \sum[8, 10, 12, 14, 15]$$

$$\rightarrow S1(A, B, C, D) = \sum[4, 6, 9, 12, 14]$$

$$\rightarrow S0(A, B, C, D) = \sum[1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15]$$

- Second canonical numeric form; الشكل القانوني الرقمي الثاني

$$\rightarrow S2(A, B, C, D) = \prod[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13]$$

$$\rightarrow S1(A, B, C, D) = \prod[1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15]$$

$$\rightarrow S0(A, B, C, D) = \prod[4, 8, 12]$$

5 مخطط كارنوف Karnaugh map

- الدالة S2 Function

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	X	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	0	1	1
	10	1	0	0	1

الشكل المبسط Simplified form
 $S2 = a.\bar{d} + a.b.c$

- Function S1

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	X	0	0	0
	01	1	0	0	1
	11	1	0	0	1
	10	0	1	0	0

الشكل المبسط Simplified form
 $S1 = b.\bar{d} + a.\bar{b}.c.d$

- Function S0 الدالة

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	X	1	1	1
	01	0	1	1	1
	11	0	1	1	1
	10	0	1	1	1

Simplified form الشكل المبسط

$$S0 = c + d$$


Simplified forms

- $S2(A, B, C, D) = a.\bar{d} + a.b.c$
- $S1(A, B, C, D) = b.\bar{d} + a.\bar{b}.\bar{c}.d$
- $S0(A, B, C, D) = c + d$

6 NAND forms

- $S2(A, B, C, D) = \overline{\overline{a.\bar{d} + a.b.c}}$
 $= \overline{\overline{a.\bar{d}.a.b.c}}$
 $= (a \uparrow \bar{d}) \uparrow (a \uparrow b \uparrow c)$
 $= (a \uparrow (d \uparrow d)) \uparrow (a \uparrow b \uparrow c)$
- $S1(A, B, C, D) = b.\bar{d} + a.\bar{b}.\bar{c}.d = \overline{\overline{b.\bar{d} + a.\bar{b}.\bar{c}.d}}$
 $= \overline{\overline{b.\bar{d}.a.\bar{b}.\bar{c}.d}}$
 $= (b \uparrow (d \uparrow d)) \uparrow (a \uparrow (b \uparrow b) \uparrow (c \uparrow c) \uparrow d)$
- $S0(A, B, C, D) = c + d$
 $= \overline{\overline{c + d}}$
 $= \overline{\bar{c}.\bar{d}}$
 $= (c \uparrow c) \uparrow (d \uparrow d)$

7 Logic diagram المخططات المنطقية

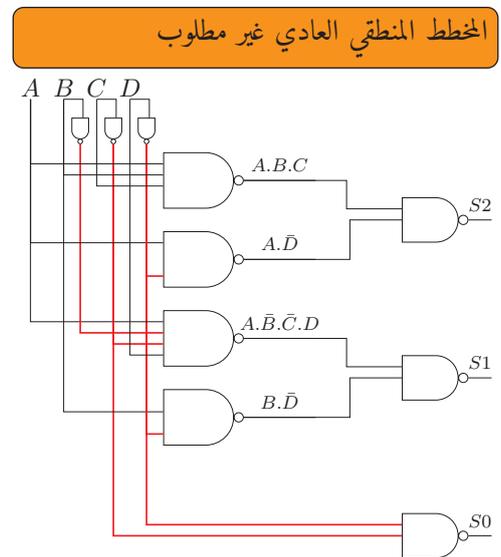

05

Exercise n°2 (5pts)

Redo the circuit from exercise 2 using a decoder and a minimum of logic gates.


أعد رسم دائرة الترميز 2 باستخدام مفكك واحد وأقل ما يمكن من البوابات المنطقية.

Corresponding truth table

N°	A	B	C	D	S2'	S1'	S0'	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15
0	0	0	0	0	X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
11	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
12	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
14	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

We notice that:

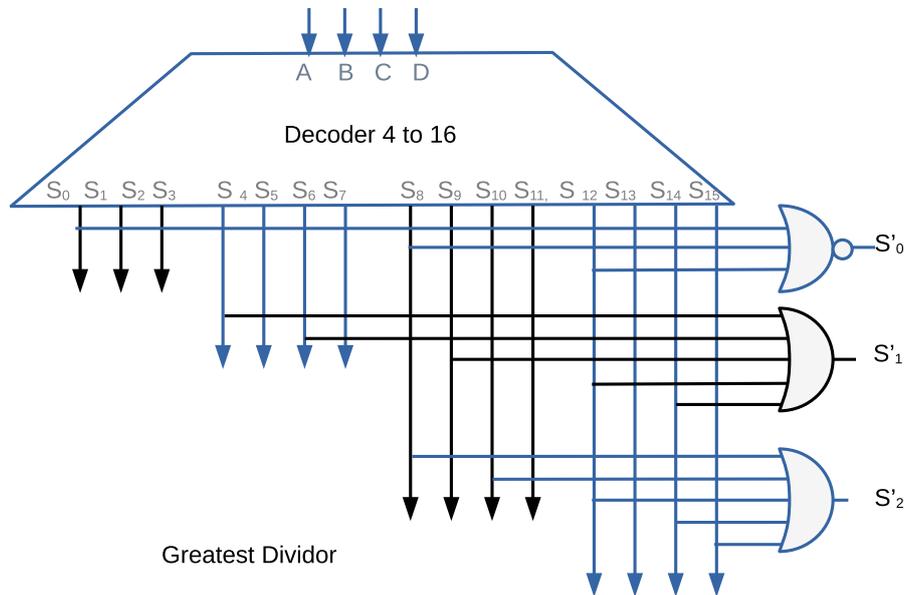- $S_2'(A, B, C, D) = \sum(8, 10, 12, 14, 15) = \sum(S_8, S_{10}, S_{12}, S_{14}, S_{15})$
- $S_1'(A, B, C, D) = \sum(4, 6, 9, 12, 14) = \sum(S_4, S_6, S_9, S_{12}, S_{14})$
- $S_0'(A, B, C, D) = \sum(1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15)$
 $= \sum(S_1, S_2, S_3, S_5, S_6, S_7, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{13}, S_{14}, S_{15})$
 $= \prod(S_0, S_8, S_{12}) = S_0 \downarrow S_8 \downarrow S_{12}$



06

Exercise n°3 : (6 pts:[2, 2, 2])

Let's define the XY flip-flop by the following truth table:

لدينا القلاب XY المعرف بمجدول الحقيقة

X	Y	Q ⁺
0	0	0
0	1	\overline{Q}
1	0	\overline{Q}
1	1	1

1 Complete the timing diagram for the following cases, and provide the truth table for each case:

- XY is asynchronous.
- XY is synchronized on the rising edge.
- XY is synchronized on the falling edge.


1 أكمل المخطط الزمني حسب الحالات الآتية وأعط جدول الحقيقة لكل حالة

- القلاب غير متزامن
- القلاب متزامن عند الجبهة الصاعدة
- القلاب متزامن عند الجبهة النازلة

Notes: Truth table 1pt, Asyn 2, rising edge 1.5, falling edge 1.5


Truth table (Asynchronous case)

X	Y	Q^+
0	0	0
0	1	\overline{Q}
1	0	\overline{Q}
1	1	1

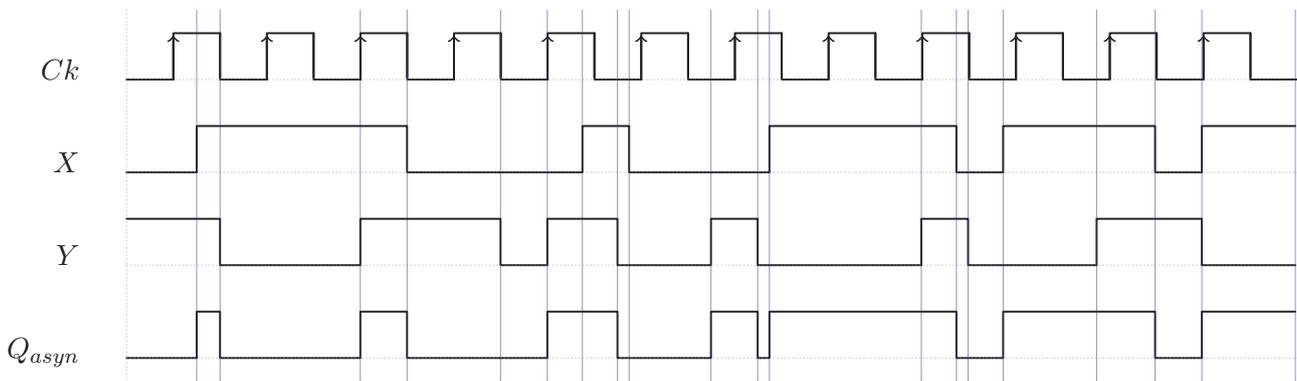


Truth table(Synchronous case on the rising edge)

Ck	X	Y	Q^+
0/1	X	X	Q
\uparrow	0	0	0
\uparrow	0	1	\overline{Q}
\uparrow	1	0	\overline{Q}
\uparrow	1	1	1

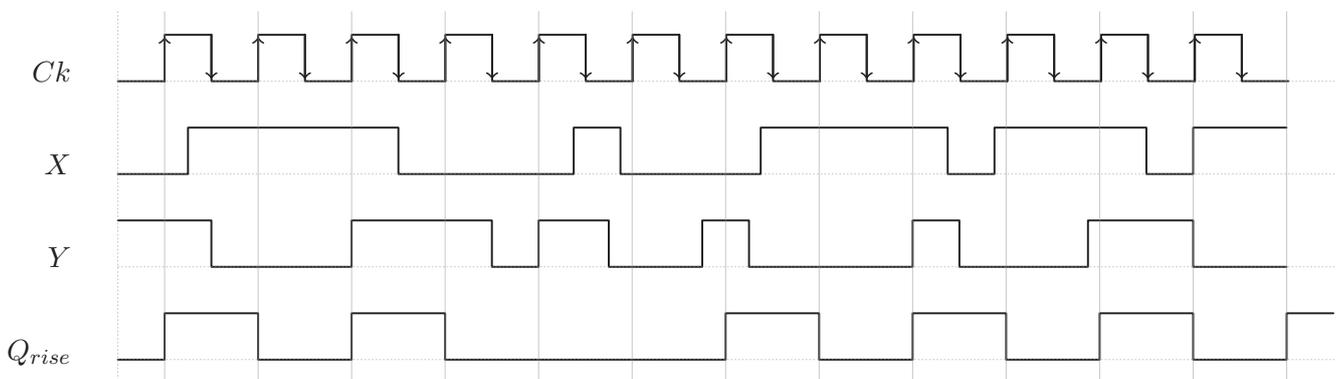

Truth table(Synchronous case on the falling edge)

Ck	X	Y	Q^+
0/1	X	X	Q
\downarrow	0	0	0
\downarrow	0	1	\overline{Q}
\downarrow	1	0	\overline{Q}
\downarrow	1	1	1

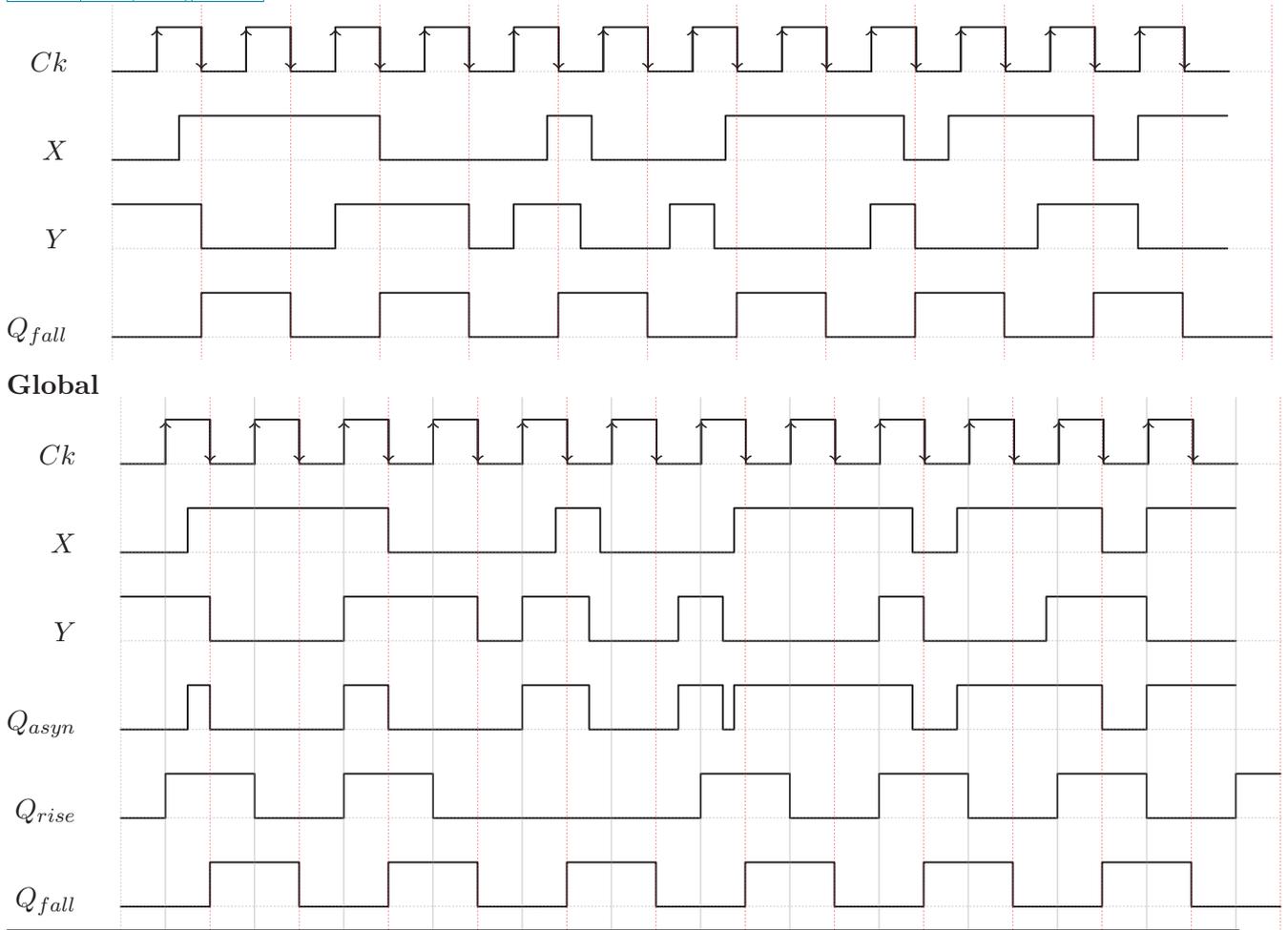

Chapter 12

Appendices

ملحقات

هذه قائمة من المراجع والموارد المفيدة لطالب السنة الأولى لإعلام آلي:

12.0.1 Books

كتب

- كتاب نبراس: دليل المصطلحات للشعب التقنية <http://nibras.sf.net> (Zerrouki, 2012).
- Ait-Aoudia Samy, Architecture des systèmes informatiques, OPU, 2012, (Ait-Aoudia, 2012).
- Drias-Zerkaoui Habiba Introduction à l'architecture des ordinateurs, OPU, 2003 (Drias-Zerkaoui, 2003).
- M.C. Belaid, Algèbre de Boole et Fonctions Logiques, Pages bleus, 2007 (Belaid, 2007a).
- M.C. Belaid, Circuits Logiques Combinatoires et Séquentiel, Pages bleus, 2007 (Belaid, 2007b).
- Souag Nadia, Logique combinatoire: Exercices corrigés (Souag, 2013),

12.0.2 Courses online

دروس أونلاين

- Computer science courses by Taha Zerrouki: <http://infobouirauniv.wordpress.com> (Zerrouki, 2013)
- Cours Structure machine par Hakim Amrouche <http://amrouche.esi.dz> (Amrouche, 2021)
- TD et Examen par Pr. Amar Balla: <http://balla.esi.dz/> (Balla, 2021)
- TD et Examen par Kara Abdelaziz: <https://www.el-kalam.com/> (Abdelaziz, 2022)
- <http://www.allaboutcircuits.com/>
- DZuniv Le paradis des étudiants <https://dzuniv.com/>

12.0.3 Youtube Channels

دروس فيديو على يوتيوب

• 1. قناة الدكتور طه زروقي <https://www.youtube.com/@taha.zerrouki>

→ دروس بنية الآلة¹

→ فصل الدارات التوفيقية²

• machine Structure 2 الجبر البولياي بنية الآلة³

12.0.4 Software

برامج وتطبيقات

- تطبيق نبراس: دليل المصطلحات للشعب التقنية <http://nibras.sf.net>
- Multimedia logic simulation software <http://multimedialogic.sourceforge.net/>

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL6rWyhpXGJmdxzoRZXGh5CTC4A3dF860T>¹
<https://www.youtube.com/playlist?list=PL6rWyhpXGJmdNW1t1jgNu5etFrLNZE1aI>²
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLUfAL3A5C7Tu3BfmPdawyTIuwEDsJlIzV>³

قائمة المصطلحات، إنجليزي/فرنسي/عربي، تم إعداد المصطلحات بتصرف وفقاً للمصادر الآتية، مع مراعاة مطابقتها للمناهج الدراسي في الثانوية: (الدار العربية للعلوم، 1990)، (المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، 2004)، (Zerrouki، 2012)، (Zerrouki، 2013).

12.1.1 مرتبة أبجدياً حسب الحرف العربي

Automatic [<i>Automatique</i>]	آلي	Algorithmic [<i>Algorithmique</i>]	الخوارزميات
Initialization [<i>Initialisation</i>]	ابتداء	ASCII [<i>Ascii</i>]	الشفرة الأمريكية القياسية لتبادل المعلومات
Alphabet [<i>Alphabet</i>]	أبجدية	Fixed point [<i>Virgule fixe</i>]	الفاصلة الثابتة
Meeting [<i>Réunion</i>]	اتحاد	Float point [<i>Virgule flottante</i>]	الفاصلة العائمة
Retain [<i>Retenir</i>]	احتفظ يحتفظ	Determining [<i>Déterminant</i>]	المحدد
Inclusion [<i>Inclusion</i>]	احتواء	command [<i>Commande</i>]	أمر - تعليمة، تحكم
Contact details [<i>Coordonnées</i>]	إحداثيات	Realization [<i>Réalisation</i>]	إنجاز
Choice [<i>Choix</i>]	اختيار	Perform [<i>Effectuer</i>]	أُنجز ينجز
Selection [<i>Sélection</i>]	اختيار	Decrease [<i>Diminuer</i>]	أنقص ينقص
Encoder [<i>Encodeur</i>]	أداة الترميز	Optimization [<i>Optimisation</i>]	إيجاد الأمثل
Multiplier [<i>Multipliateur</i>]	أداة ضرب (رياضيات)	Rest [<i>Reste</i>]	بأقي
If [<i>If</i>]	إذا	Modular [<i>Modulaire</i>]	بالتجزئة
If [<i>Si</i>]	إذا كان	Gradually [<i>Au fur et à mesure</i>]	بالتوالي - بالتتابع -
so [<i>Donc</i>]	إذن		
Transmission [<i>Transmission</i>]	إرسال		
Shift [<i>Déplacement</i>]	إزاحة	Obvious [<i>Evident</i>]	بديهي، واضح
Base [<i>Base</i>]	أساس، قاعدة	Sub-program [<i>Sous-programme</i>]	برنامج فرعي
Replacement [<i>Remplacement</i>]	استبدال	Demonstration [<i>Démonstration</i>]	برهان
Restitution [<i>Restitution</i>]	استرجاع	Label [<i>Etiquette</i>]	بطاقة
Restore [<i>Restituer</i>]	استرجع يسترجع	Dimension [<i>Dimension</i>]	بعد (أبعاد)
Involvement [<i>Implication</i>]	استلزام	Dimension [<i>Dimension</i>]	بعد (أبعاد)
Identifier [<i>Identificateur</i>]	اسم مميز (معرف)	Access [<i>Accès</i>]	بلوغ، وصول، دخول
Signal [<i>Signal</i>]	إشارة	Article [<i>Article</i>]	بند
Convention [<i>Convention</i>]	اصطلاح	Machine structure [<i>Structure machine</i>]	بنية الآلة
Lower [<i>Inférieur</i>]	أصغر		
On the other hand [<i>D'autre part</i>]	إضافة إلى / رد على	Data [<i>Données</i>]	بيانات، معطيات
ذلك / من جهة أخرى		Influence [<i>Influence</i>]	تأثير
Reset [<i>RAZ (remise à zéro)</i>]	إعادة إلى الصفر (تصفير)	Compilation [<i>Compilation</i>]	تأليف - تصنيف - ترجمة،
Implementation [<i>Mise en œuvre</i>]	إعداد	Divergence [<i>Divergence</i>]	تباعد
Configuration [<i>Configuration</i>]	إعدادات، شكل، مظهر	Permutation [<i>Permutation</i>]	تبدیل
Give [<i>Donner</i>]	أعطى يعطي	Commutative [<i>Commutatif</i>]	تبدیلی
Restriction [<i>Restriction</i>]	اقتصار	Series [<i>Série (en série)</i>]	تتابع (على التوالي)
Read [<i>Read</i>]	اقرأ	Compatibility [<i>Compatibilité</i>]	تجانس، تلاؤم
Superior [<i>Supérieur</i>]	أكبر من	Association [<i>Association</i>]	تجميع
Acquire [<i>Acquérir</i>]	اكتسب	Associative [<i>Associatif</i>]	تجميعي
The numbers of significance [<i>Chiffres significatifs</i>]		Update [<i>Mise à jour</i>]	تحديث
الأرقام ذات الدلالة		Editing [<i>Edition</i>]	تحرير، تعديل، نشر
Optimal [<i>Optimal</i>]	الأمثل (الأفضل)	Conversion [<i>Conversion</i>]	تحويل
Algebraic structure [<i>Structure algébrique</i>]	البنية الجبرية	Assignment [<i>Affectation</i>]	تخصيص
		Flow [<i>Flux</i>]	تدفق
		Verification [<i>Vérification</i>]	تدقيق

Recursive [<i>Récuratif</i>]	تراجعي	PC Personal Computer [<i>Pc personal computer</i>]	
Recurrence [<i>Récurivité</i>]	تراجعية	حاسوب شخصي	
Order [<i>Ordre</i>]	ترتيب	Quotient [<i>Quotient</i>]	حاصل القسمة
Modulo (mod) [<i>Modulo (mod)</i>]	ترديد (باقي القسمة)	Case [<i>Cas</i>]	حالة
Composition [<i>Composition</i>]	تركيب	Term [<i>Terme</i>]	حد
Designate [<i>Désigne</i>]	ترمز لـ	Limit [<i>Borne</i>]	حد، طرف
Coding [<i>Codage</i>]	ترميز	Character [<i>Caractère</i>]	حرف / رمز (مخرف)
Notation [<i>Notation</i>]	ترميز	Field [<i>Champ</i>]	حقل
Growth [<i>Croissance</i>]	تزايد	Real [<i>Réel</i>]	حقيقي
Power supply [<i>Alimentation</i>]	تزويد - تغذية	Solve [<i>Résoudre</i>]	حل يحلّ
Record [<i>Record</i>]	تسجيلة	Loop [<i>Boucle</i>]	حلقة
Management [<i>Gestion</i>]	تسيير - إدارة	Memory space [<i>Espace mémoire</i>]	حيز الذاكرة (سعة
Statement [<i>Déclaration</i>]	تصريح، إعلان	Particular [<i>Particulier</i>]	الذاكرة)
Design [<i>Conception</i>]	تصميم - تصور	Store [<i>Stocker</i>]	خاص
Application [<i>Application</i>]	تطبيق	Line [<i>Ligne</i>]	خزن يحزن
Expression [<i>Expression</i>]	تعبير، عبارة	False [<i>Faux</i>]	خط
Enumeration [<i>Énumération</i>]	تعداد	Iteration [<i>Itération</i>]	خطأ
Definition [<i>Définition</i>]	تعريف	Linear [<i>Linéaire</i>]	خطوة
Comment [<i>Commentaire</i>]	تعليق	Cell [<i>Cellule</i>]	خطي
Instruction [<i>Instruction</i>]	تعليمية - أمر	Circuit [<i>Circuit</i>]	خلية
Fork [<i>Branchement</i>]	تفرع	Sequential circuit [<i>Circuit séquentiel</i>]	دائرة
Decomposition [<i>Décomposition</i>]	تفكيك	Logical circuit [<i>Circuit logique</i>]	دائرة سببية
Intersection [<i>Intersection</i>]	تقاطع	Function [<i>Fonction</i>]	دائرة منطقية
Equivalence [<i>Équivalence</i>]	تكافؤ	Exponential [<i>Exponentiel</i>]	دالة
Symmetrical [<i>Symétrique</i>]	تناظري	Sinus [<i>Sinus</i>]	دالة الأس
Coordination [<i>Coordination</i>]	تنسيق	Degree [<i>Degré</i>]	دالة جيب
Execution [<i>Exécution</i>]	تنفيذ، إنجاز	Check [<i>Vérifier</i>]	درجة
Parallel (in parallel) [<i>Parallèle (en parallèle)</i>]	توازي	Hint [<i>Indice</i>]	دقق يدقق
(على التوازي)		Rotation [<i>Rotation</i>]	دليل
Directive [<i>Directive</i>]	توجيه (توجيهات)	Cycle [<i>Cycle</i>]	دوران
Distributive [<i>Distributif</i>]	توزيحي	Memory [<i>Mémoire</i>]	دورة
Combination [<i>Combinaison</i>]	توفيقية	RAM (Random Access Memory) [<i>RAM (random access memory)</i>]	ذاكرة
Combinatorial [<i>Combinatoire</i>]	توفيقي	Rom (Read Only Memory) [<i>RÔM (read only memory)</i>]	ذاكرة الوصول العشوائي
Stream [<i>Courant</i>]	تيار	Central memory [<i>Mémoire central</i>]	ذاكرة قراءة فقط
Constant [<i>Constant</i>]	ثابت	Significant [<i>Significatif</i>]	ذاكرة مركزية
Secondary [<i>Secondaire</i>]	ثانوي	Header [<i>Entête</i>]	ذو معنى
Secondary memory [<i>Mémoire secondaire</i>]	ثانوية	Rank [<i>Ordre</i>]	رأسية (صدر)
Byte [<i>Octet</i>]	ثمانية أرقام ثنائية	Rank [<i>Rang</i>]	رتبة
Binary [<i>Binaire</i>]	ثنائي	Digital [<i>Numérique</i>]	رتبة
Arroy [<i>Array</i>]	جدول	Bit (Binary Digit) [<i>Bit (binary digit)</i>]	رغمي
Table [<i>Tableau</i>]	جدول	Symbol [<i>Symbole</i>]	رقم ثنائي
Truth table [<i>Table de vérité</i>]	جدول الحقيقة (منطق)	Synchronize [<i>Synchroniser</i>]	رمز
Root [<i>Racine</i>]	جذر	Time [<i>Temps</i>]	زامن يزامن
Square root [<i>Racine carrée</i>]	جذر تربيعي	Couple [<i>Couple</i>]	زمن
Cubic root [<i>Racine cubique</i>]	جذر تكعيبي	Even [<i>Pair</i>]	زوج، ثنائية
Module [<i>Module</i>]	جزء	Static [<i>Statique</i>]	زوجي
Part [<i>Partie</i>]	جزء	Negative [<i>Négatif</i>]	ساكن
Addition [<i>Addition</i>]	جمع	Register [<i>Registre</i>]	سالب
Device [<i>Dispositif</i>]	جهاز - مكوّن		بيجل
Computer [<i>Ordinateur</i>]	حاسوب		

Line [<i>Ligne</i>]	سطر	Odd [<i>Impair</i>]	فردى
Capacity [<i>Capacité</i>]	سعة	Assumption [<i>Hypothèse</i>]	فرضية
serie [<i>Chaîne</i>]	سلسلة	Action [<i>Action</i>]	فعل، عملية - عمل
Semiconductor [<i>Semi-conducteur</i>]	شبه موصل أو شبه ناقل	Effective [<i>Effectif</i>]	فعلي
Charge [<i>Charge</i>]	شحنة	Decoding [<i>Décodage</i>]	فك الترميز
Condition [<i>Condition</i>]	شرط، قيد	Concerning [<i>Concernant</i>]	فيما يخص
Shape [<i>Forme</i>]	شكل	List [<i>Liste</i>]	قائمة
Formal [<i>Formel</i>]	شكلي	Reducible [<i>Réductible</i>]	قابل للاختزال
Object [<i>Objet</i>]	شيء - كائن	Divisible [<i>Divisible</i>]	قابل للقسمة
Configure [<i>Configurer</i>]	صاغ، أعدّ	Rule [<i>Règle</i>]	قاعدة
Design [<i>Concevoir</i>]	صمم - تصور	Law [<i>Loi</i>]	قانون
Industrial [<i>Industriel</i>]	صناعي	Canonical [<i>Canonique</i>]	قانوني
TRUE [<i>Vrai</i>]	صواب، حقيقي	Division [<i>Division</i>]	قسمة
Image [<i>Image</i>]	صورة	Euclidean division [<i>Division euclidienne</i>]	قسمة
Formula [<i>Formule</i>]	صيغة	إقليدية	قلاب - نطاط
Multiplication [<i>Multiplication</i>]	ضرب	Flip flop [<i>Bascule</i>]	قواعد كتابة
Multiplication [<i>Multiplication</i>]	ضرب (رياضيات)	Writing rules [<i>Règles d'écriture</i>]	قياسي - مواصف
Printer [<i>Imprimante</i>]	طابعة	Normalized [<i>Normalisée</i>]	قيمة
Natural [<i>Naturel</i>]	طبيعي	Value [<i>Valeur</i>]	قيمة قصوى
Substraction [<i>Soustraction</i>]	طرح	Maximum [<i>Maximum</i>]	كلمة
Manner [<i>Manière</i>]	طريقة	Block [<i>Bloc</i>]	كرر يكرر
Method [<i>Méthode</i>]	طريقة	Repeat [<i>Répéter (repeat)</i>]	كروي
Way [<i>Façon</i>]	طريقة	Spherical [<i>Sphérique</i>]	كهربائي
Overflow [<i>Débordement</i>]	ظفح (فيضان)	Electric [<i>Electrique</i>]	كوّن يكوّن
To treat [<i>Traiter</i>]	عالج يعالج	Constitute (it constitutes) [<i>Constituer (il constitue)</i>]	لكل، من أجل
High [<i>Haut</i>]	عالي	For [<i>For</i>]	ما دام
Operand [<i>Opérande</i>]	عامل (رياضي)	While [<i>Tant que</i>]	مؤشر - قرينة
Factor [<i>Facteur</i>]	عامل (عوامل)	Indicator [<i>Indicateur</i>]	مؤقت
Vector operator [<i>Opérateur vectoriel</i>]	عامل شعاعي	Buffer [<i>Tampon</i>]	مباشر
Express [<i>Exprimer</i>]	عبر يعبر	Direct [<i>Direct</i>]	مبدأ
Number [<i>Nombre</i>]	عدد	Origin [<i>Origine</i>]	متتابع
Integer [<i>Entier</i>]	عدد صحيح	Successive [<i>Successif</i>]	متتالية
Integer [<i>Integer</i>]	عدد صحيح	Suite [<i>Suite</i>]	متجانس
BCD: Binary Coded Decimal [<i>BCD: Binary Coded decimal</i>]	عدد عشري مرّم في النظام الثنائي	Homogeneous [<i>Homogène</i>]	متزامن؟ غير متزامن
Random [<i>Aléatoire</i>]	عشوائي	Synchronous? Asynchronous [<i>Synchrone ? Asynchrone</i>]	متعددي
Random [<i>Random</i>]	عشوائي	Transitive [<i>Transitif</i>]	متّم
Organ [<i>Organe</i>]	عضو	Complement [<i>Complément</i>]	متّم - إلى
Relationship [<i>Relation</i>]	علاقة	one's complement [<i>Complément à un</i>]	الواحد
Respectively [<i>Respectivement</i>]	على الترتيب	Two's complement [<i>Complément Vrai à deux</i>]	متّم
Operation [<i>Opération</i>]	عملية	Alterate [<i>Alternée</i>]	متناوب
Column [<i>Colonne</i>]	عمود	Interval [<i>Intervalle</i>]	مجال
Address [<i>Adresse</i>]	عنوان	Sum [<i>Somme</i>]	مجموع
Mean [<i>Signifier</i>]	عنى يعني	Set [<i>Ensemble</i>]	مجموعة
Asynchronous? synchronous [<i>Asynchrone ? synchrone</i>]	غير متزامن؟ متزامن	Got [<i>Obtenu</i>]	محصل عليه
Undetermined [<i>Indéterminé</i>]	غير محدد	Outputs [<i>Sorties</i>]	مخارج
Mouse [<i>Sourie</i>]	فأرة	Buffer [<i>Buffer</i>]	مخزن مؤقت

Buffer [<i>Tampon</i>]	مخزن مؤقت	Sequencer [<i>Séquenceur</i>]	منسق، متابع
Diagram [<i>Schéma</i>]	مخطط - رسم توضيحي	Boolean [<i>Boolean</i>]	منطقي، بولياني
Entry [<i>Entrée</i>]	مداخل	Reflexive [<i>Réflexif</i>]	منعكس
Integrated [<i>Intégré</i>]	مدمج	Generator [<i>Générateur</i>]	مولّد
Conjugate [<i>Conjugué</i>]	مرافق	Characteristic [<i>Caractéristique</i>]	ميزة
Corresponding [<i>Correspondant</i>]	مرافق	Driver [<i>Conducteur</i>]	ناقل، موصل
Peripheral devices [<i>Périphériques</i>] (ج ملحقة)	مرافق، ملحقات	Impulse [<i>Impulsion</i>]	نبضة
dependent [<i>Dépendant</i>]	مرتبط	Result [<i>Conséquence</i>]	نتيجة
Related [<i>Lié</i>]	مرتبط	Result [<i>Résultat</i>]	نتيجة
Attached [<i>Muni</i>]	مرافق بـ	Relative [<i>Relatif</i>]	نسبي
Complex [<i>Complexe</i>]	مركب - معقد	Relatively [<i>Relativement</i>]	نسبياً
Coder [<i>Codeur</i>]	مُررّز (أداة الترميز)	Sequence [<i>Séquence</i>]	نسق، تتابع
Disadvantages [<i>Inconvénients</i>]	مساوئ	Text [<i>Texte</i>]	نص
Equality [<i>Egalité</i>]	مساواة	System [<i>Système</i>]	نظام
Stable [<i>Stable</i>]	مستقرّ	Theorem [<i>Théorème</i>]	نظرية
Continuous [<i>Continu</i>]	مستمر	Execute [<i>Exécuter</i>]	نفذ، أنجز
Level [<i>Niveau</i>]	مستوى	End [<i>End</i>]	نهاية
Identical [<i>Identique</i>]	مطابق	Type [<i>Type</i>]	نوع
Identification [<i>Identification</i>]	مطابقة - تعرف على الهوية	Species [<i>Espèce</i>]	نوع، فصيلة
Equation [<i>Equation</i>]	معادلة	And [<i>And</i>]	و (الوصل)
Reciprocal [<i>Réciproque</i>]	معاكس	Else [<i>Else</i>]	وإلا (إذا لم يكن)
Microprocessor [<i>Microprocesseur</i>]	معالج مصغر	Otherwise [<i>Si non</i>]	وإلا (إذا لم يكن)
Treatment [<i>Traitement</i>]	معالجة	Exchange unit [<i>Unité d'échange</i>]	وحدة التبادل
Coefficient [<i>Coéfficient</i>]	معامل	Control unit [<i>Unité de commande</i>]	وحدة التحكم
Null [<i>Nul</i>]	معدوم	ALU (arithmetic and logical unit) [<i>UAL (Unité arithmétique et logique)</i>]	وحدة الحساب والمنطق
Comparator [<i>Compareur</i>]	مُقارن (أداة مقارنة)	Unique/ unitary [<i>Unique/ unitaire</i>]	وحيد/ واحدي
Comparison [<i>Comparaison</i>]	مقارنة	Settings [<i>Paramètres</i>]	وسائط
Article [<i>Article</i>]	مقال	Functioning [<i>Fonctionnement</i>]	وظيفة (عمل)
Resistance [<i>Résistance</i>]	مقاومة	Function [<i>Fonction</i>]	وظيفة (عملية)
Admitted [<i>Admis</i>]	مقبول	Generate [<i>Engendrer</i>]	ولّد يولّد
Condensed [<i>Condensé</i>]	مكثف - كثيف	Match [<i>Correspondre</i>]	يرافق يراسل
Note [<i>Remarque</i>]	ملاحظة	Note [<i>Note</i>]	يرمز له بـ
File [<i>Fichier</i>]	ملف	Left [<i>Gauche</i>]	يسار
Gega [<i>Géga</i>]	مليار	right [<i>Droite</i>]	يمين
Mega [<i>Méga</i>]	مليون	Agree (it is suitable) [<i>Convenir (il convient)</i>]	يناسب
Graph [<i>Grphe</i>]	منحنى، بيان	Exist [<i>Existe</i>]	يوجد

12.1.2 مرتبة أبجدياً حسب الحرف اللاتيني

Access [<i>Accès</i>]	بلوغ، وصول، دخول	Check [<i>Vérifier</i>]	دقق يدقق
Acquire [<i>Acquérir</i>]	اكتسب	Choice [<i>Choix</i>]	اختيار
Action [<i>Action</i>]	فعل، عملية - عمل	Circuit [<i>Circuit</i>]	دارة
Addition [<i>Addition</i>]	جمع	Coder [<i>Codeur</i>]	مرمّز (أداة الترميز)
Address [<i>Adresse</i>]	عنوان	Coding [<i>Codage</i>]	ترميز
Admitted [<i>Admis</i>]	مقبول	Coefficient [<i>Coéfficient</i>]	معامل
Agree (it is suitable) [<i>Convenir (il convient)</i>]	يناسب	Column [<i>Colonne</i>]	عمود
Algebraic structure [<i>Structure algébrique</i>]	البنية الجبرية	Combination [<i>Combinaison</i>]	توفيقية
Algorithmic [<i>Algorithmique</i>]	الخوارزميات	Combinatorial [<i>Combinatoire</i>]	توفيقي
Alphabet [<i>Alphabet</i>]	أبجدية	command [<i>Commande</i>]	أمر - تعليمة، تحكم
Alternate [<i>Alternée</i>]	متناوب	Comment [<i>Commentaire</i>]	تعليق
ALU (arithmetic and logical unit) [<i>UAL (Unité arithmétique et logique)</i>]	وحدة الحساب والمنطق	Commutative [<i>Commutatif</i>]	تبديلي
And [<i>And</i>]	و (الوصل)	Comparator [<i>Compareur</i>]	مُقارن (أداة مقارنة)
Application [<i>Application</i>]	تطبيق	Comparison [<i>Comparaison</i>]	مقارنة
Arroy [<i>Array</i>]	جدول	Compatibility [<i>Compatibilité</i>]	تجانس، تلاؤم
Article [<i>Article</i>]	بند	Compilation [<i>Compilation</i>]	تأليف - تصنيف - ترجمة،
Article [<i>Article</i>]	مقال	Complement [<i>Complément</i>]	متمم
ASCII [<i>Ascii</i>]	الشفرة الأمريكية القياسية لتبادل المعلومات	Complex [<i>Complexe</i>]	مركّب - معقّد
Assignment [<i>Affectation</i>]	تخصيص	Composition [<i>Composition</i>]	تركيب
Association [<i>Association</i>]	تجميع	Computer [<i>Ordinateur</i>]	حاسوب
Associative [<i>Associatif</i>]	تجميعي	Concerning [<i>Concernant</i>]	فيما يخص
Assumption [<i>Hypothèse</i>]	فرضية	Condensed [<i>Condensé</i>]	مكثّف - كثيف
Asynchronous? synchronous [<i>Asynchrone ? synchrone</i>]	غير متزامن؟ متزامن	Condition [<i>Condition</i>]	شرط، قيد
Attached [<i>Muni</i>]	مرفق بـ	Configuration [<i>Configuration</i>]	إعدادات، شكل، مظهر
Automatic [<i>Automatique</i>]	آلي	Configure [<i>Configurer</i>]	صاغ، أعدّ
Base [<i>Base</i>]	أساس، قاعدة	Conjugate [<i>Conjugué</i>]	مرافق
BCD: Binary Coded Decimal [<i>BCD: Binary Coded decimal</i>]	عدد عشري مرمّز في النظام الثنائي	Constant [<i>Constant</i>]	ثابت
Binary [<i>Binaire</i>]	ثنائي	Constitute (it constitutes) [<i>Constituer (il constitue)</i>]	كوّن يكون
Bit (Binary Digit) [<i>Bit (binary digit)</i>]	رقم ثنائي	Contact details [<i>Coordonnées</i>]	إحداثيات
Block [<i>Bloc</i>]	كلمة	Continuous [<i>Continu</i>]	مستمر
Boolean [<i>Boolean</i>]	منطقي، بولياني	Control unit [<i>Unité de commande</i>]	وحدة التحكم
Buffer [<i>Buffer</i>]	مخزن مؤقت	Convention [<i>Convention</i>]	اصطلاح
Buffer [<i>Tampon</i>]	مؤقت	Conversion [<i>Conversion</i>]	تحويل
Buffer [<i>Tampon</i>]	مخزن مؤقت	Coordination [<i>Coordination</i>]	تنسيق
Byte [<i>Octet</i>]	ثمانية أرقام ثنائية	Corresponding [<i>Correspondant</i>]	مرافق
Canonical [<i>Canonique</i>]	قانوني	Couple [<i>Couple</i>]	زوج، ثنائية
Capacity [<i>Capacité</i>]	سعة	Cubic root [<i>Racine cubique</i>]	جذر تكعيبي
Case [<i>Cas</i>]	حالة	Cycle [<i>Cycle</i>]	دورة
Cell [<i>Cellule</i>]	خلية	Data [<i>Données</i>]	بيانات، معطيات
Central memory [<i>Mémoire central</i>]	ذاكرة مركزية	Decoding [<i>Décodage</i>]	فك الترميز
Character [<i>Caractère</i>]	حرف / رمز (محرف)	Decomposition [<i>Décomposition</i>]	تفكيك
Characteristic [<i>Caractéristique</i>]	ميزة	Decrease [<i>Diminuer</i>]	أُتقص ينقص
Charge [<i>Charge</i>]	شحنة	Definition [<i>Définition</i>]	تعريف
		Degree [<i>Degré</i>]	درجة

Demonstration [<i>Démonstration</i>]	برهان	Fork [<i>Branchement</i>]	تفرع
dependent [<i>Dépendant</i>]	مرتب	Formal [<i>Formel</i>]	شكلي
Design [<i>Conception</i>]	تصميم - تصور	Formula [<i>Formule</i>]	صيغة
Design [<i>Concevoir</i>]	صمم - تصور	Function [<i>Fonction</i>]	دالة
Designate [<i>Désigne</i>]	ترمز لـ	Function [<i>Fonction</i>]	وظيفة (عملية)
Determining [<i>Déterminant</i>]	المحدد	Functioning [<i>Fonctionnement</i>]	وظيفة (عمل)
Device [<i>Dispositif</i>]	جهاز - مكوّن	Gega [<i>Géga</i>]	مليار
Diagram [<i>Schéma</i>]	مخطط - رسم توضيحي	Generate [<i>Engendrer</i>]	ولد يوّلد
Digital [<i>Numérique</i>]	رقمي	Generator [<i>Générateur</i>]	مولّد
Dimension [<i>Dimension</i>]	بعد (أبعاد)	Give [<i>Donner</i>]	أعطى يعطي
Dimension [<i>Dimension</i>]	بعد (أبعاد)	Got [<i>Obtenu</i>]	محصّل عليه
Direct [<i>Direct</i>]	مباشر	Gradually [<i>Au fur et à mesure</i>]	بالتوالي - بالتتابع -
Directive [<i>Directive</i>]	توجيه (توجيهات)	بالتناسب	
Disadvantages [<i>Inconvénients</i>]	مساوئ	Graph [<i>Graphe</i>]	منحنى، بيان
Distributive [<i>Distributif</i>]	توزيعي	Growth [<i>Croissance</i>]	تزايد
Divergence [<i>Divergence</i>]	تباعد	Header [<i>Entête</i>]	رأسية (صدر)
Divisible [<i>Divisible</i>]	قابل للقسمة	High [<i>Haut</i>]	عالي
Division [<i>Division</i>]	قسمة	Hint [<i>Indice</i>]	دليل
Driver [<i>Conducteur</i>]	ناقل، موصل	Homogeneous [<i>Homogène</i>]	متجانس
Editing [<i>Edition</i>]	تحرير، تعديل، نشر	Identical [<i>Identique</i>]	مطابق
Effective [<i>Effectif</i>]	فعلي	Identification [<i>Identification</i>]	مطابقة - تعرف على الهوية
Electric [<i>Electrique</i>]	كهربائي	Identifier [<i>Identificateur</i>]	اسم مميز (معرف)
Else [<i>Else</i>]	وإلا (إذا لم يكن)	If [<i>If</i>]	إذا
Encoder [<i>Encodeur</i>]	أداة الترميز	If [<i>Si</i>]	إذا كان
End [<i>End</i>]	نهاية	Image [<i>Image</i>]	صورة
Entry [<i>Entrée</i>]	مداخل	Implementation [<i>Mise en œuvre</i>]	إعداد
Enumeration [<i>Énumération</i>]	تعداد	Impulse [<i>Impulsion</i>]	نبضة
Equality [<i>Egalité</i>]	مساواة	Inclusion [<i>Inclusion</i>]	احتواء
Equation [<i>Equation</i>]	معادلة	Indicator [<i>Indicateur</i>]	مؤشر - قرينة
Equivalence [<i>Équivalence</i>]	تكافؤ	Industrial [<i>Industriel</i>]	صناعي
Euclidean division [<i>Division euclidienne</i>]	قسمة	Influence [<i>Influence</i>]	تأثير
إقليدية		Initialization [<i>Initialisation</i>]	ابتداء
Even [<i>Pair</i>]	زوجي	Instruction [<i>Instruction</i>]	تعليمية - أمر
Exchange unit [<i>Unité d'échange</i>]	وحدة التبادل	Integer [<i>Entier</i>]	عدد صحيح
Execute [<i>Exécuter</i>]	نفذ، أنجز	Integer [<i>Integer</i>]	عدد صحيح
Execution [<i>Exécution</i>]	تنفيذ، إنجاز	Integrated [<i>Intégré</i>]	مدمج
Exist [<i>Existe</i>]	يوجد	Intersection [<i>Intersection</i>]	تقاطع
Exponential [<i>Exponentiel</i>]	دالة الأس	Interval [<i>Intervalle</i>]	مجال
Express [<i>Exprimer</i>]	عبر يعبر	Involvement [<i>Implication</i>]	استلزام
Expression [<i>Expression</i>]	تعبير، عبارة	Iteration [<i>Itération</i>]	خطوة
Factor [<i>Facteur</i>]	عامل (عوامل)	Label [<i>Étiquette</i>]	بطاقة
False [<i>Faux</i>]	خطأ	Law [<i>Loi</i>]	قانون
Field [<i>Champ</i>]	حقل	Left [<i>Gauche</i>]	يسار
File [<i>Fichier</i>]	ملف	Level [<i>Niveau</i>]	مستوى
Fixed point [<i>Virgule fixe</i>]	الفاصلة الثابتة	Limit [<i>Borne</i>]	حد، طرف
Flip flop [<i>Bascule</i>]	قلاب - نطاط	Line [<i>Ligne</i>]	خط
Float point [<i>Virgule flottante</i>]	الفاصلة العائمة	Line [<i>Ligne</i>]	سطر
Flow [<i>Flux</i>]	تدفق	Linear [<i>Linéaire</i>]	خطي
For [<i>For</i>]	لكل، من أجل	List [<i>Liste</i>]	قائمة
		Logical circuit [<i>Circuit logique</i>]	دائرة منطقية

Loop [<i>Boucle</i>]	حلقة (على التوازي)	جزء
Lower [<i>Inférieur</i>]	أصغر	خاص
Machine structure [<i>Structure machine</i>]	بنية الآلة	PC Personal Computer [<i>Pc personal computer</i>]
(آليات)		
Management [<i>Gestion</i>]	تسيير - إدارة	حاسوب شخصي
Manner [<i>Manière</i>]	طريقة	Perform [<i>Effectuer</i>]
Match [<i>Correspondre</i>]	يرافق يرأسل	Peripheral devices [<i>Périphériques</i>]
Maximum [<i>Maximum</i>]	قيمة قصوى	(ج ملحقة)
Mean [<i>Signifier</i>]	عنى يعنى	Permutation [<i>Permutation</i>]
Meeting [<i>Réunion</i>]	اتحاد	تبديل
Mega [<i>Méga</i>]	مليون	Power supply [<i>Alimentation</i>]
Memory [<i>Mémoire</i>]	ذاكرة	تزويد - تغذية
Memory space [<i>Espace mémoire</i>]	حيز الذاكرة (سعة	طابعة
الذاكرة)		Printer [<i>Imprimante</i>]
Method [<i>Méthode</i>]	طريقة	Quotient [<i>Quotient</i>]
Microprocessor [<i>Microprocesseur</i>]	معالج مصغر	حاصل القسمة
Modular [<i>Modulaire</i>]	بالتجزئة	RAM (Random Access Memory) [<i>RAM (random access memory)</i>]
Module [<i>Module</i>]	جزء	ذاكرة الوصول العشوائي
Modulo (mod) [<i>Modulo (mod)</i>]	ترديد (باقي القسمة)	Random [<i>Aléatoire</i>]
Mouse [<i>Sourie</i>]	فأرة	Random [<i>Random</i>]
Multiplication [<i>Multiplication</i>]	ضرب	Rank [<i>Ordre</i>]
Multiplication [<i>Multiplication</i>]	ضرب (رياضيات)	Rank [<i>Rang</i>]
Multiplifier [<i>Multiplicateur</i>]	أداة ضرب (رياضيات)	Read [<i>Read</i>]
Natural [<i>Naturel</i>]	طبيعي	Real [<i>Réel</i>]
Negative [<i>Négatif</i>]	سالب	Realization [<i>Réalisation</i>]
Normalized [<i>Normalisée</i>]	قياسي - مواصف	Realization [<i>Réalisation</i>]
Notation [<i>Notation</i>]	ترميز	Reciprocal [<i>Réciproque</i>]
Note [<i>Note</i>]	يرمز له بـ	Record [<i>Record</i>]
Note [<i>Remarque</i>]	ملاحظة	Recurrence [<i>Récurivité</i>]
Null [<i>Nul</i>]	معدوم	Recursive [<i>Récurisif</i>]
Number [<i>Nombre</i>]	عدد	Reducible [<i>Réductible</i>]
Object [<i>Objet</i>]	شيء - كائن	Reflexive [<i>Réflexif</i>]
Obvious [<i>Evident</i>]	بديهي، واضح	Register [<i>Registre</i>]
Odd [<i>Impair</i>]	فردى	Related [<i>Lié</i>]
On the other hand [<i>D'autre part</i>]	إضافة إلى / رد على	Relationship [<i>Relation</i>]
ذلك / من جهة أخرى		Relative [<i>Relatif</i>]
one's complement [<i>Complément à un</i>]	متمم - إلى	Relatively [<i>Relativement</i>]
الواحد		Relatively [<i>Relativement</i>]
Operand [<i>Opérande</i>]	عامل (رياضي)	Repeat [<i>Répéter (repeat)</i>]
Operation [<i>Opération</i>]	عملية	Replacement [<i>Remplacement</i>]
Optimal [<i>Optimal</i>]	الأمثل (الأفضل)	Reset [<i>RAZ (remise à zéro)</i>]
Optimization [<i>Optimisation</i>]	إيجاد الأمثل	Resistance [<i>Résistance</i>]
Order [<i>Ordre</i>]	ترتيب	Respectively [<i>Respectivement</i>]
Organ [<i>Organe</i>]	عضو	Rest [<i>Reste</i>]
Origin [<i>Origine</i>]	مبدأ	Restitution [<i>Restitution</i>]
Otherwise [<i>Si non</i>]	وإلا (إذا لم يكن)	Restore [<i>Restituer</i>]
Outputs [<i>Sorties</i>]	مخارج	Restriction [<i>Restriction</i>]
Overflow [<i>Débordement</i>]	طفح (فيضان)	Result [<i>Conséquence</i>]
Parallel (in parallel) [<i>Parallèle (en parallèle)</i>]	توازي	Result [<i>Résultat</i>]
		Retain [<i>Retenir</i>]
		right [<i>Droite</i>]
		Rom (Read Only Memory) [<i>ROM (read only memory)</i>]
		Root [<i>Racine</i>]
		Rotation [<i>Rotation</i>]
		Rule [<i>Règle</i>]
		Secondary [<i>Secondaire</i>]
		ثانوي

Secondary memory [<i>Mémoire secondaire</i>]	ثانوية	Symbol [<i>Symbole</i>]	رمز
Selection [<i>Sélection</i>]	اختيار	Symmetrical [<i>Symétrique</i>]	تناظري
Semiconductor [<i>Semi-conducteur</i>]	شبه موصل أو شبه ناقل	Synchronize [<i>Synchroniser</i>]	زامن يزامن
Sequence [<i>Séquence</i>]	نسق، متابع	Synchronous? Asynchronous [<i>Synchrone ? Asynchrone</i>]	متزامن؟ غير متزامن
Sequencer [<i>Séquenceur</i>]	منسق، متابع	System [<i>Système</i>]	نظام
Sequential circuit [<i>Circuit séquentiel</i>]	دائرة سببية	Table [<i>Tableau</i>]	جدول
serie [<i>Chaîne</i>]	سلسلة	Term [<i>Terme</i>]	حد
Series [<i>Série (en série)</i>]	متابع (على التوالي)	Text [<i>Texte</i>]	نص
Set [<i>Ensemble</i>]	مجموعة	The numbers of significance [<i>Chiffres significatifs</i>]	الأرقام ذات الدلالة
Settings [<i>Paramètres</i>]	وسائط	Theorem [<i>Théorème</i>]	نظرية
Shape [<i>Forme</i>]	شكل	Time [<i>Temps</i>]	زمن
Shift [<i>Déplacement</i>]	إزاحة	To treat [<i>Traiter</i>]	عالج يعالج
Signal [<i>Signal</i>]	إشارة	Transitive [<i>Transitif</i>]	متعدي
Significant [<i>Significatif</i>]	ذو معنى	Transmission [<i>Transmission</i>]	إرسال
Sinus [<i>Sinus</i>]	دالة جيب	Treatment [<i>Traitement</i>]	معالجة
so [<i>Donc</i>]	إذن	TRUE [<i>Vrai</i>]	صواب، حقيقي
Solve [<i>Résoudre</i>]	حل يحلّ	Truth table [<i>Table de vérité</i>]	جدول الحقيقة (منطق)
Species [<i>Espèce</i>]	نوع، فصيلة	Two's complement [<i>Complément Vrai à deux</i>]	متمم حقيقي
Spherical [<i>Sphérique</i>]	كروي	Type [<i>Type</i>]	نوع
Square root [<i>Racine carrée</i>]	جذر تربيعي	Undetermined [<i>Indéterminé</i>]	غير محدد
Stable [<i>Stable</i>]	مستقرّ	Unique/ unitary [<i>Unique/ unitaire</i>]	وحيد/ واحد
Statement [<i>Déclaration</i>]	تصريح، إعلان	Update [<i>Mise à jour</i>]	تحديث
Static [<i>Statique</i>]	ساكن	Value [<i>Valeur</i>]	قيمة
Store [<i>Stocker</i>]	خزن يخزن	Vector operator [<i>Opérateur vectoriel</i>]	عامل شعاعي
Stream [<i>Courant</i>]	تيار	Verification [<i>Vérification</i>]	تدقيق
Sub-program [<i>Sous-programme</i>]	برنامج فرعي	Way [<i>Façon</i>]	طريقة
Substraction [<i>Soustraction</i>]	طرح	While [<i>Tant que</i>]	ما دام
Successive [<i>Successif</i>]	متتابع	Writing rules [<i>Règles d'écriture</i>]	قواعد كتابة
Suite [<i>Suite</i>]	متتالية		
Sum [<i>Somme</i>]	مجموع		
Superior [<i>Supérieur</i>]	أكبر من		

Bibliography

- Abdelaziz, Kara (2022). *Cours Structure machine: TD et Examen*. URL: <https://www.el-kalam.com> (cit. on p. 187).
- Ait-Aoudia, Sami (2012). *Architecture des systèmes informatiques*. OPU (cit. on p. 187).
- Amrouche, Hakim (2021). *Cours Structure machine*. URL: <http://amrouche.esi.dz> (cit. on p. 187).
- Balla, Amar (2021). *Cours Structure machine: TD et Examen*. URL: <http://balla.esi.dz> (cit. on p. 187).
- Belaid, Mohamed Cherif (2007a). *Algèbre de Boole et Fonctions Logiques*. Ed. Pages Bleus (cit. on p. 187).
- (2007b). *Circuits Logiques Combinatoires et Séquentiel*. Ed. Pages Bleus (cit. on p. 187).
- Cormier, Gabriel (2015). *Cours Circuits logiques*. Université de Moncton, CANADA. URL: http://www8.umoncton.ca/umcm-cormier_gabriel/ (cit. on p. 10).
- Drias-Zerkaoui, Habiba (2003). *Introduction à l'architecture des ordinateurs*. OPU (cit. on p. 187).
- Müller, Didier (2021). *Informatique (presque) débranchée*. URL: <https://www.apprendre-en-ligne.net/infodo/index.html> (cit. on p. 12).
- Souag, Nadia (2013). *Electronique numérique : cours et exercices corrigés*. Office des publications universitaires, Algérie (cit. on p. 187).
- Zerrouki, Taha (2012). *Nibras: Guide des terminologies pour les branches techniques*. Université de Bouira (cit. on pp. 4, 187, 188).
- (2013). *Cours Informatique*. Université de Bouira. URL: <http://infobouirauniv.wordpress.com> (cit. on pp. 4, 187, 188).
- الدار العربية للعلوم (1990). *معجم مصطلحات الحواسيب، إنجليزي عربي*. (cit. on pp. 4, 188).
- المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس (2004). *دليل المصطلحات*. (cit. on pp. 4, 188).